Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 1111. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB D și MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0, iar K cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q1 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

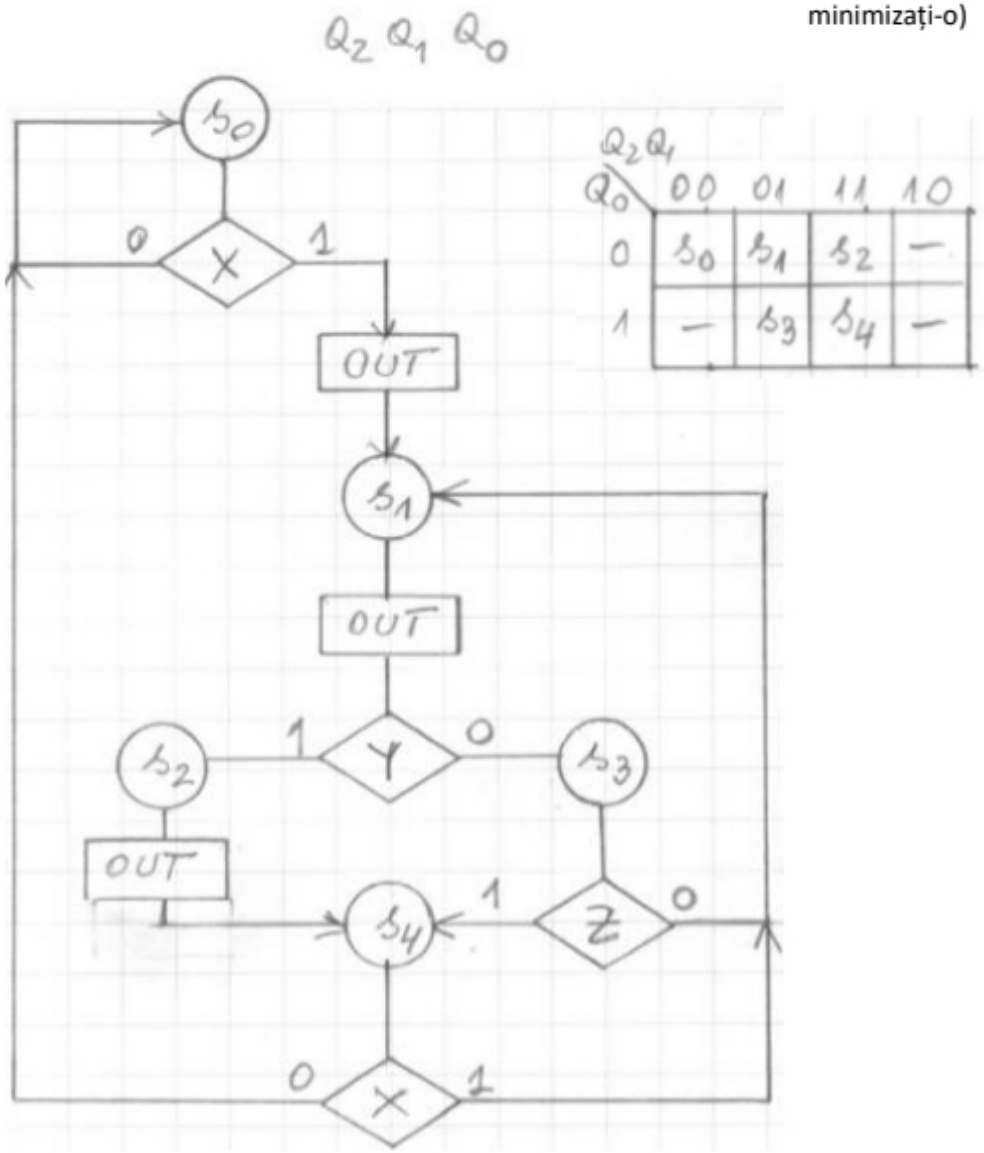

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 1111. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB D și MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0, iar K cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q1 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

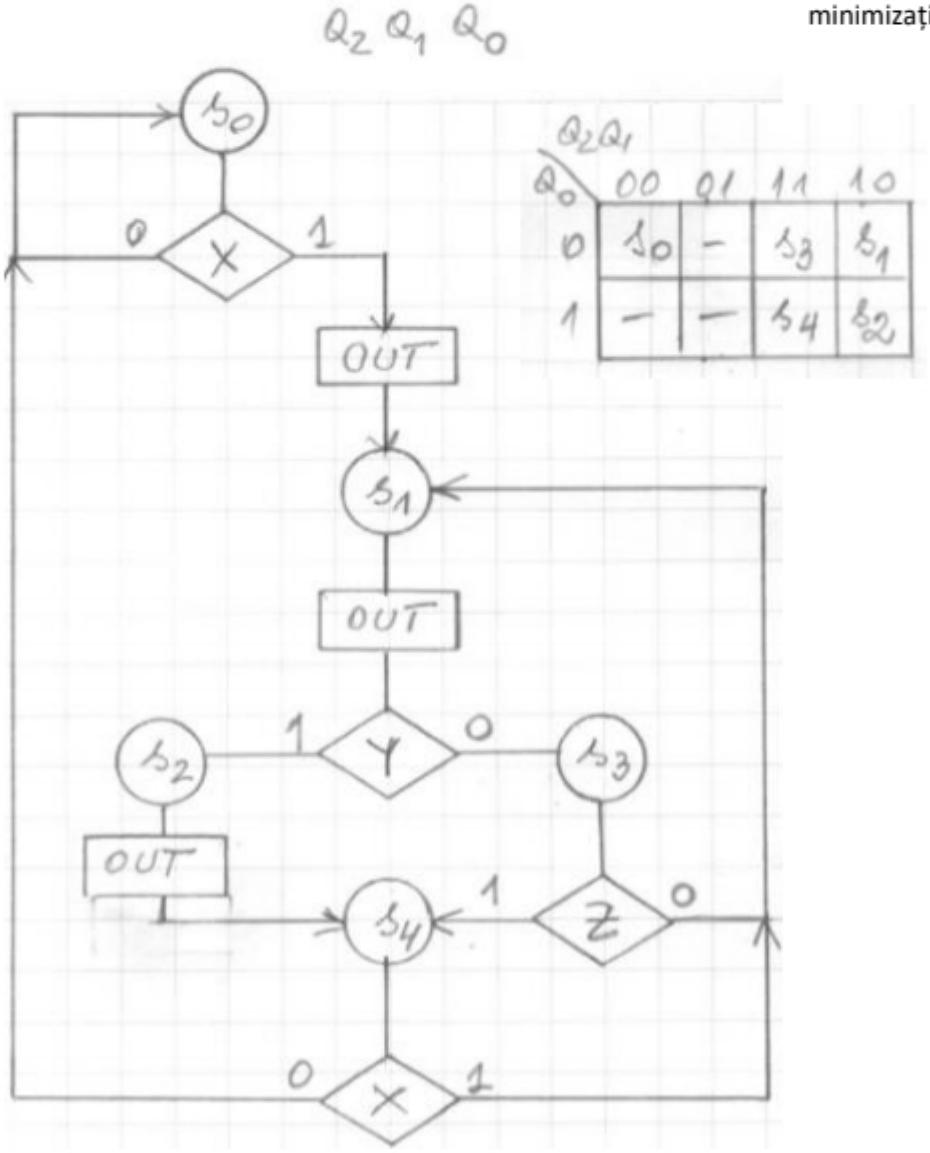

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 1111. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB D și MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0, iar K cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q1 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

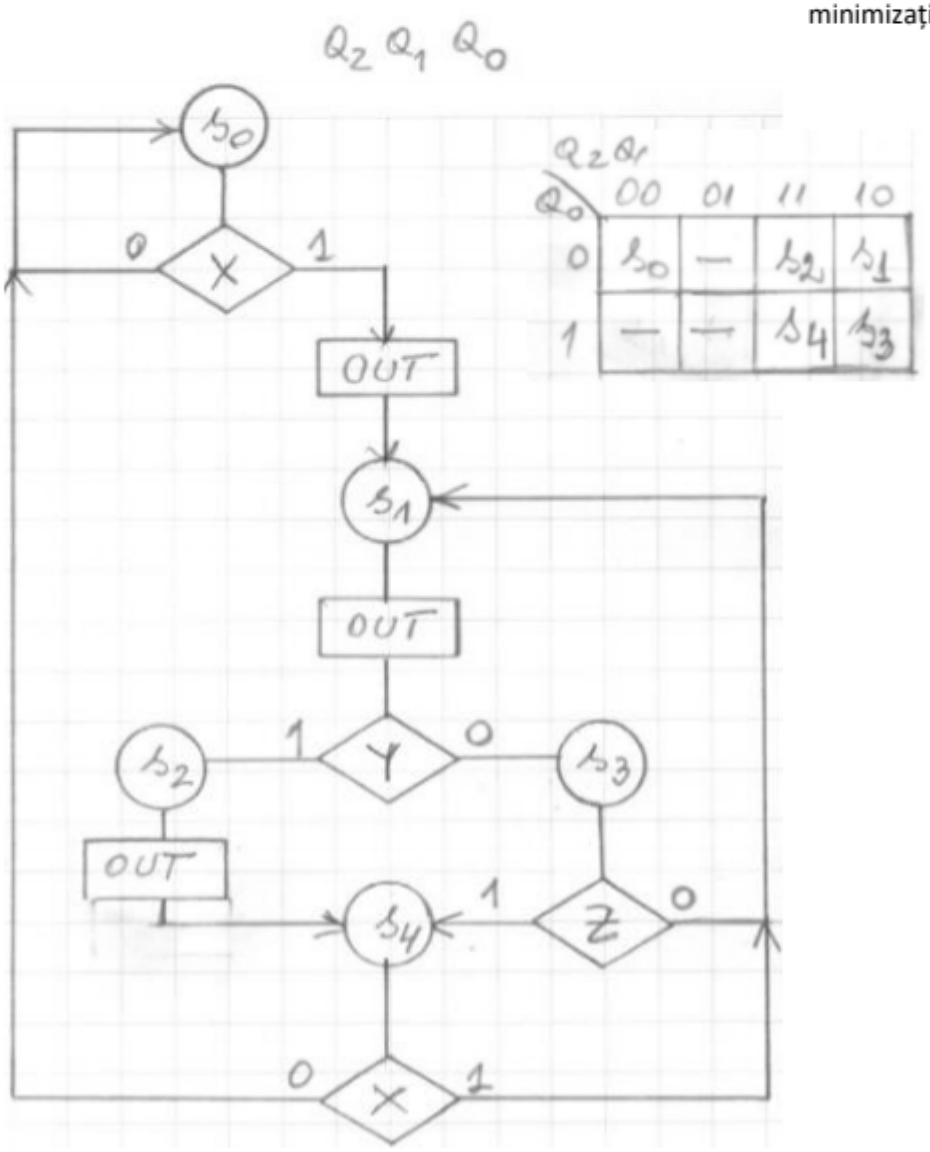

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 1111. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB D și MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0, iar K cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q1 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

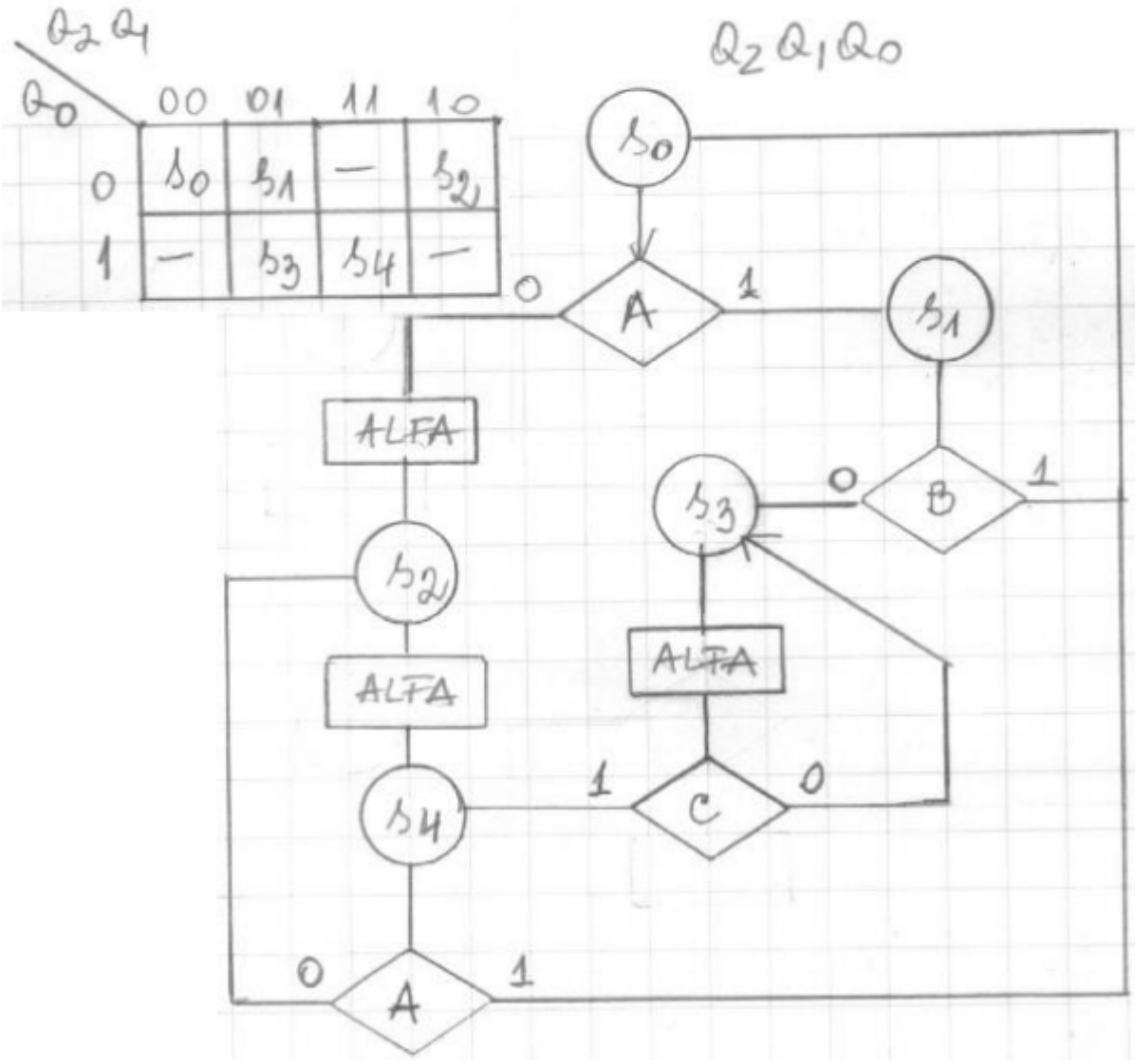

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 1111. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB D și MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0, iar K cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q1 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

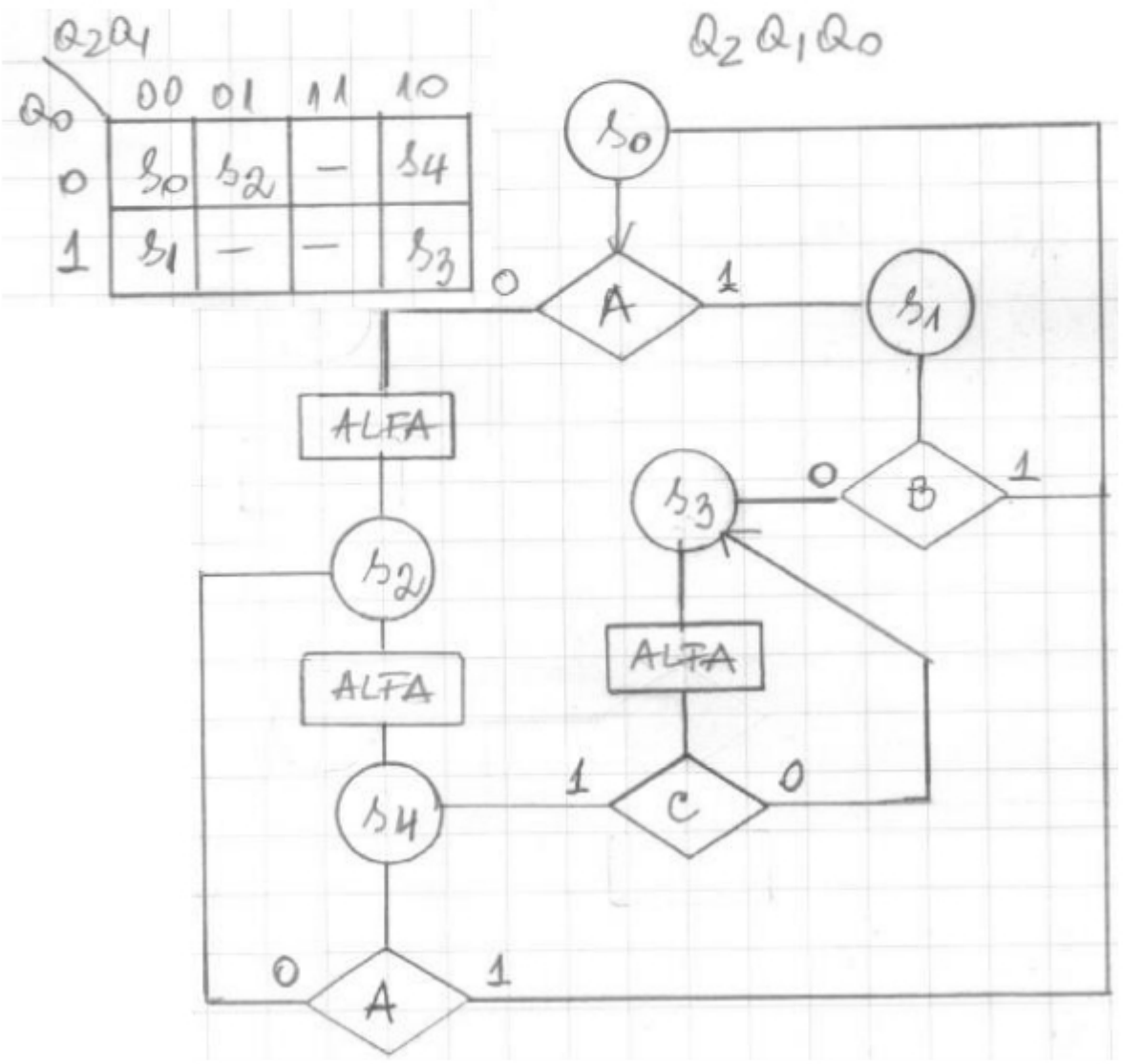

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 1111. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB D și MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0, iar K cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q1 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

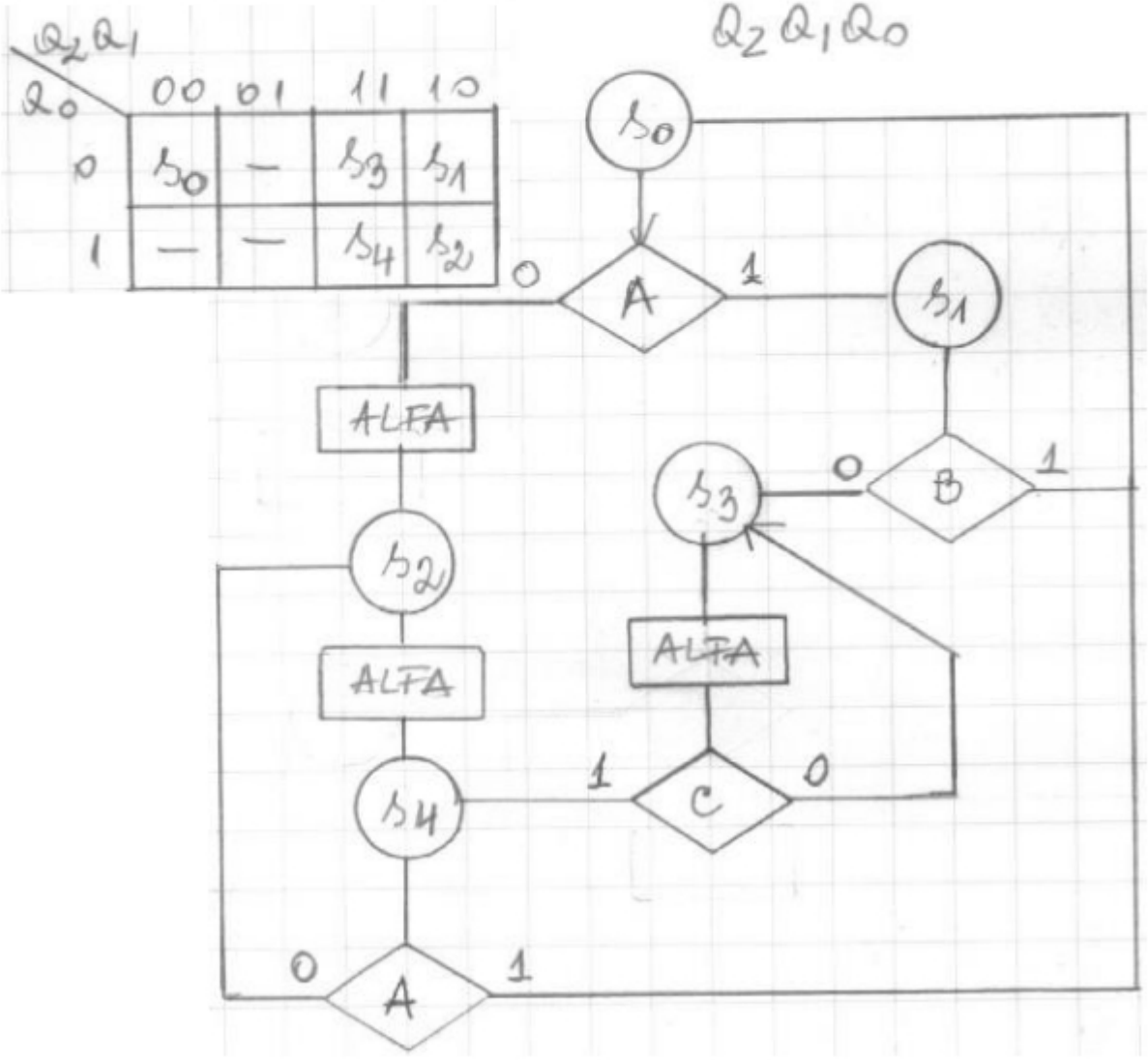

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 1111. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB D și MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0, iar K cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q1 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

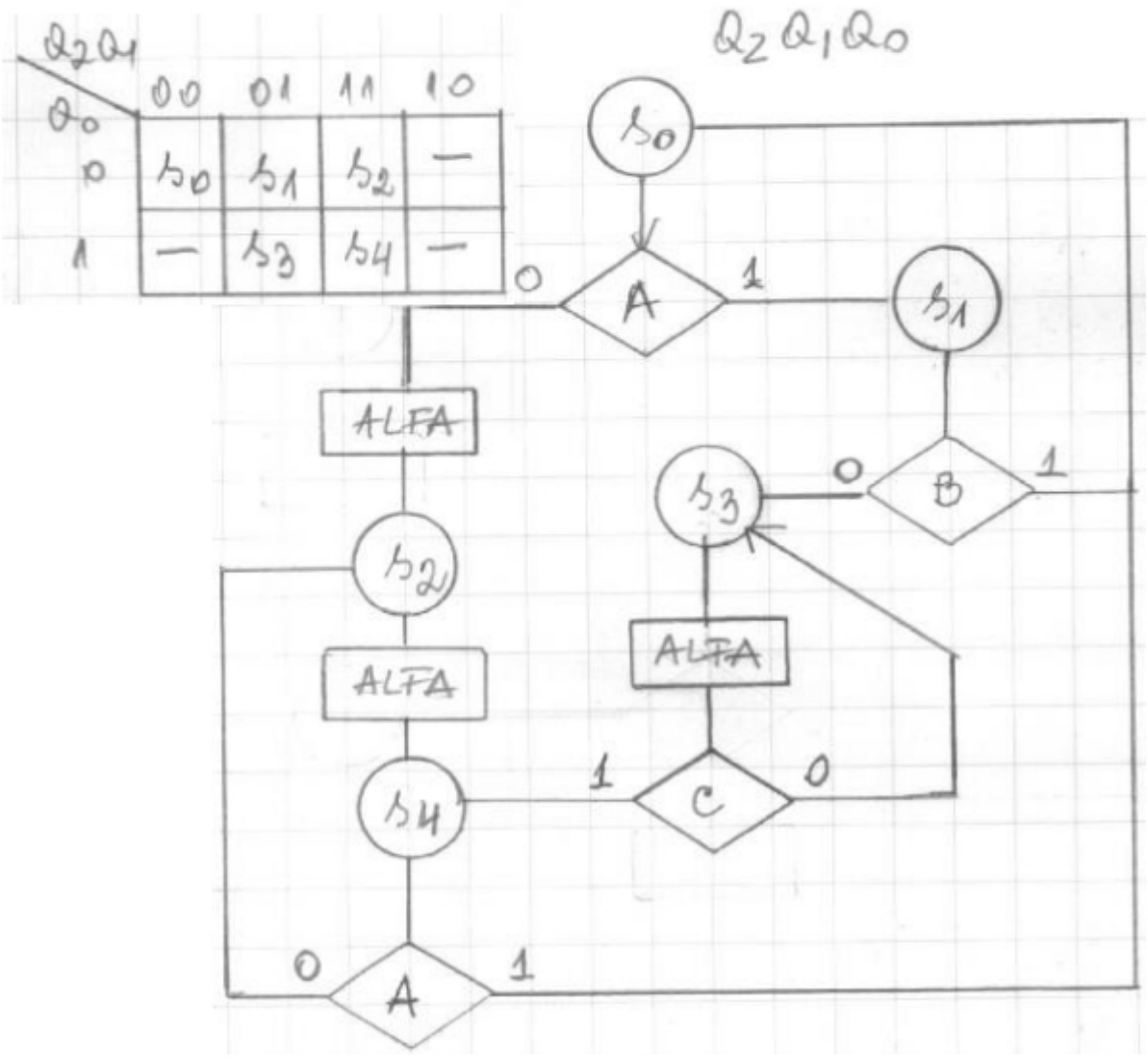

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 1111. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB D și MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0, iar K cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q1 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

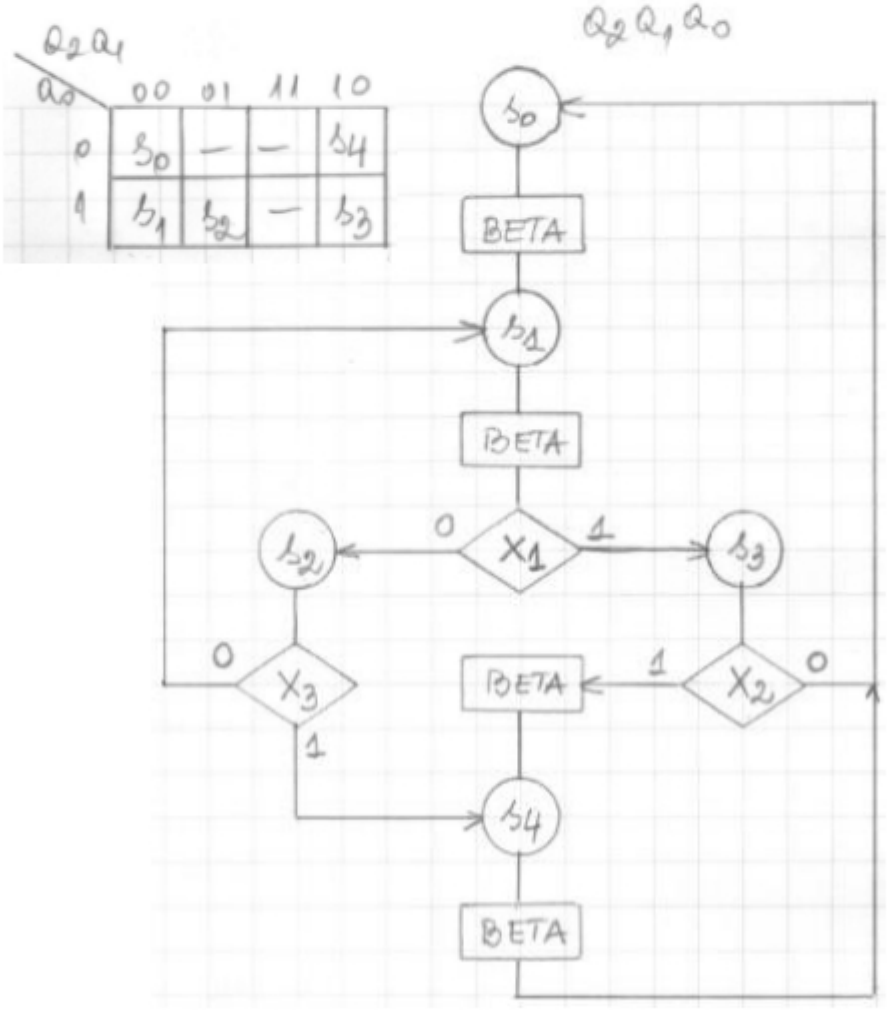

Lucrarea 2

3. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 1111. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0

   S:S0

   O:0

4. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q1Q0, iar K cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q2 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB D și MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

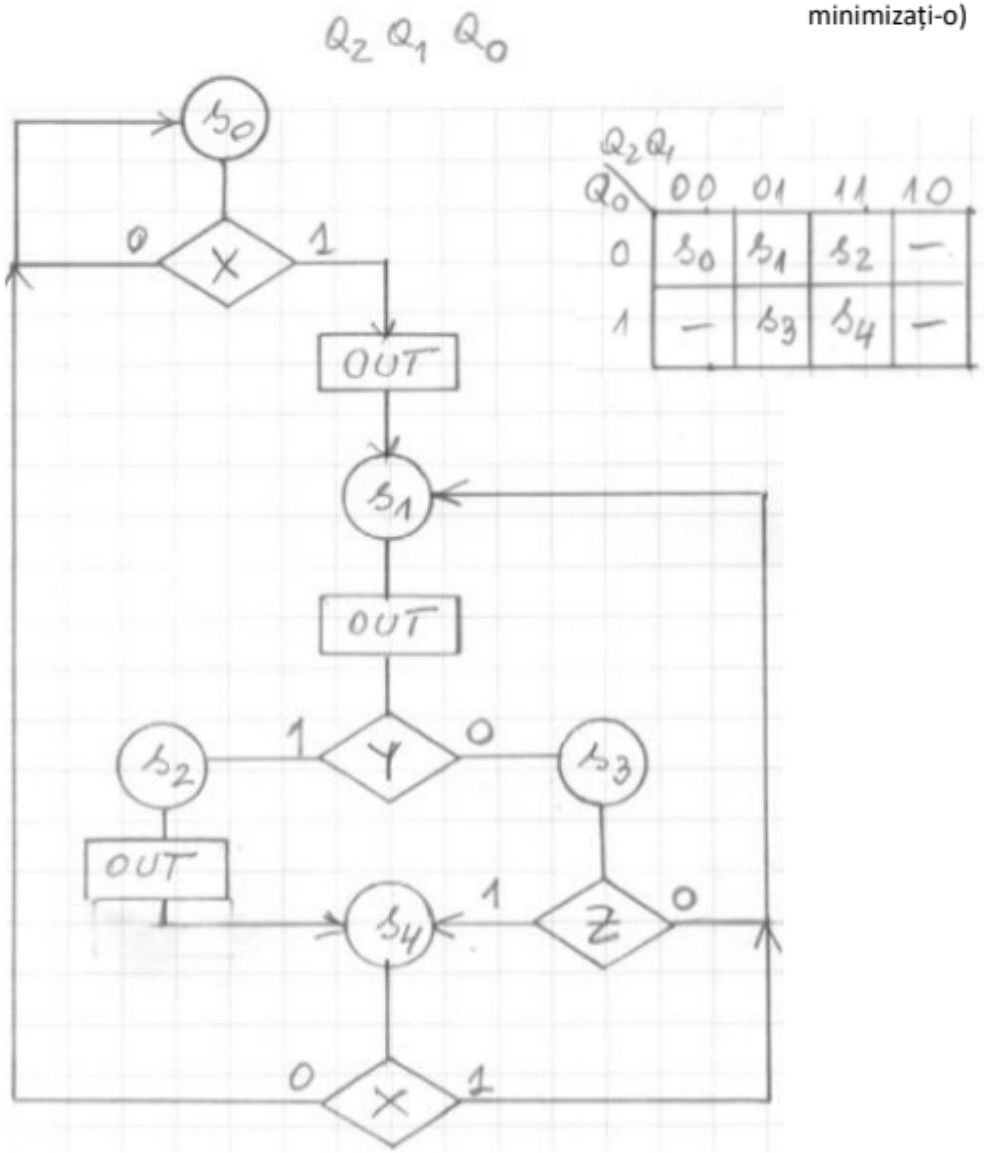

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 1111. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q1Q0, iar K cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q2 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB D și MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

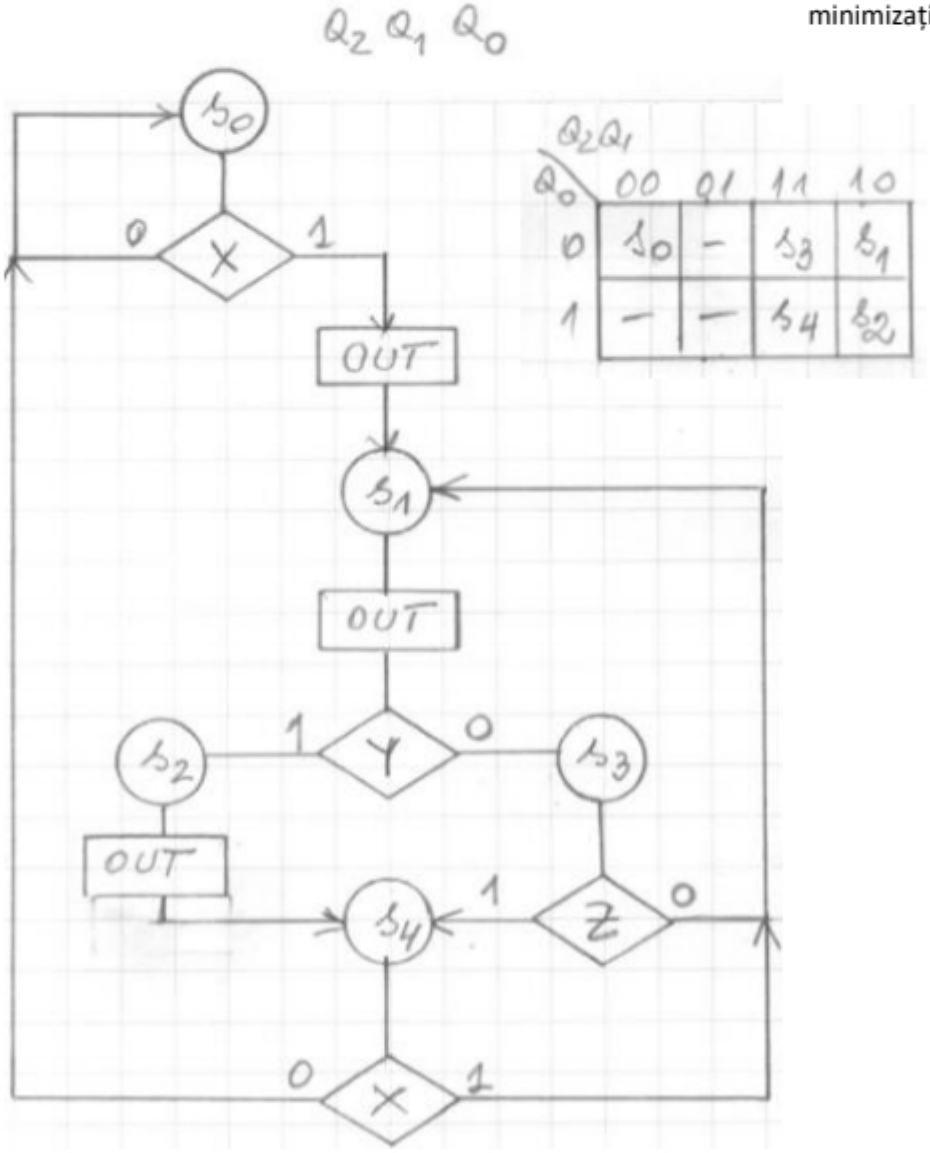

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 1111. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q1Q0, iar K cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q2 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB D și MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

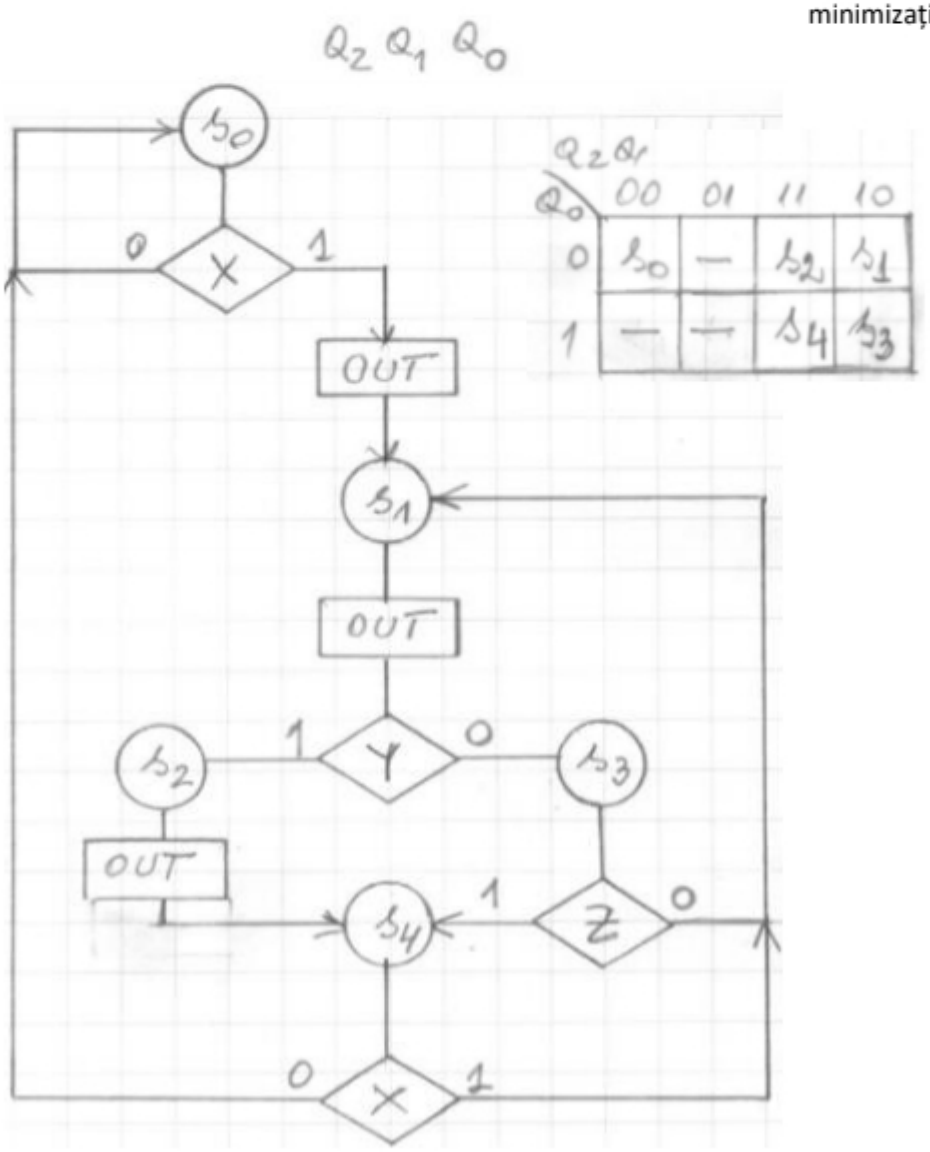

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 1111. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q1Q0, iar K cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q2 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB D și MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

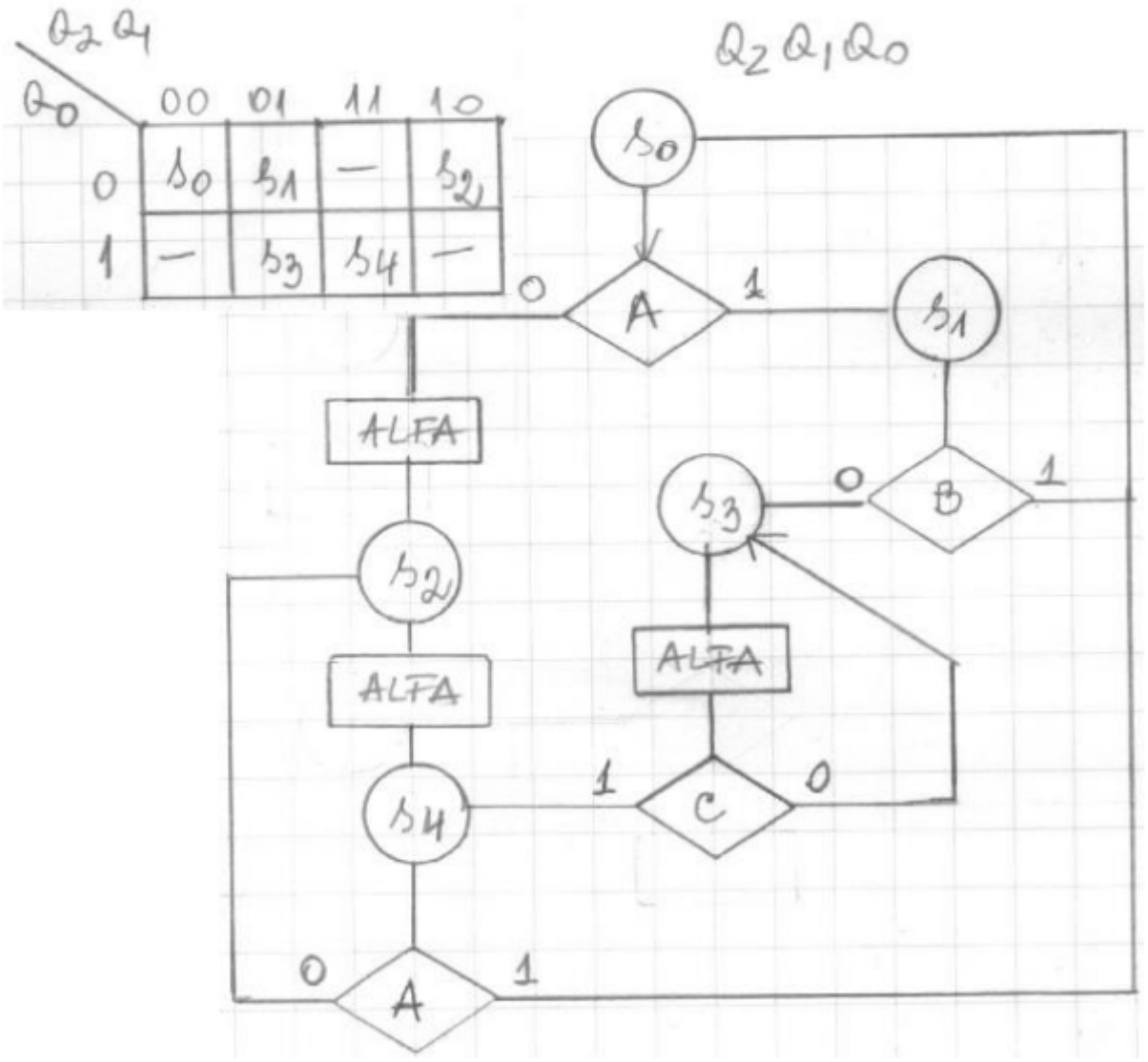

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 1111. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q1Q0, iar K cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q2 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB D și MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

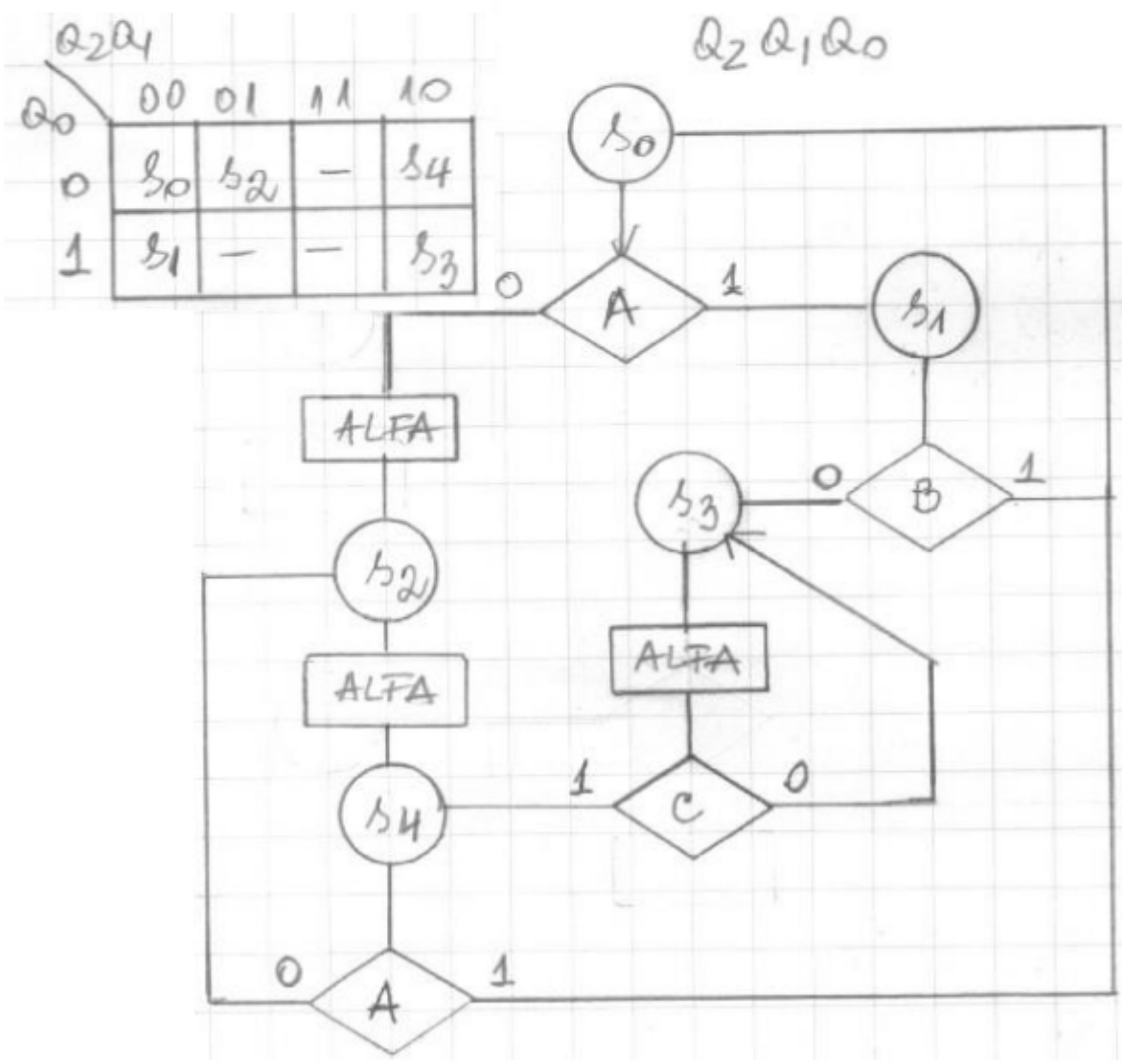

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 1111. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q1Q0, iar K cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q2 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB D și MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

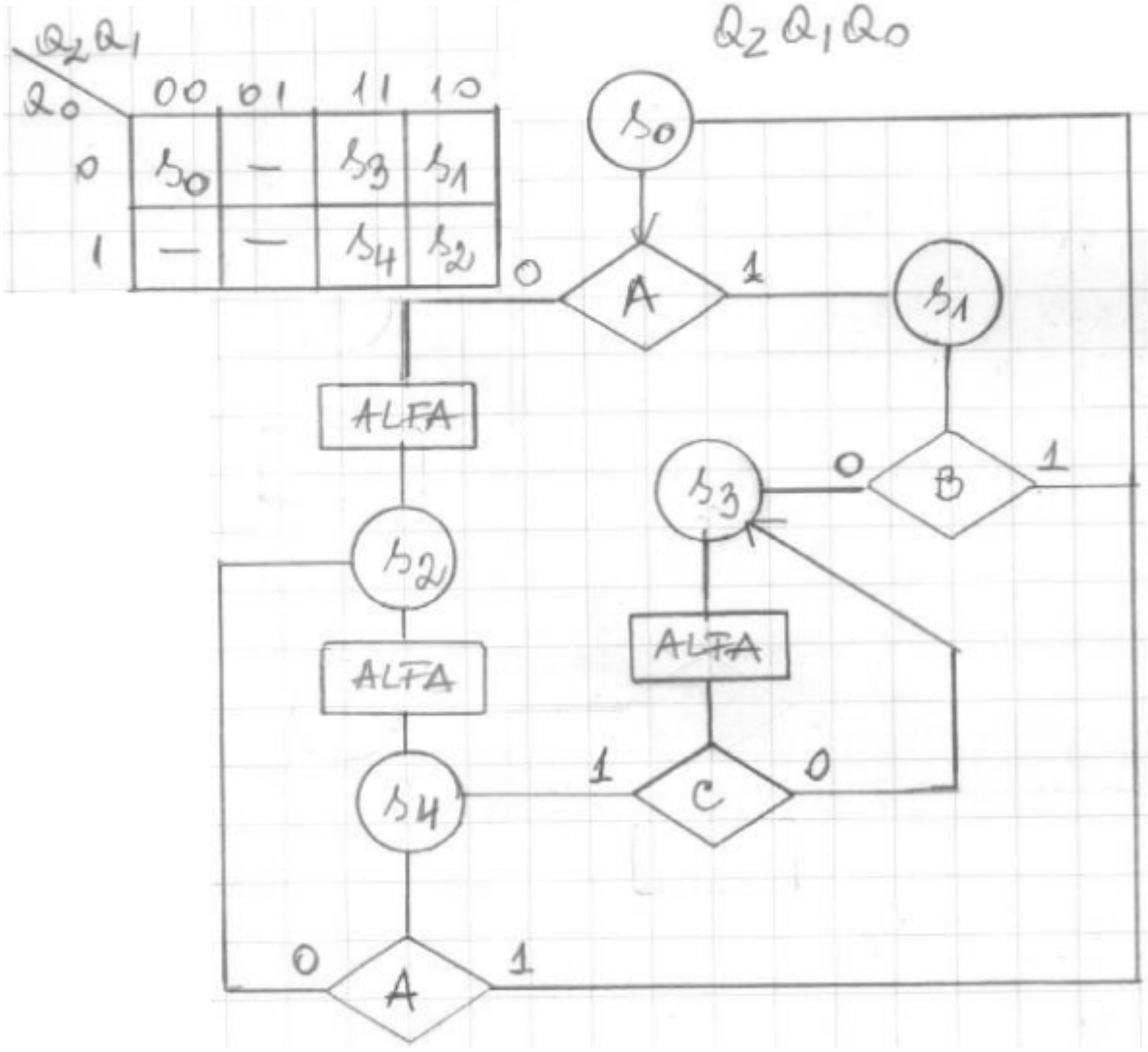

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 1111. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q1Q0, iar K cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q2 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB D și MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

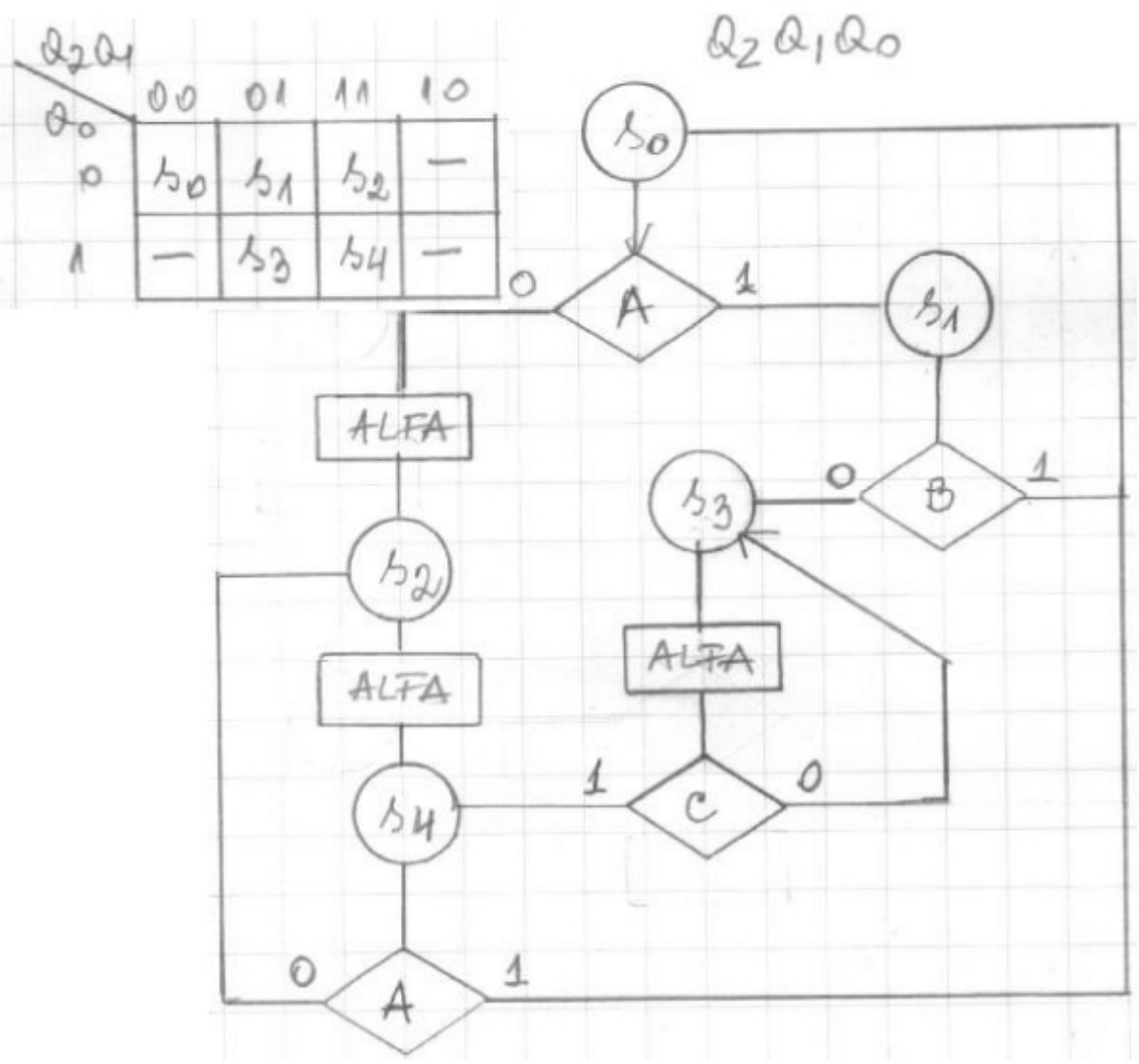

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 1111. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q1Q0, iar K cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q2 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB D și MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

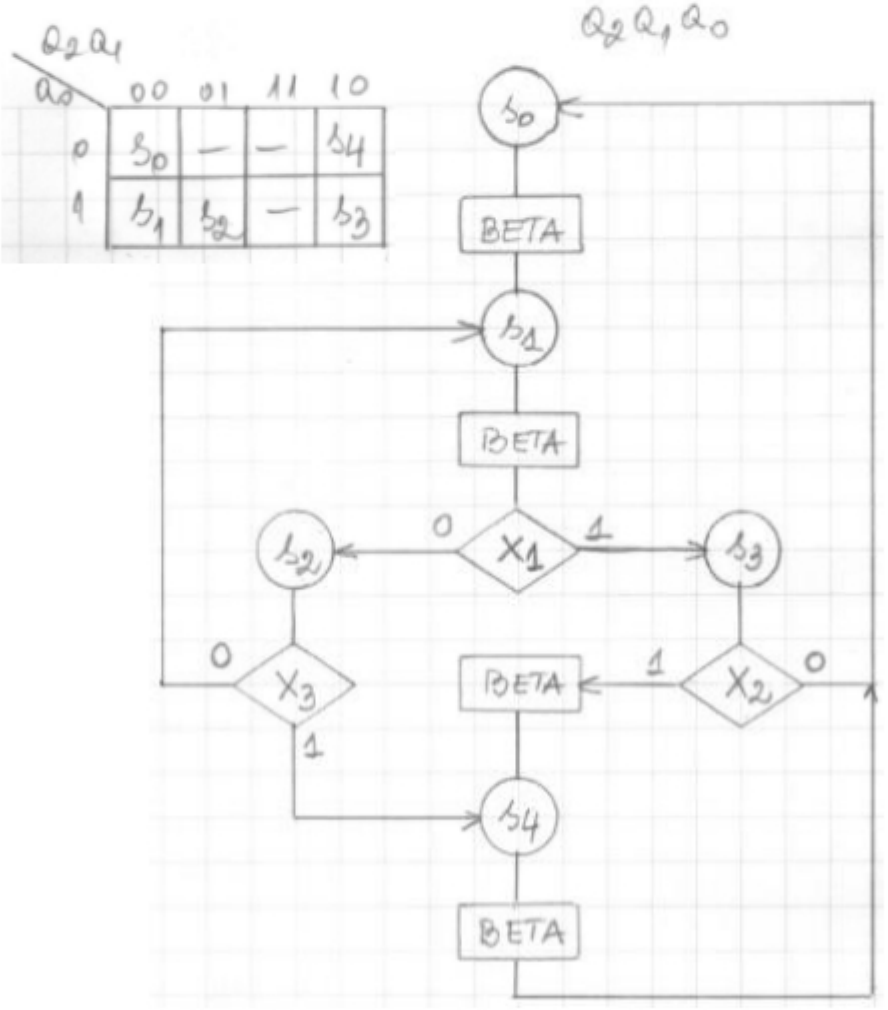

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 1111. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q1Q0, iar K cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q2 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB D și MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

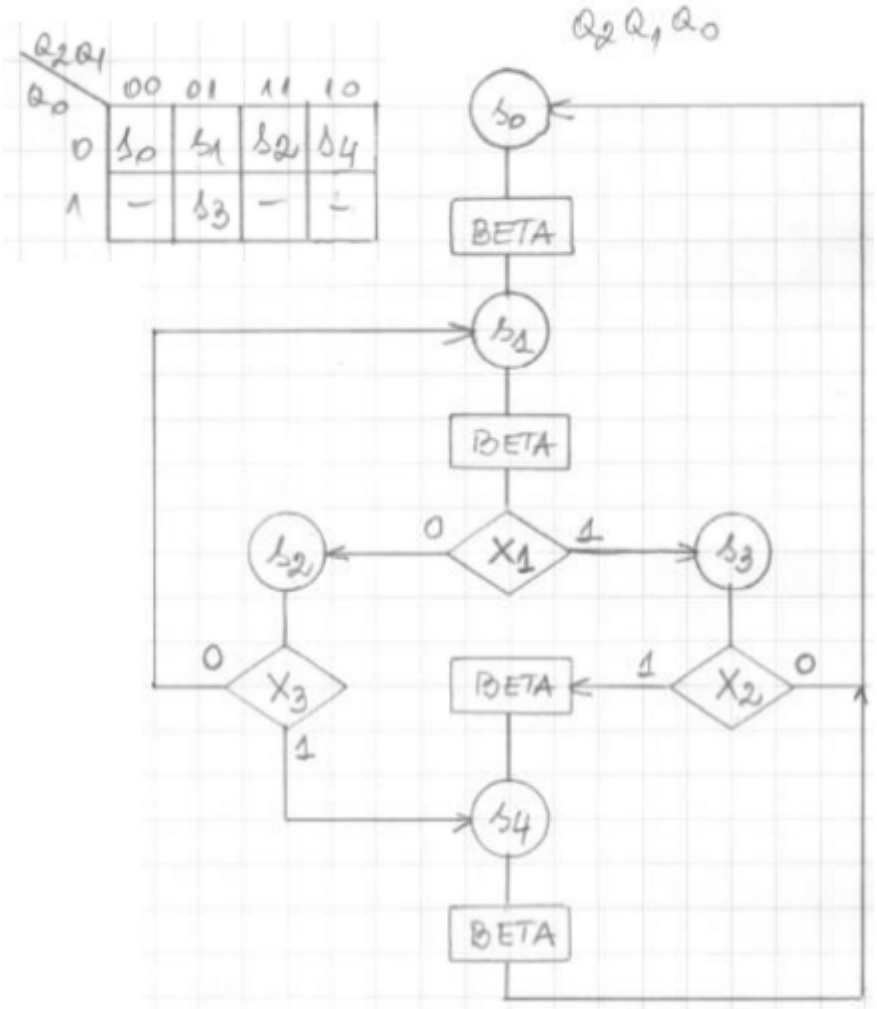

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 1111. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q1Q0, iar K cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q2 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB D și MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

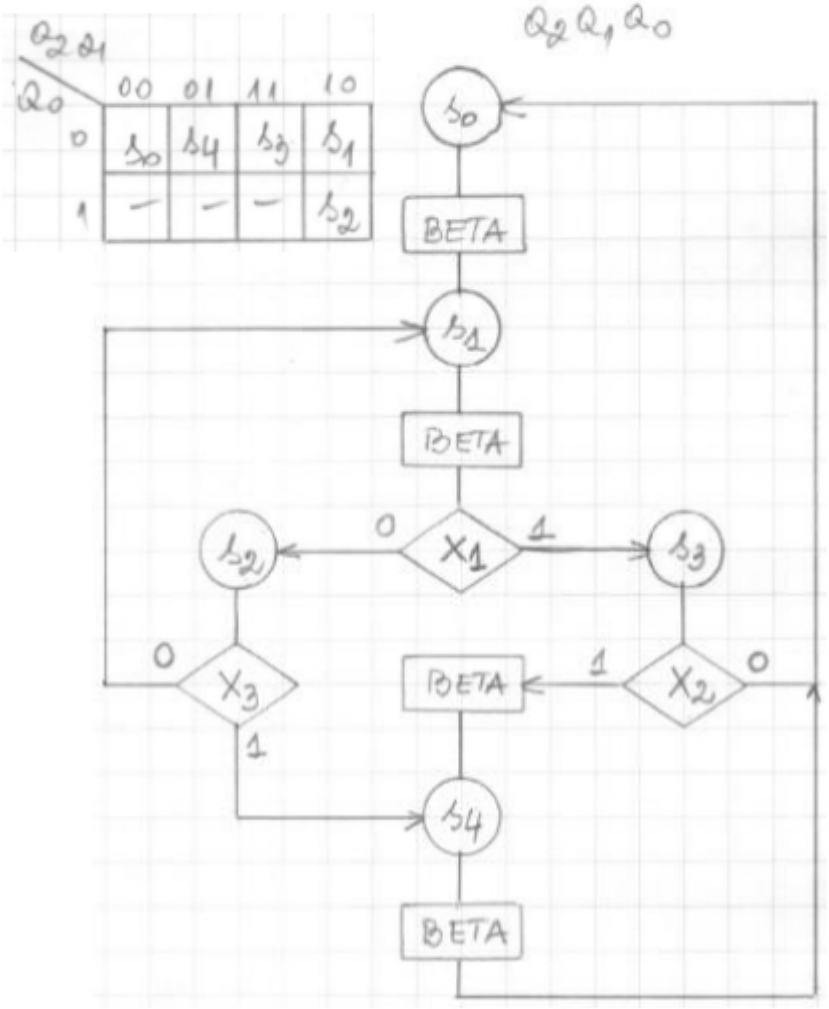

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 1111. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q1Q0, iar K cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q2 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB D și MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

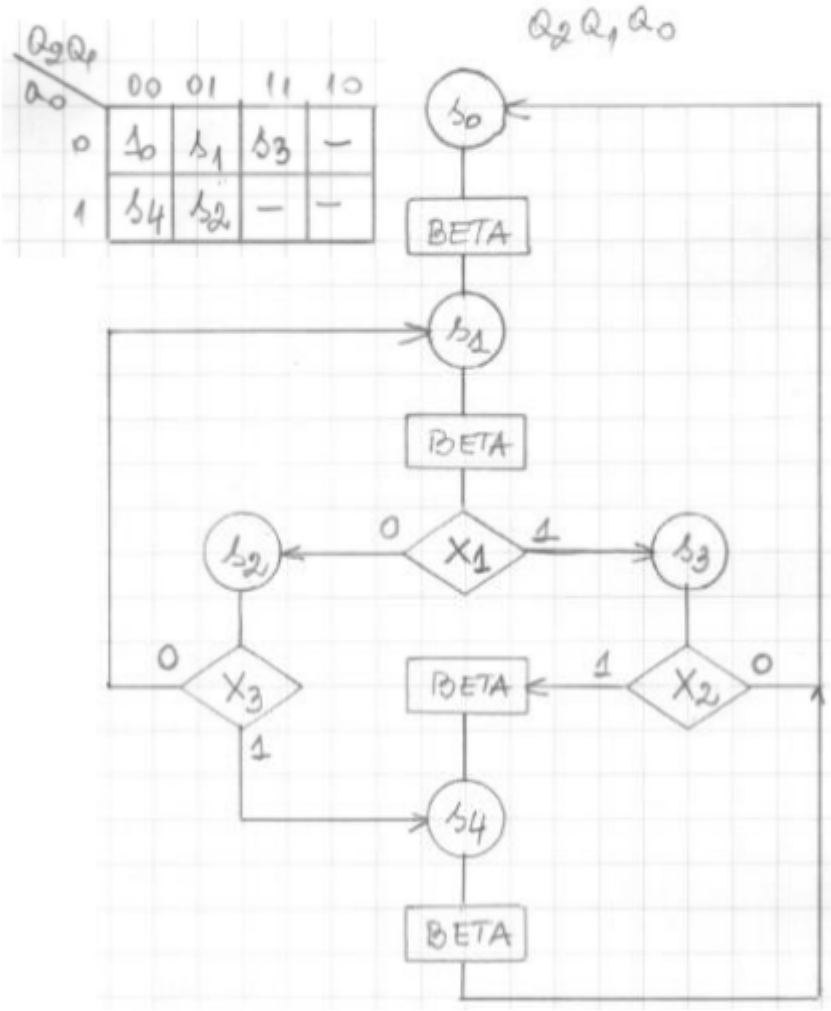

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 1111. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q1Q0, iar K cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q2 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB D și MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

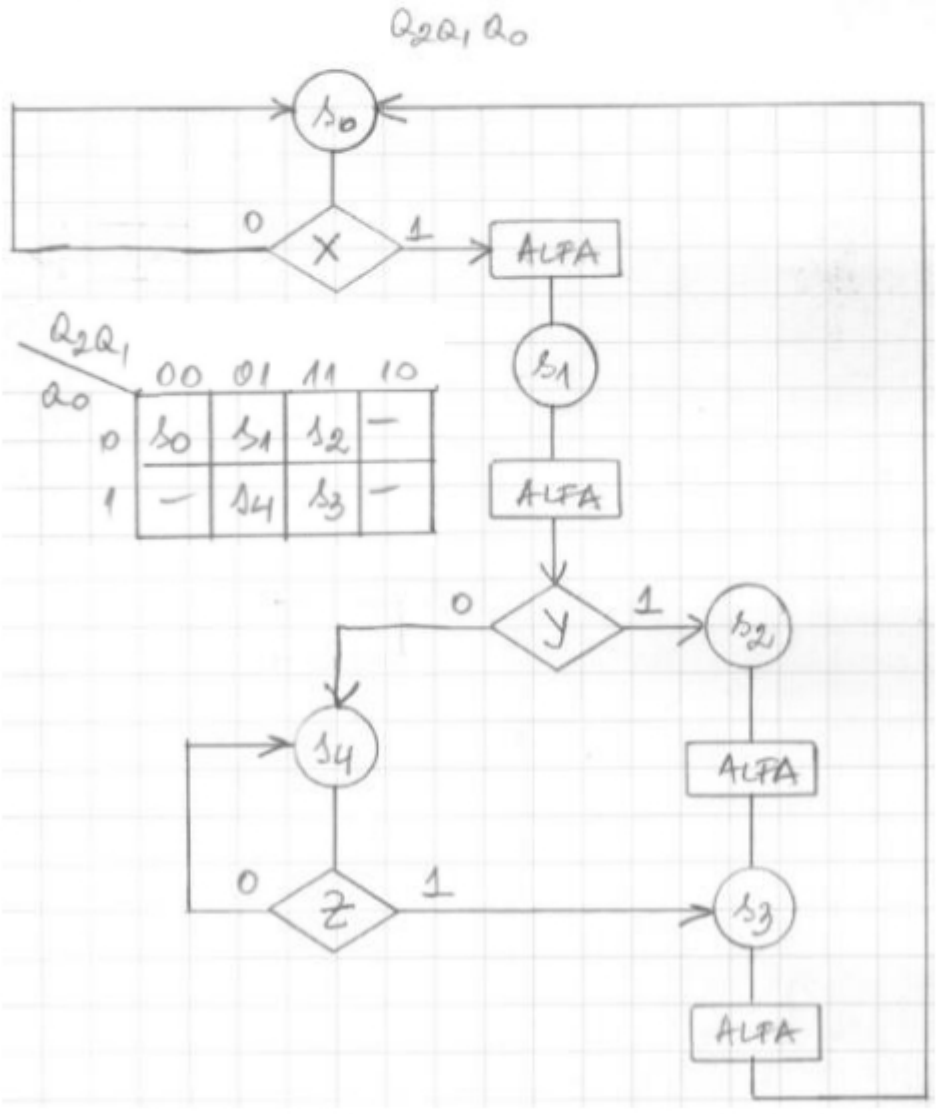

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 1111. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q1Q0, iar K cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q2 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB D și MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

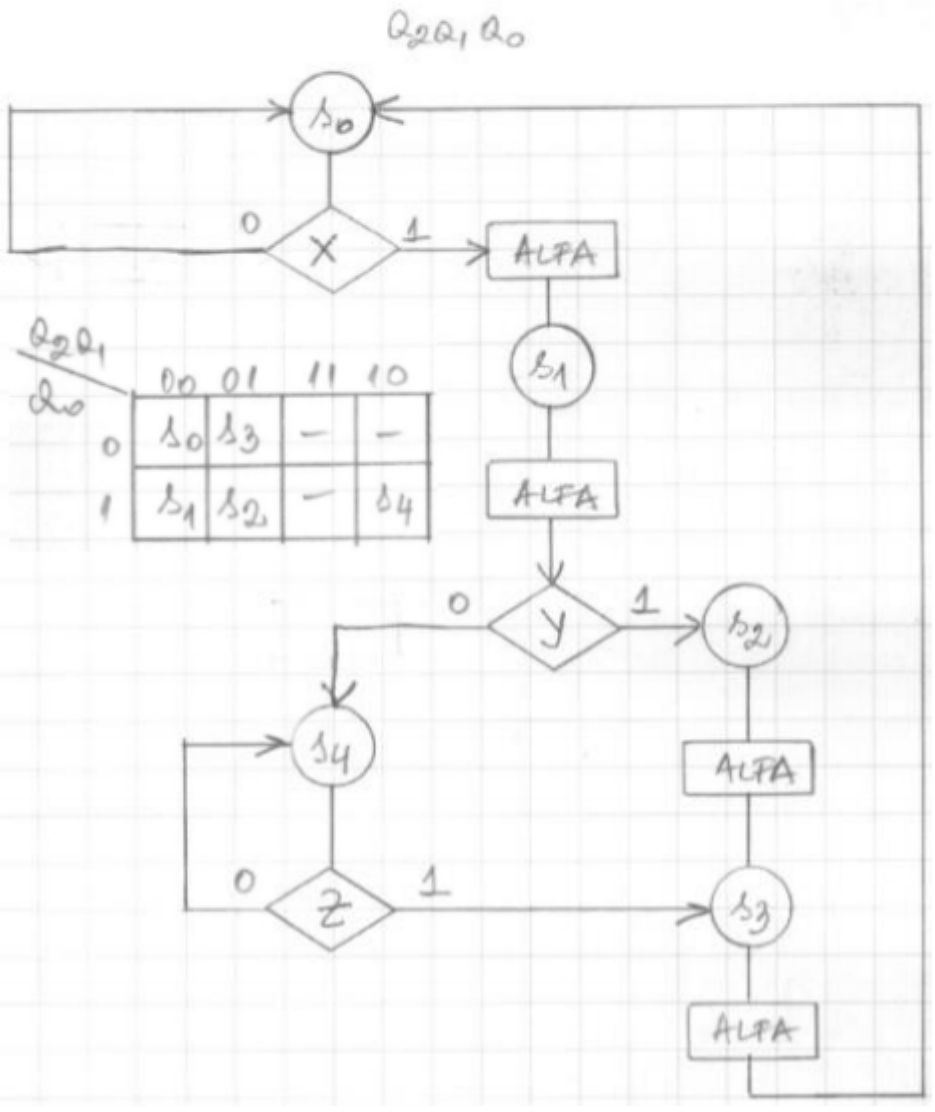

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 1111. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q1Q0, iar K cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q2 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB D și MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

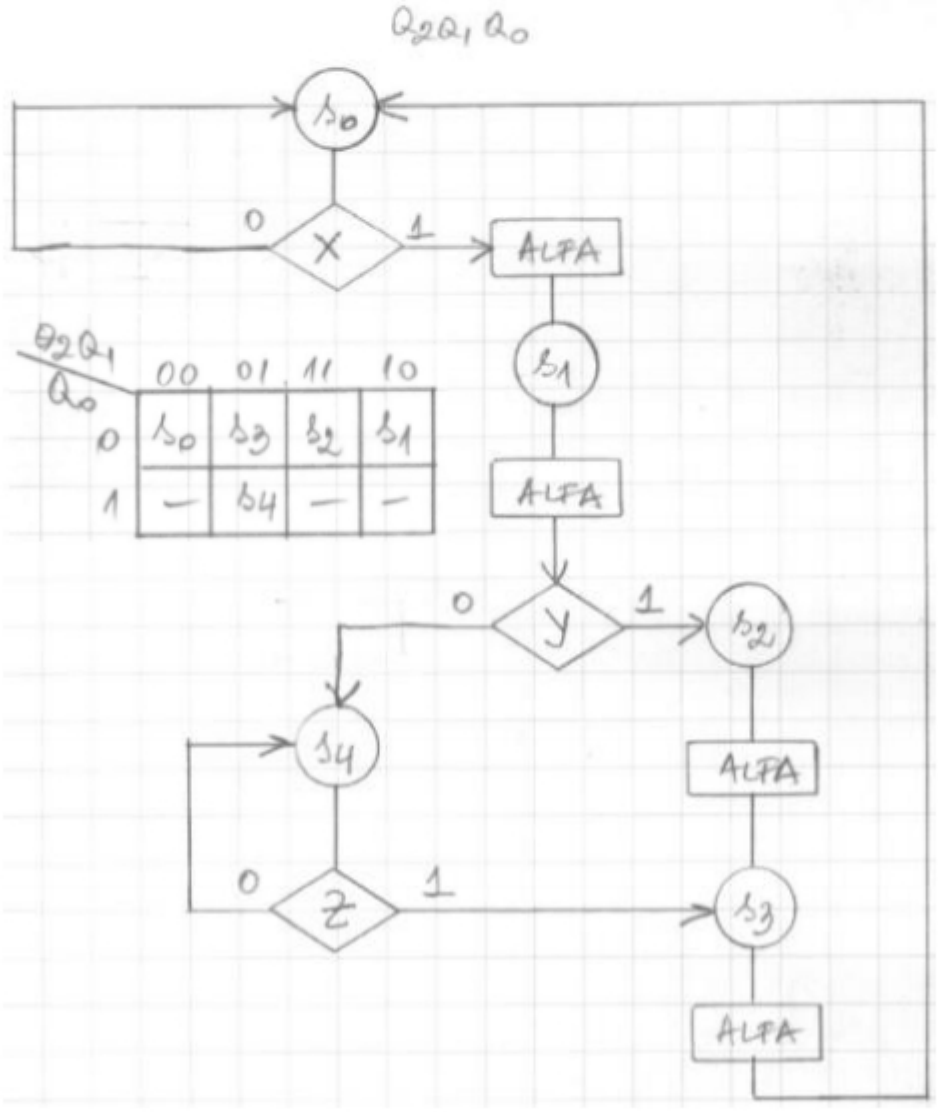

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 1111. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q1Q0, iar K cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q2 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB D și MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

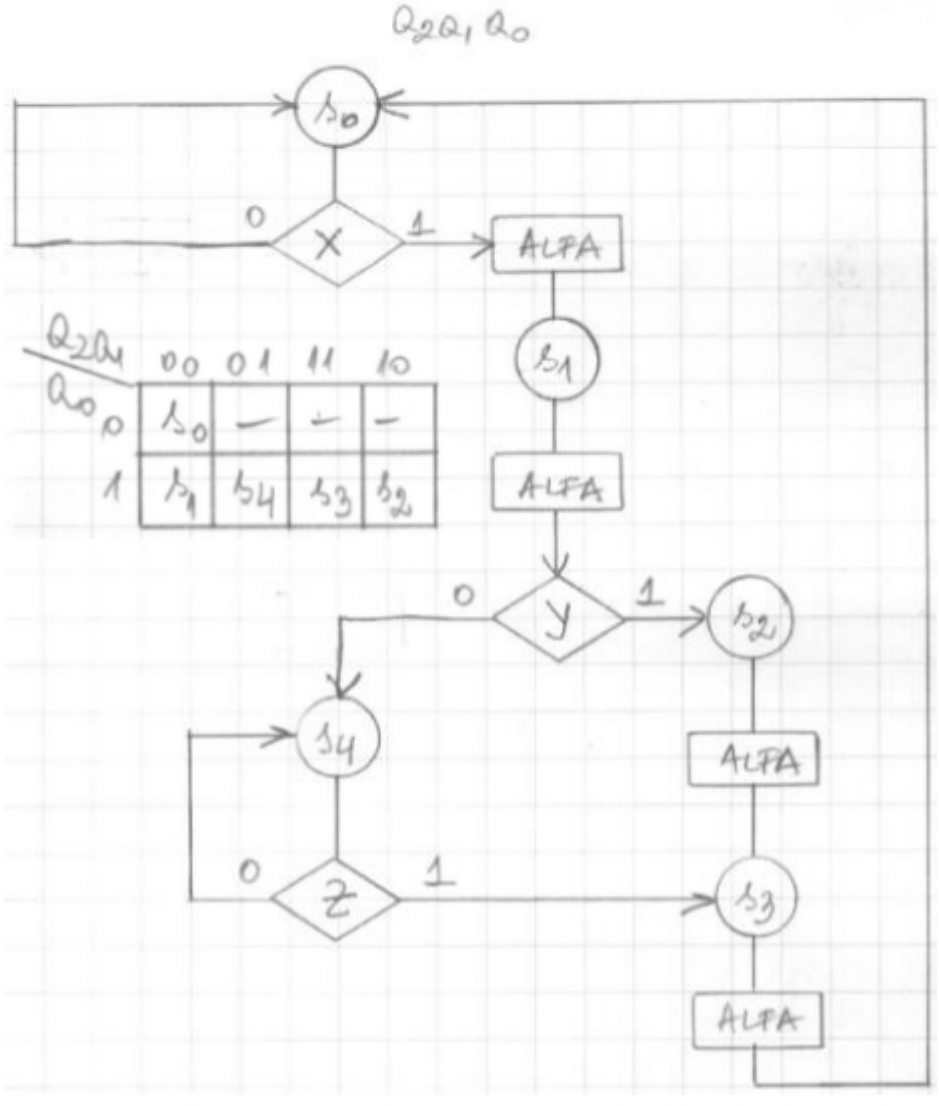

Lucrarea 2

5. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0100. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

   S:S0

   O:0

6. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q1^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0, iar K cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q1 folosind CBB D și MUX 2:1 având ca variabilă de selecție Q1 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

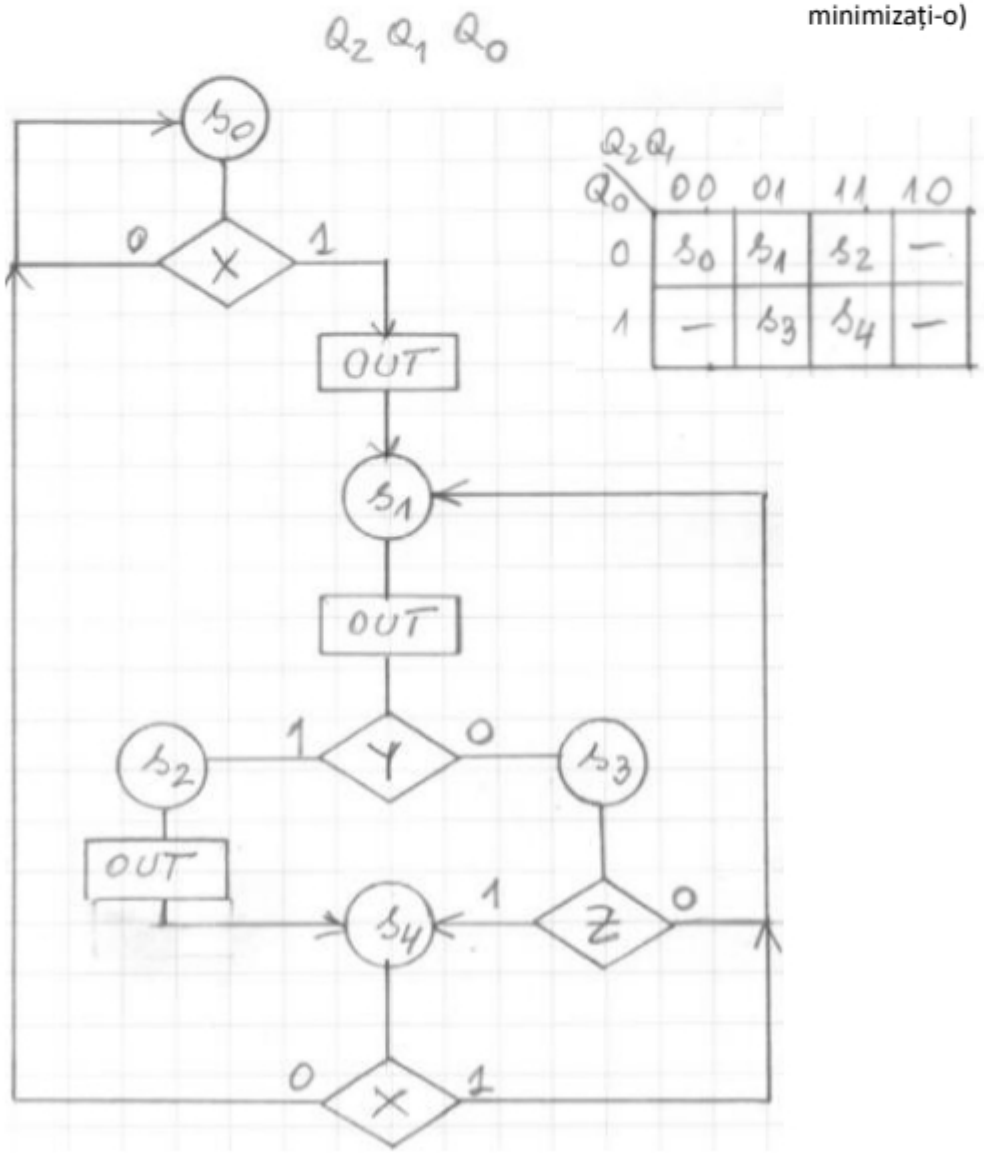

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0100. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q1^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0, iar K cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q1 folosind CBB D și MUX 2:1 având ca variabilă de selecție Q1 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

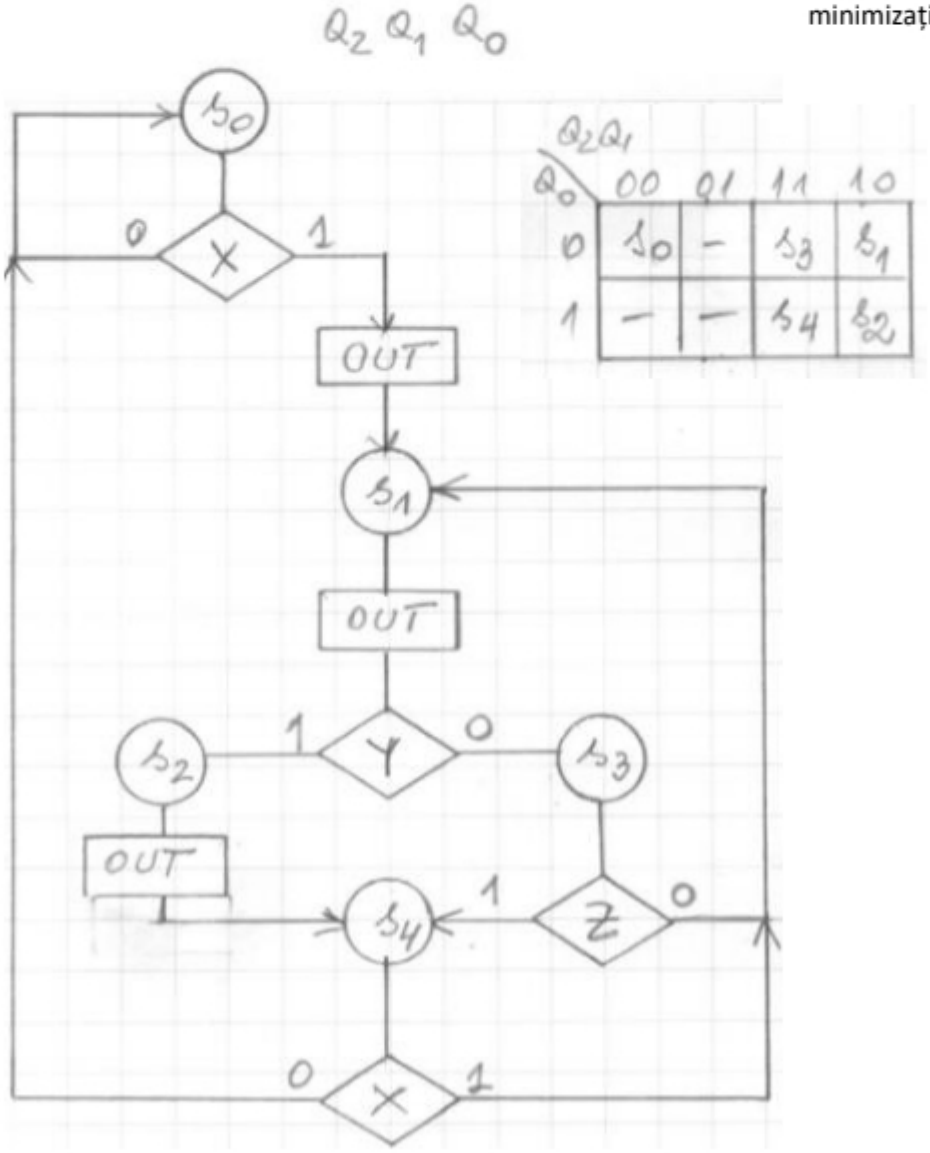

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0100. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q1^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0, iar K cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q1 folosind CBB D și MUX 2:1 având ca variabilă de selecție Q1 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

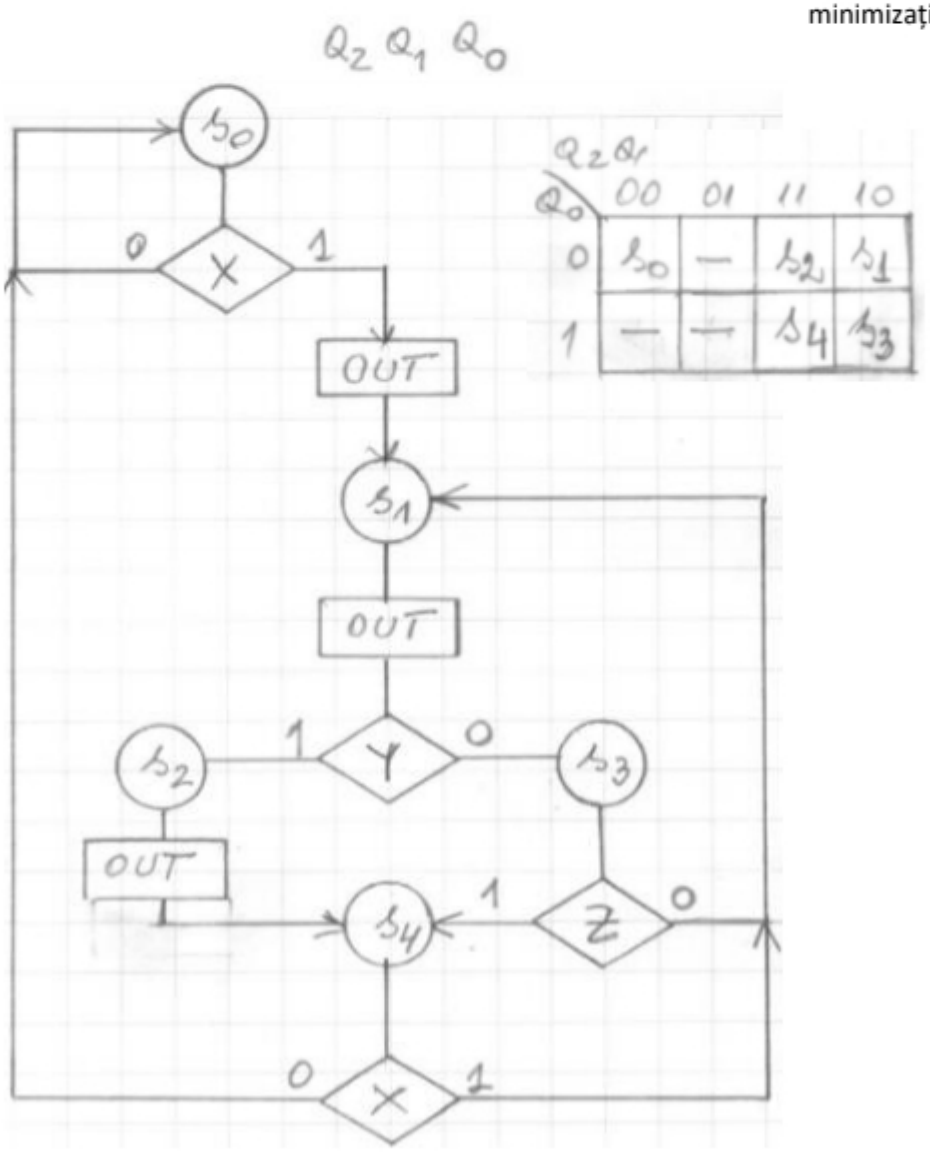

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0100. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q1^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0, iar K cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q1 folosind CBB D și MUX 2:1 având ca variabilă de selecție Q1 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

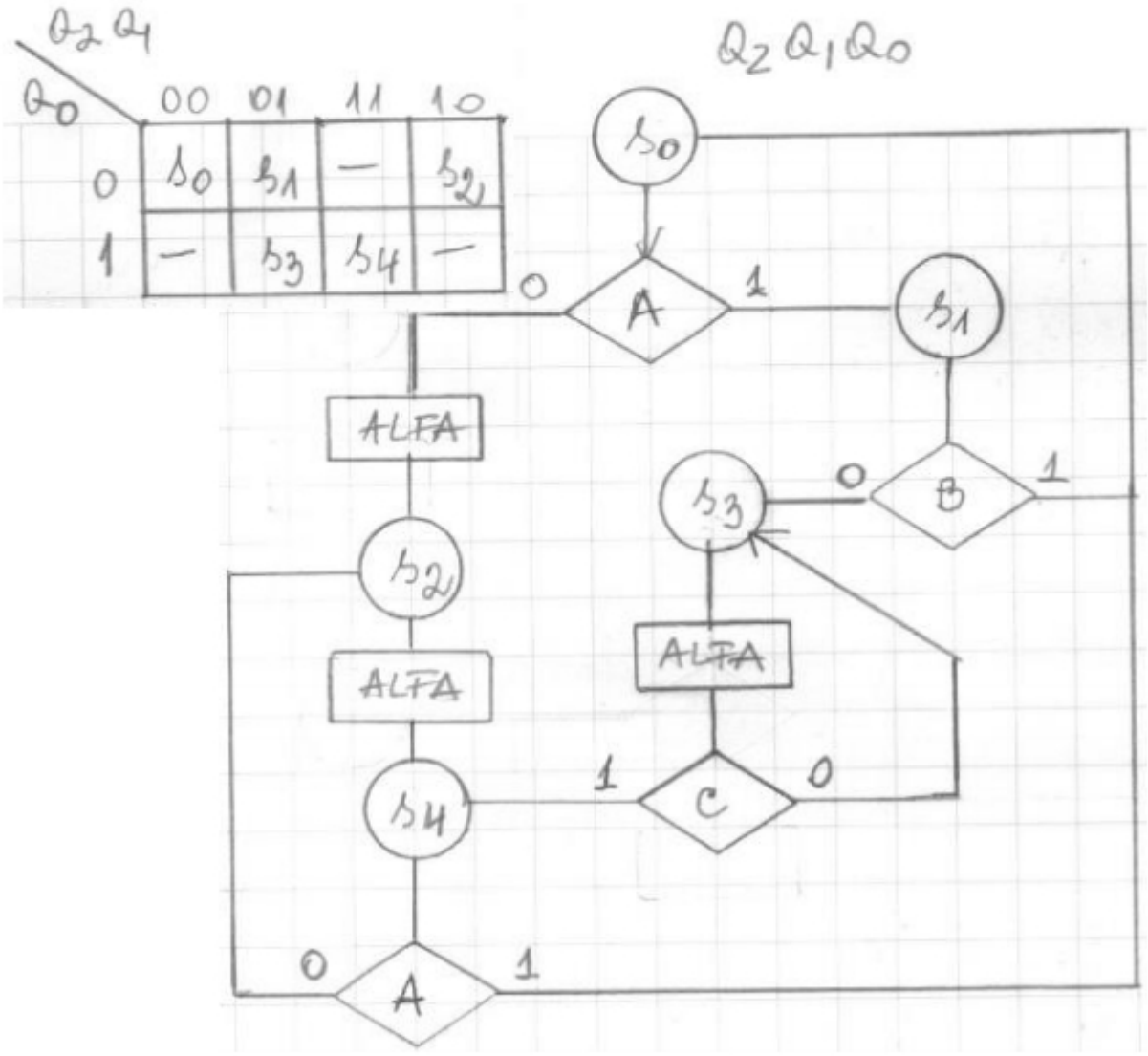

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0100. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q1^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0, iar K cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q1 folosind CBB D și MUX 2:1 având ca variabilă de selecție Q1 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

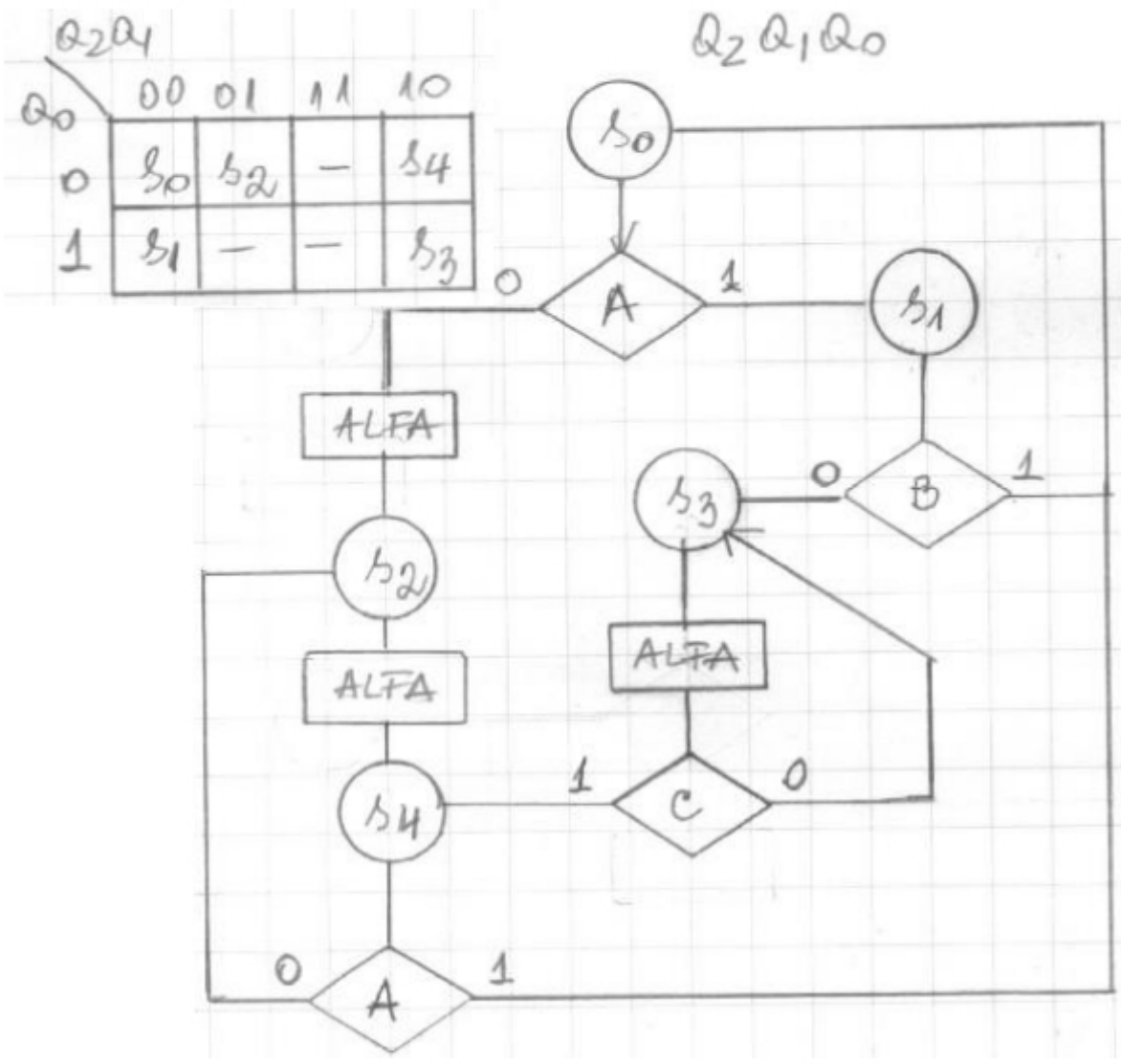

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0100. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q1^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0, iar K cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q1 folosind CBB D și MUX 2:1 având ca variabilă de selecție Q1 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

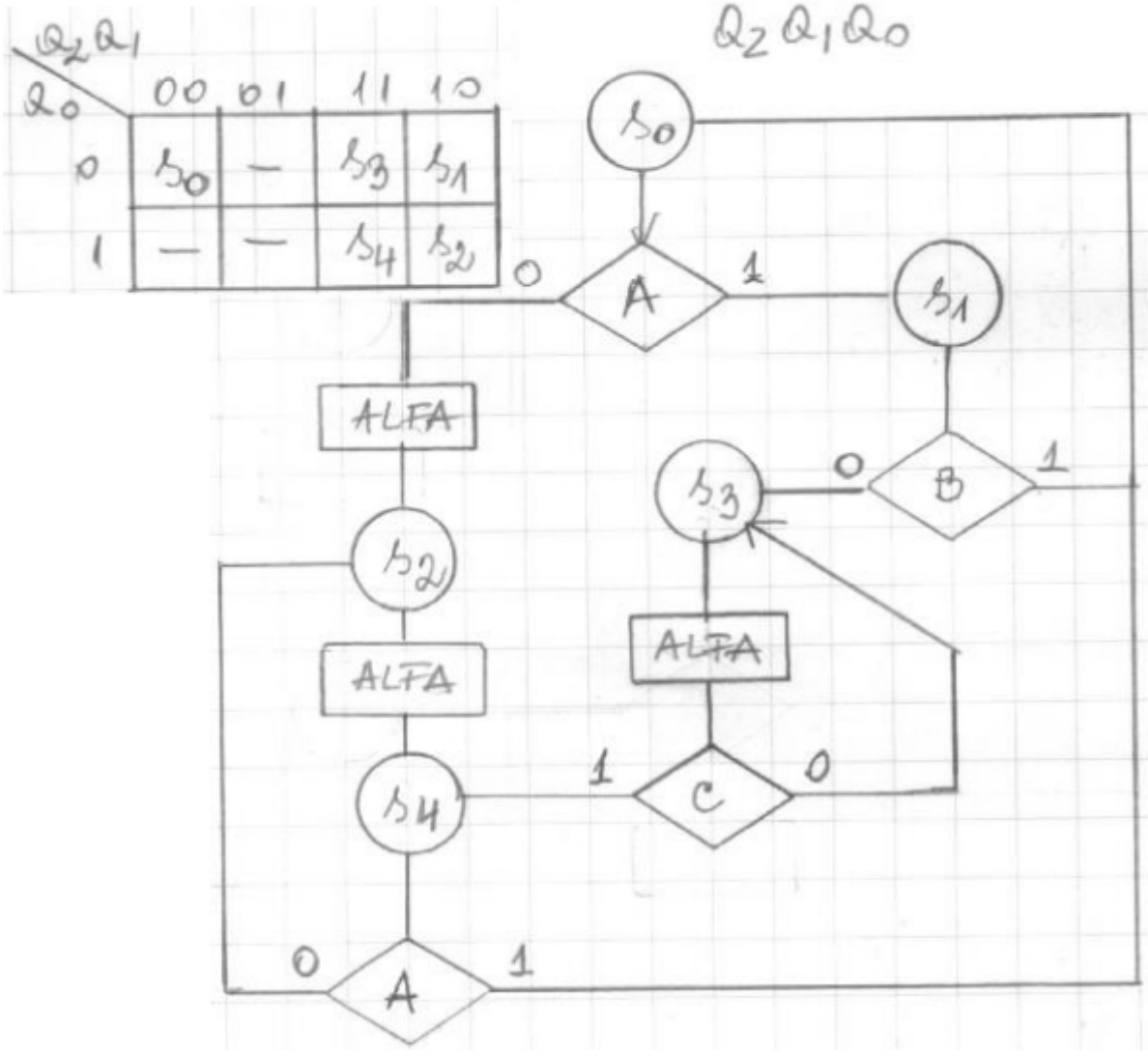

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0100. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q1^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0, iar K cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q1 folosind CBB D și MUX 2:1 având ca variabilă de selecție Q1 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

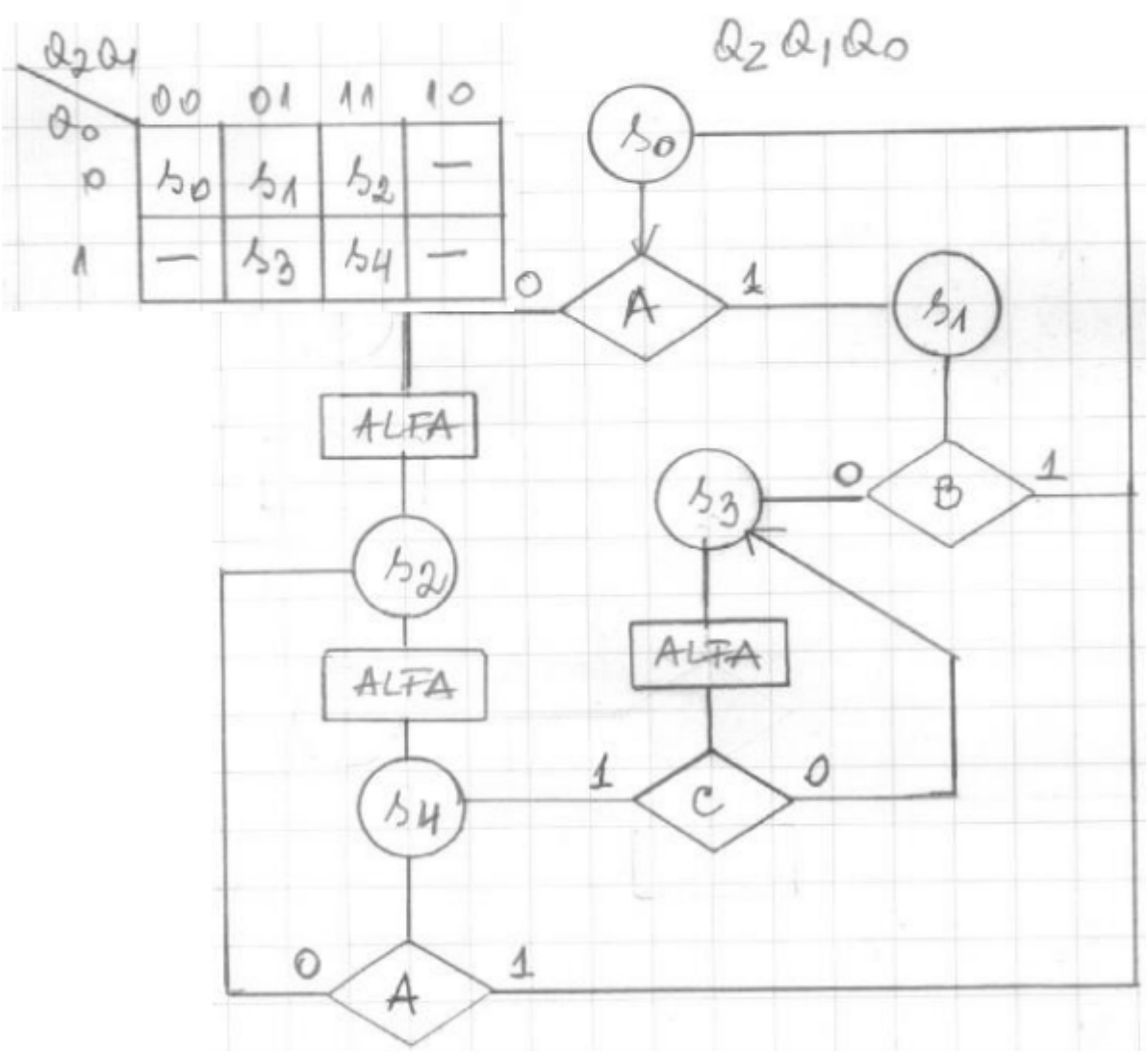

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0100. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q1^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0, iar K cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q1 folosind CBB D și MUX 2:1 având ca variabilă de selecție Q1 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

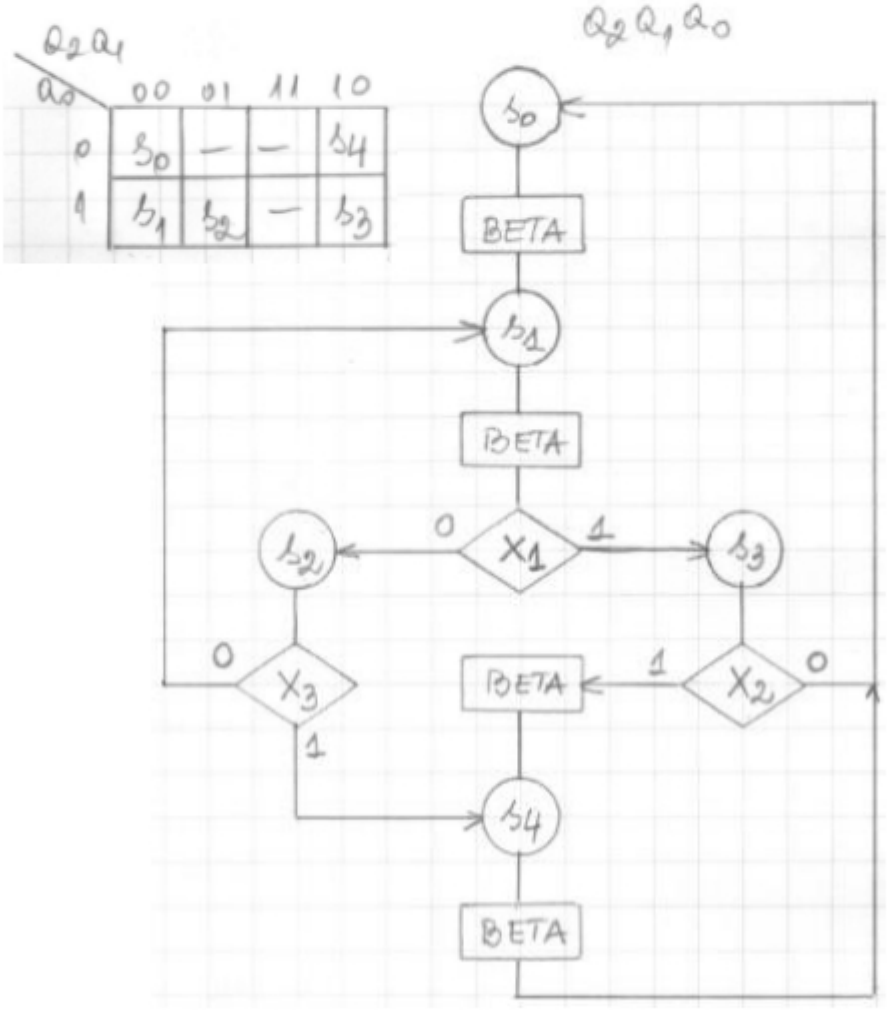

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0100. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.
   I: 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
   S:S0
   O:0
2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q1^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0, iar K cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q1 folosind CBB D și MUX 2:1 având ca variabilă de selecție Q1 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

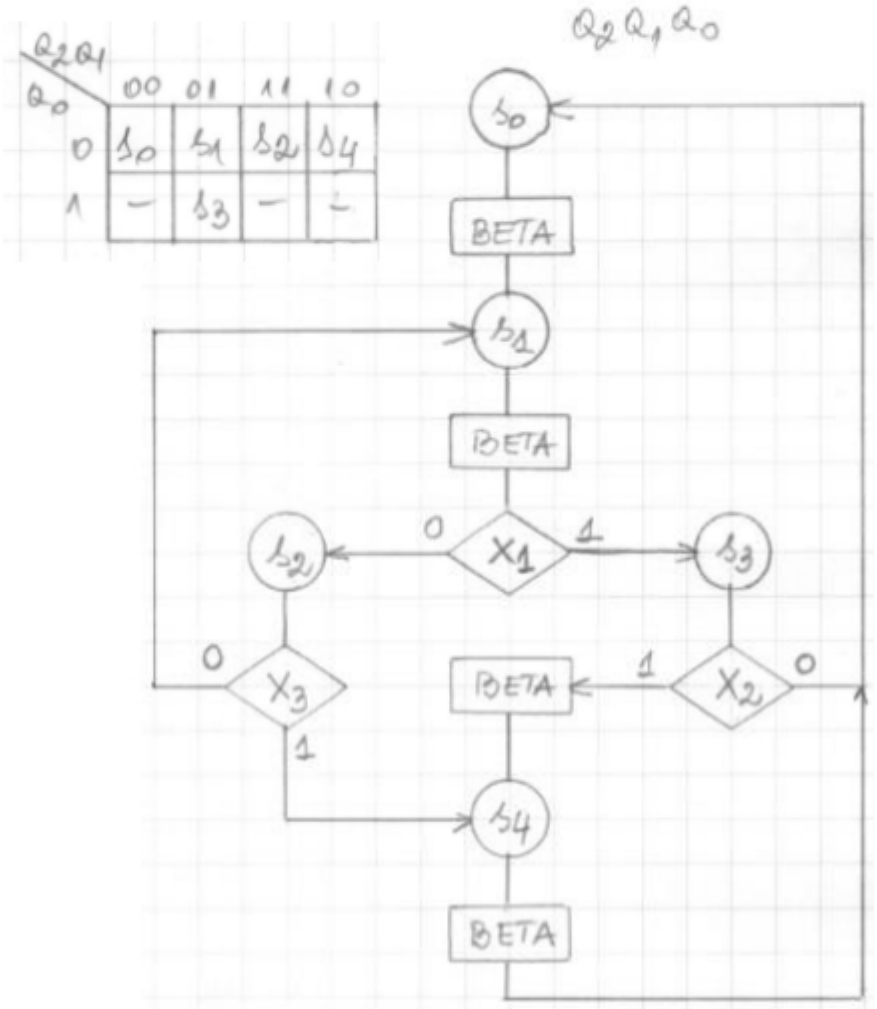

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0100. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q1^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0, iar K cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q1 folosind CBB D și MUX 2:1 având ca variabilă de selecție Q1 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

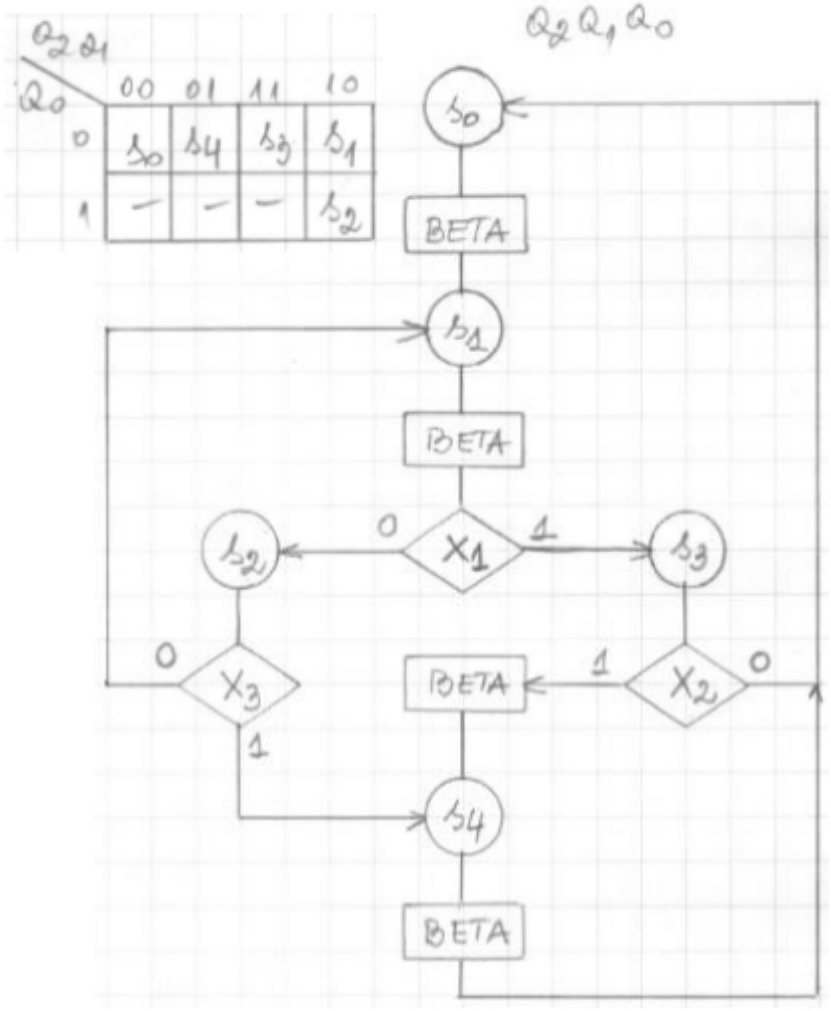

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0100. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q1^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0, iar K cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q1 folosind CBB D și MUX 2:1 având ca variabilă de selecție Q1 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

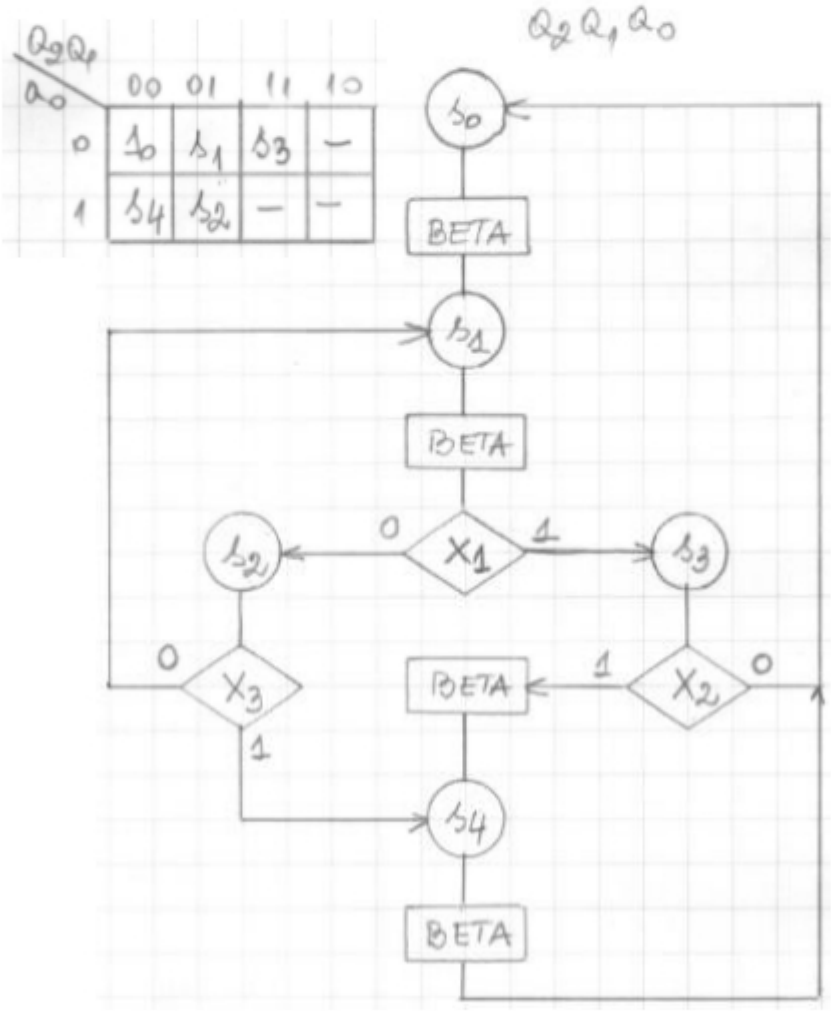

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0100. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q1^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0, iar K cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q1 folosind CBB D și MUX 2:1 având ca variabilă de selecție Q1 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

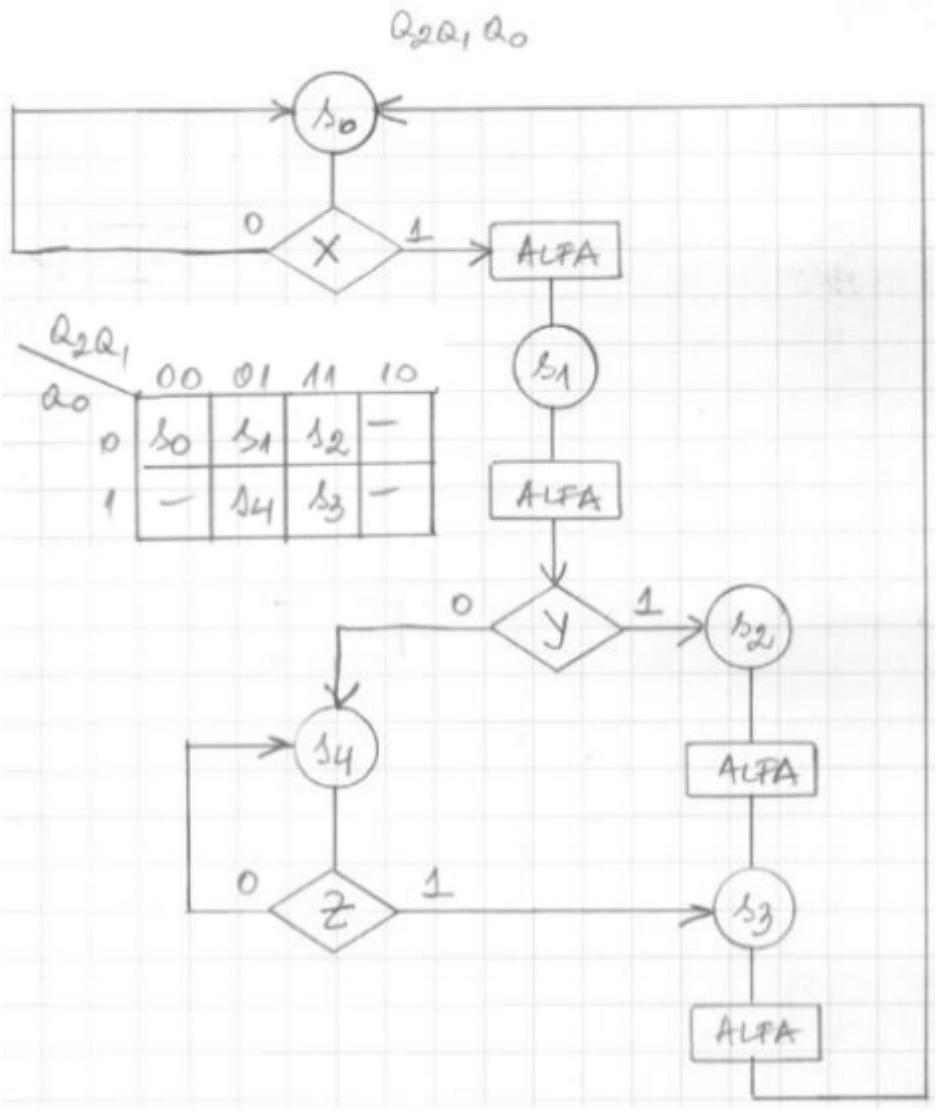

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0100. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q1^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0, iar K cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q1 folosind CBB D și MUX 2:1 având ca variabilă de selecție Q1 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

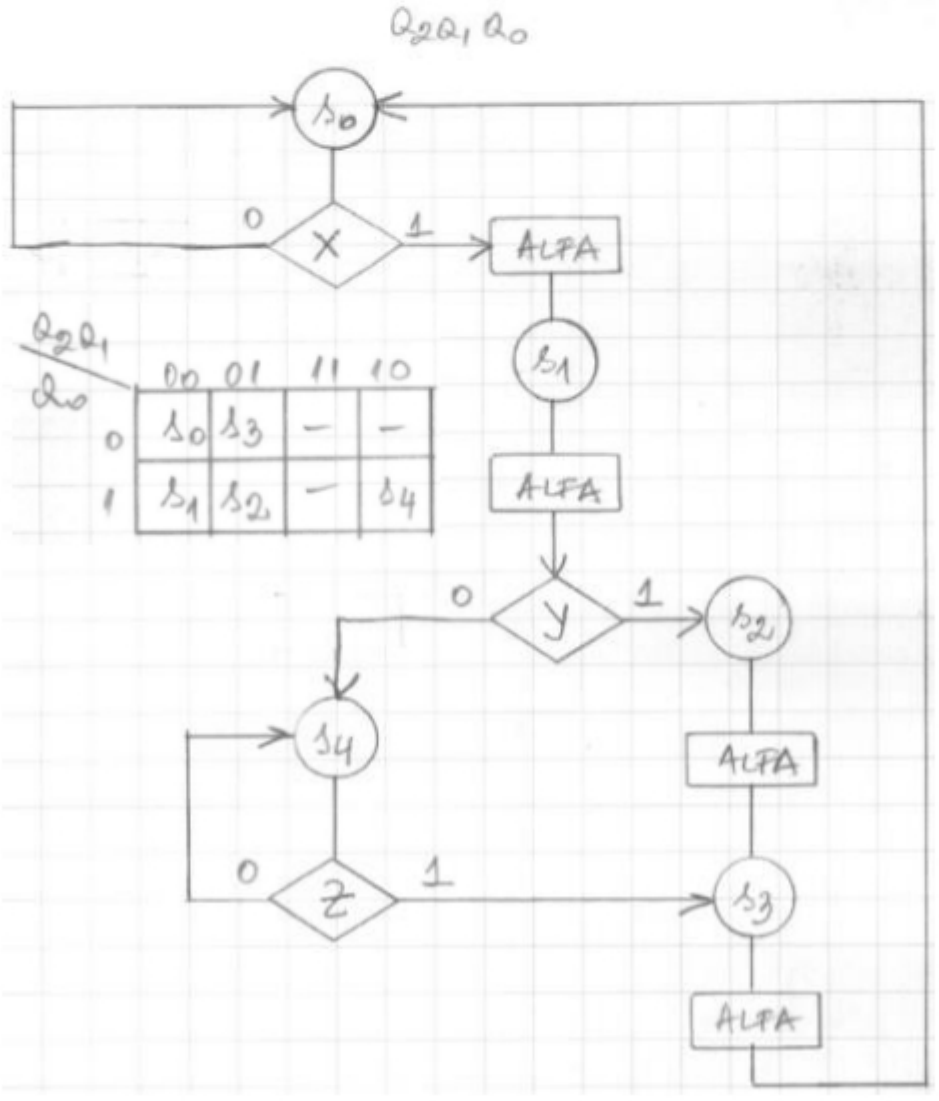

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0100. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q1^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0, iar K cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q1 folosind CBB D și MUX 2:1 având ca variabilă de selecție Q1 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

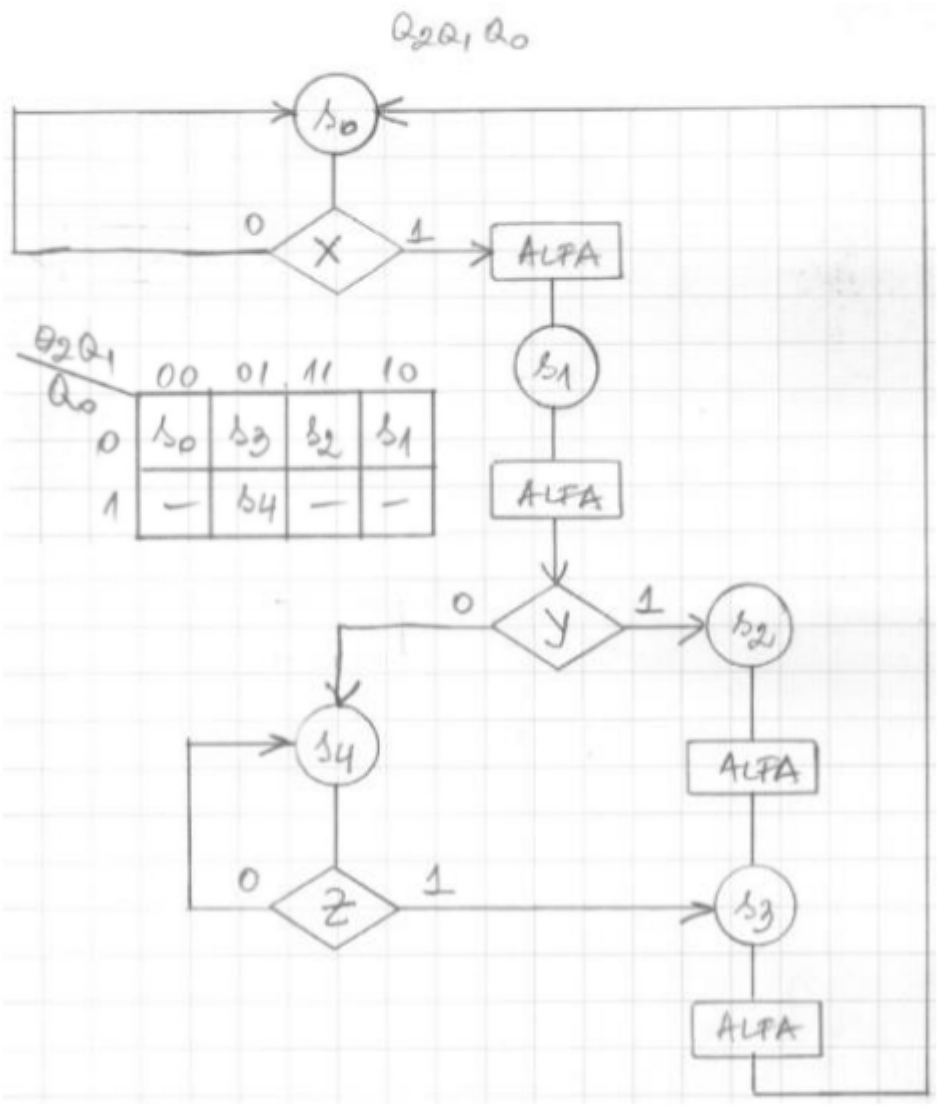

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0100. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q1^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0, iar K cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q1 folosind CBB D și MUX 2:1 având ca variabilă de selecție Q1 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

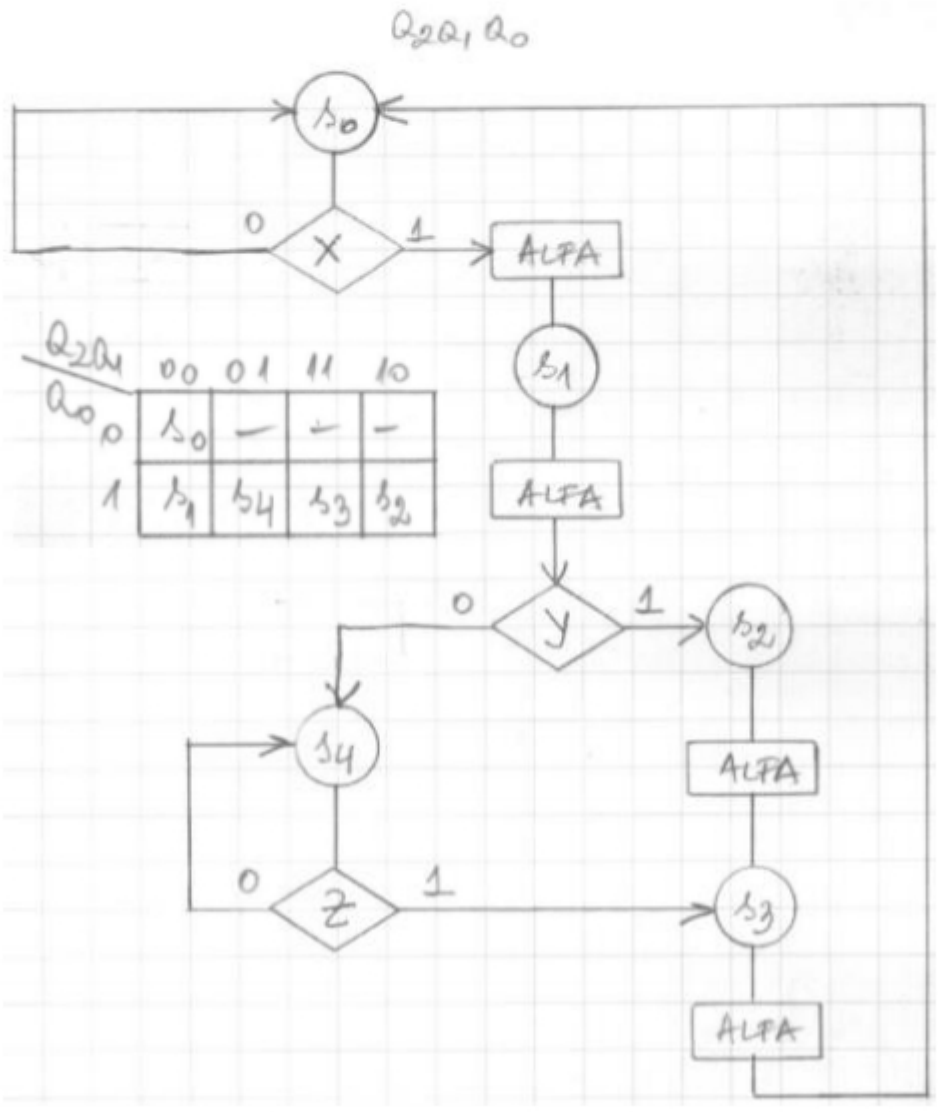

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0001. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q1^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q0, iar K cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q1 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q1 folosind CBB D și MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

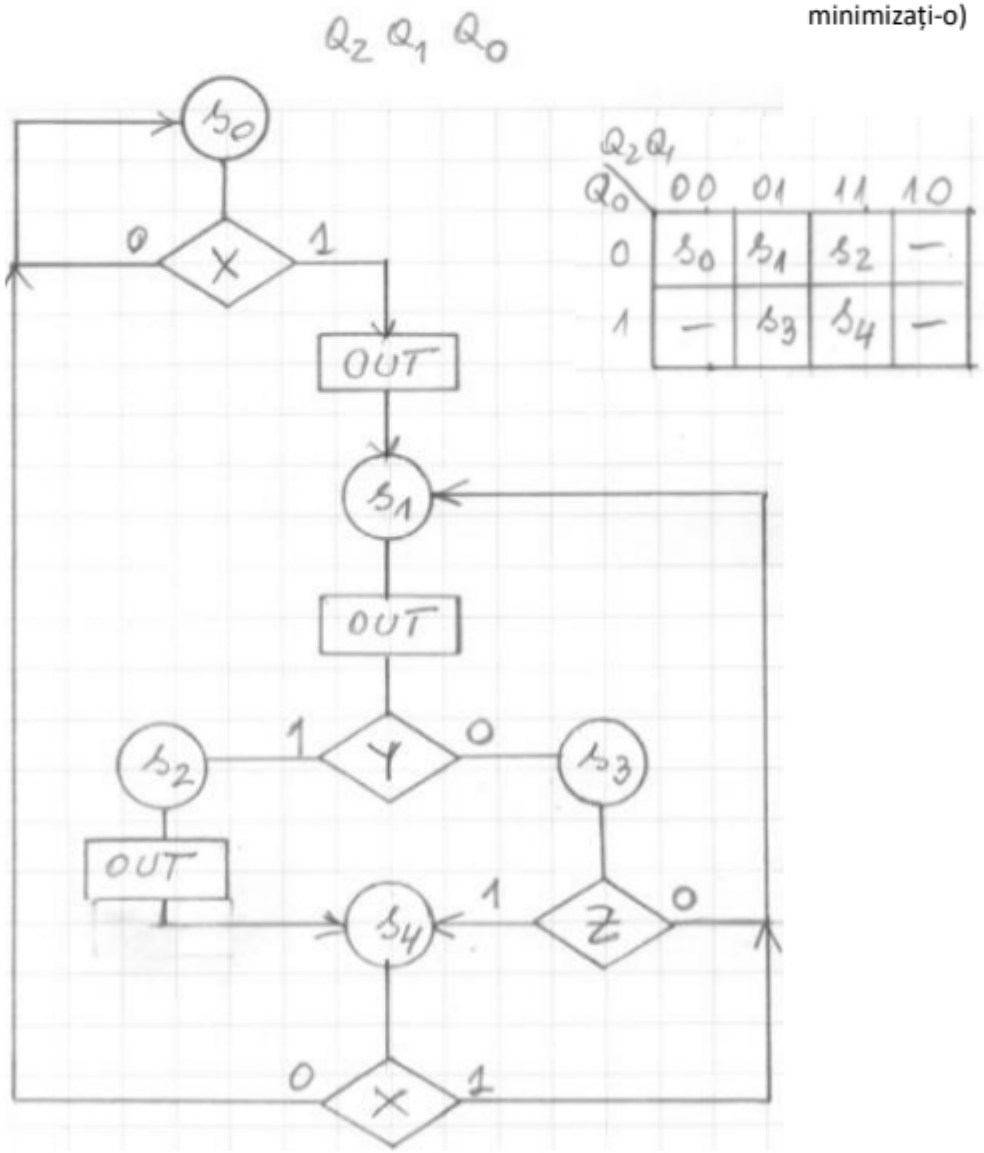

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0001. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q1^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q0, iar K cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q1 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q1 folosind CBB D și MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

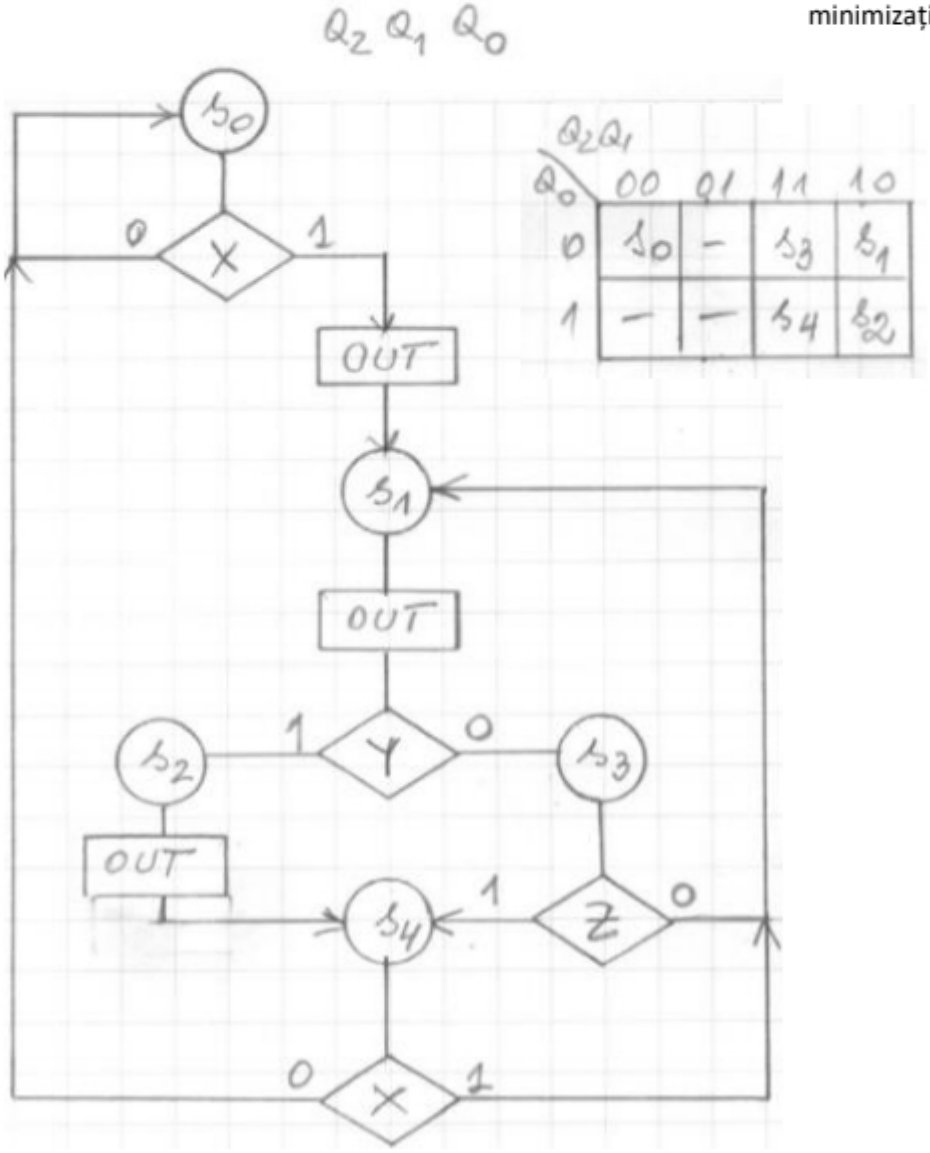

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0001. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q1^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q0, iar K cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q1 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q1 folosind CBB D și MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

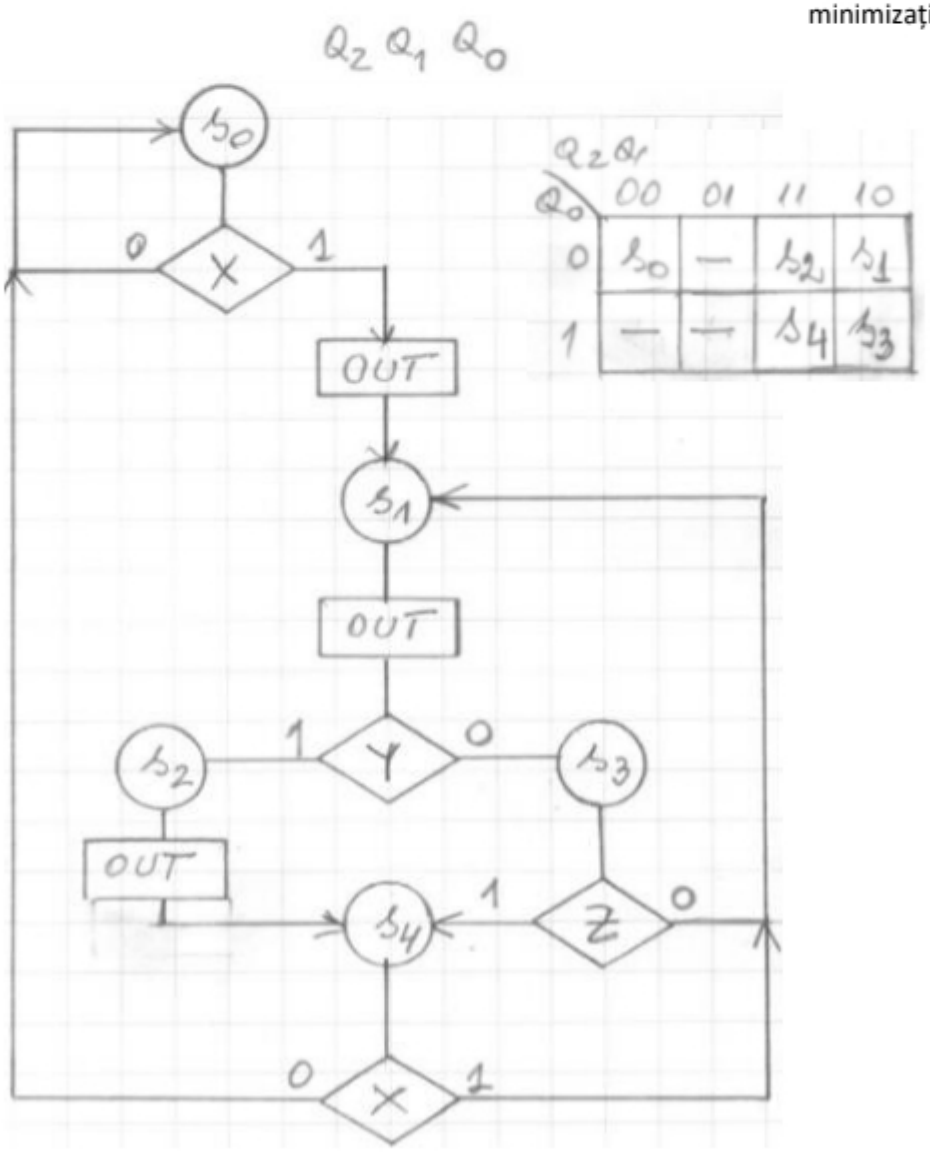

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0001. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q1^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q0, iar K cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q1 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q1 folosind CBB D și MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

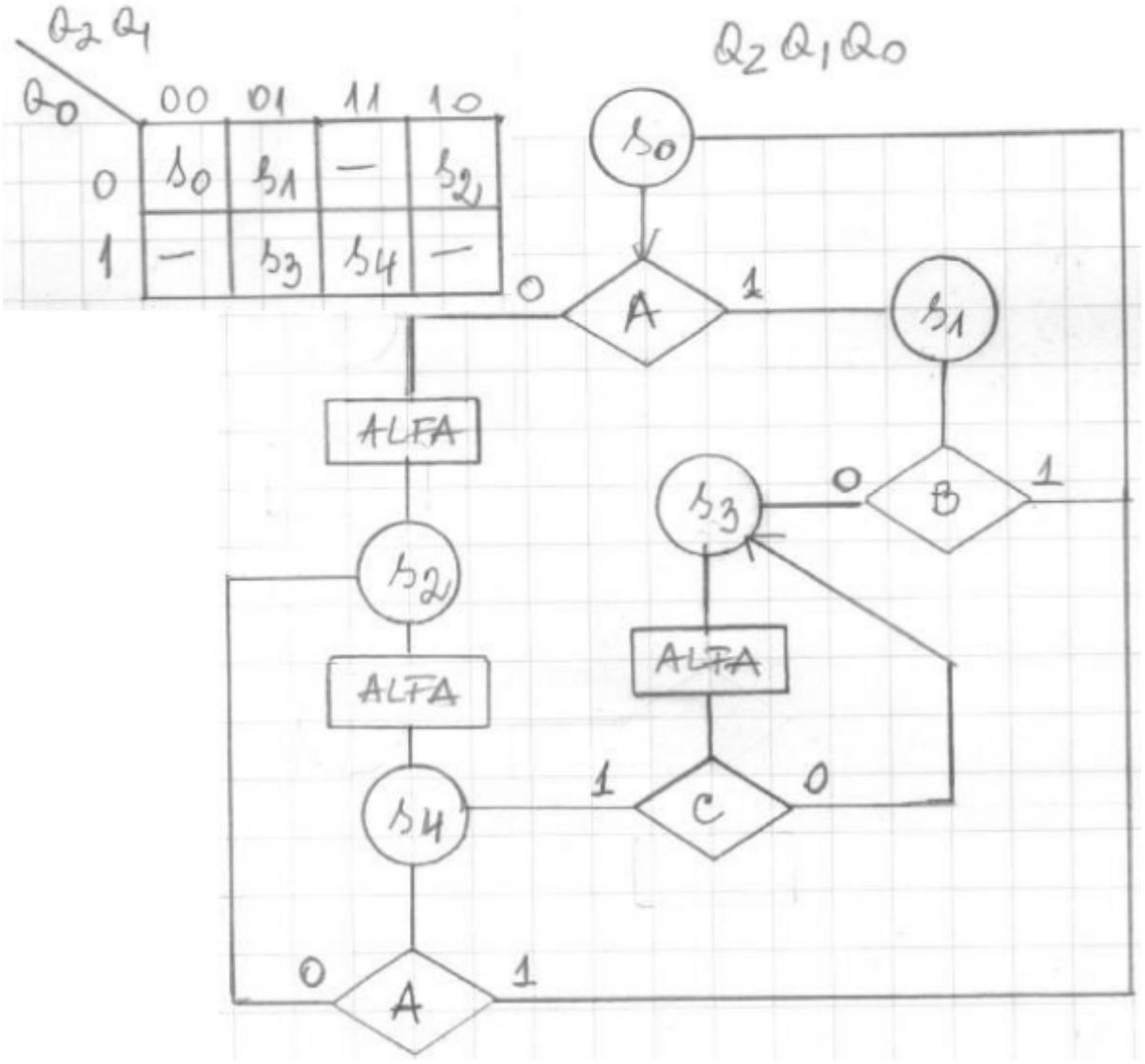

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0001. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q1^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q0, iar K cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q1 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q1 folosind CBB D și MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

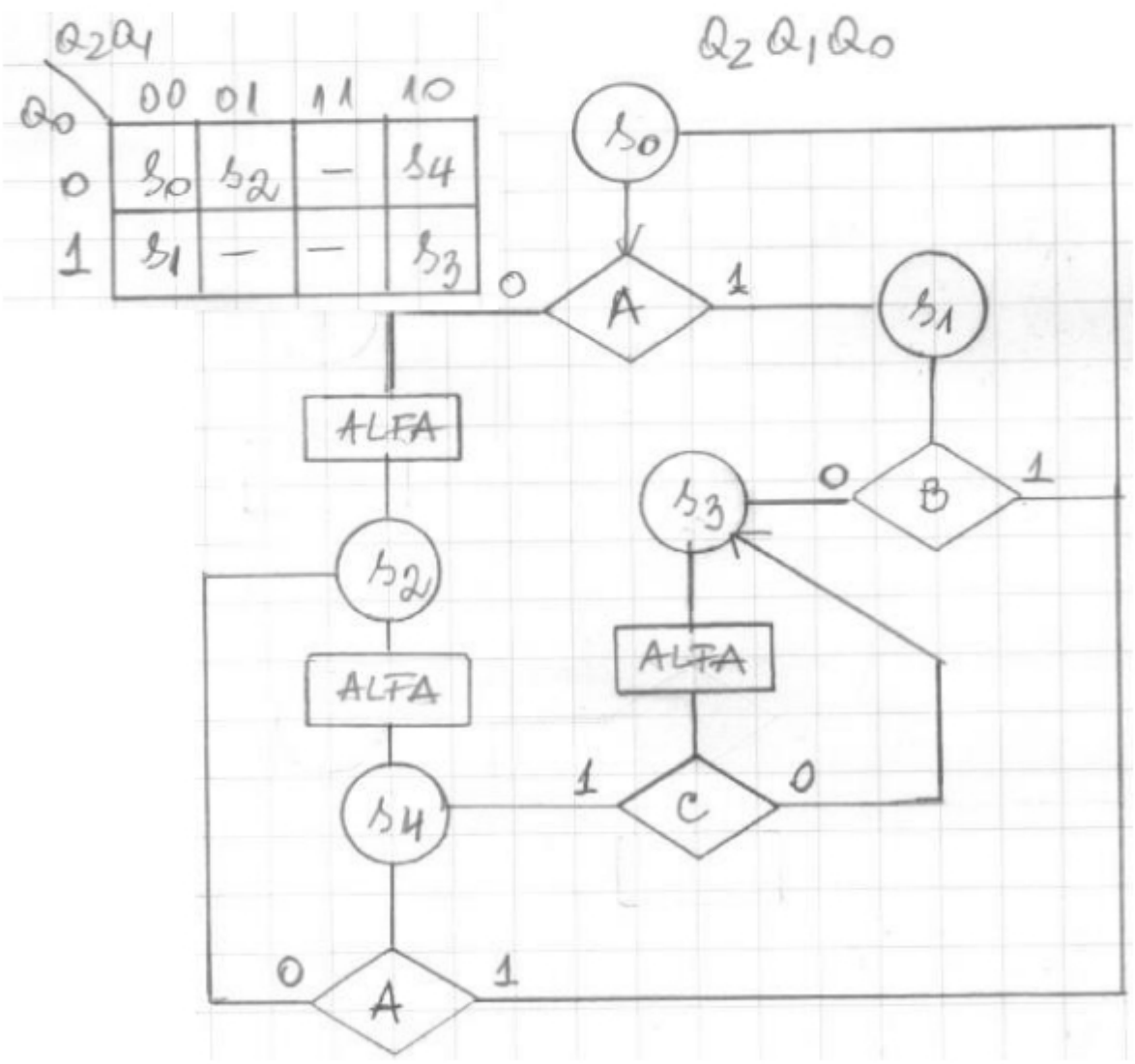

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0001. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q1^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q0, iar K cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q1 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q1 folosind CBB D și MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

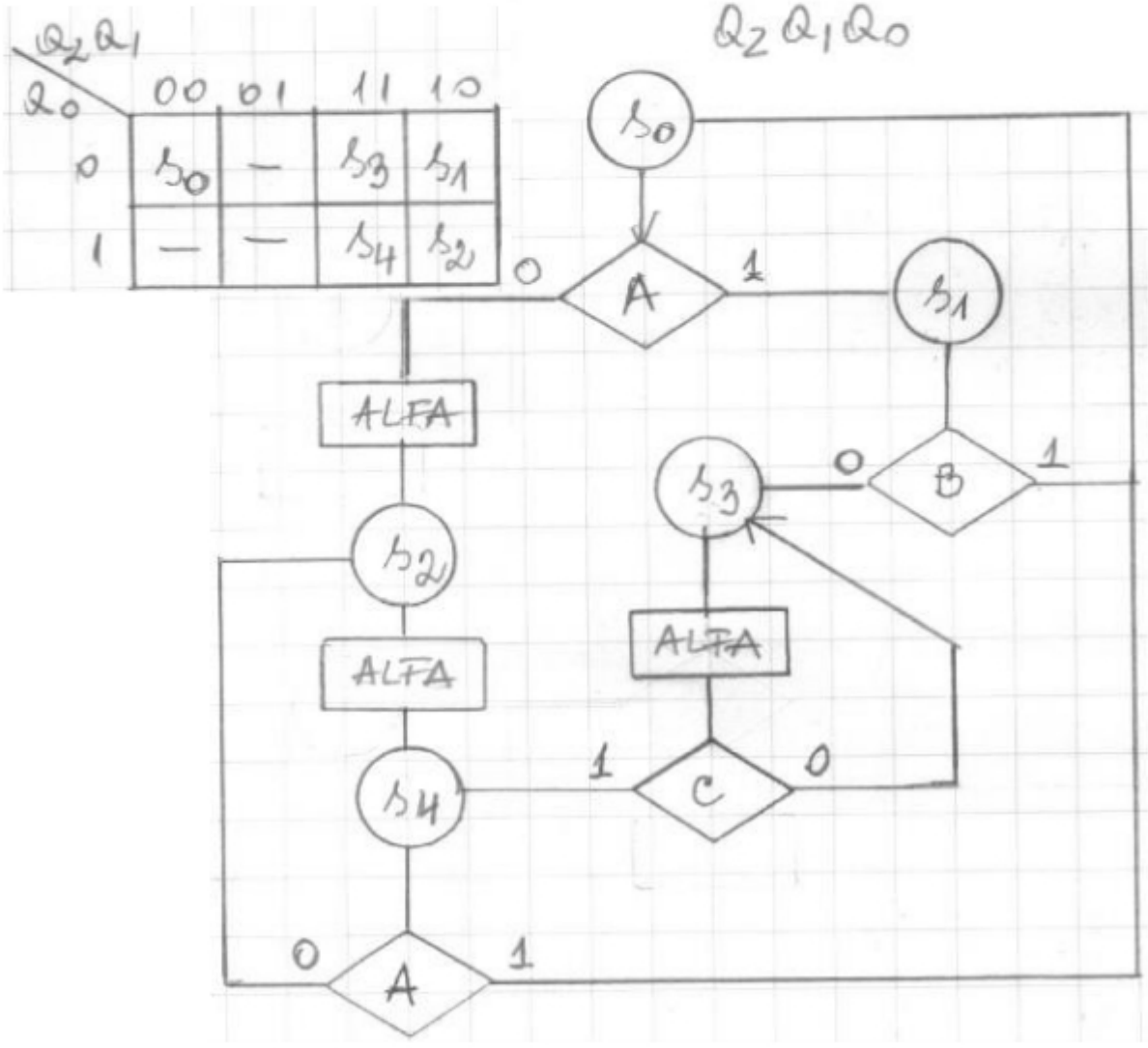

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0001. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q1^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q0, iar K cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q1 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q1 folosind CBB D și MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

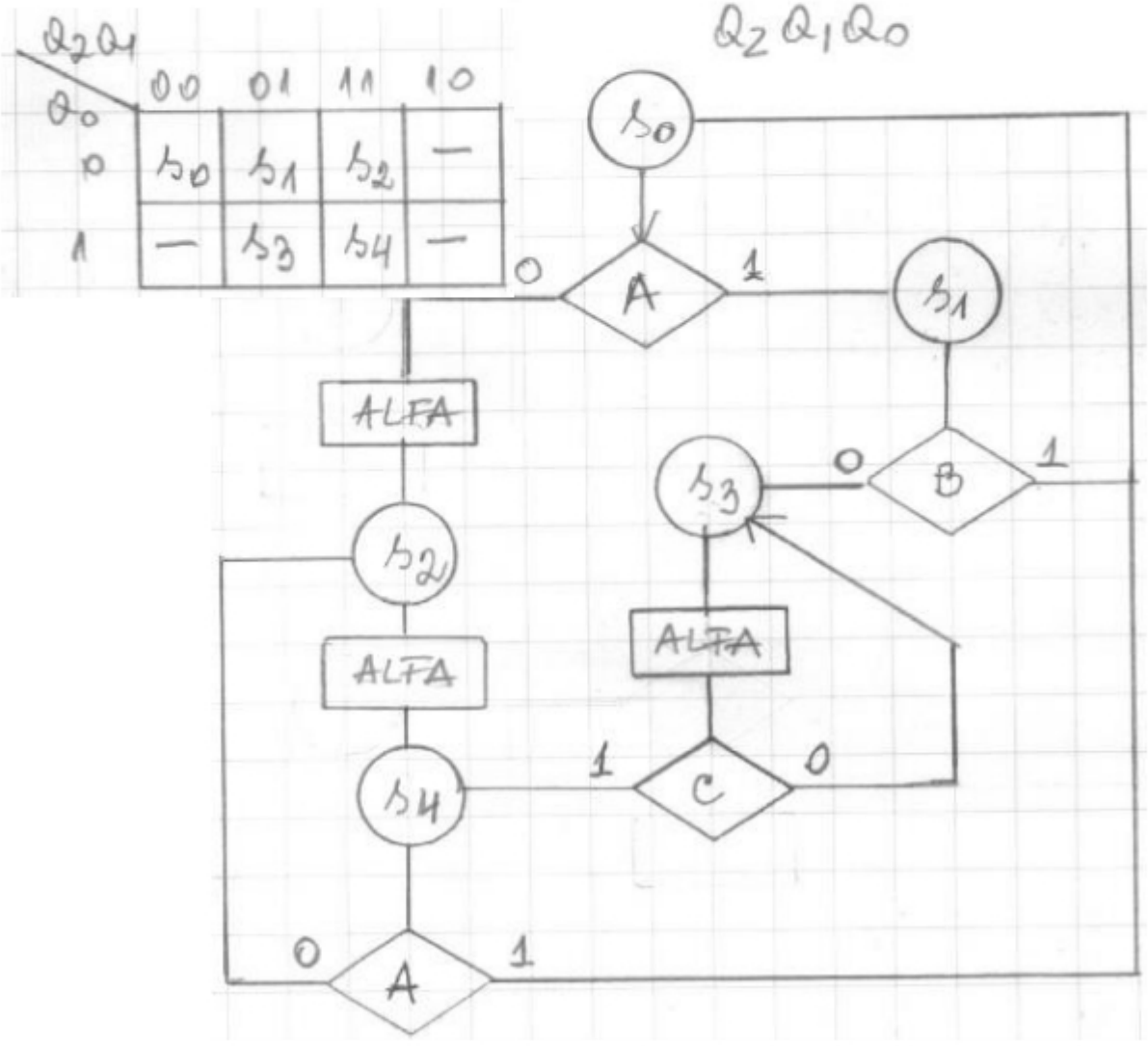

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0001. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q1^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q0, iar K cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q1 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q1 folosind CBB D și MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

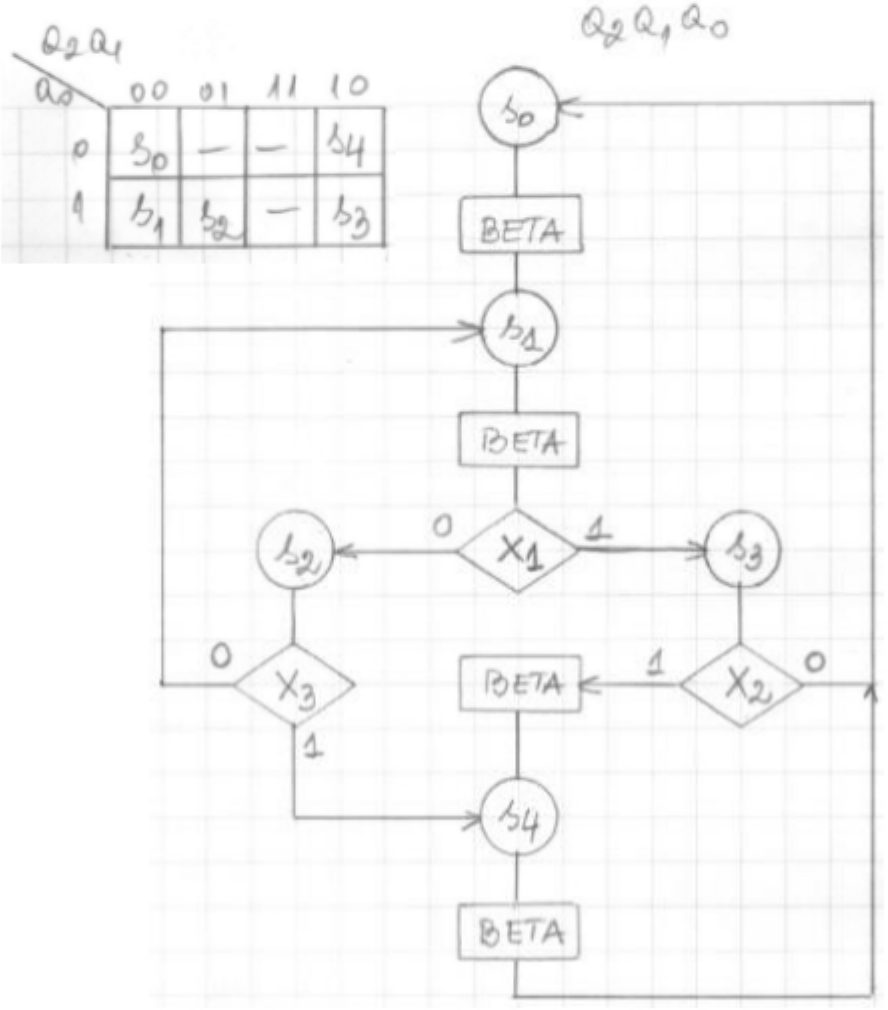

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0001. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q1^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q0, iar K cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q1 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q1 folosind CBB D și MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

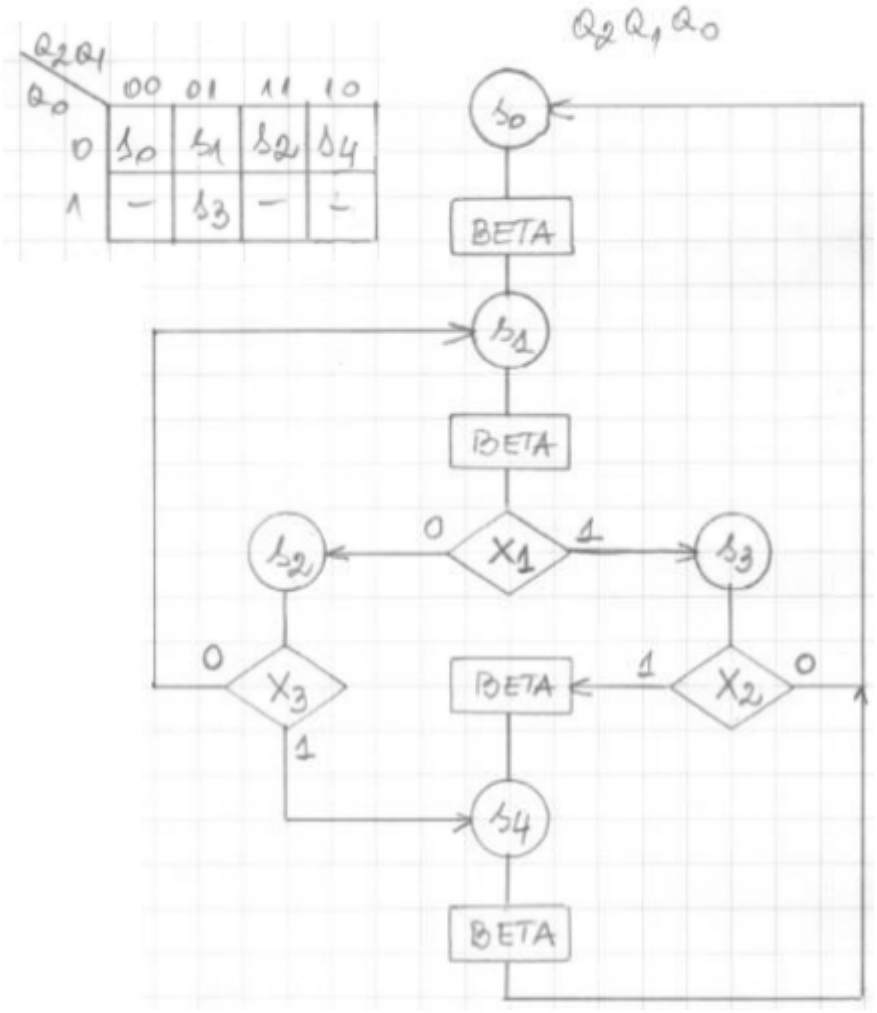

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0001. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q1^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q0, iar K cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q1 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q1 folosind CBB D și MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

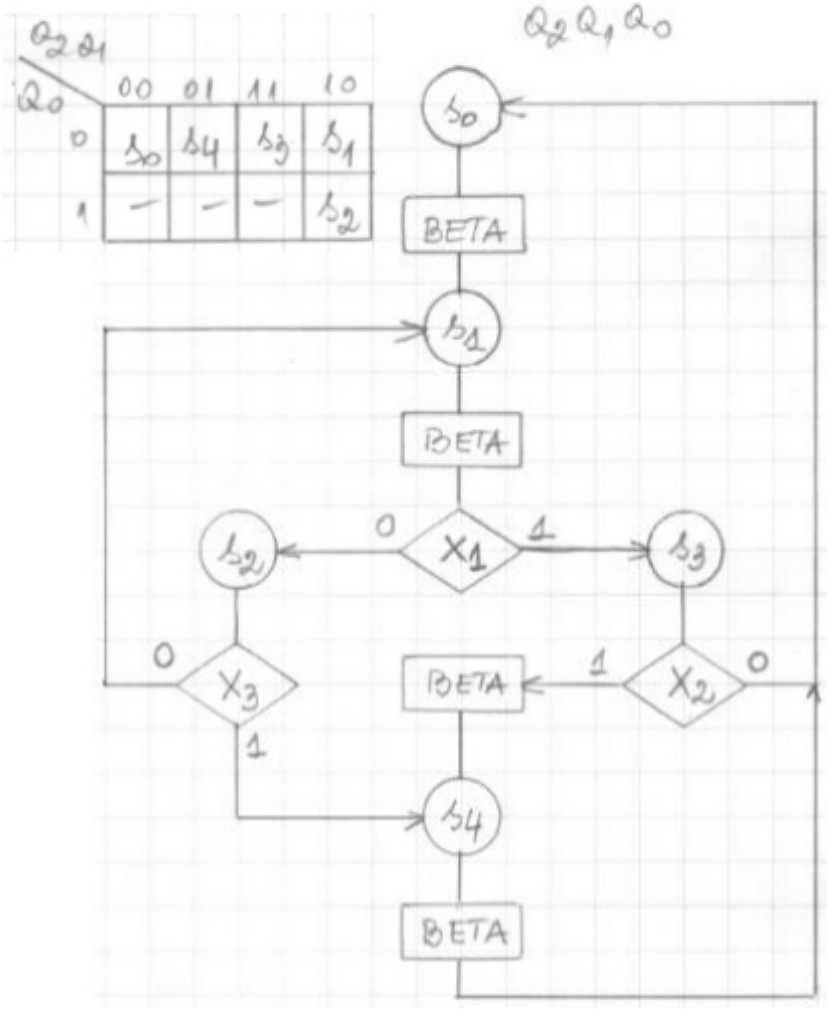

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0001. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q1^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q0, iar K cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q1 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q1 folosind CBB D și MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

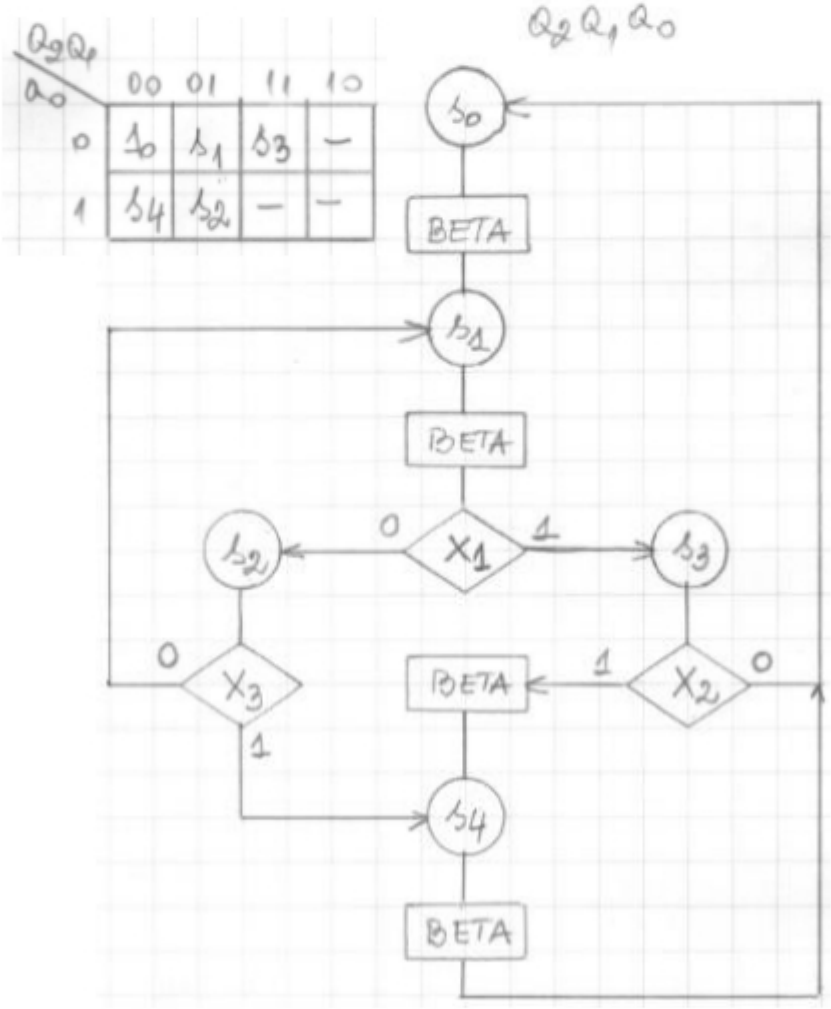

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0001. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q1^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q0, iar K cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q1 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q1 folosind CBB D și MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

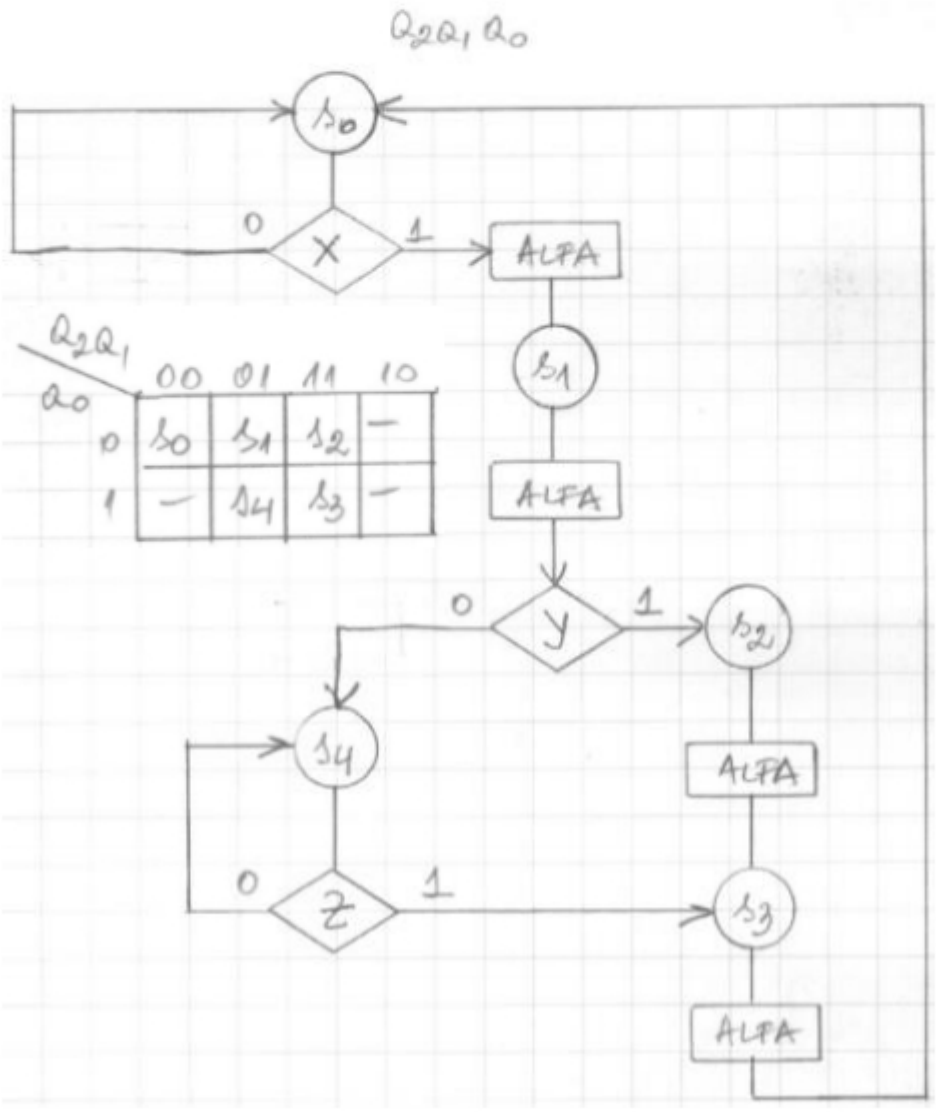

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0001. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q1^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q0, iar K cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q1 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q1 folosind CBB D și MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

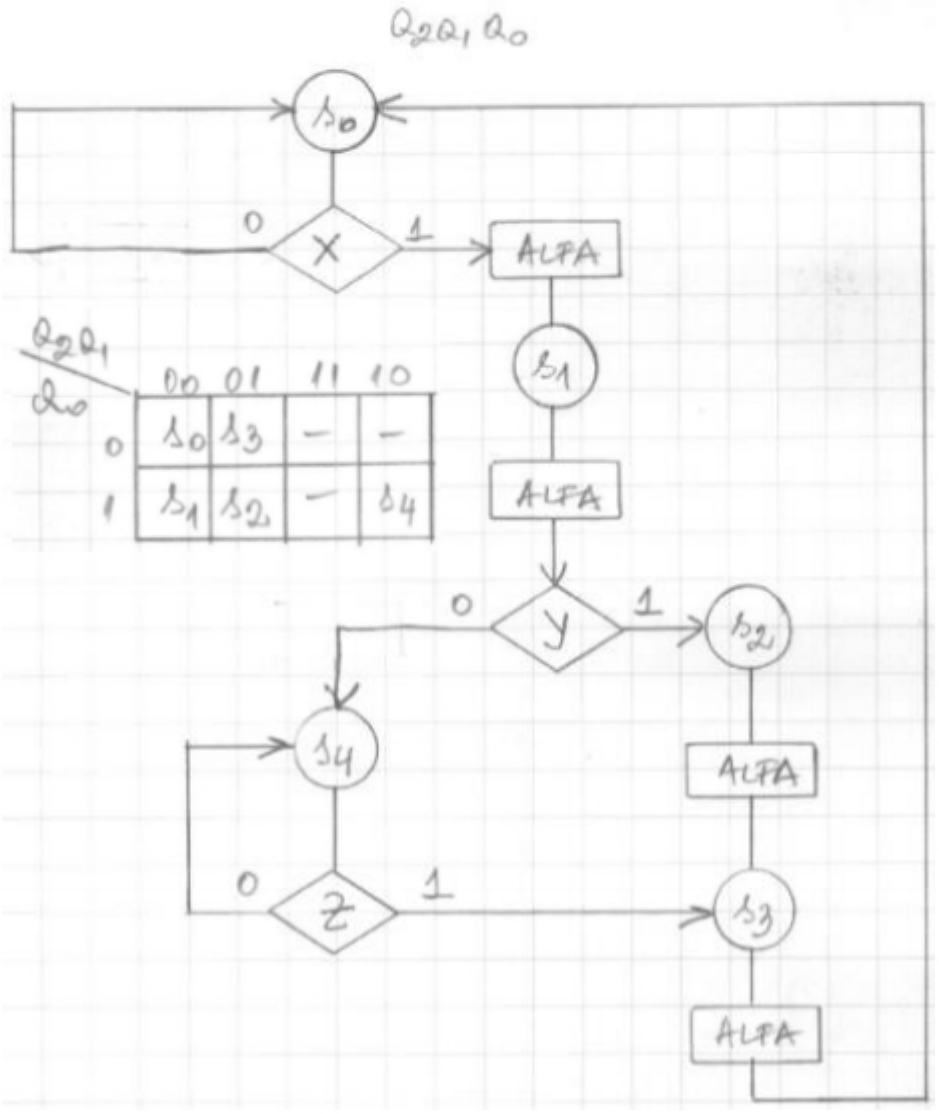

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0001. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q1^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q0, iar K cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q1 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q1 folosind CBB D și MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

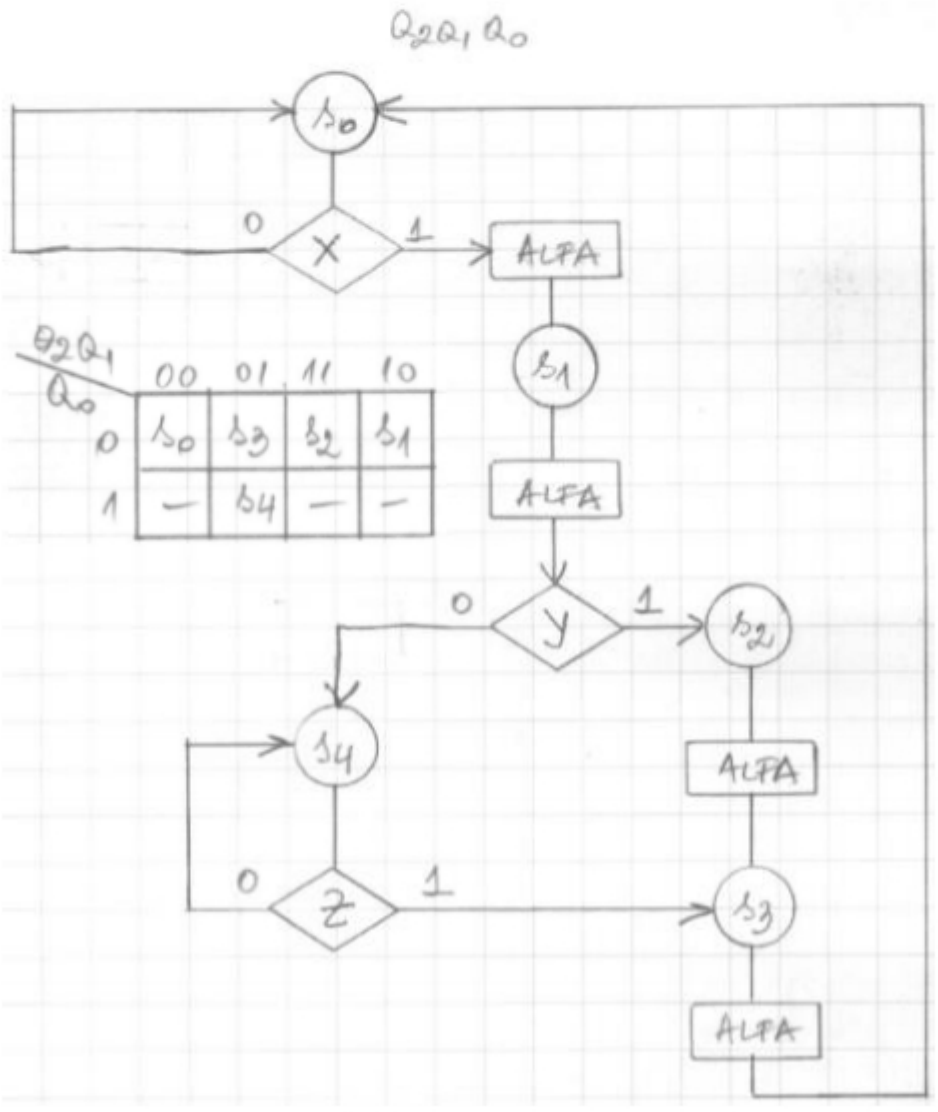

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0001. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q1^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q0, iar K cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q1 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q1 folosind CBB D și MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

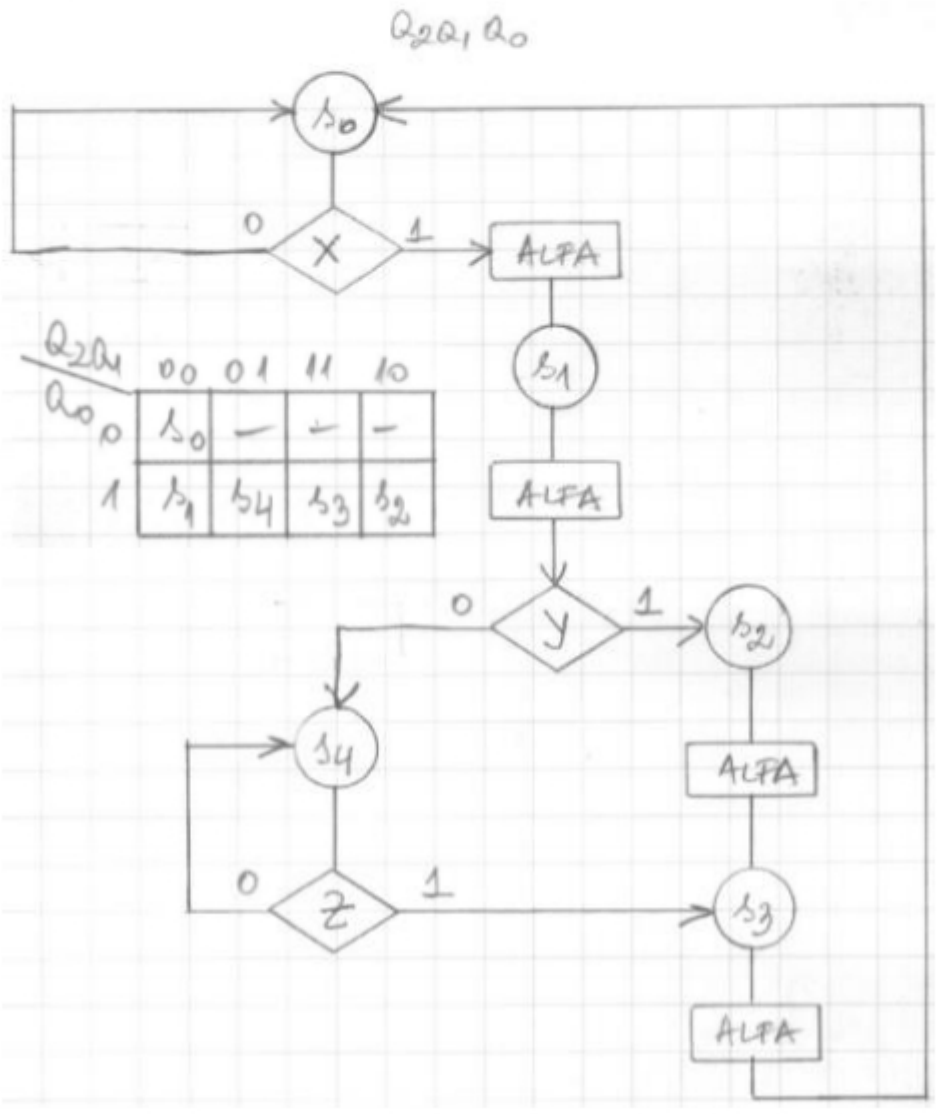

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 1000. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB JK , unde J este implementat cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q2, iar K cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB D și MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q1Q00 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

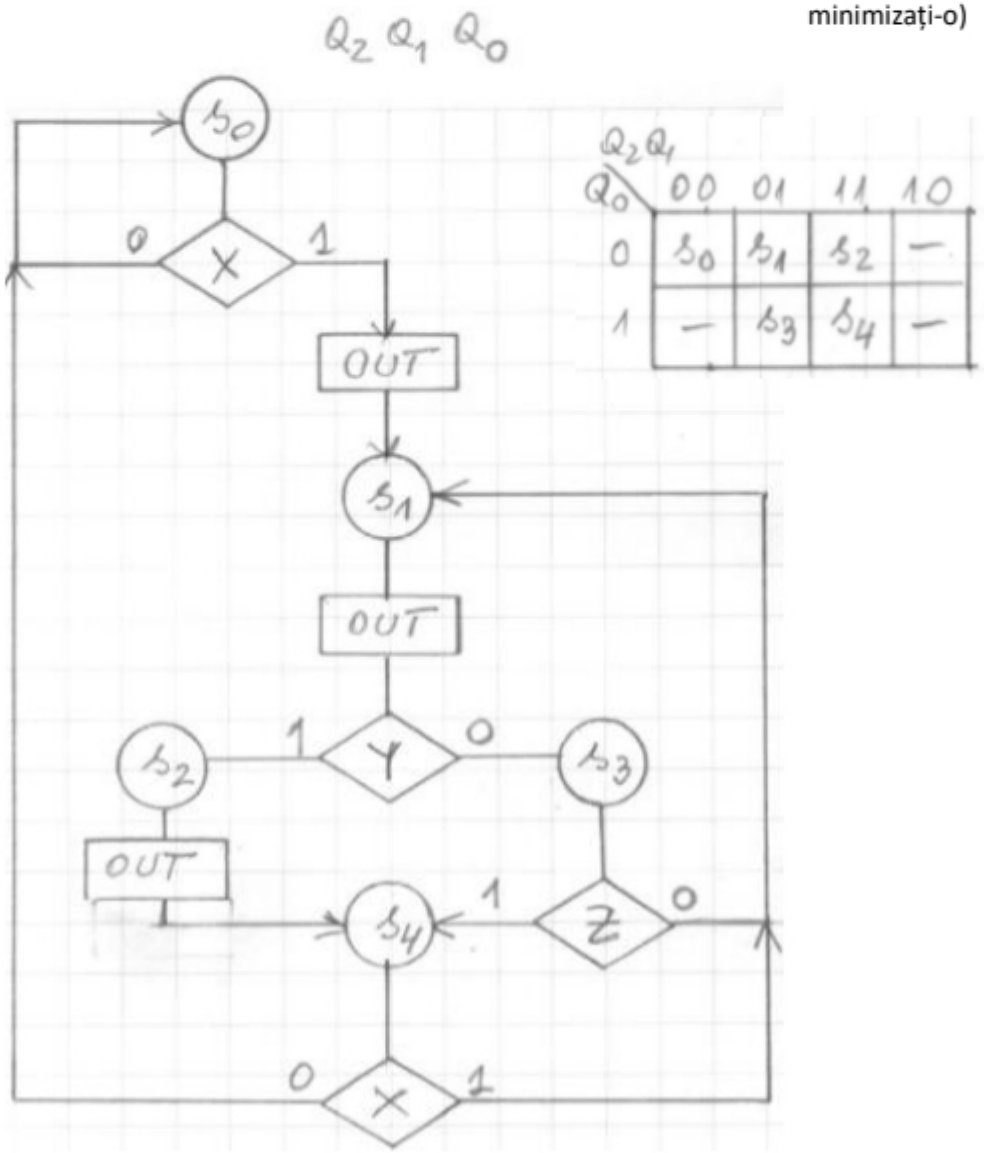

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 1000. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB JK , unde J este implementat cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q2, iar K cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB D și MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q1Q00 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

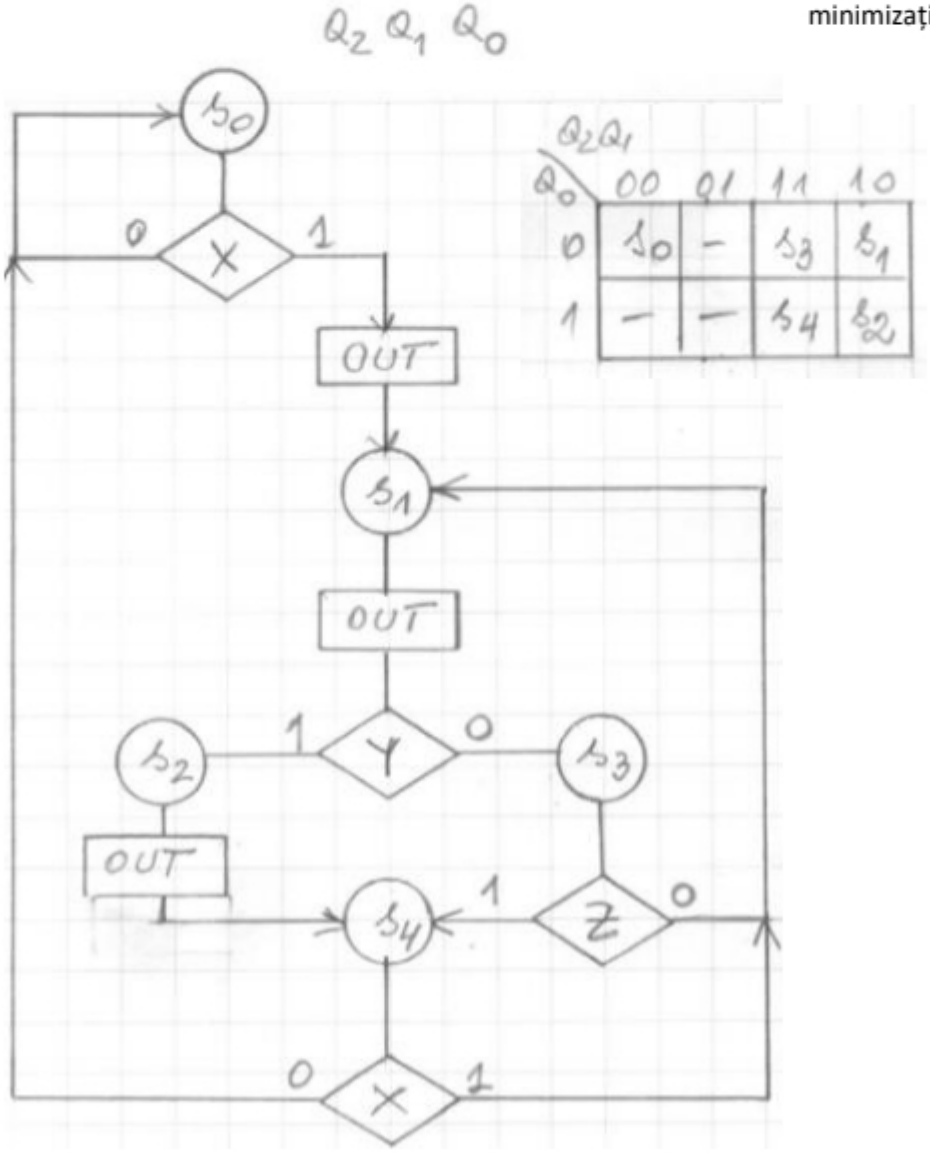

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 1000. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB JK , unde J este implementat cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q2, iar K cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB D și MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q1Q00 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

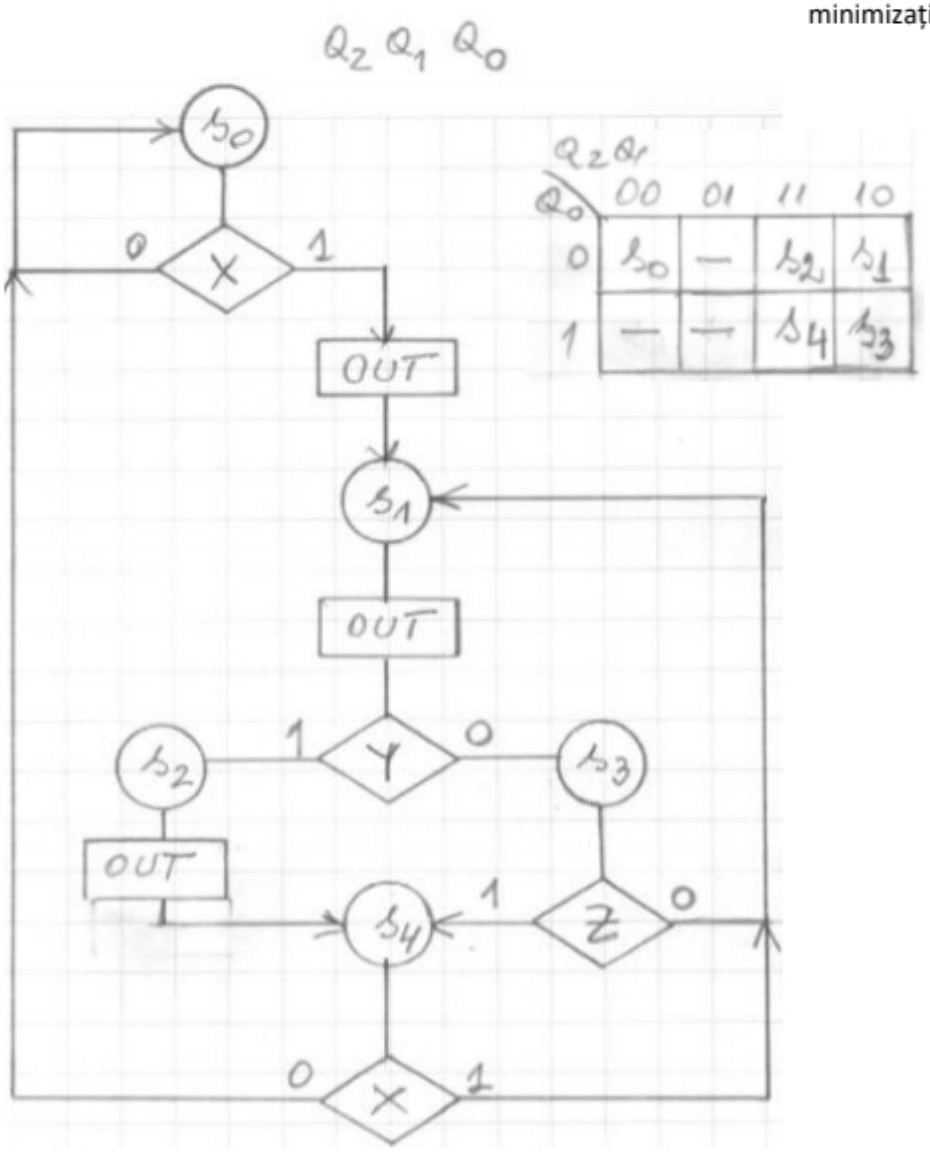

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 1000. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB JK , unde J este implementat cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q2, iar K cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB D și MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q1Q00 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

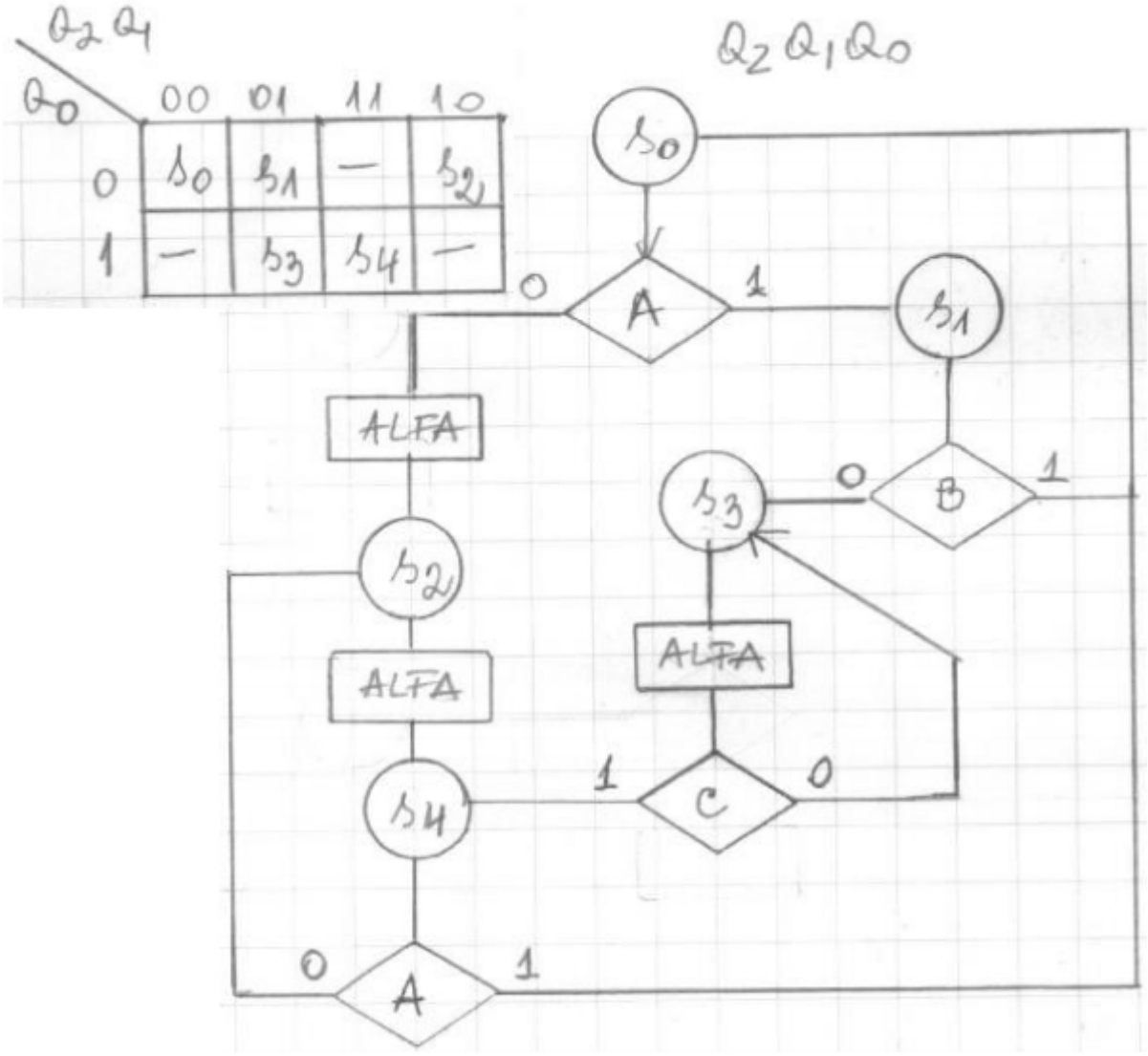

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 1000. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB JK , unde J este implementat cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q2, iar K cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB D și MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q1Q00 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

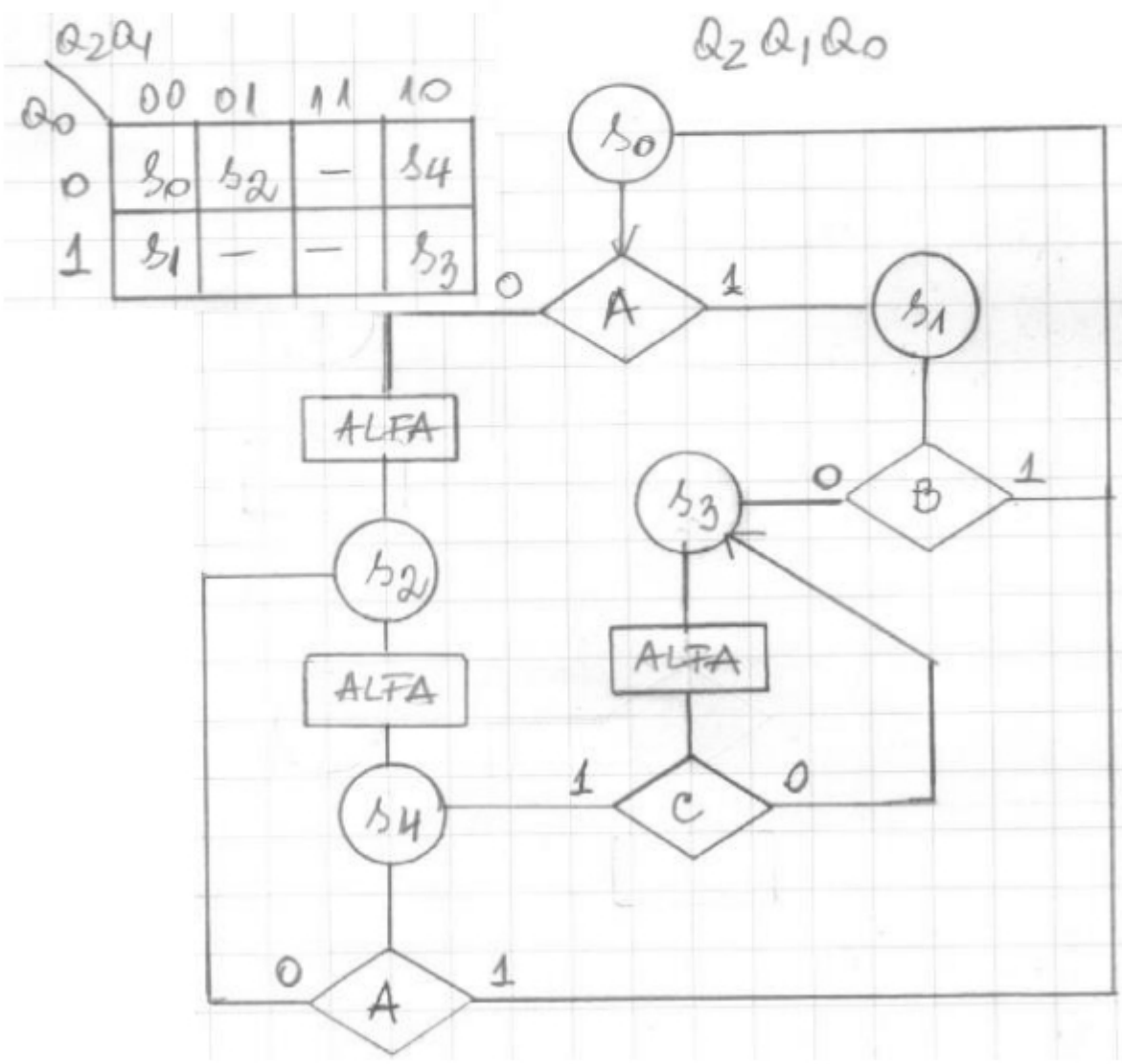

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 1000. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB JK , unde J este implementat cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q2, iar K cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB D și MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q1Q00 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

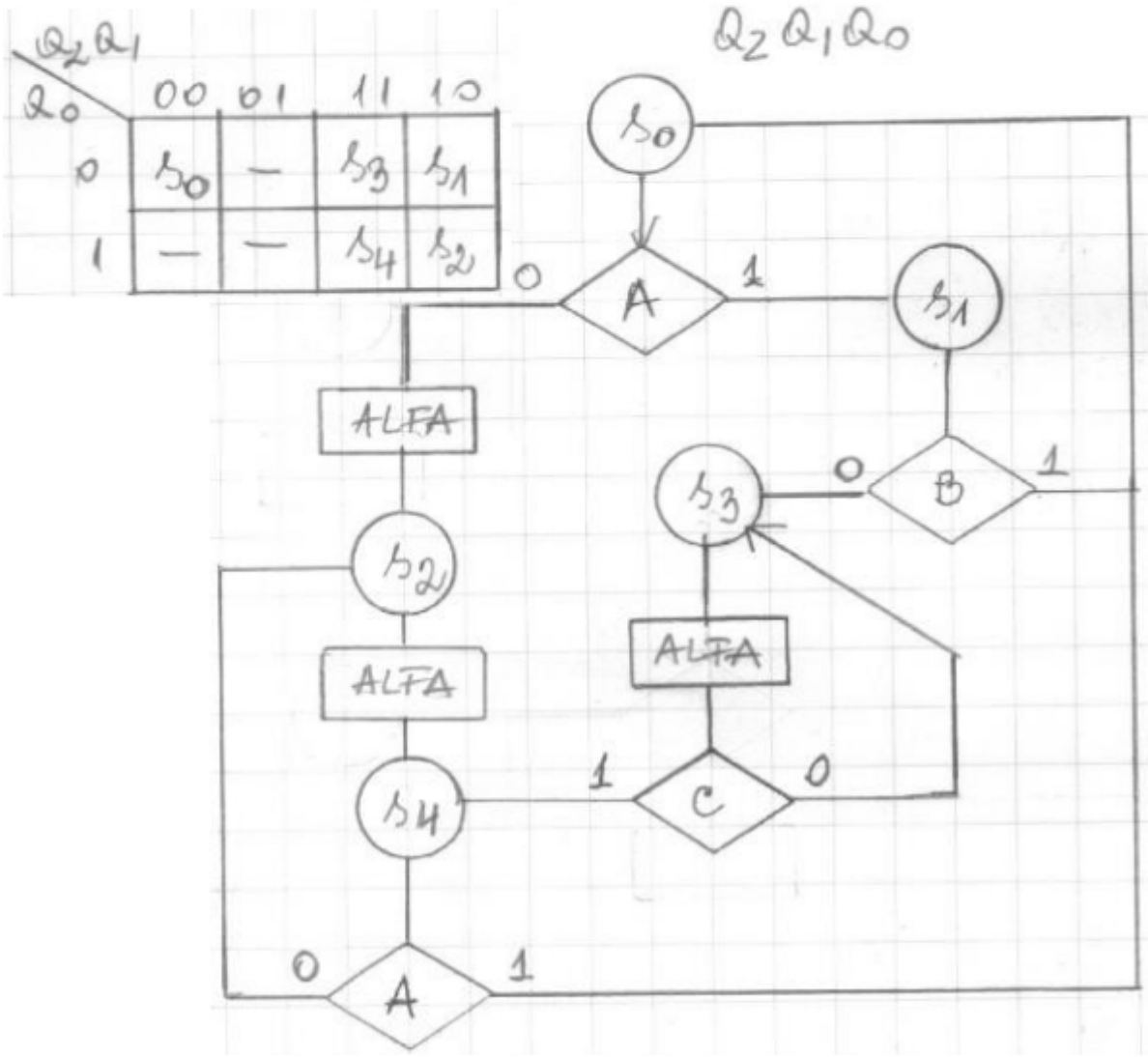

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 1000. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB JK , unde J este implementat cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q2, iar K cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB D și MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q1Q00 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

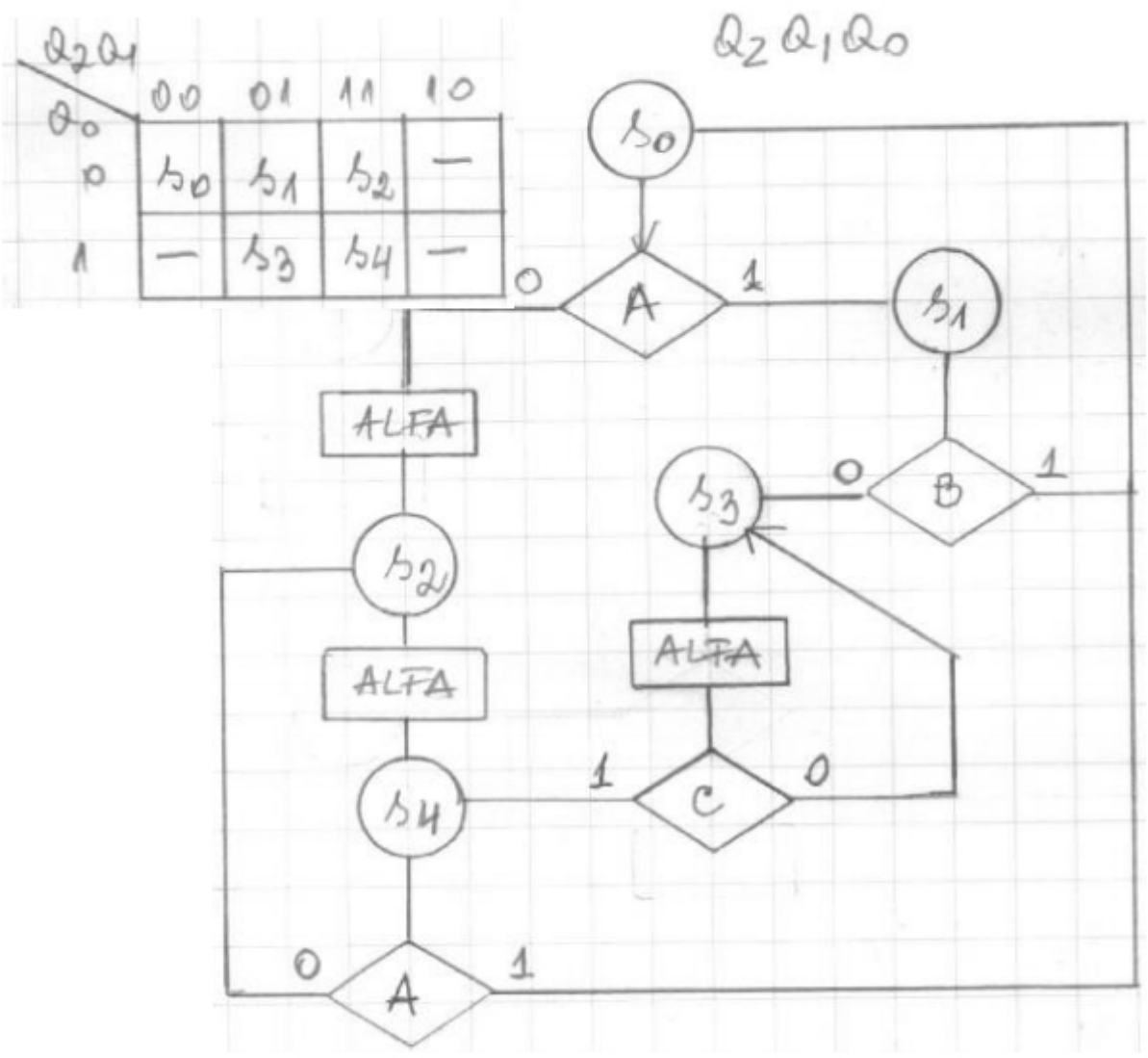

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 1000. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB JK , unde J este implementat cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q2, iar K cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB D și MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q1Q00 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

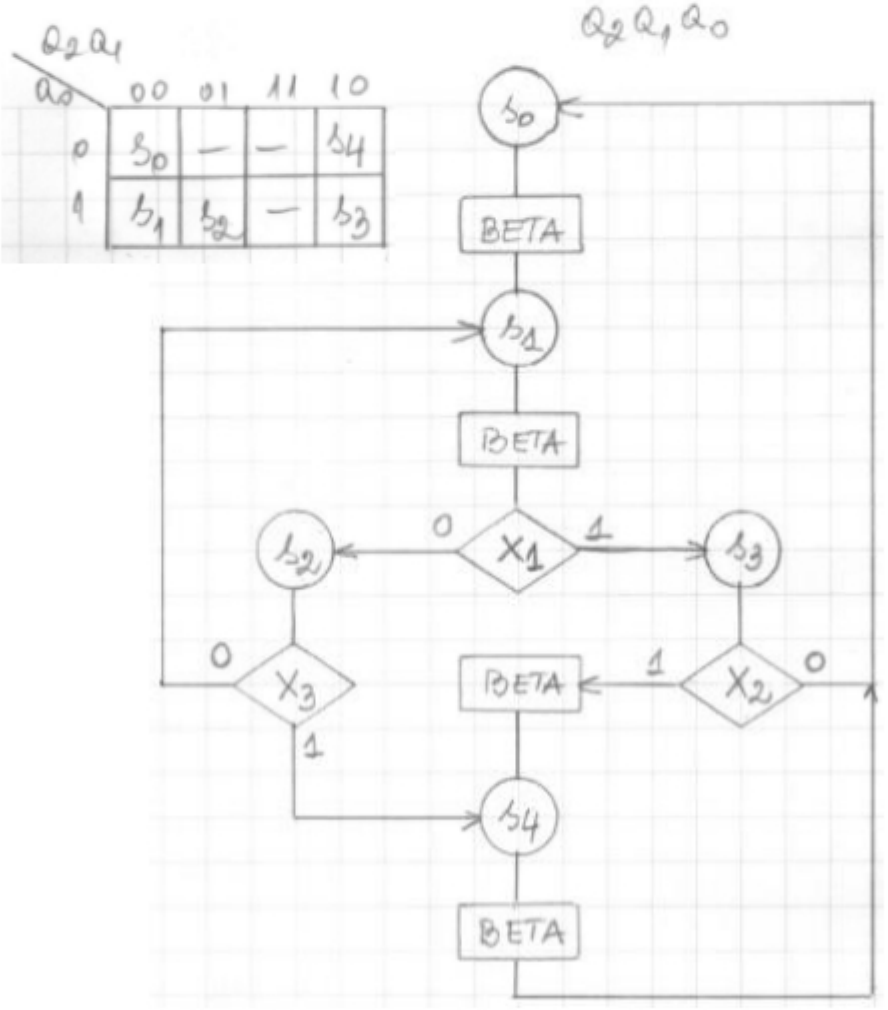

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 1000. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB JK , unde J este implementat cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q2, iar K cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB D și MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q1Q00 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

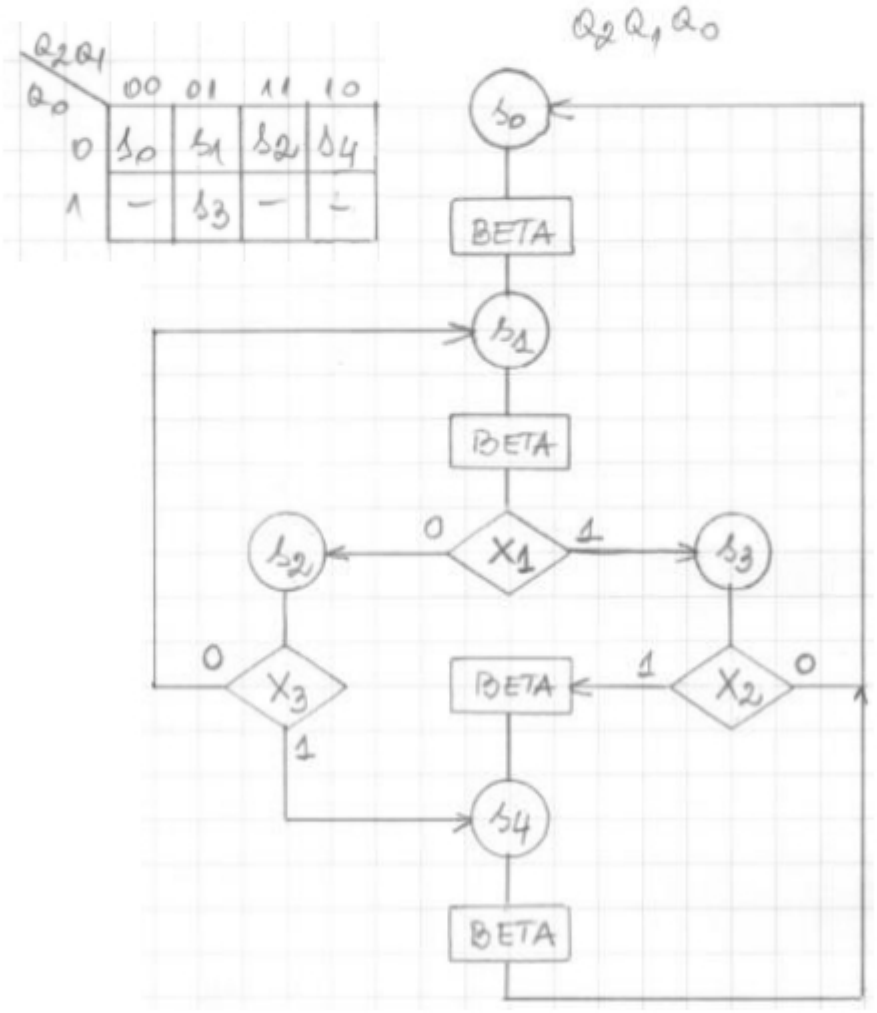

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 1000. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB JK , unde J este implementat cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q2, iar K cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB D și MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q1Q00 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

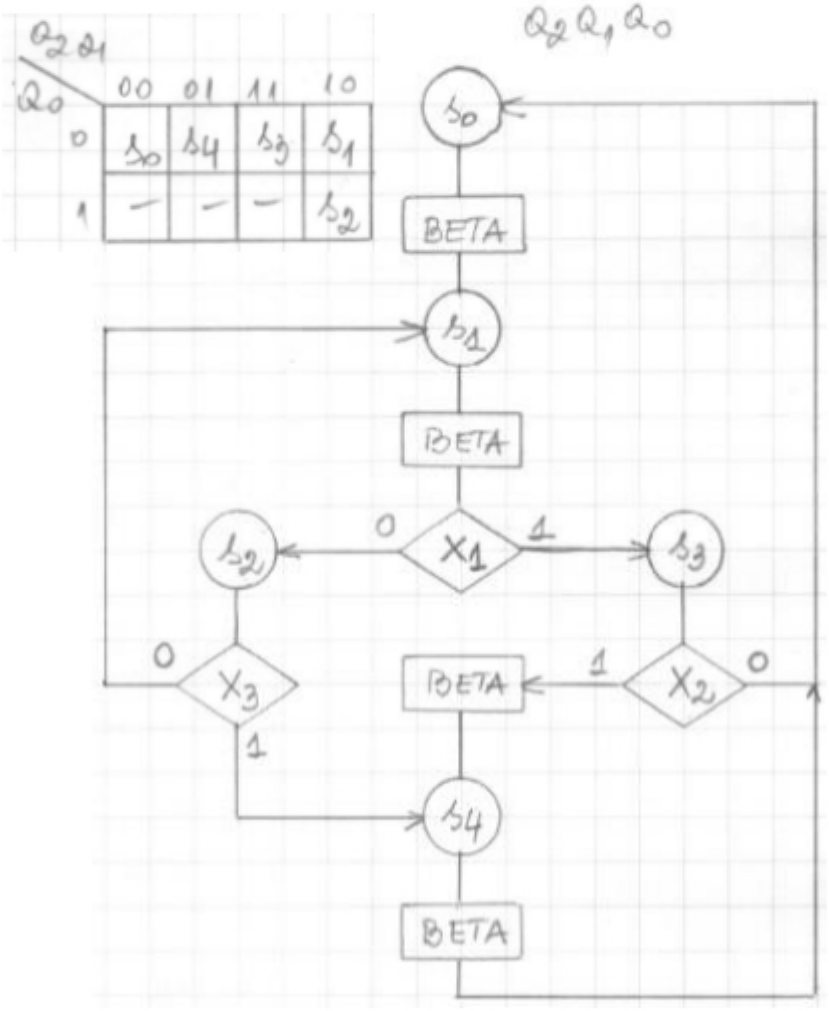

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 1000. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB JK , unde J este implementat cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q2, iar K cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB D și MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q1Q00 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

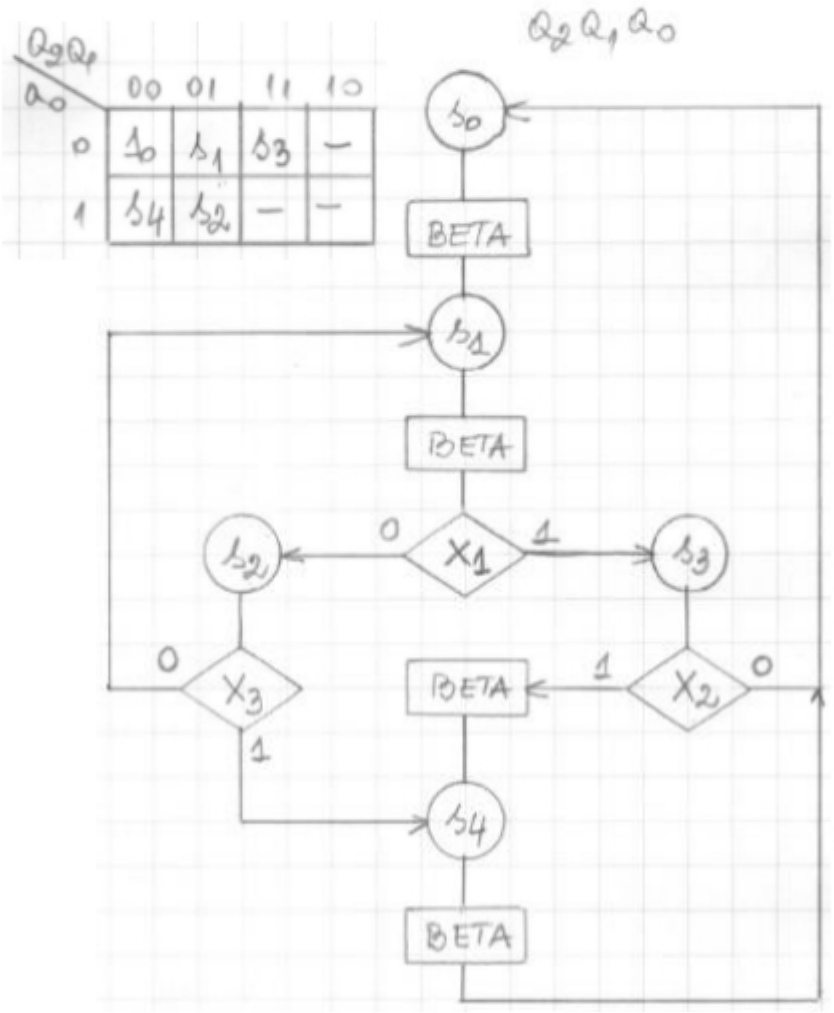

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 1000. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB JK , unde J este implementat cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q2, iar K cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB D și MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q1Q00 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

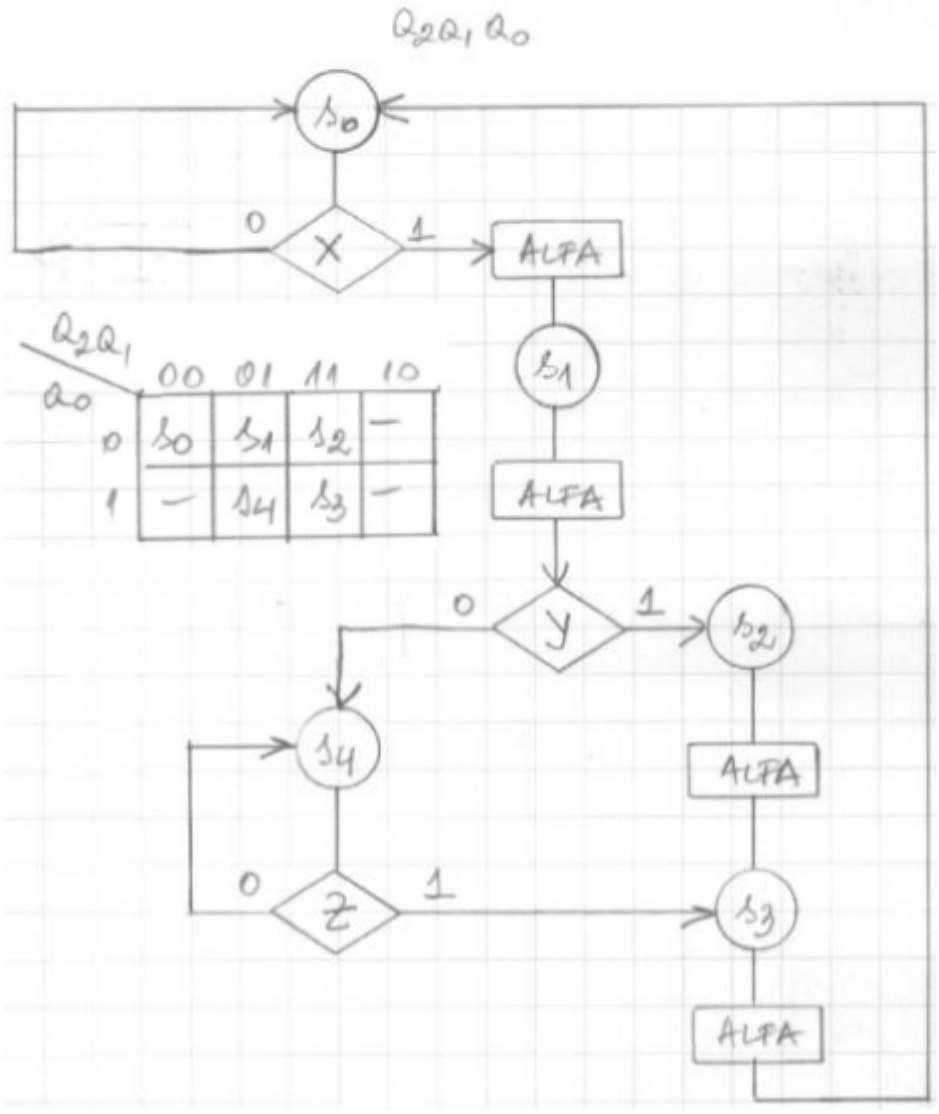

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 1000. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB JK , unde J este implementat cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q2, iar K cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB D și MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q1Q00 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

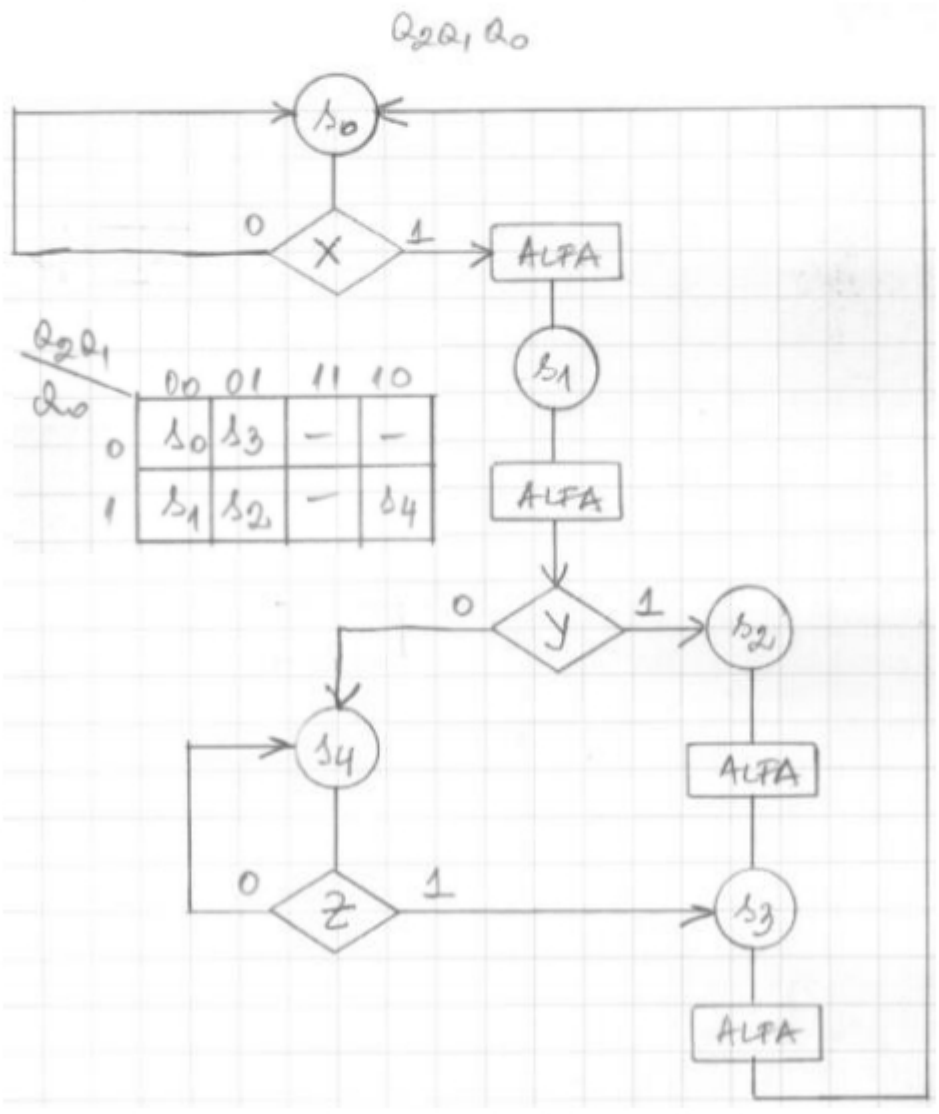

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 1000. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB JK , unde J este implementat cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q2, iar K cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB D și MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q1Q00 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

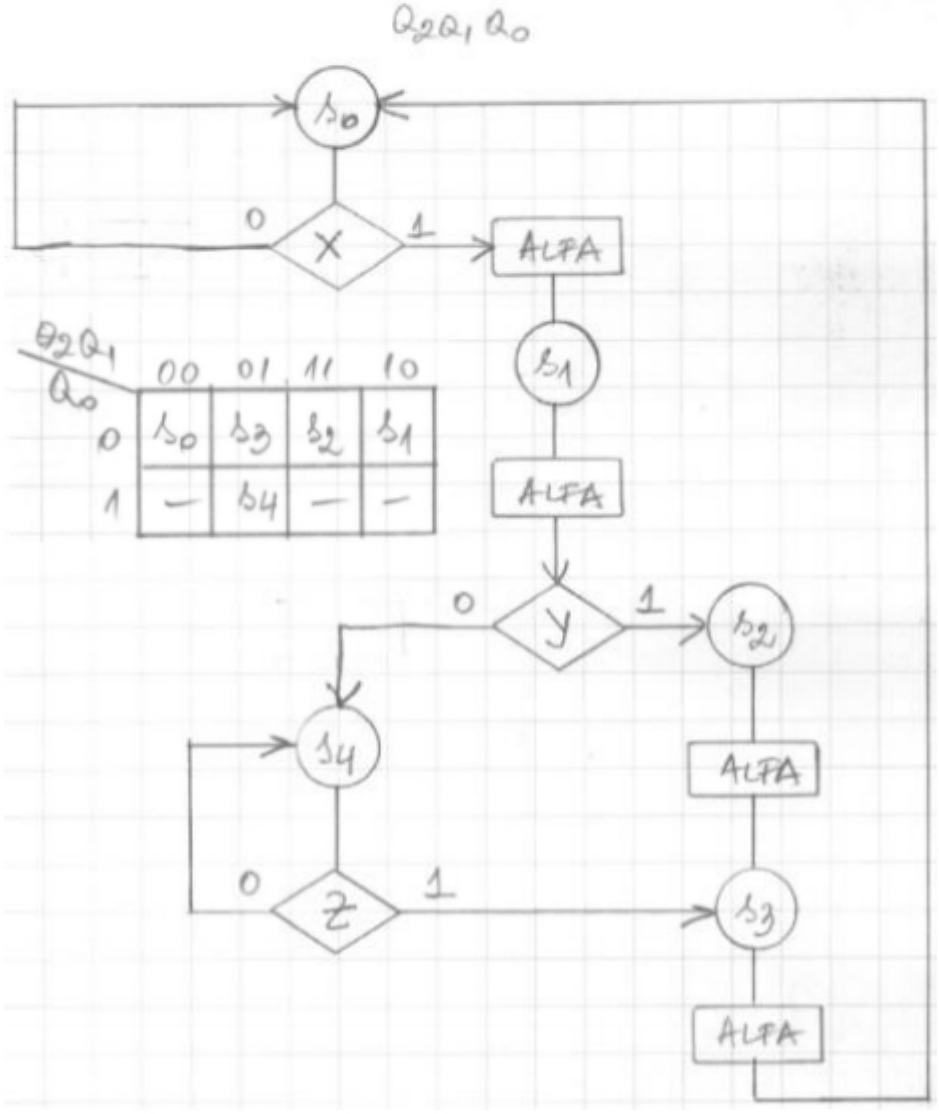

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 1000. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB JK , unde J este implementat cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q2, iar K cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB D și MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q1Q00 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

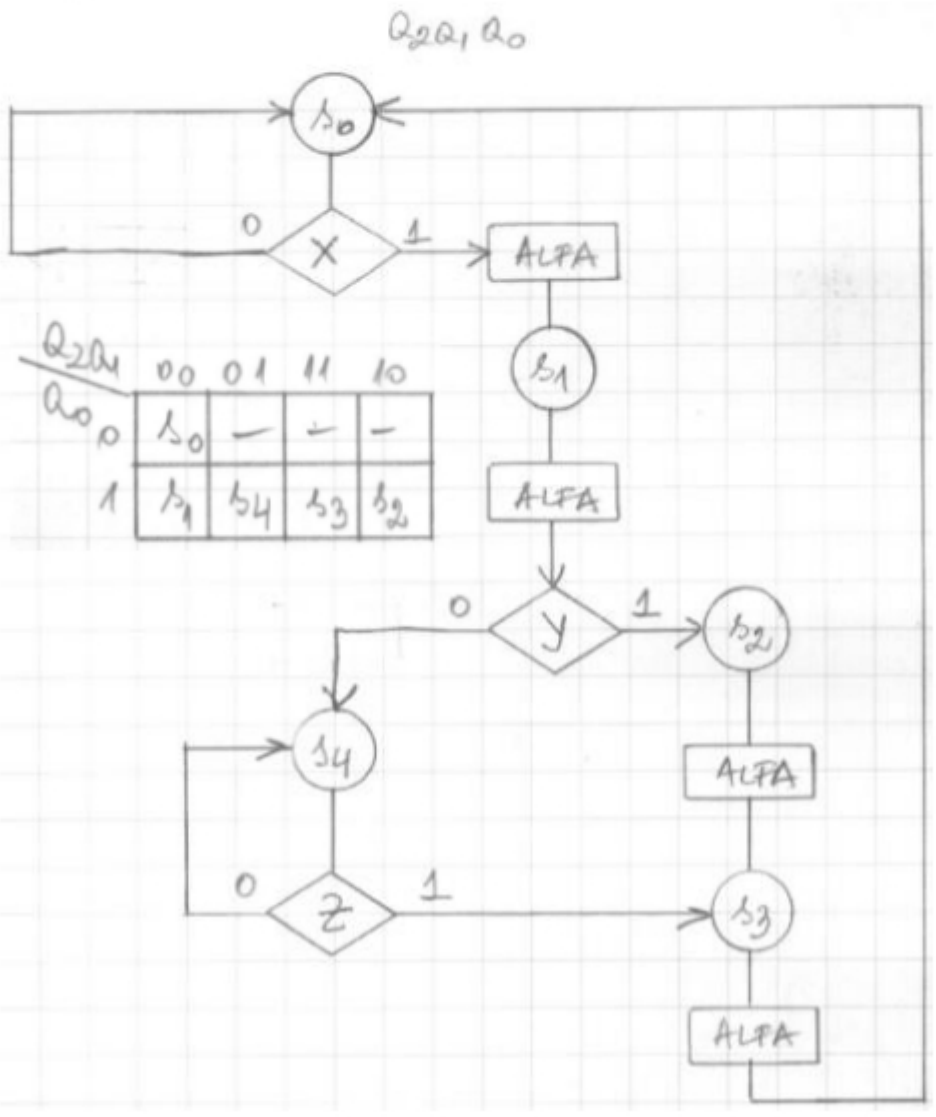

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0000. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q1^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB D și MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q2 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q1 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0, iar K cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

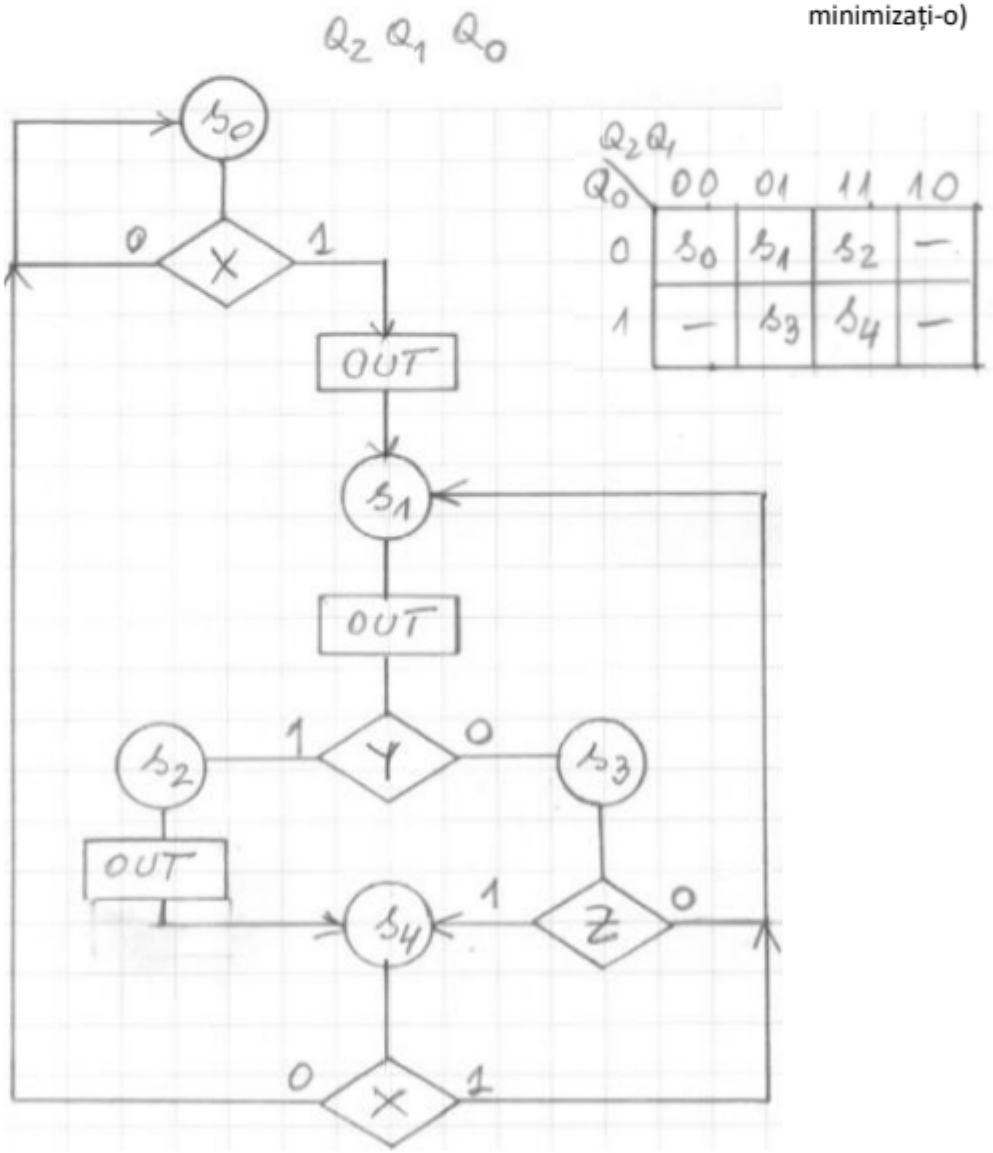

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0000. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q1^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB D și MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q2 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q1 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0, iar K cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

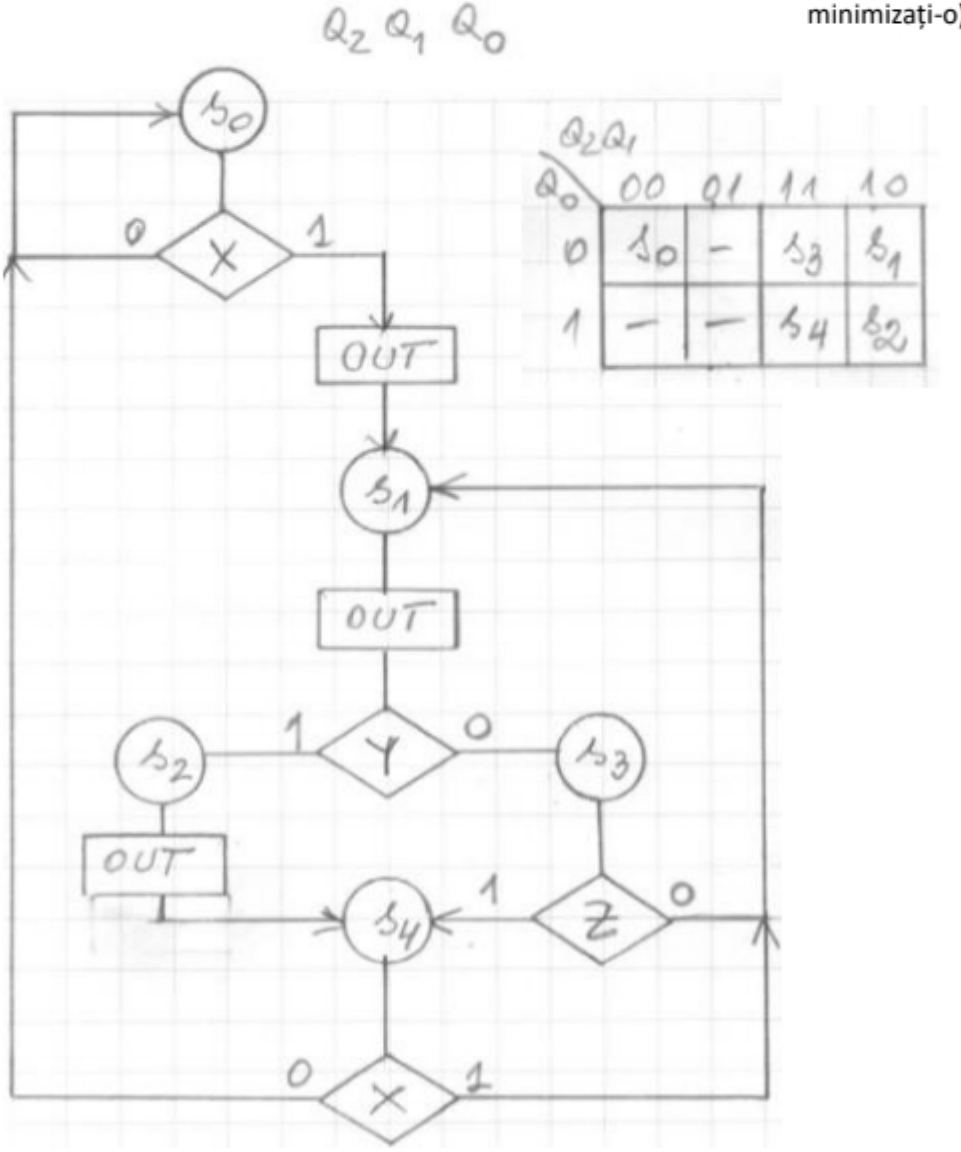

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0000. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q1^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB D și MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q2 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q1 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0, iar K cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

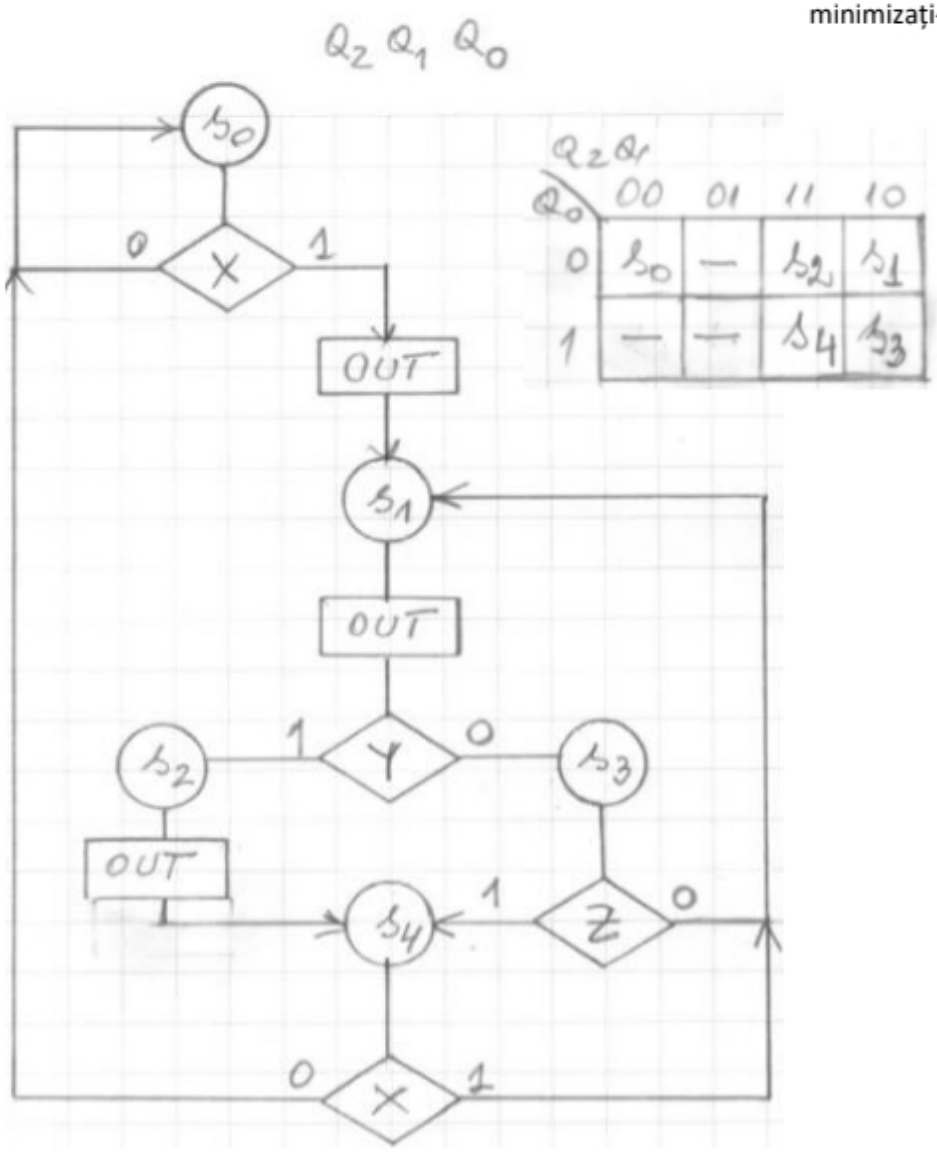

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0000. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q1^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB D și MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q2 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q1 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0, iar K cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

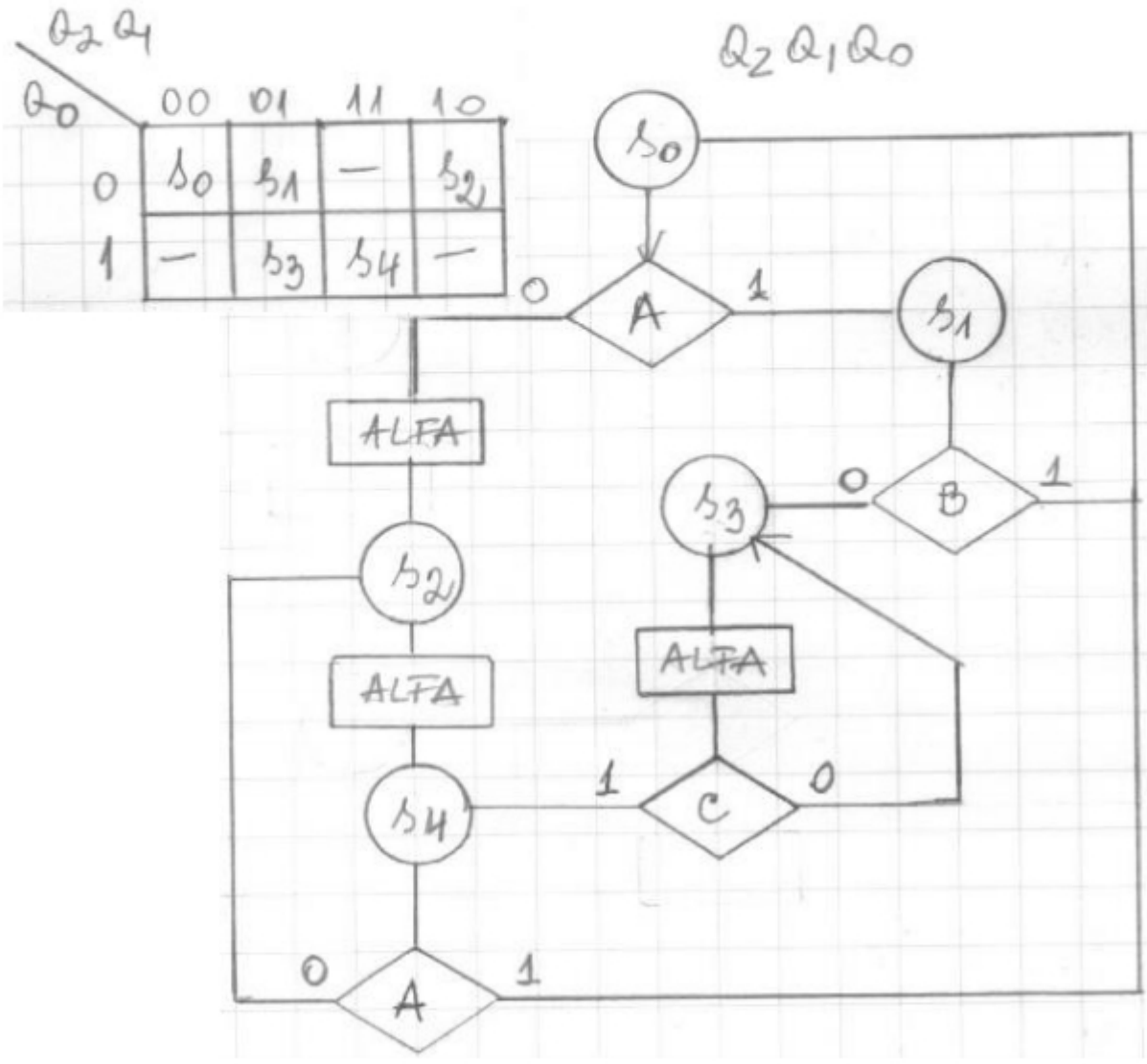

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0000. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q1^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB D și MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q2 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q1 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0, iar K cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

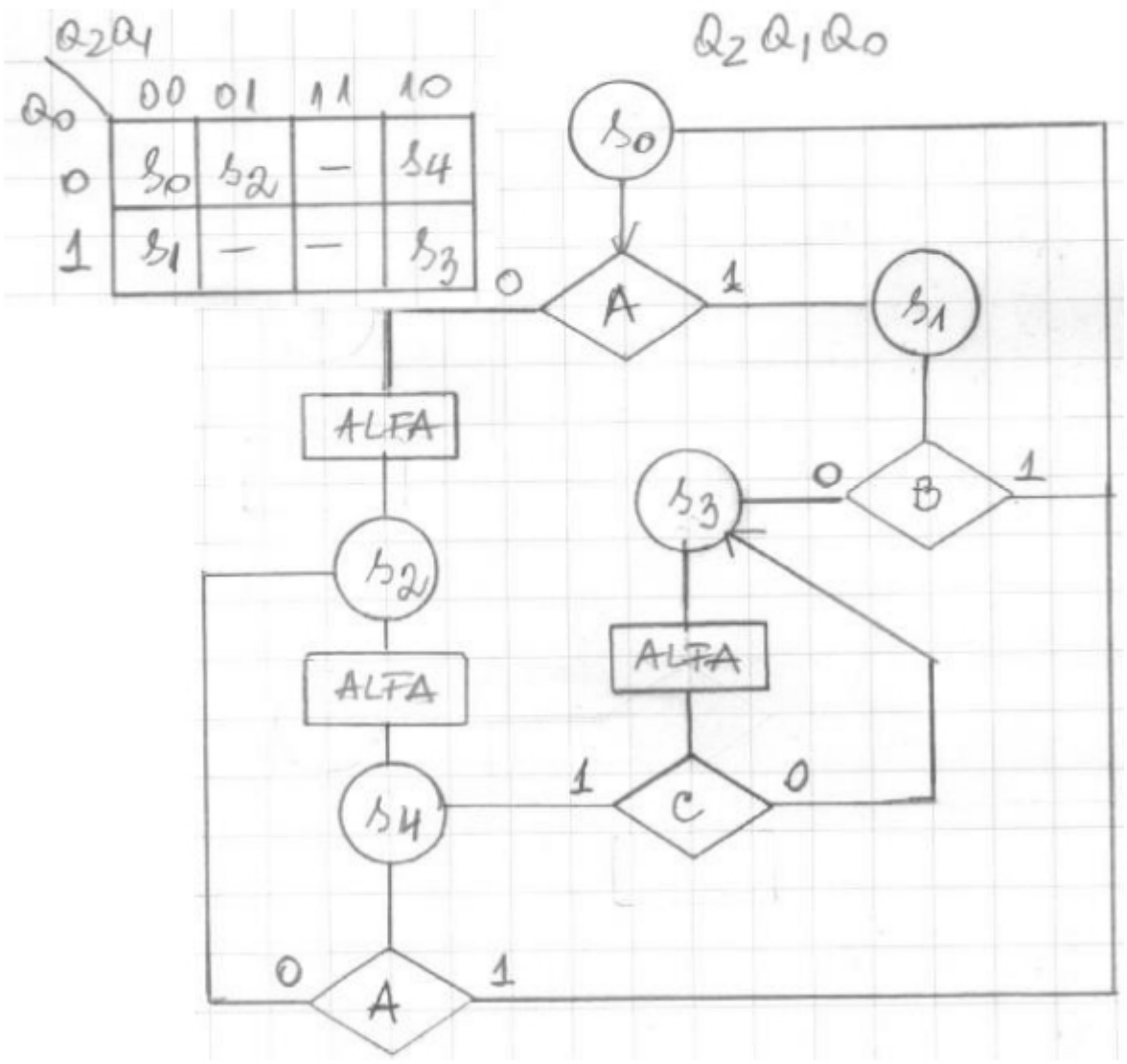

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0000. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q1^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB D și MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q2 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q1 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0, iar K cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

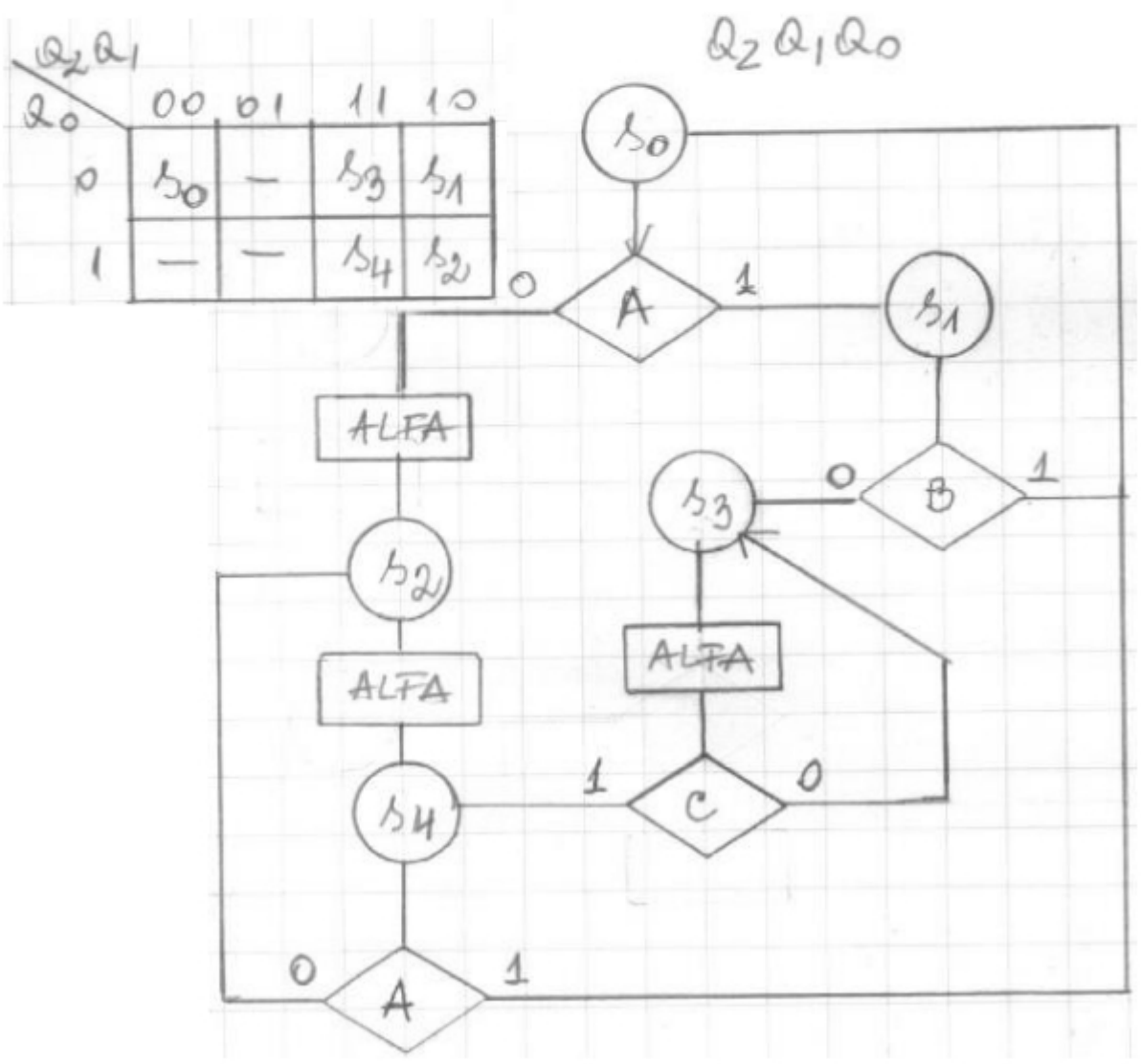

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0000. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q1^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB D și MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q2 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q1 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0, iar K cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

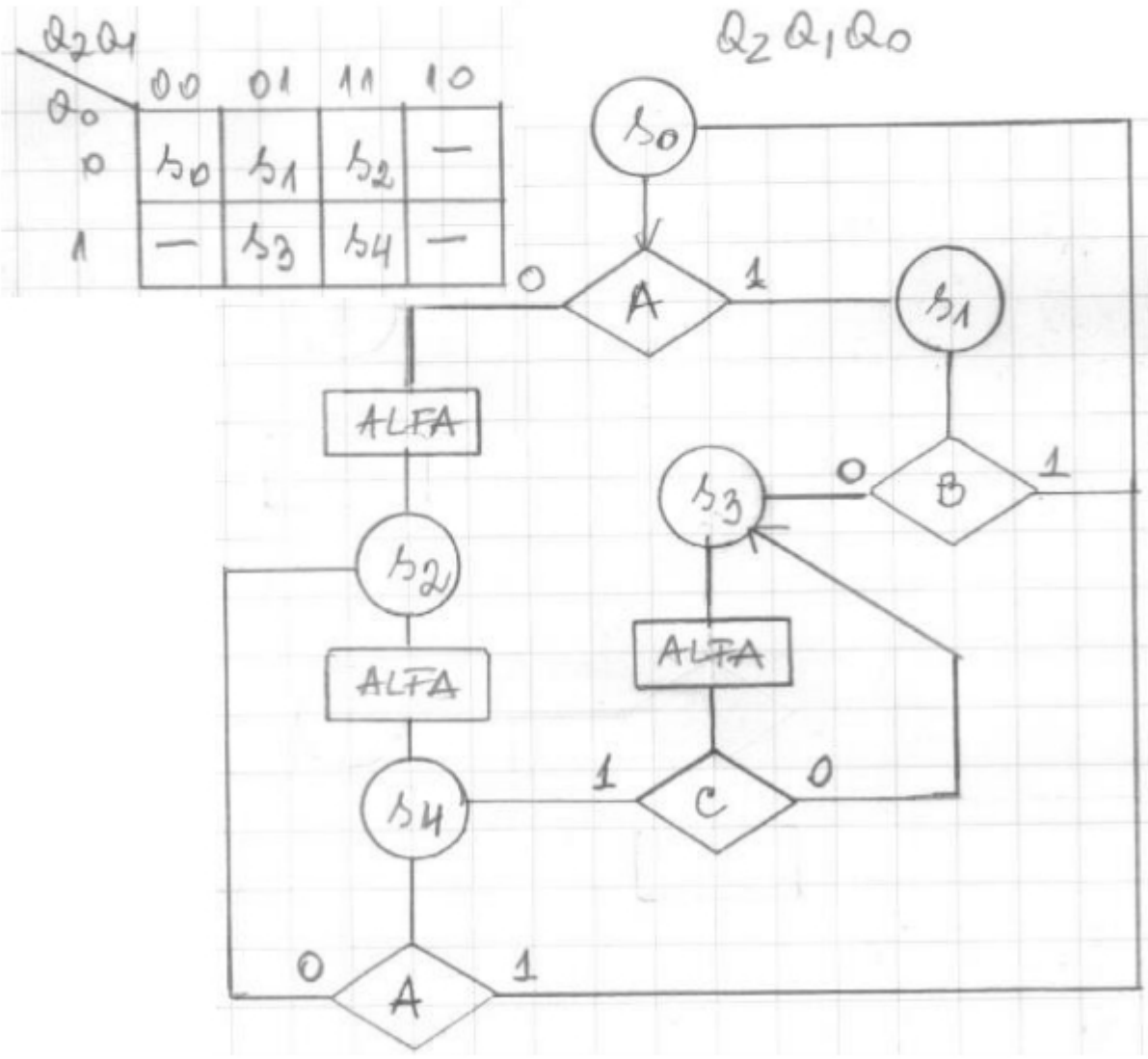

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0000. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q1^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB D și MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q2 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q1 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0, iar K cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

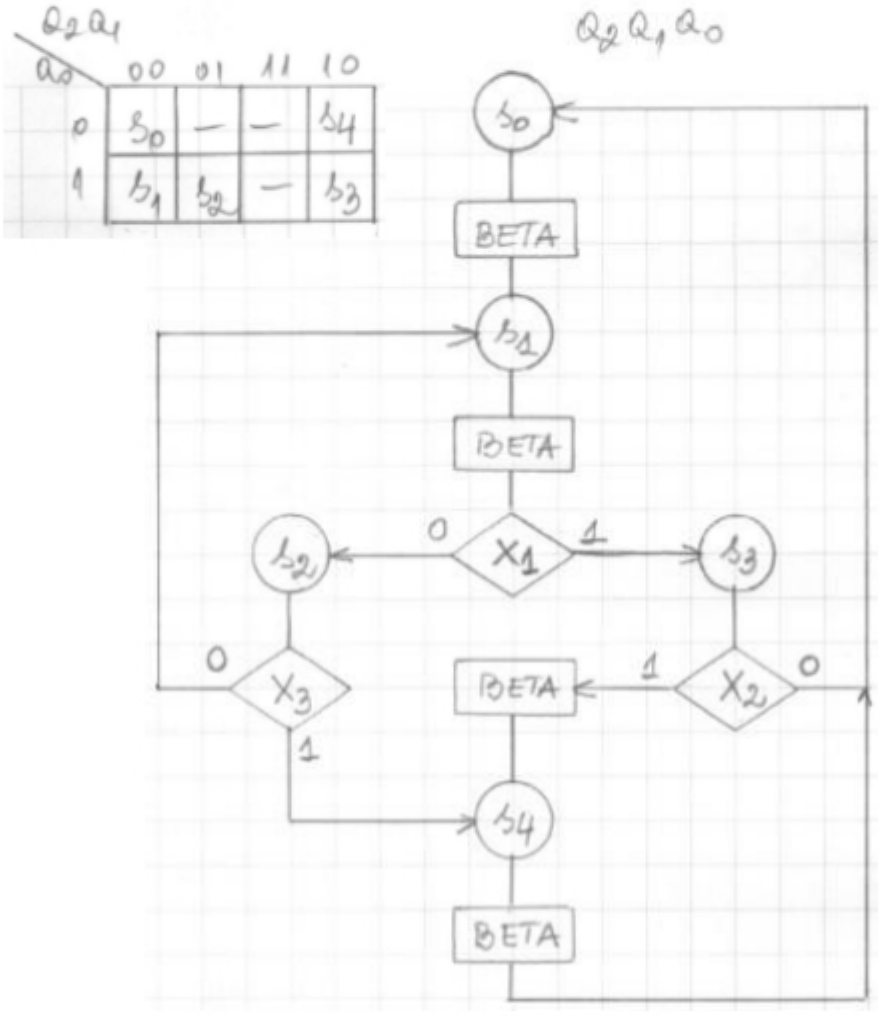

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0000. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q1^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB D și MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q2 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q1 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0, iar K cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

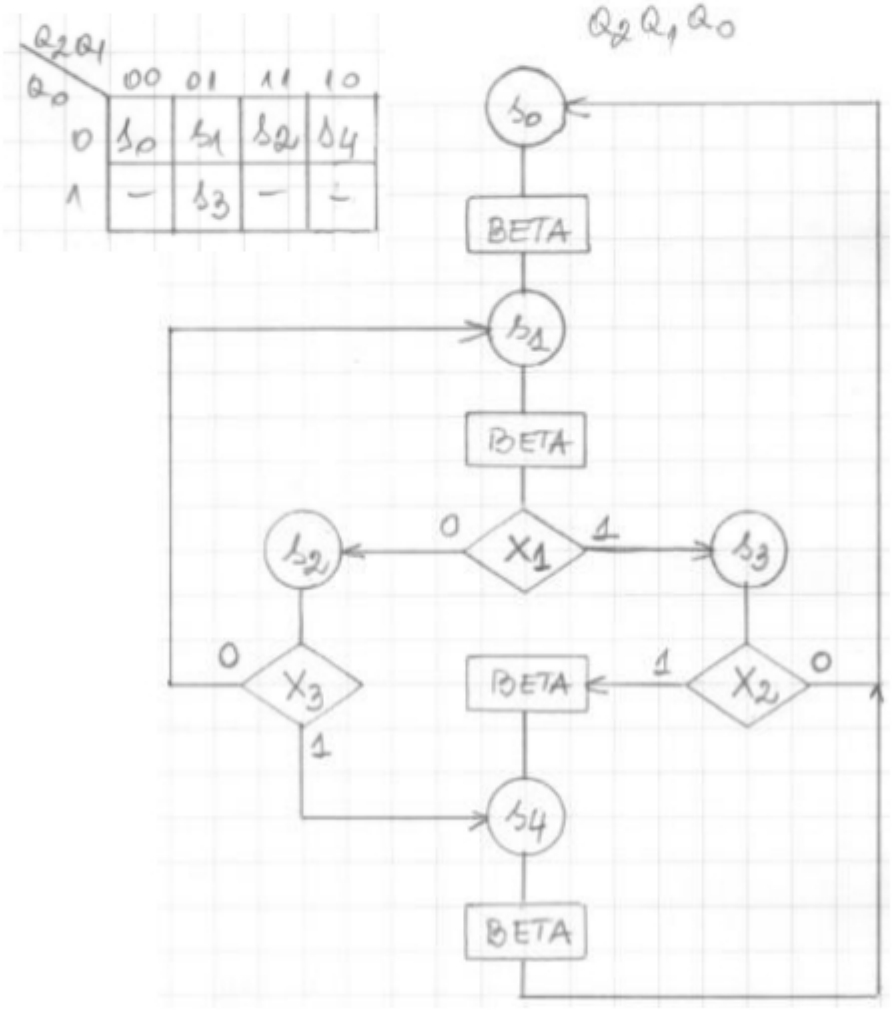

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0000. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q1^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB D și MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q2 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q1 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0, iar K cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

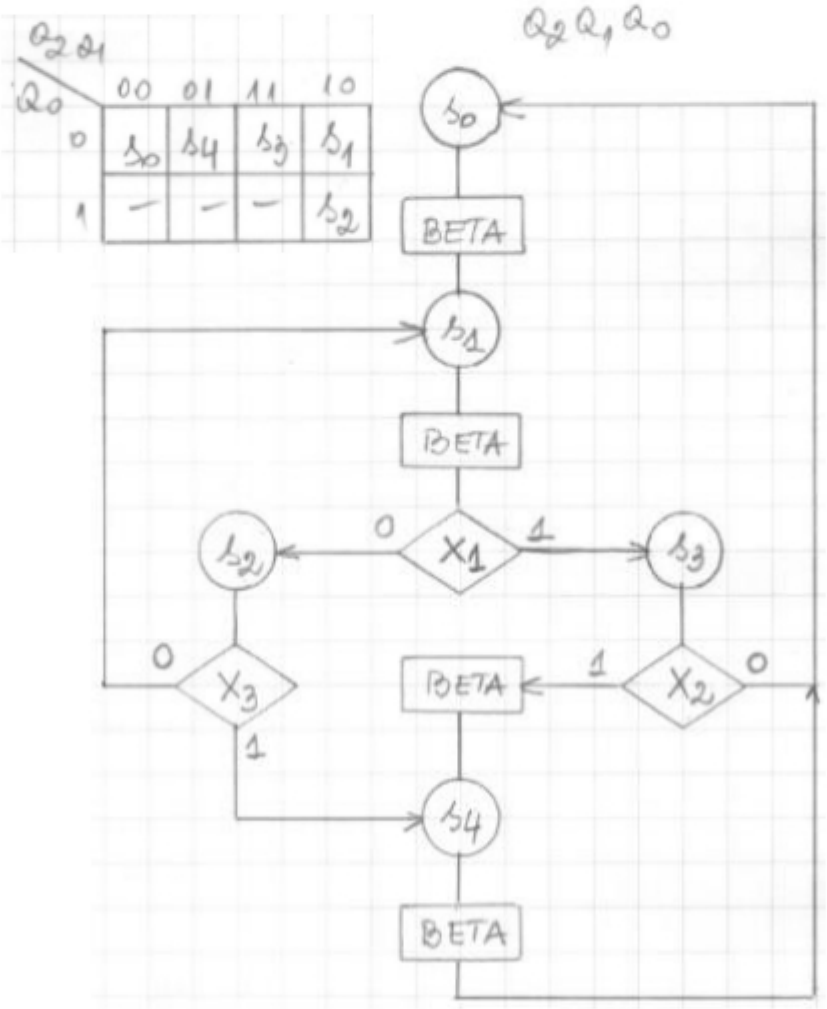

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0000. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q1^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB D și MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q2 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q1 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0, iar K cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

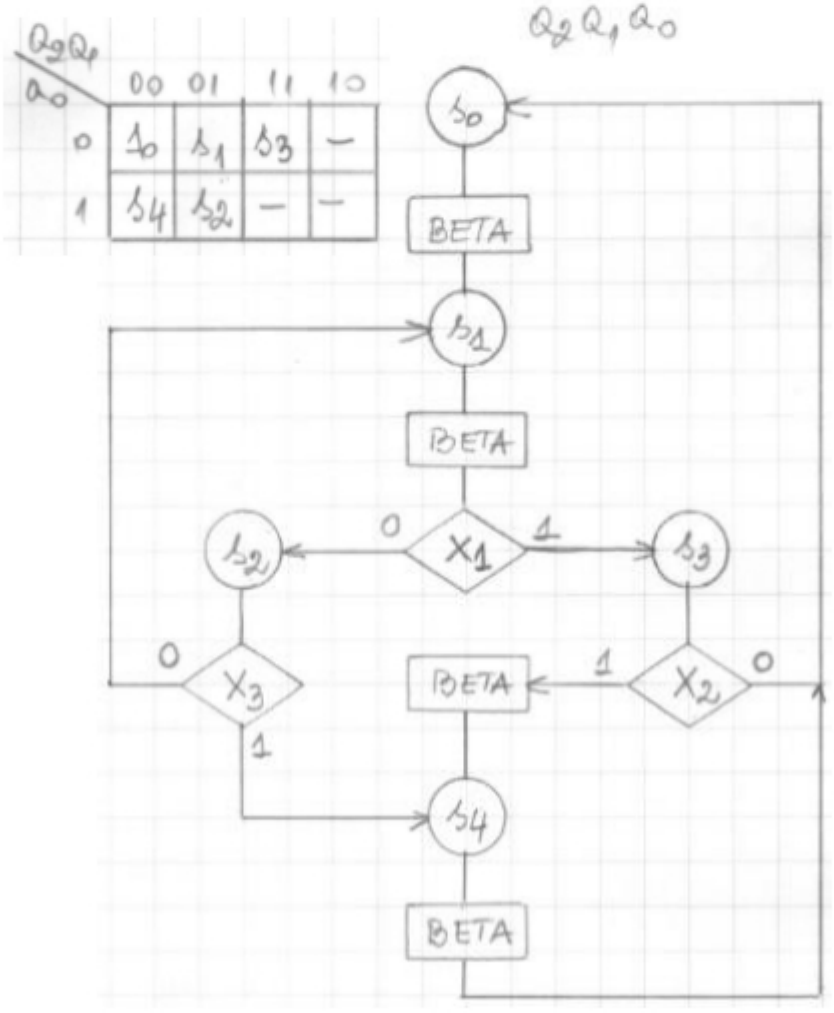

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0000. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q1^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB D și MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q2 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q2 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0, iar K cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

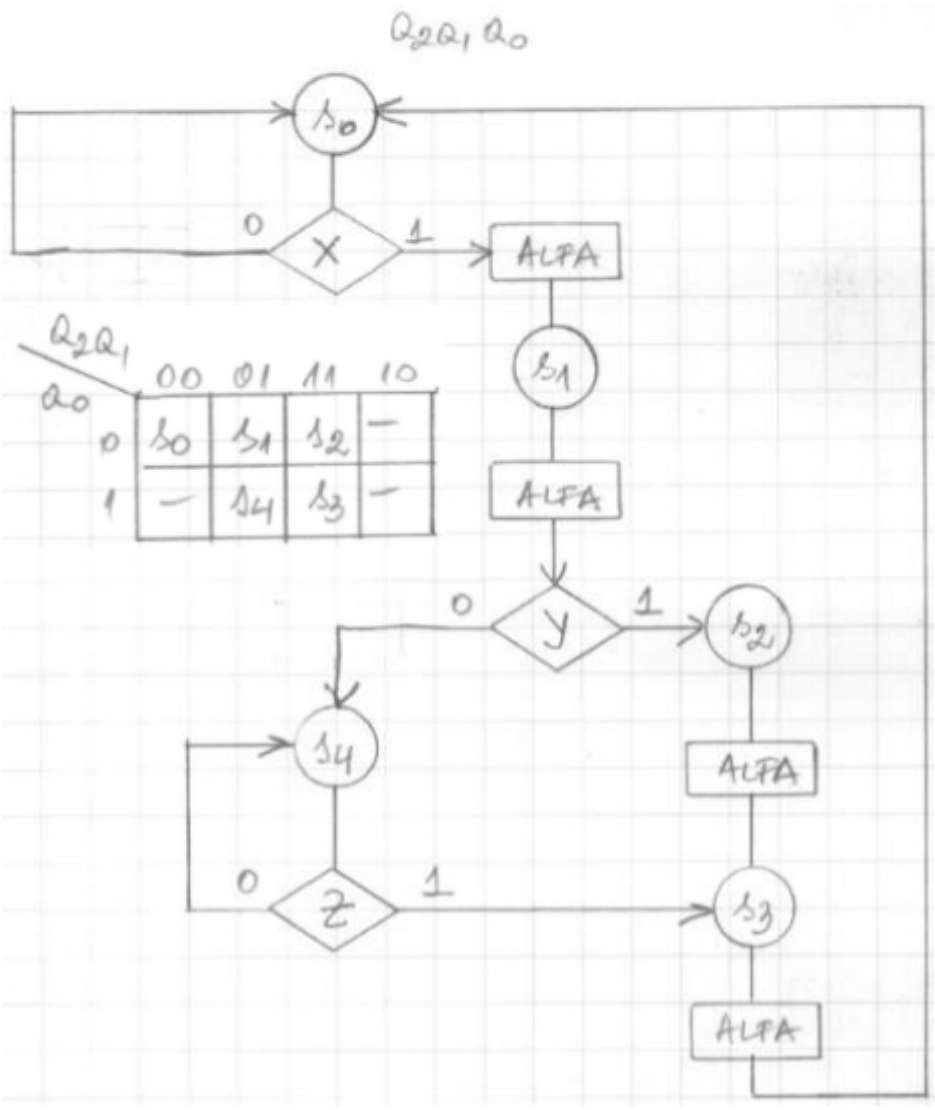

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0000. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q1^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB D și MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q2 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q1 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0, iar K cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

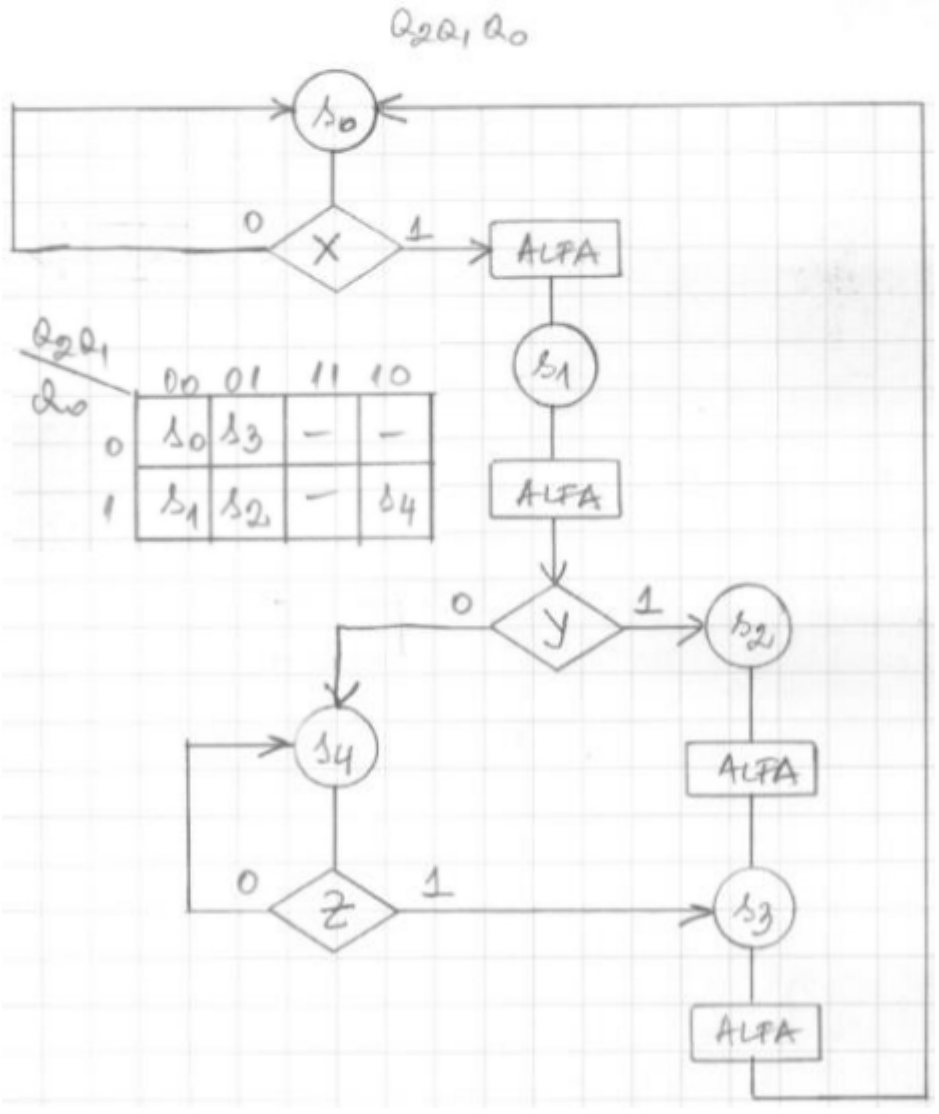

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0000. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q1^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB D și MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q2 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q1 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0, iar K cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

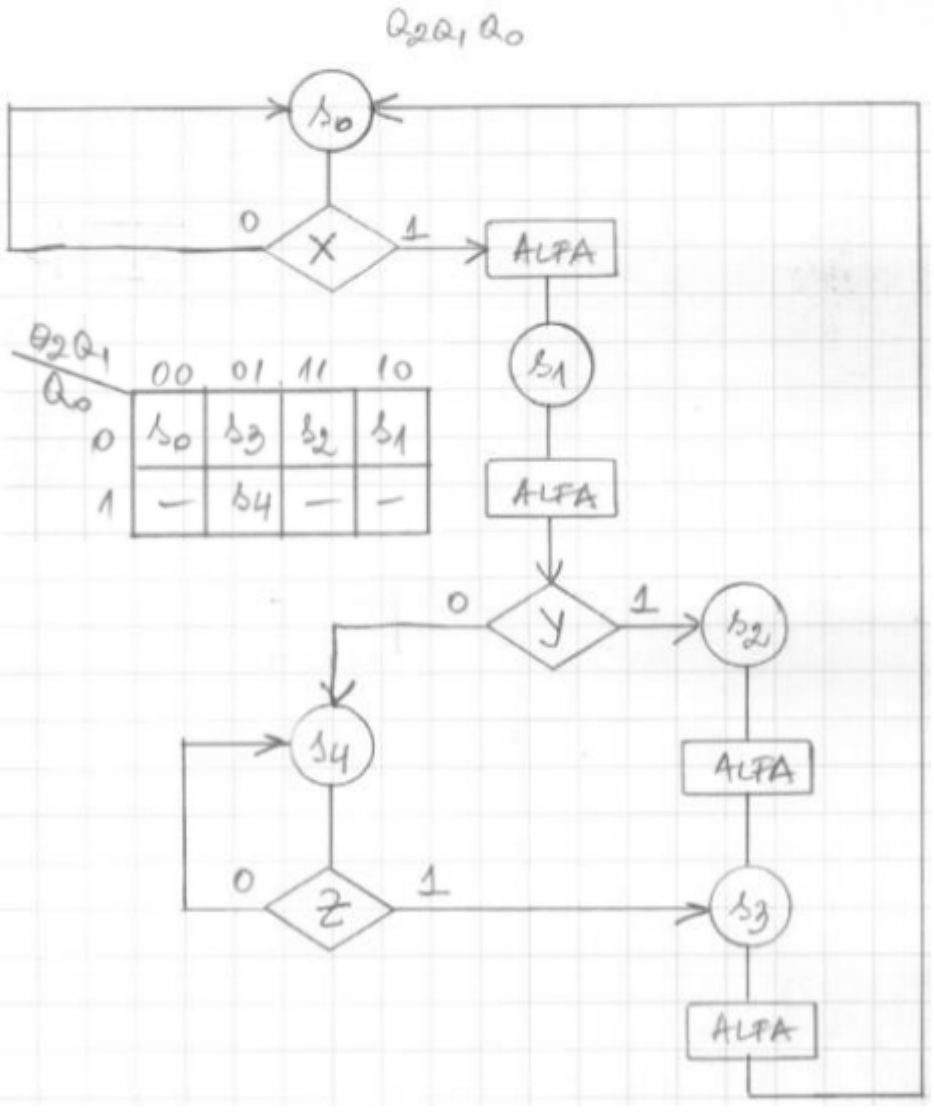

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0000. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q1^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB D și MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q2 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q1 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0, iar K cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

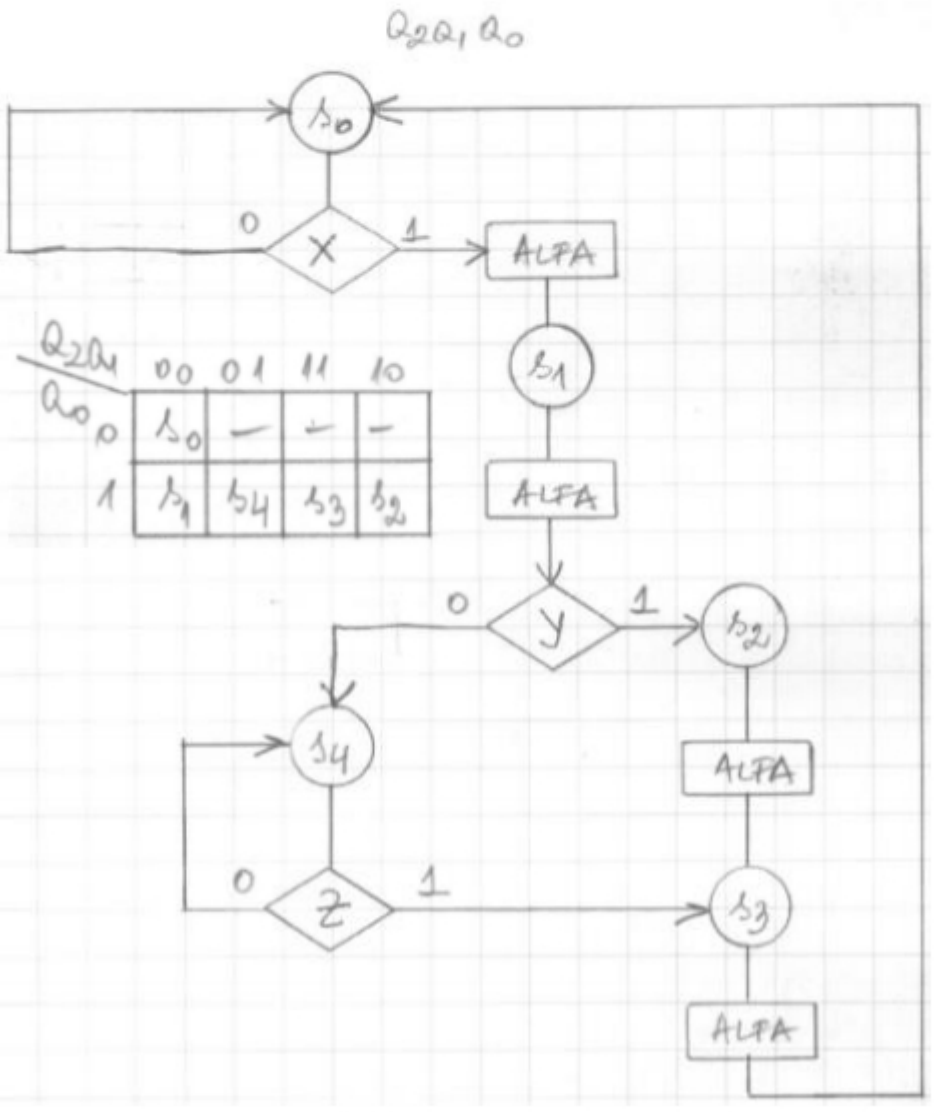

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0100. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB D și MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q1, iar K cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

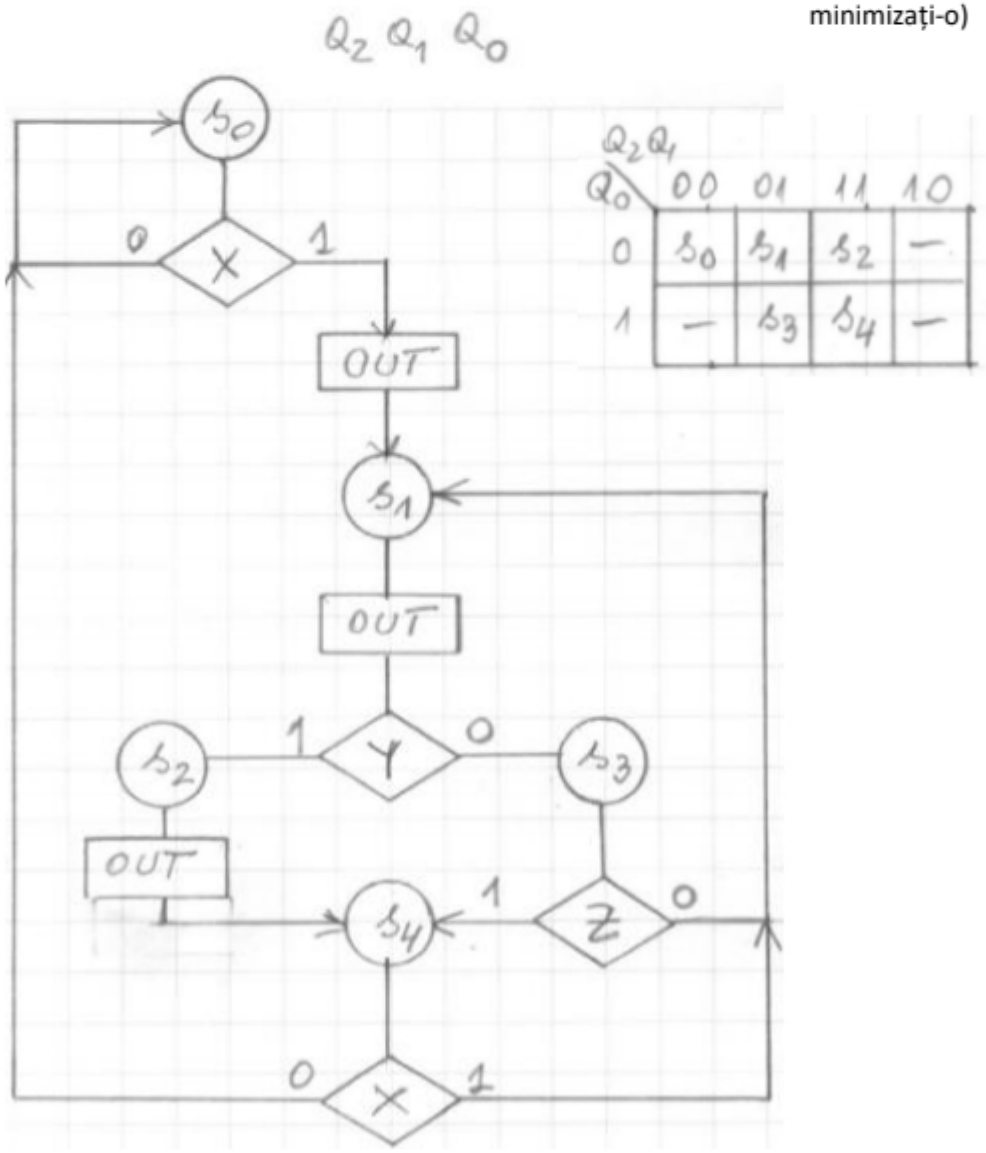

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0100. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB D și MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q1, iar K cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

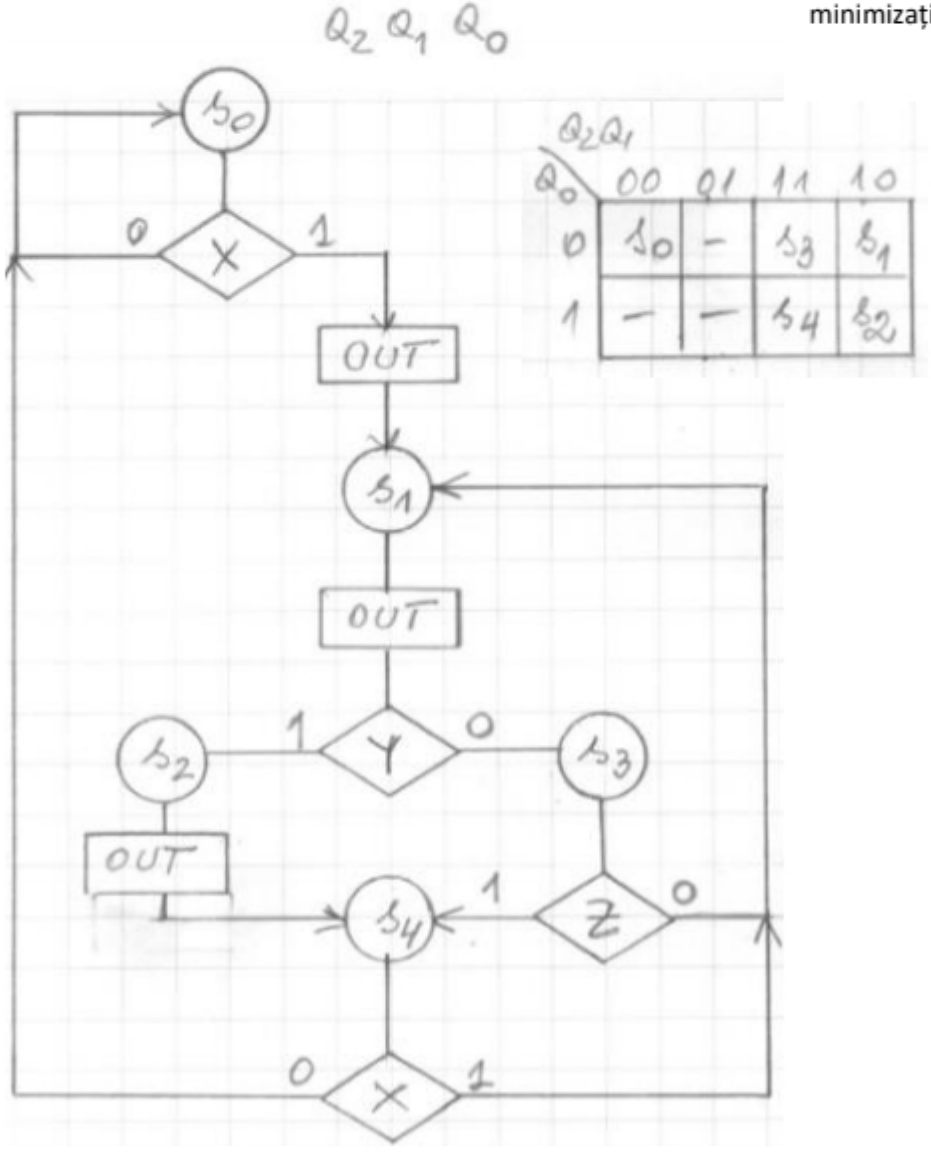

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0100. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB D și MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q1, iar K cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

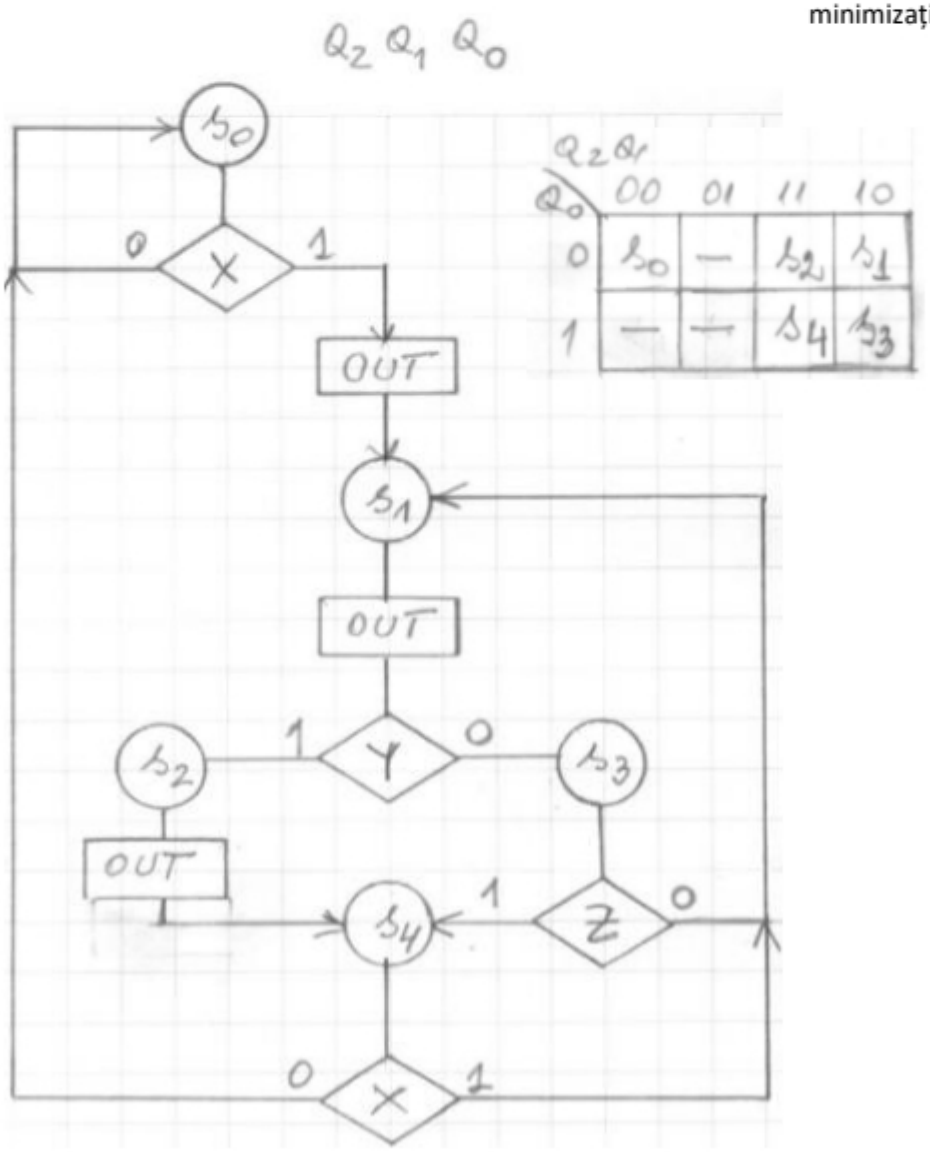

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0100. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB D și MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q1, iar K cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

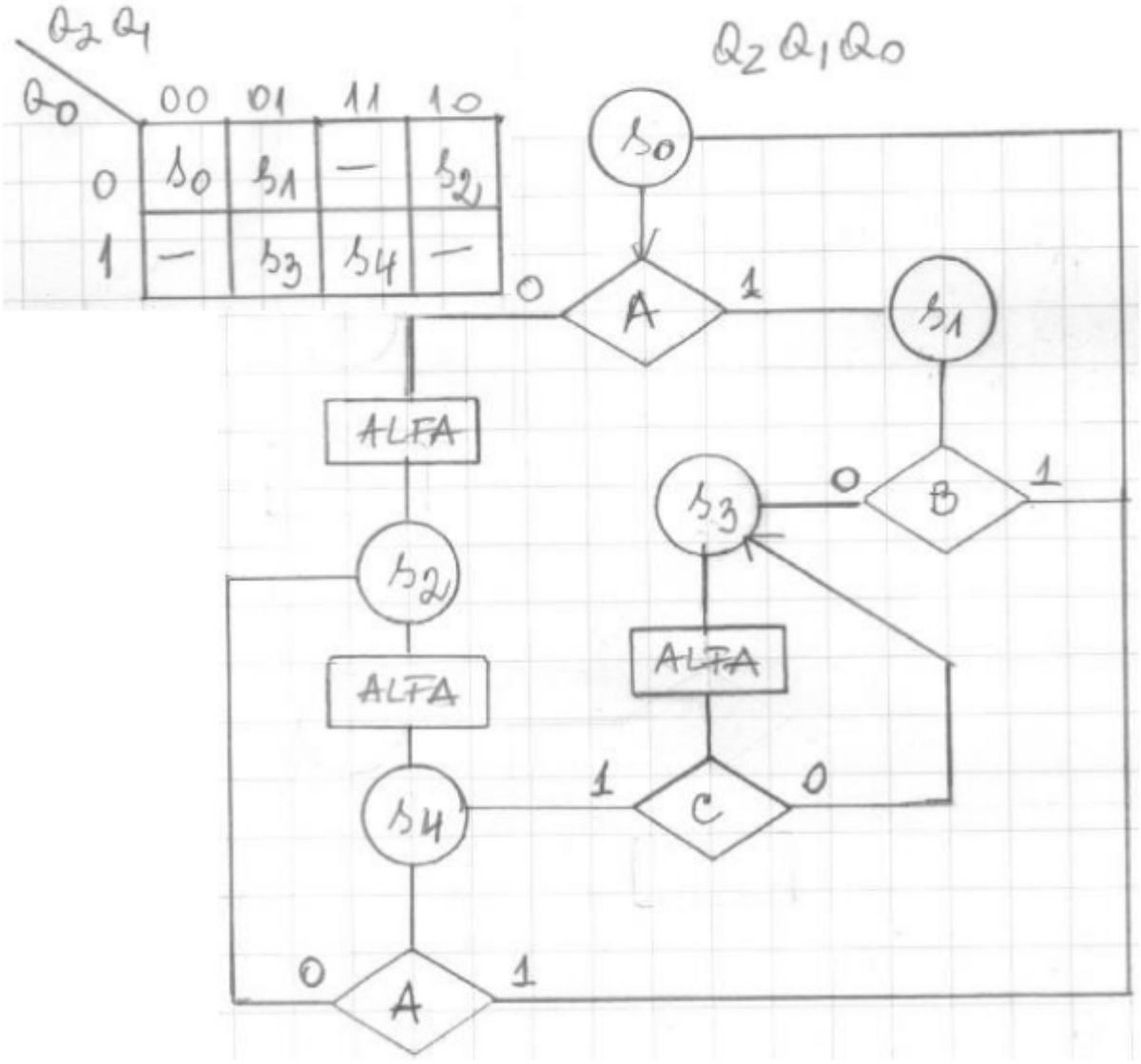

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0100. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB D și MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q1, iar K cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

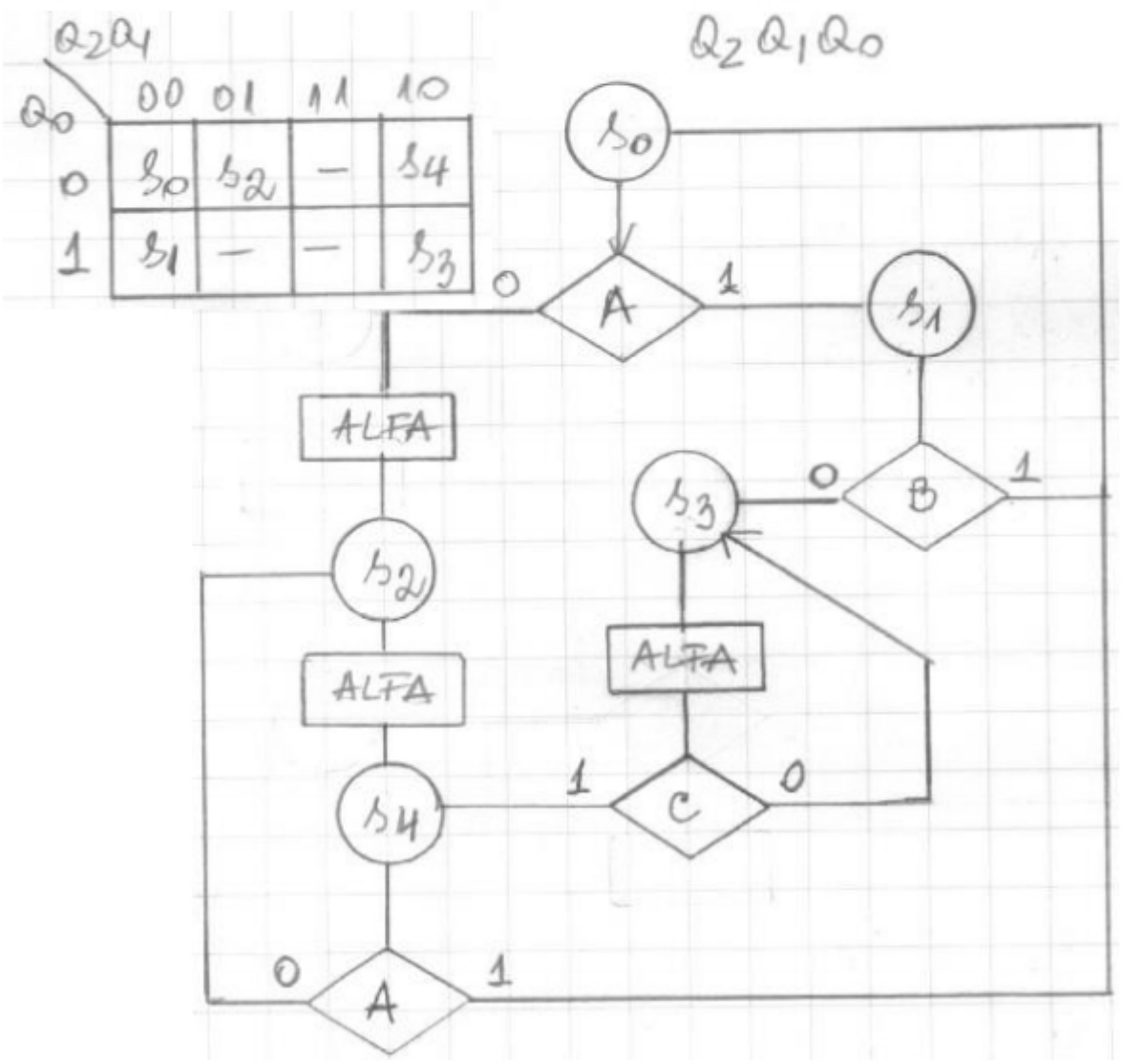

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0100. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB D și MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q1, iar K cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

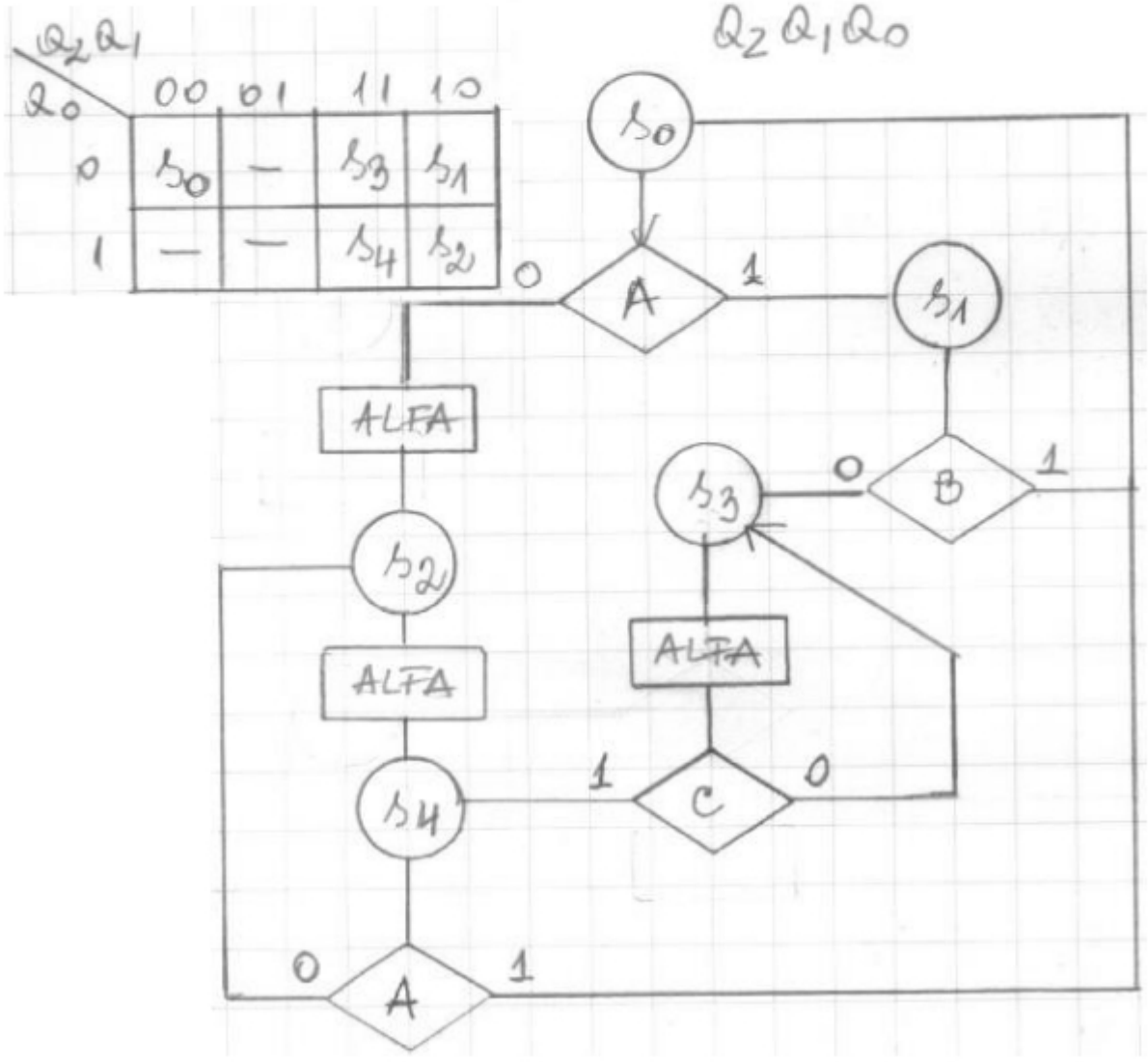

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0100. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB D și MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q1, iar K cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

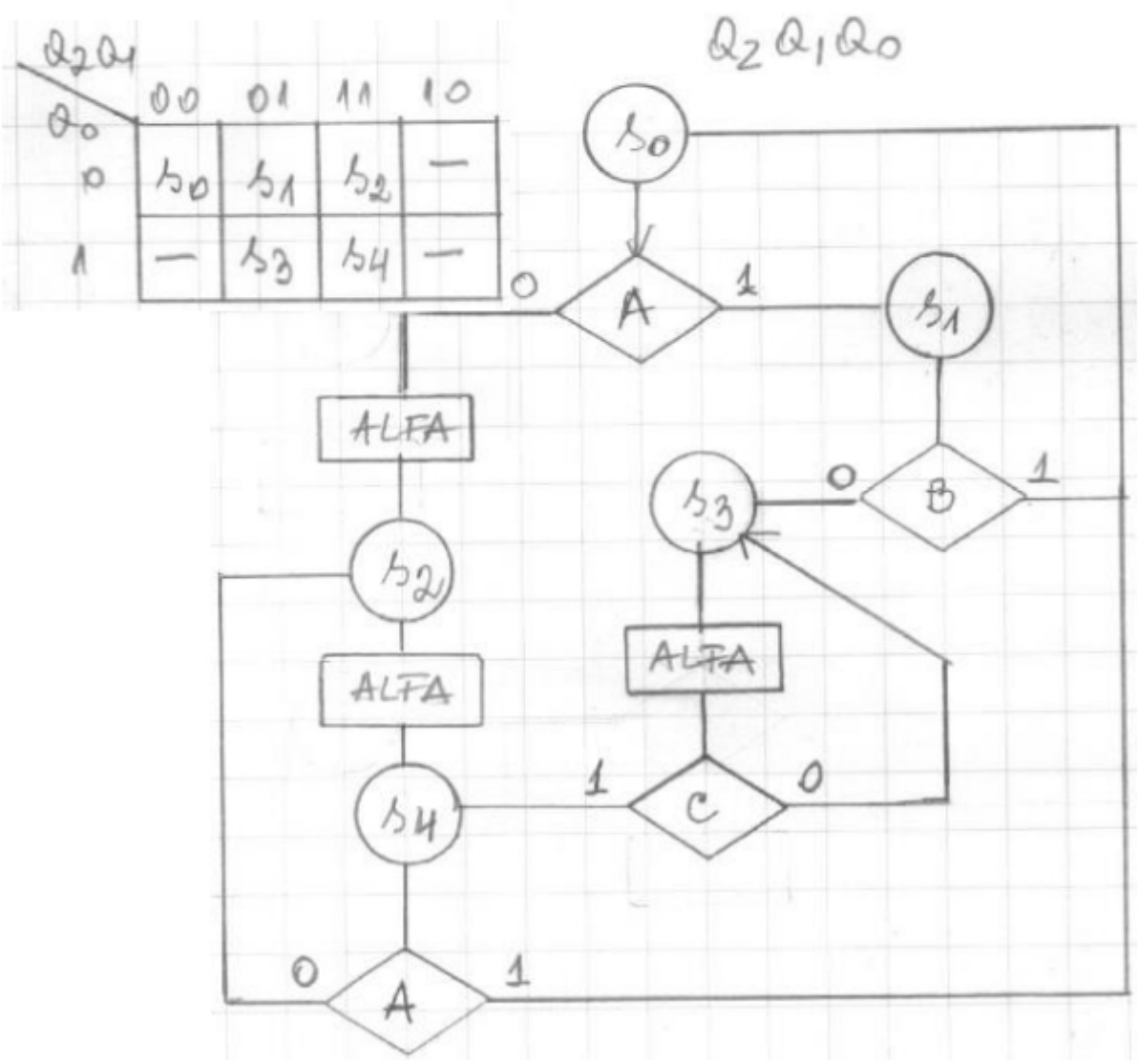

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0100. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB D și MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q1, iar K cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

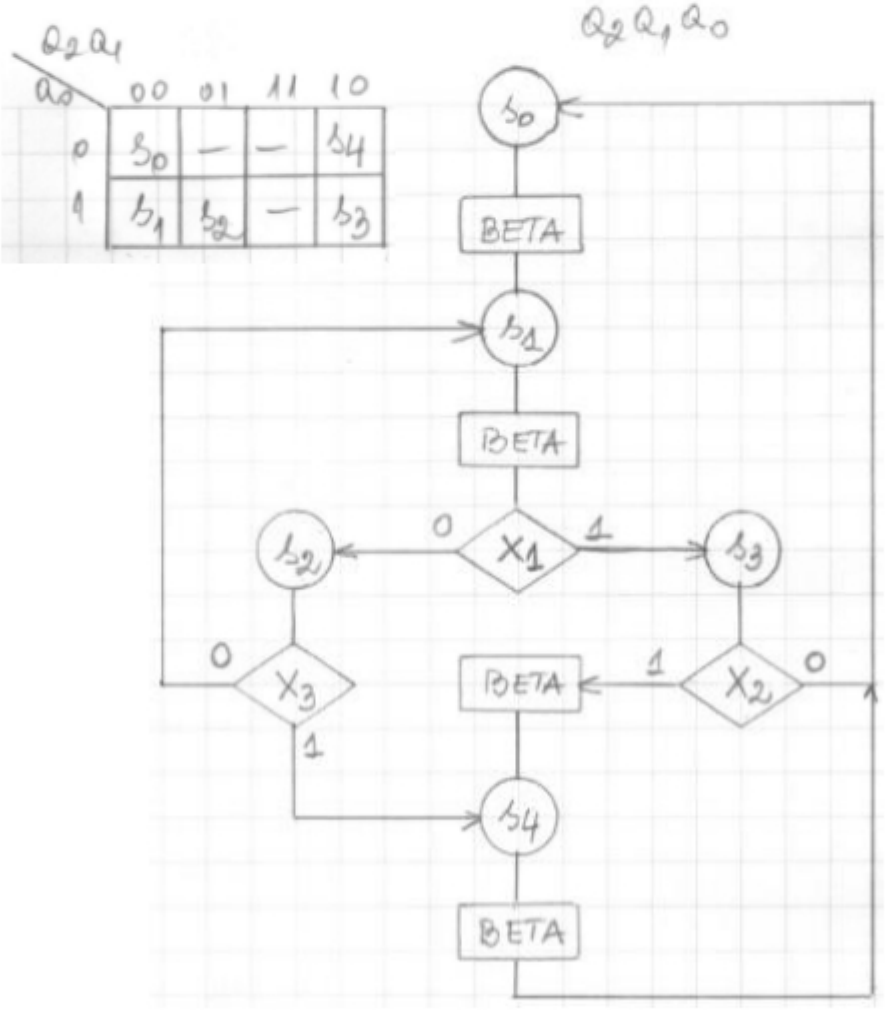

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0100. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB D și MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q1, iar K cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

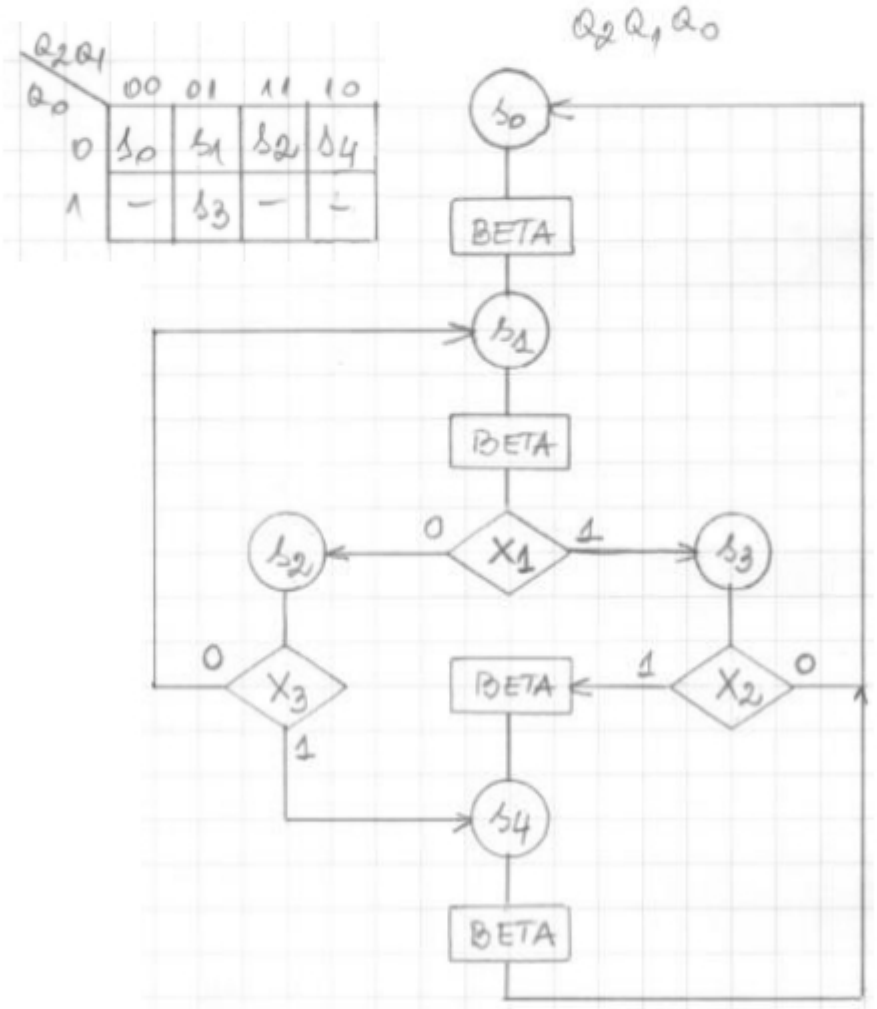

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0100. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB D și MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q1, iar K cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

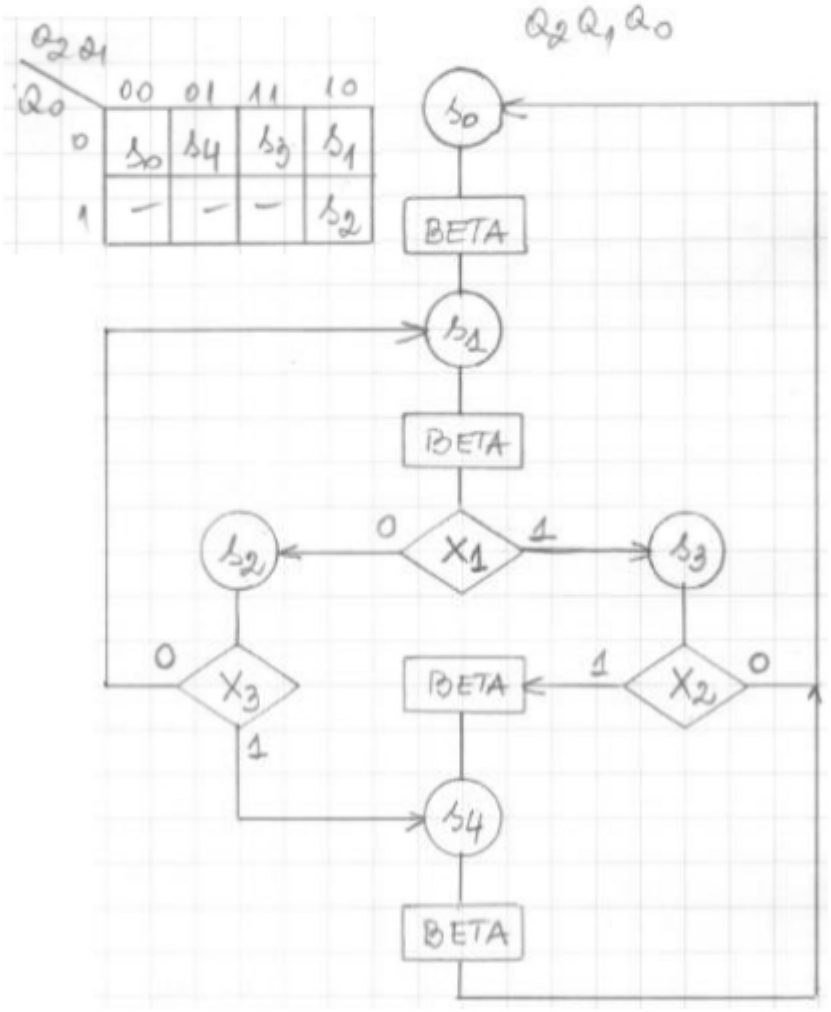

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0100. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB D și MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q1, iar K cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

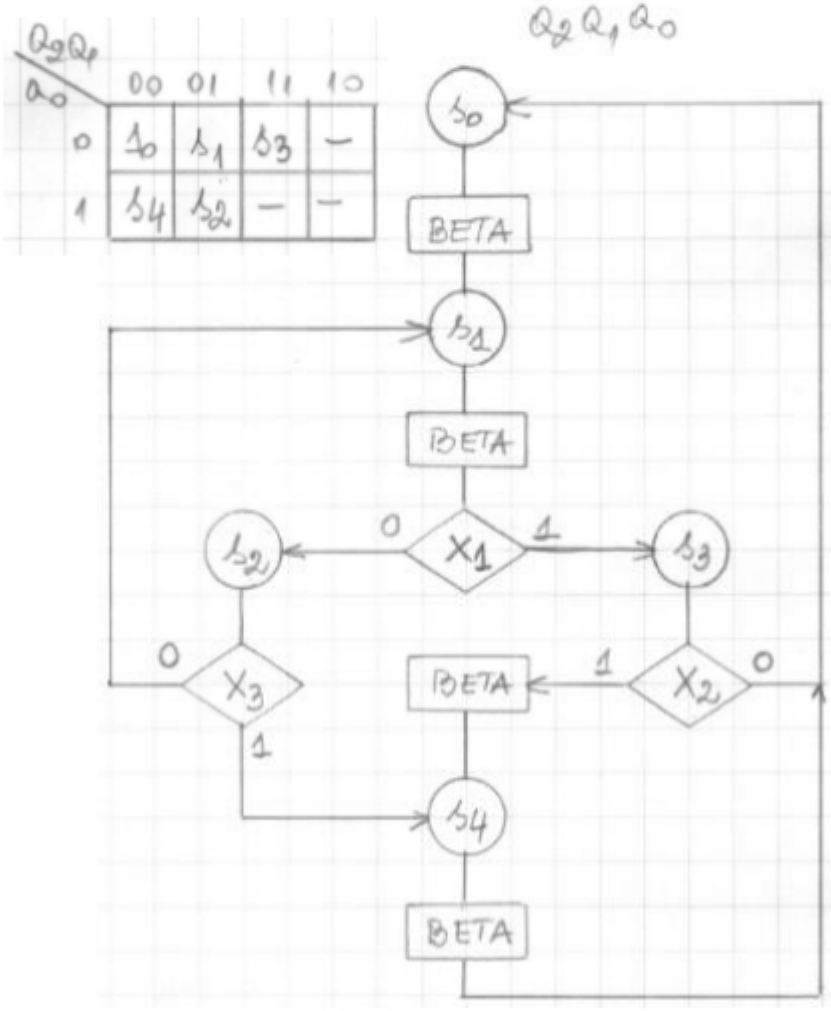

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0100. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB D și MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q1, iar K cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

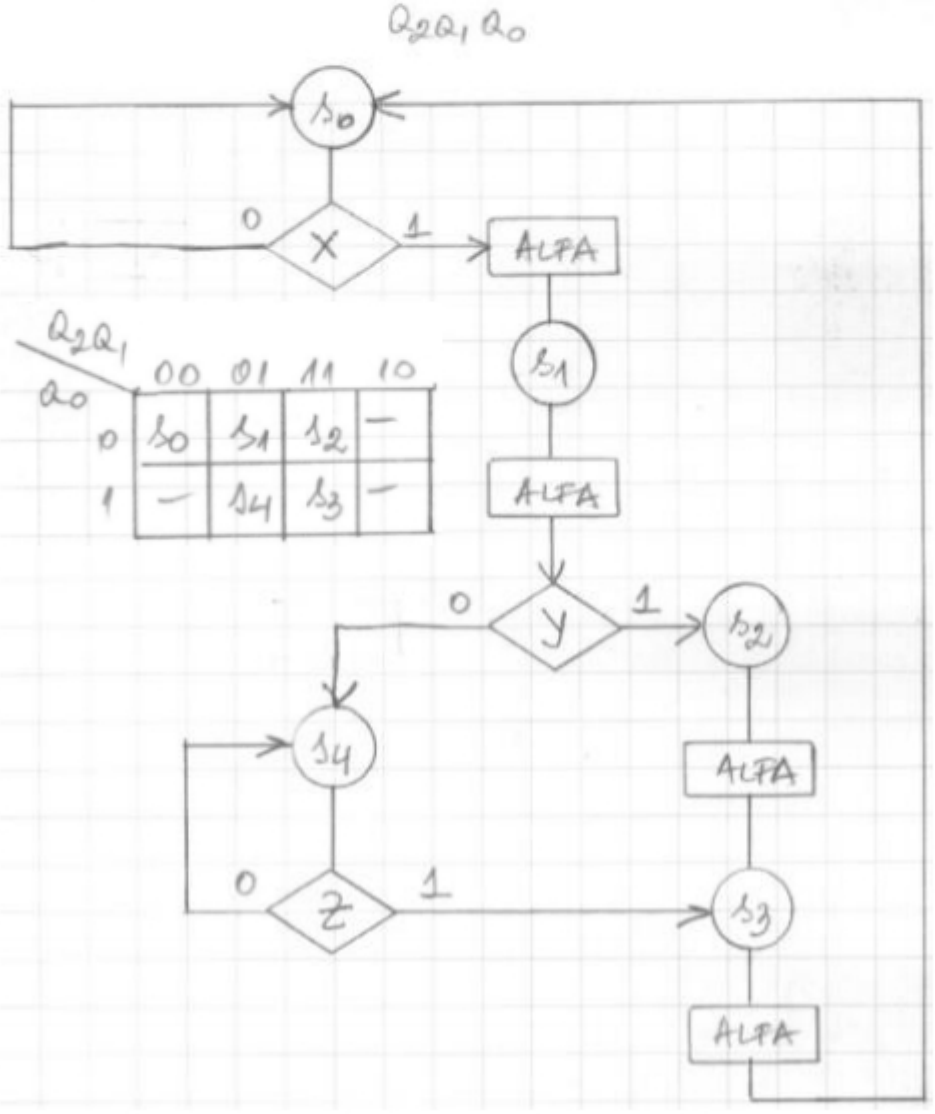

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0100. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB D și MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q1, iar K cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

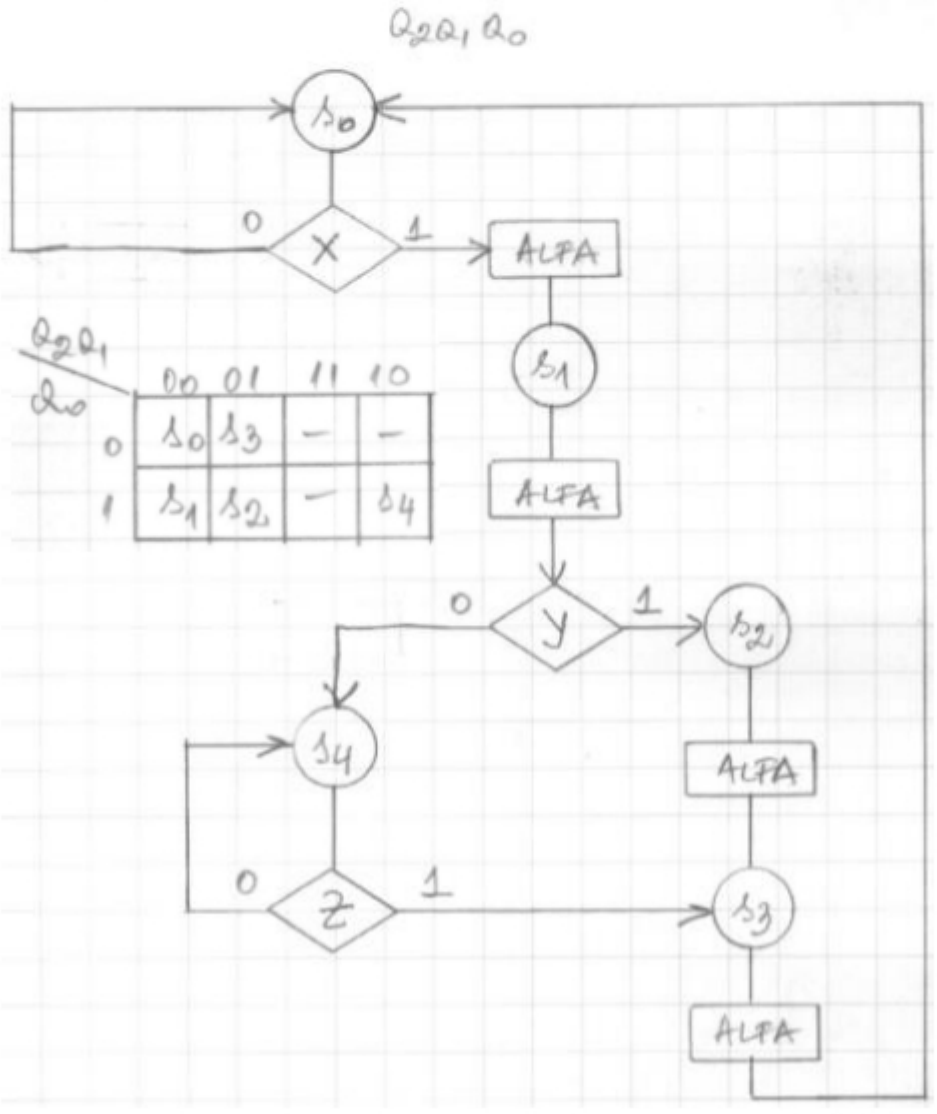

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0100. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB D și MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q1, iar K cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

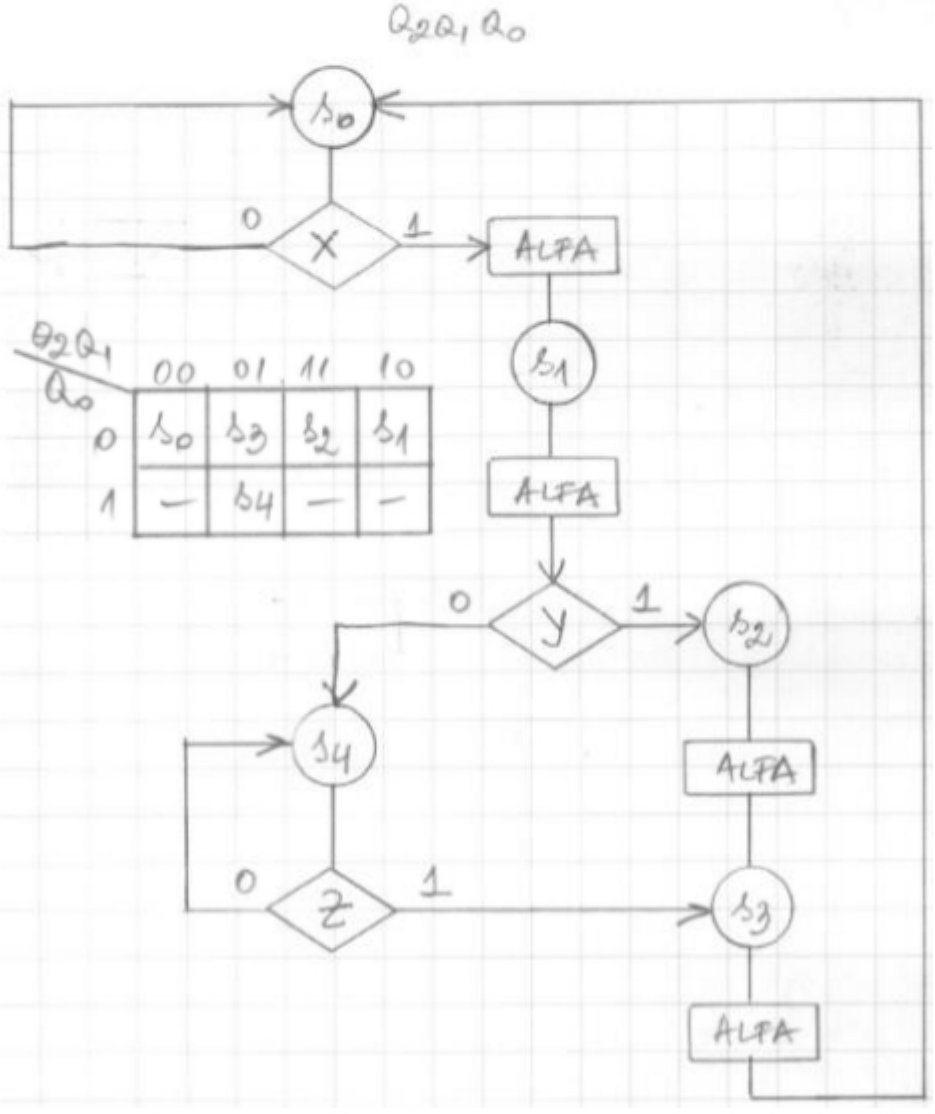

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0100. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB D și MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q1, iar K cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

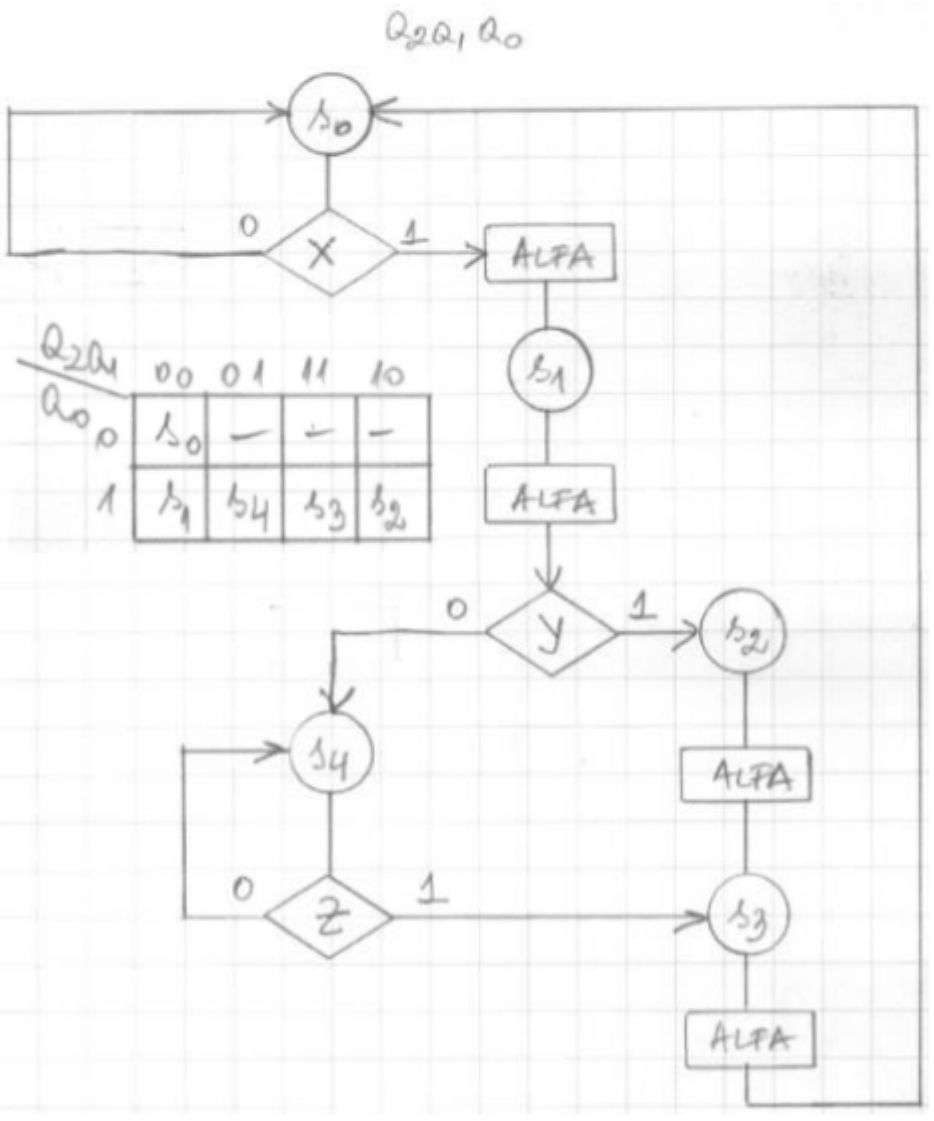

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0001. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q1^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q1 folosind CBB D și MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q0, iar K cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

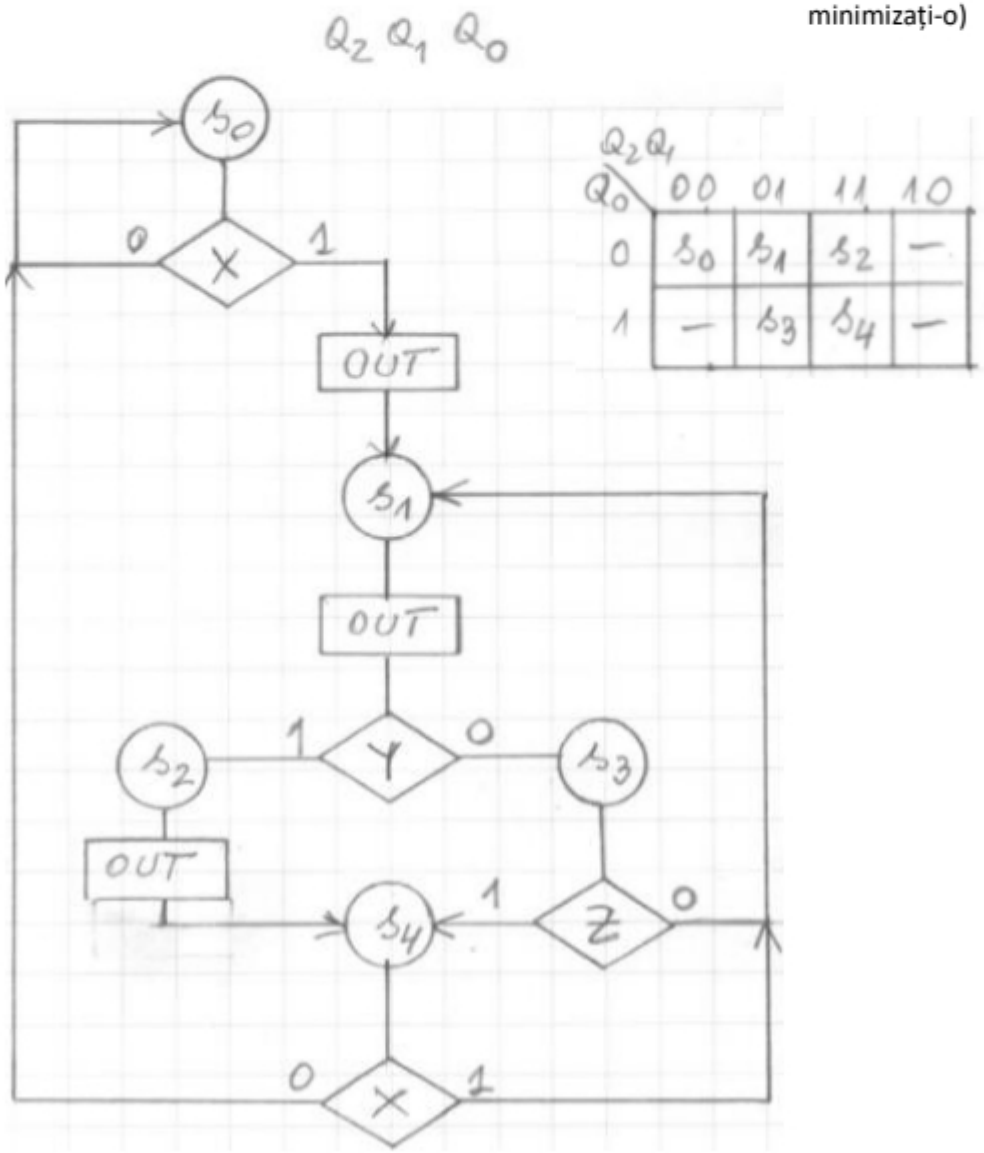

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0001. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q1^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q1 folosind CBB D și MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q0, iar K cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

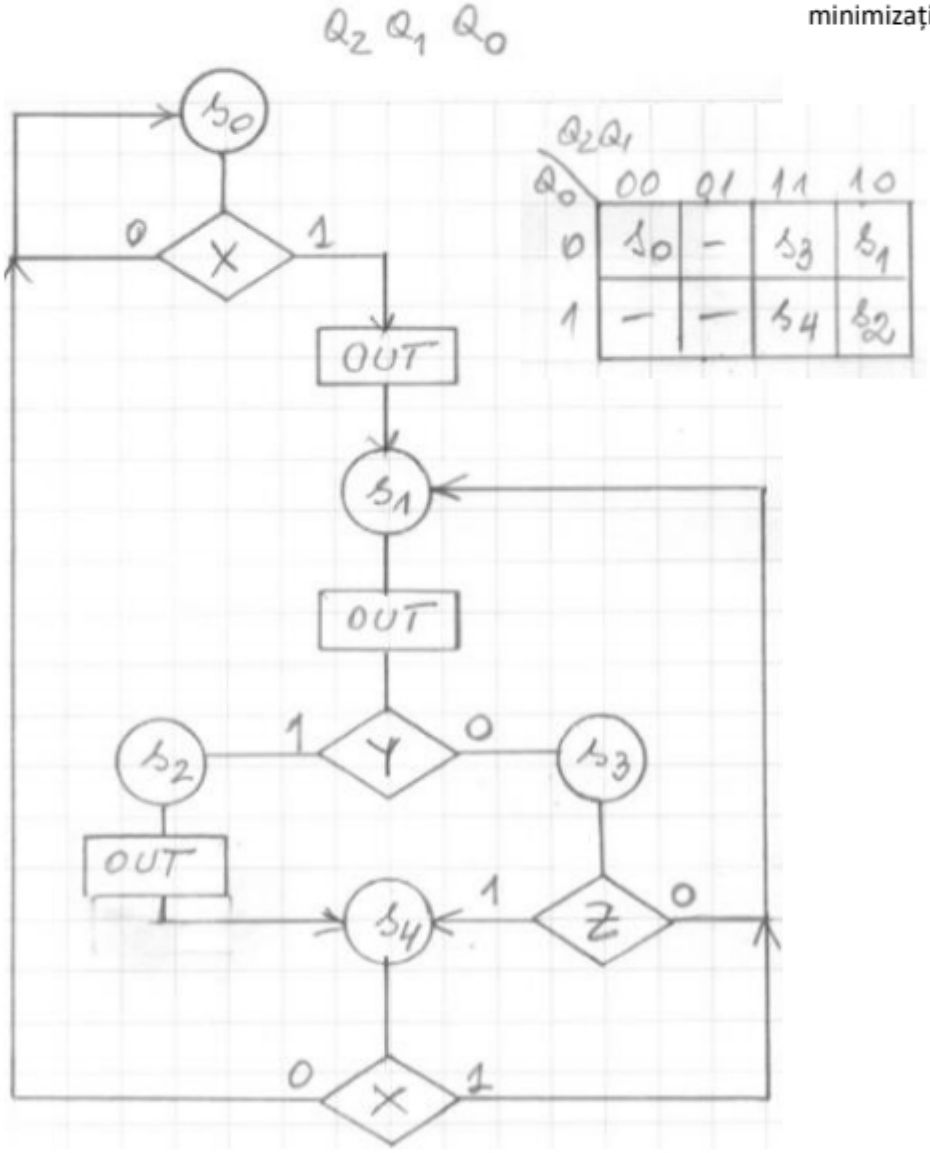

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0001. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q1^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q1 folosind CBB D și MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q0, iar K cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

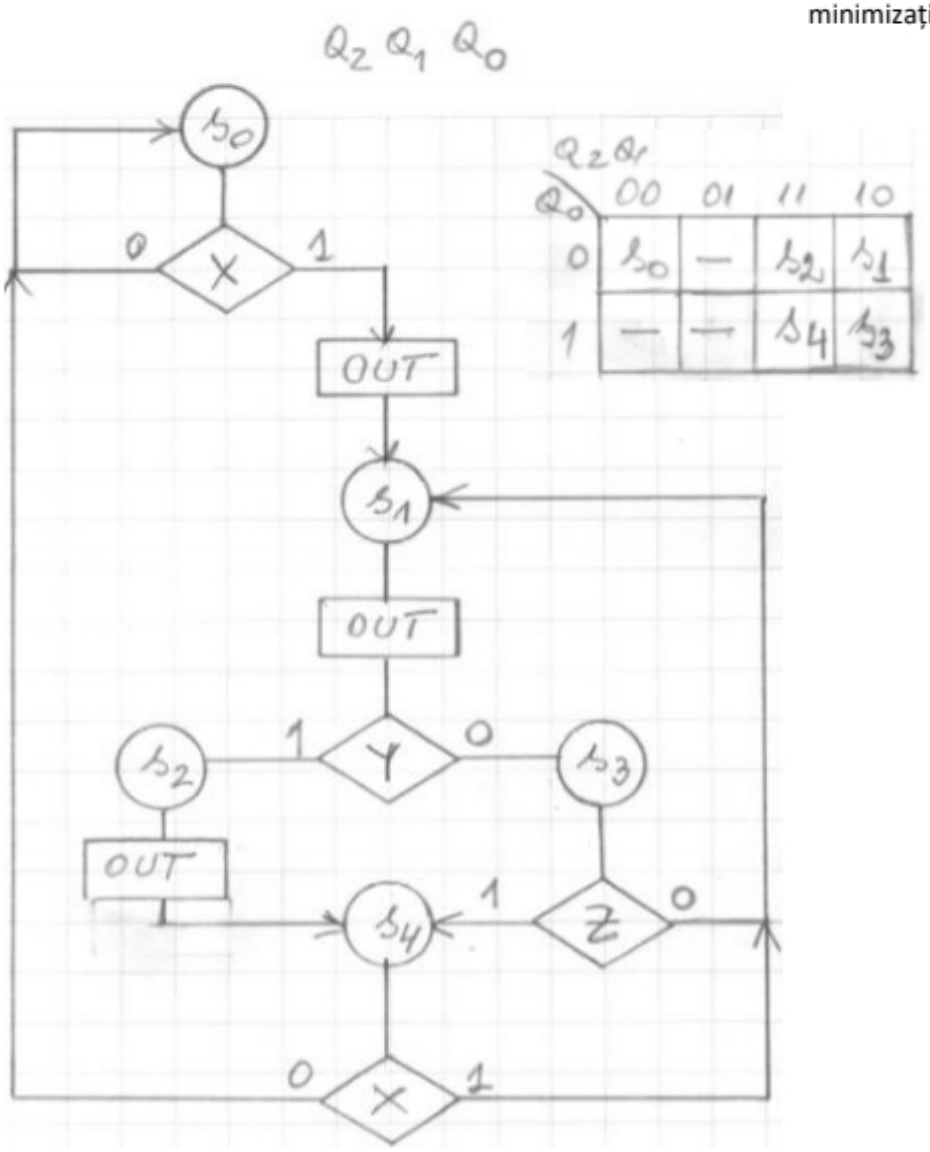

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0001. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q1^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q1 folosind CBB D și MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q0, iar K cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

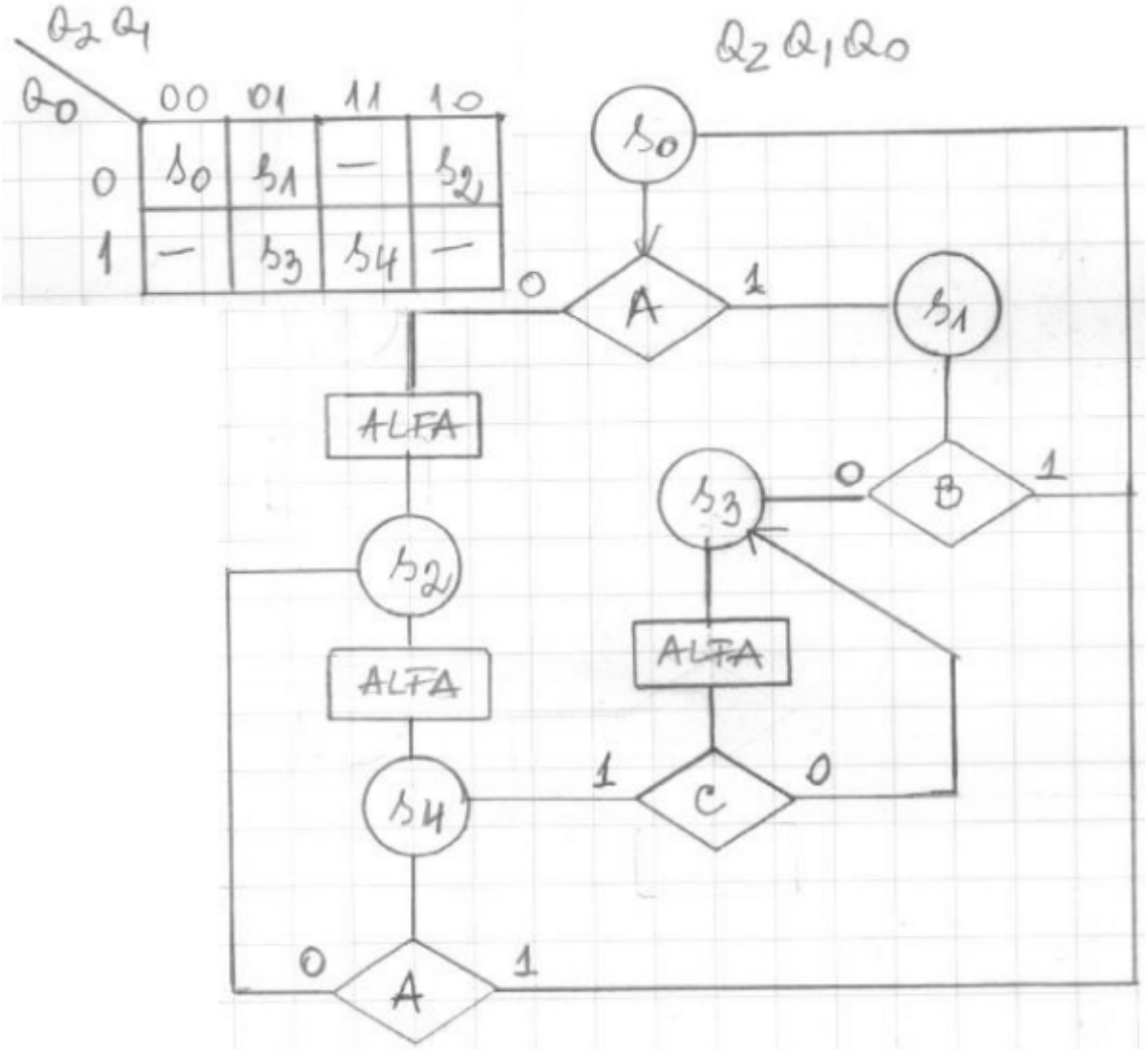

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0001. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q1^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q1 folosind CBB D și MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q0, iar K cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

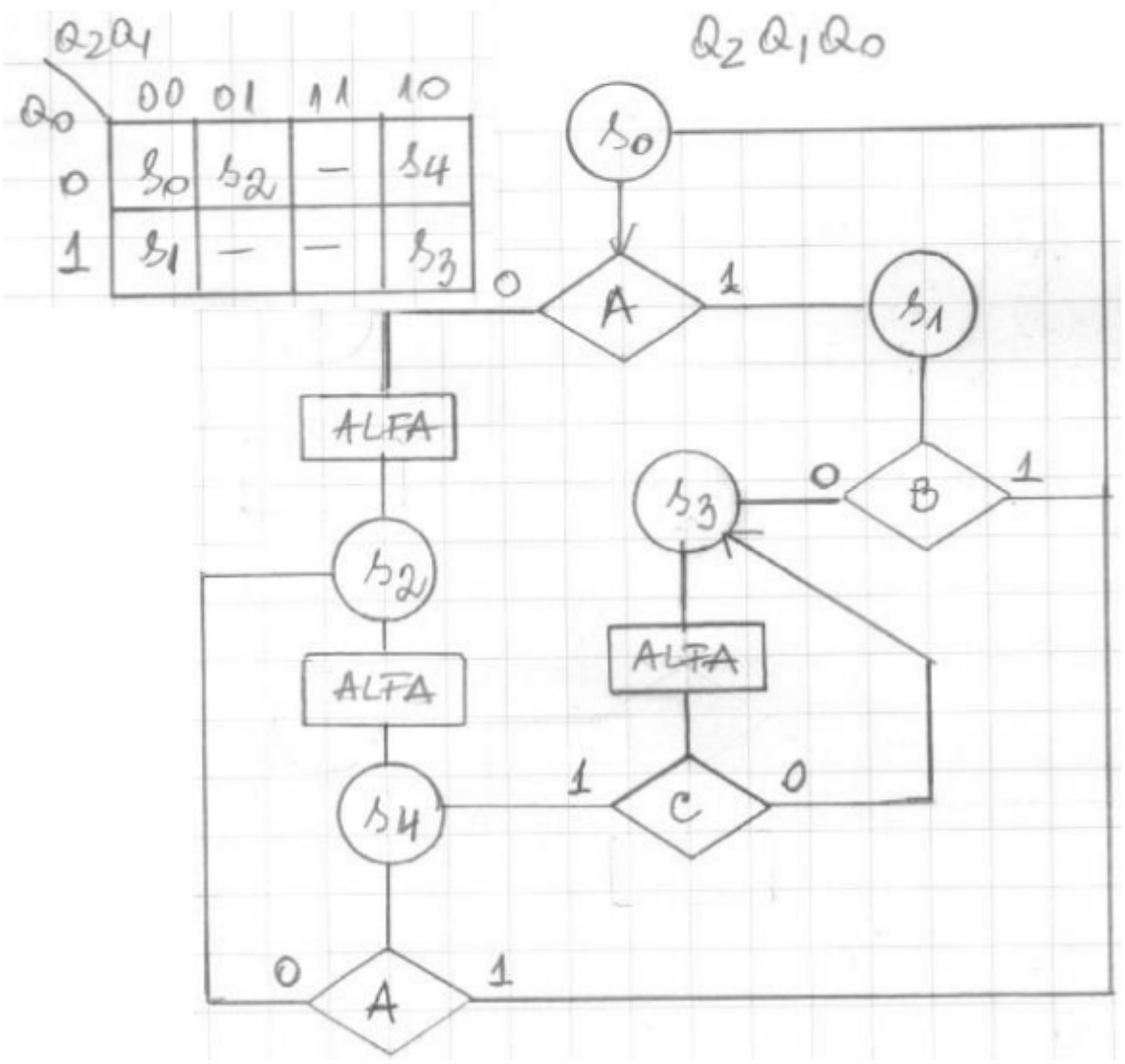

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0001. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q1^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q1 folosind CBB D și MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q0, iar K cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

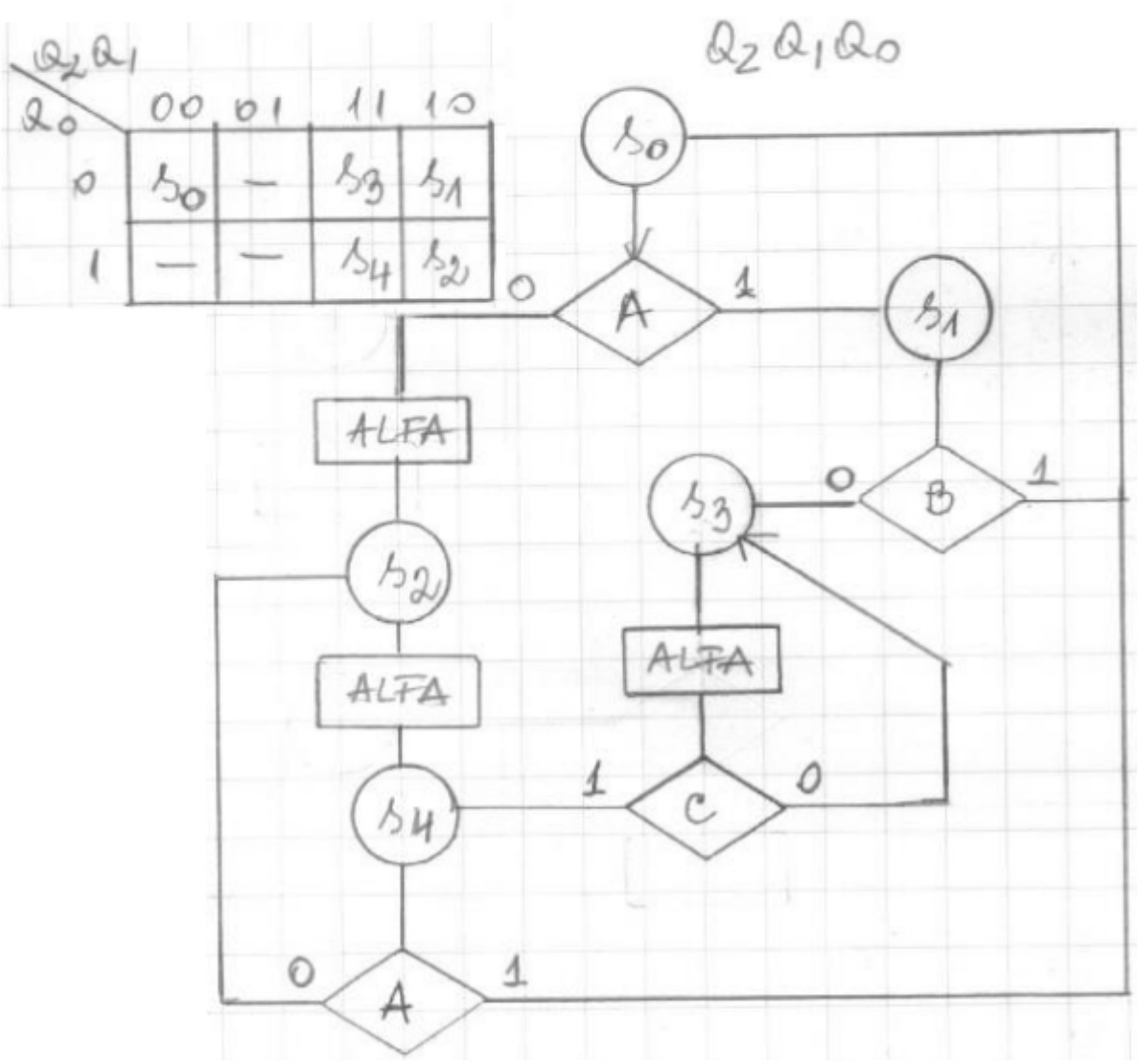

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0001. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q1^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q1 folosind CBB D și MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q0, iar K cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

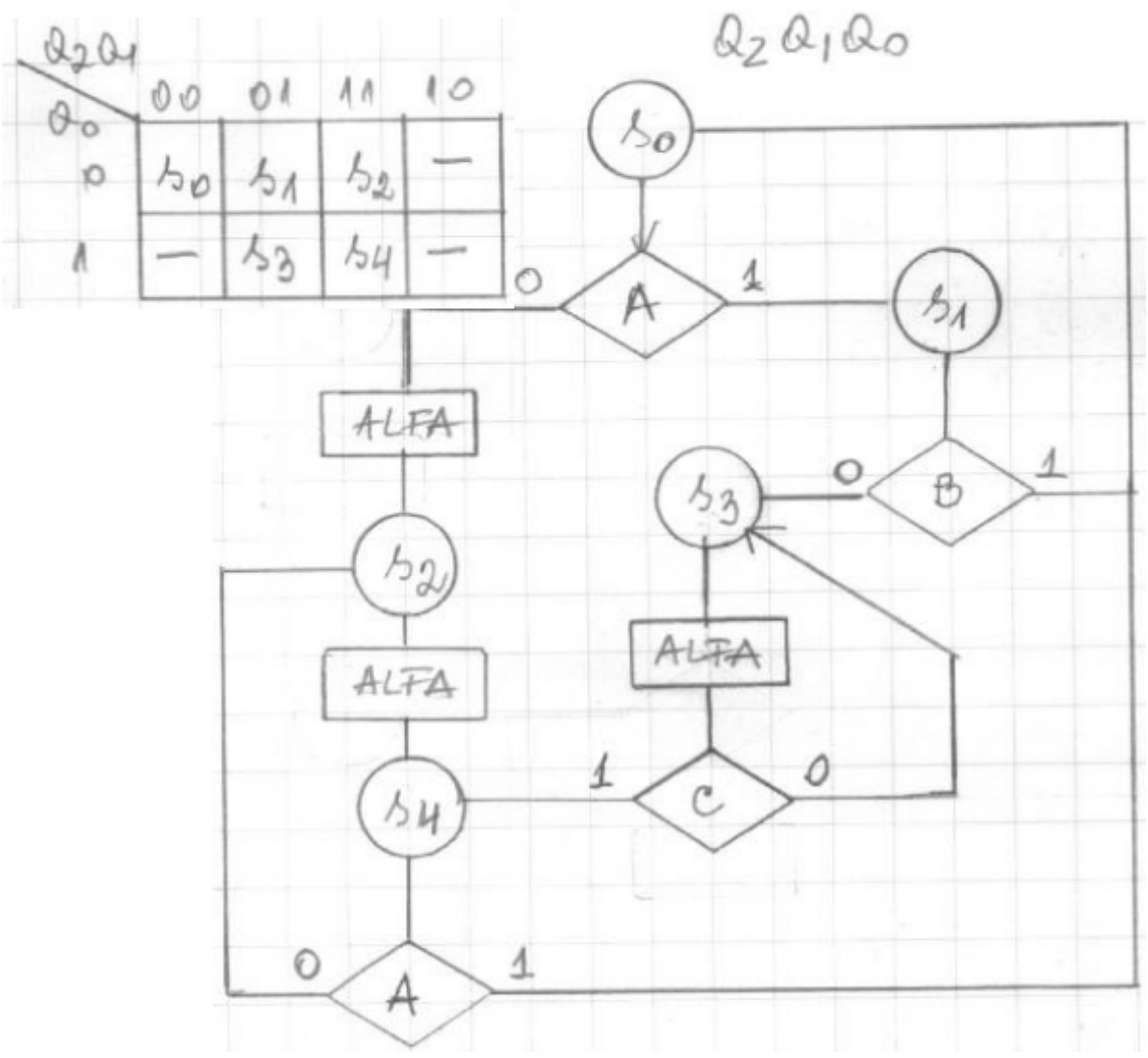

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0001. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q1^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q1 folosind CBB D și MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q0, iar K cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

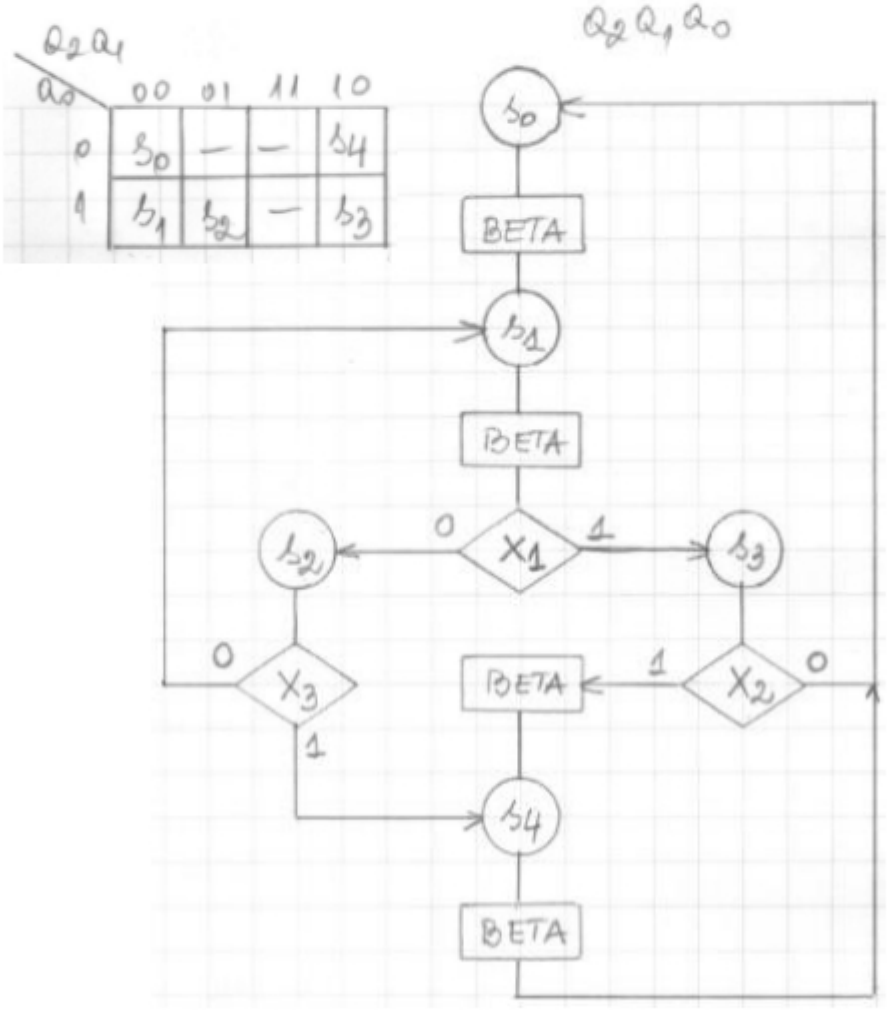

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0001. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q1^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q1 folosind CBB D și MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q0, iar K cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

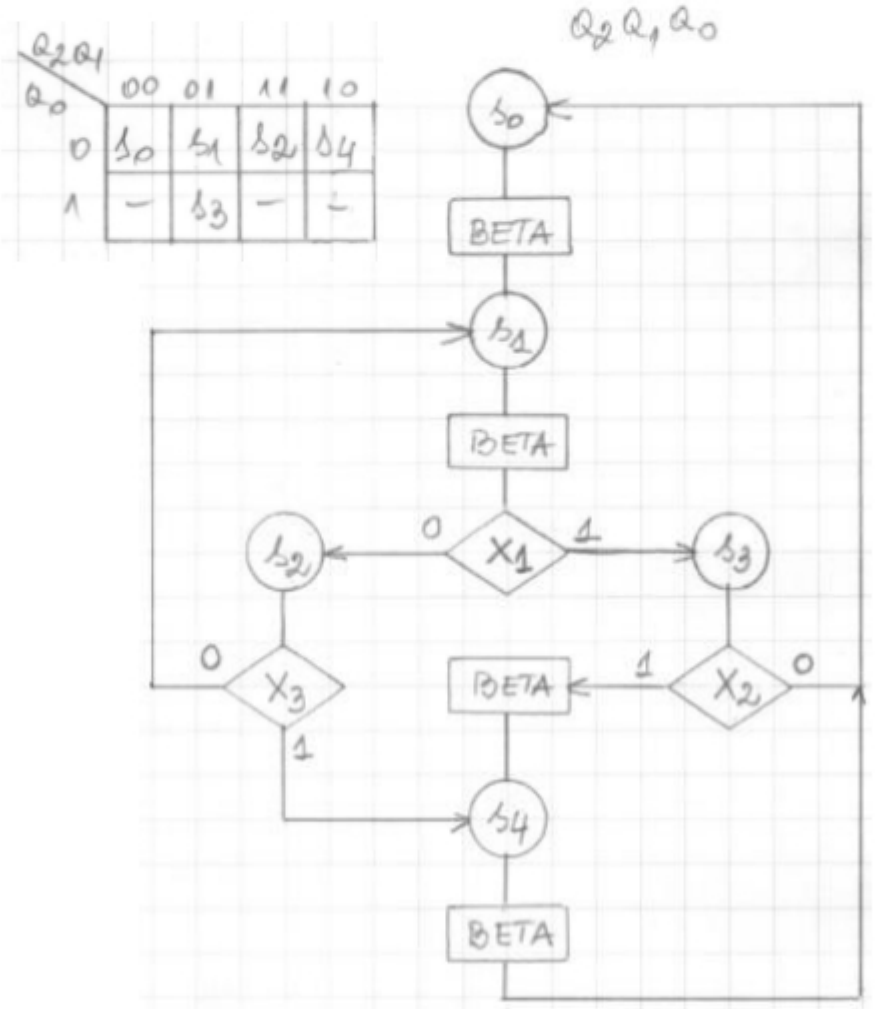

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0001. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q1^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q1 folosind CBB D și MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q0, iar K cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

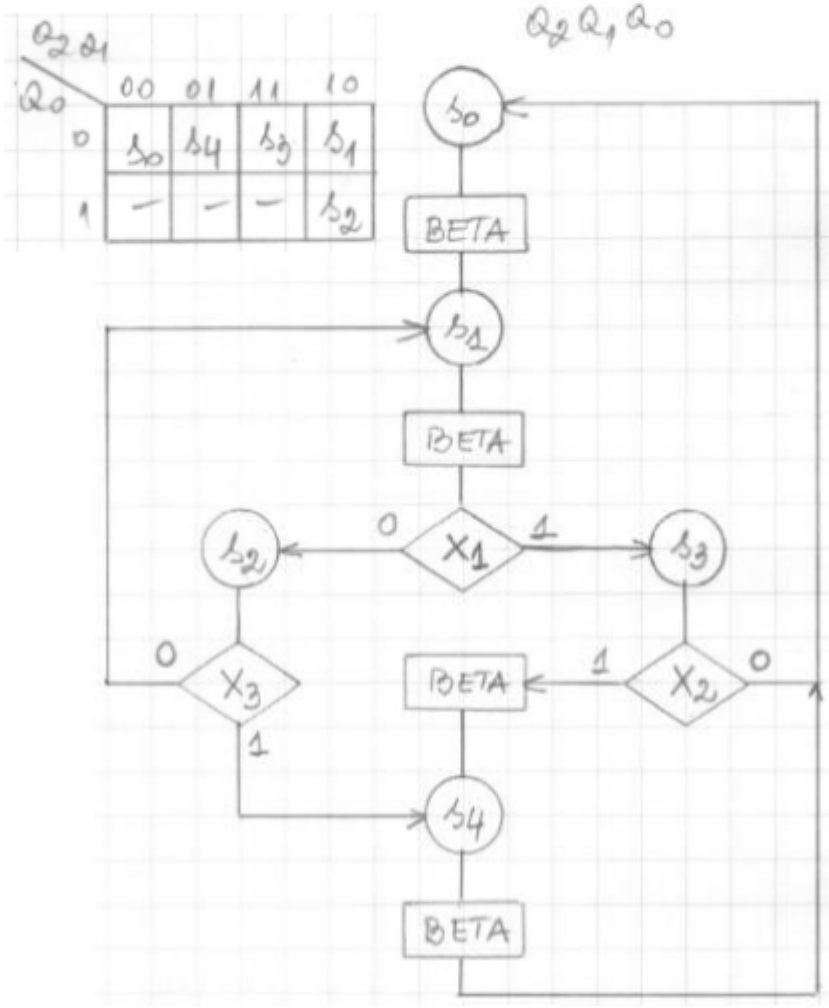

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0001. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q1^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q1 folosind CBB D și MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q0, iar K cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

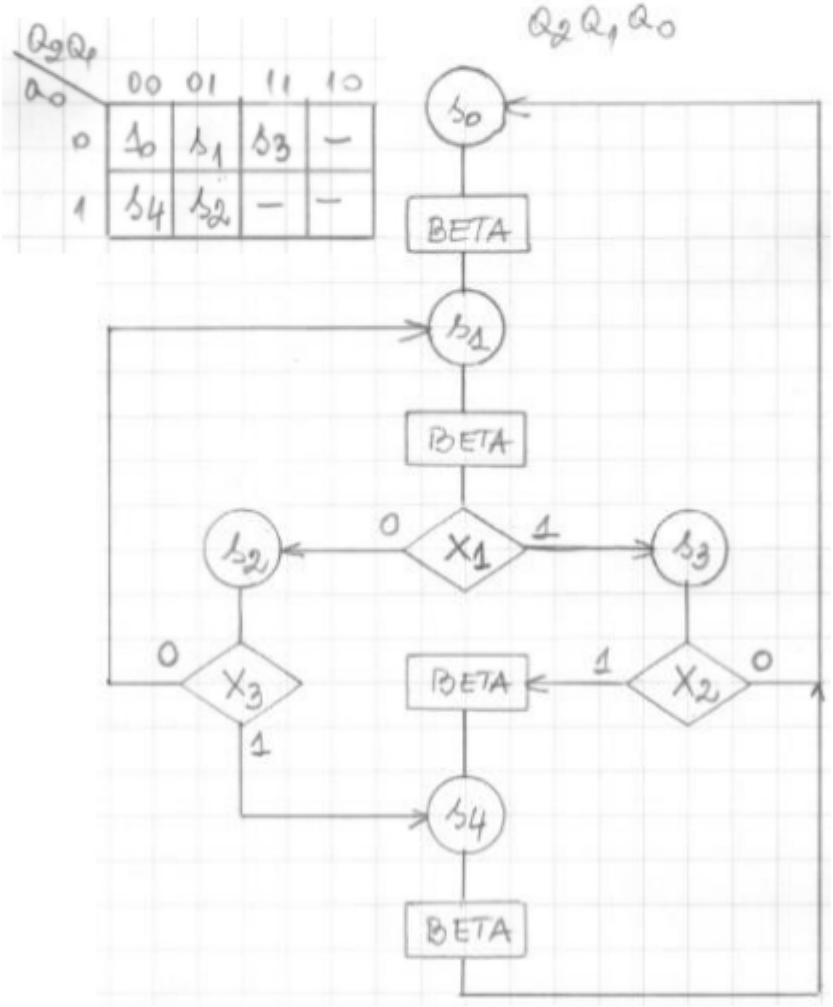

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0001. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q1^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q1 folosind CBB D și MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q0, iar K cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

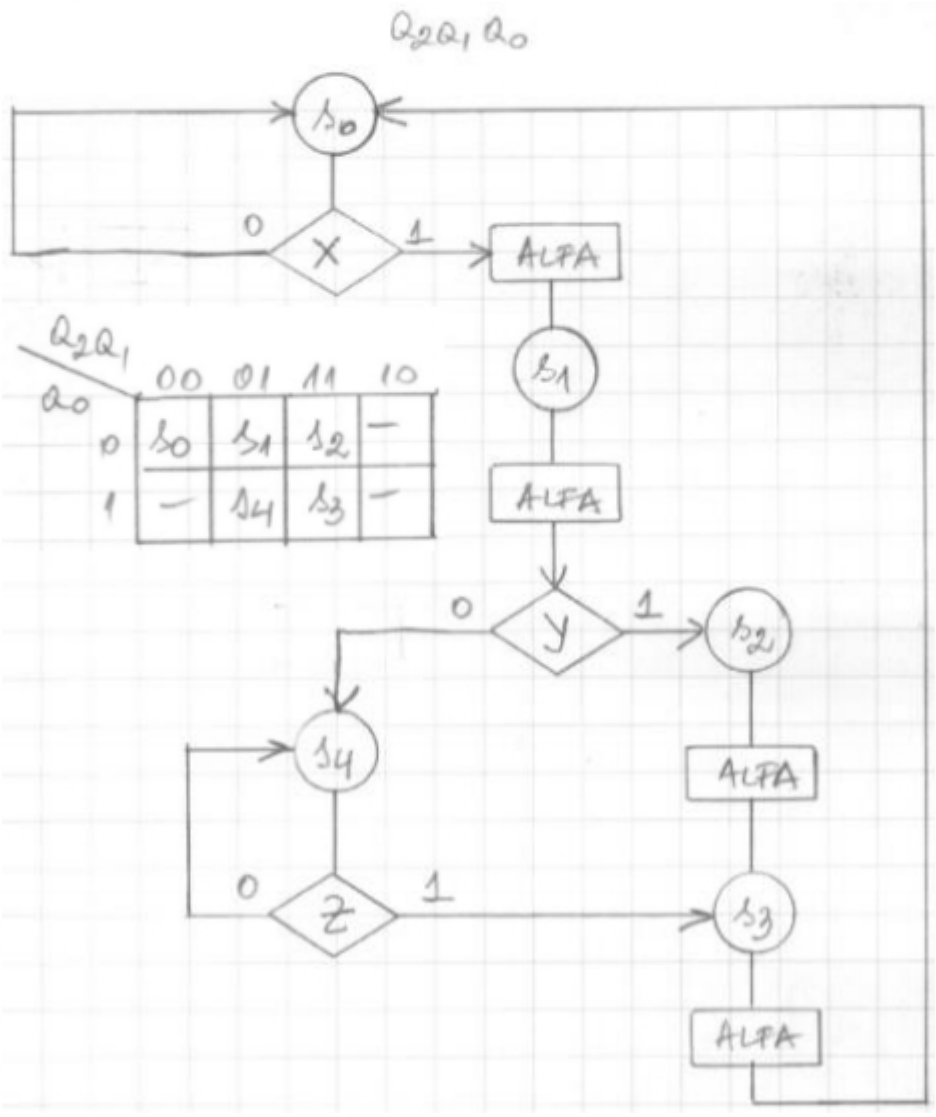

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0001. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q1^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q1 folosind CBB D și MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q0, iar K cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

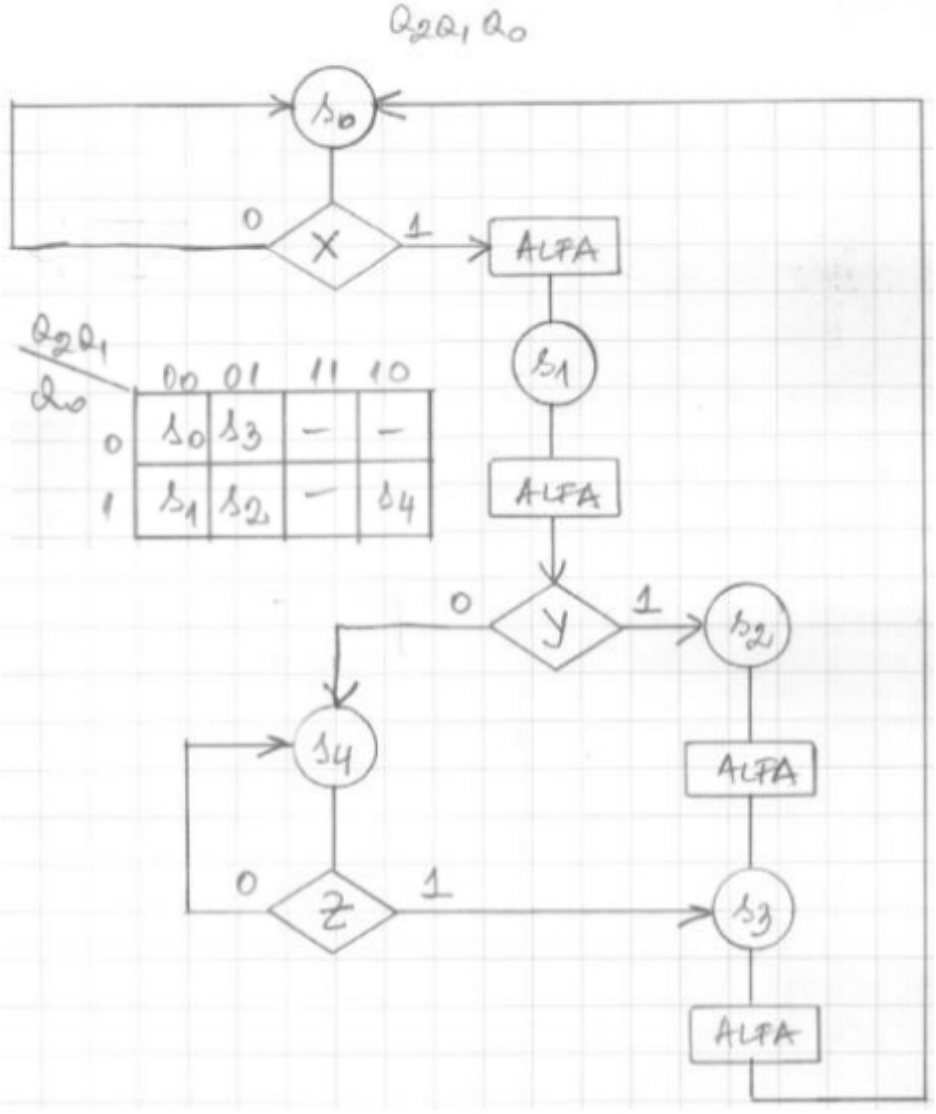

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0001. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q1^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q1 folosind CBB D și MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q0, iar K cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

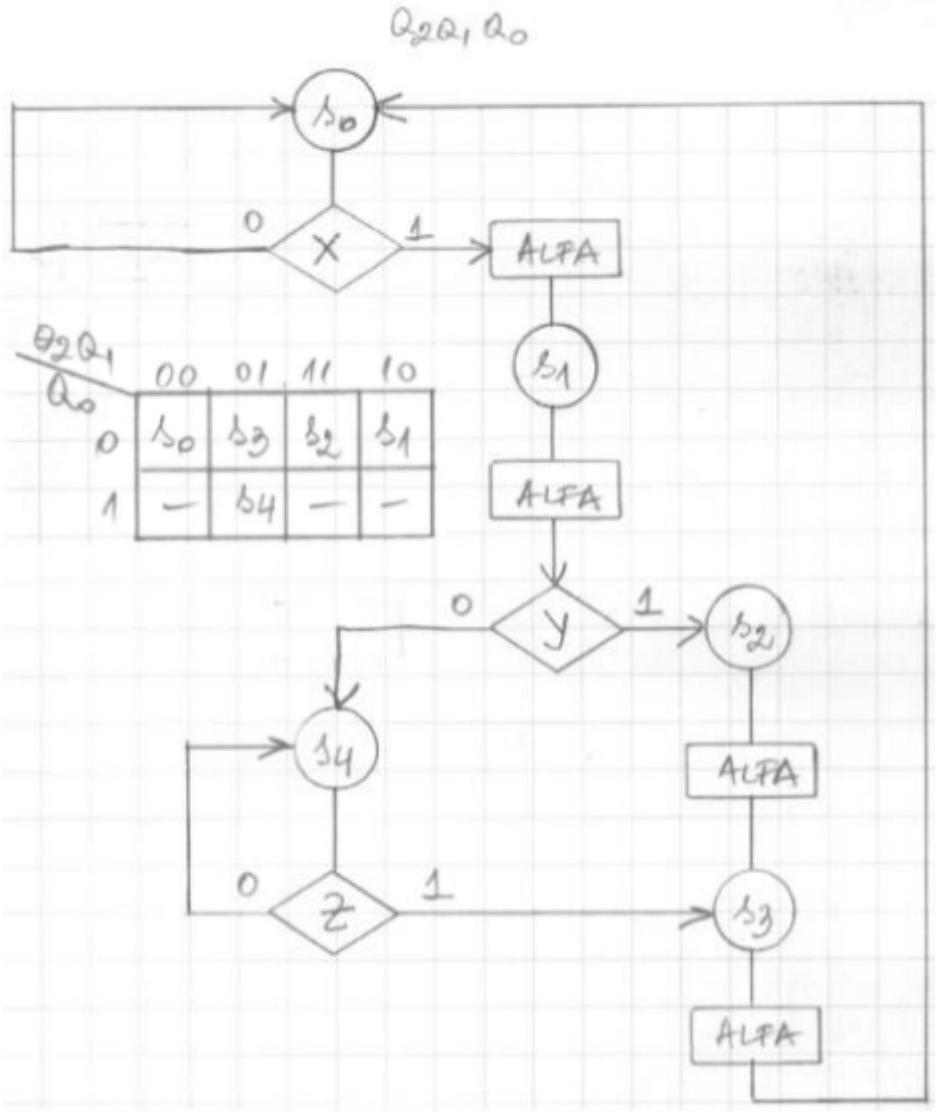

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0001. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q1^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q1 folosind CBB D și MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q0, iar K cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

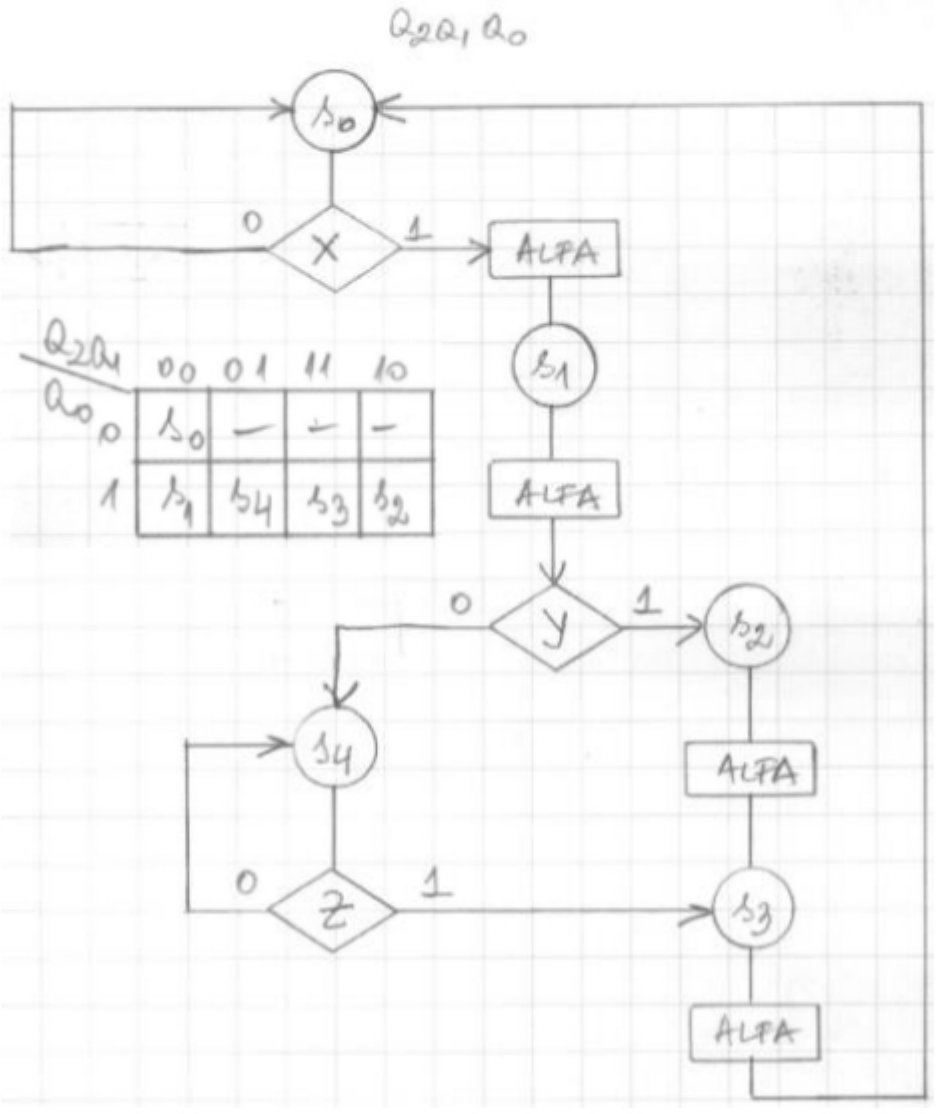

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0000. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q1^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB D și MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q1Q0Q2 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q1 folosind CBB JK , unde J este implementat cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q0, iar K cu MUX 2:1, având ca variabile de selecție Q1 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

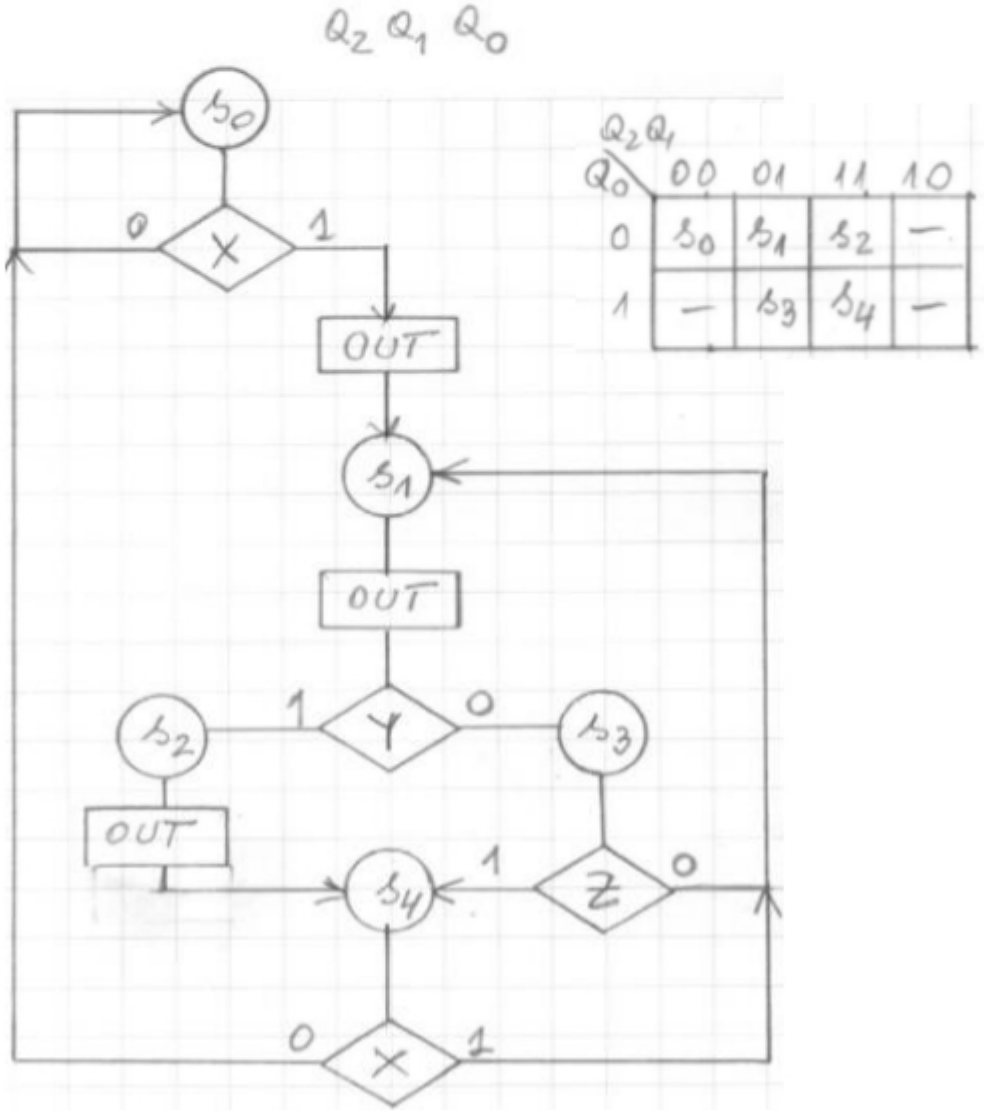

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0000. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q1^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB D și MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q1Q0Q2 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q1 folosind CBB JK , unde J este implementat cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q0, iar K cu MUX 2:1, având ca variabile de selecție Q1 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

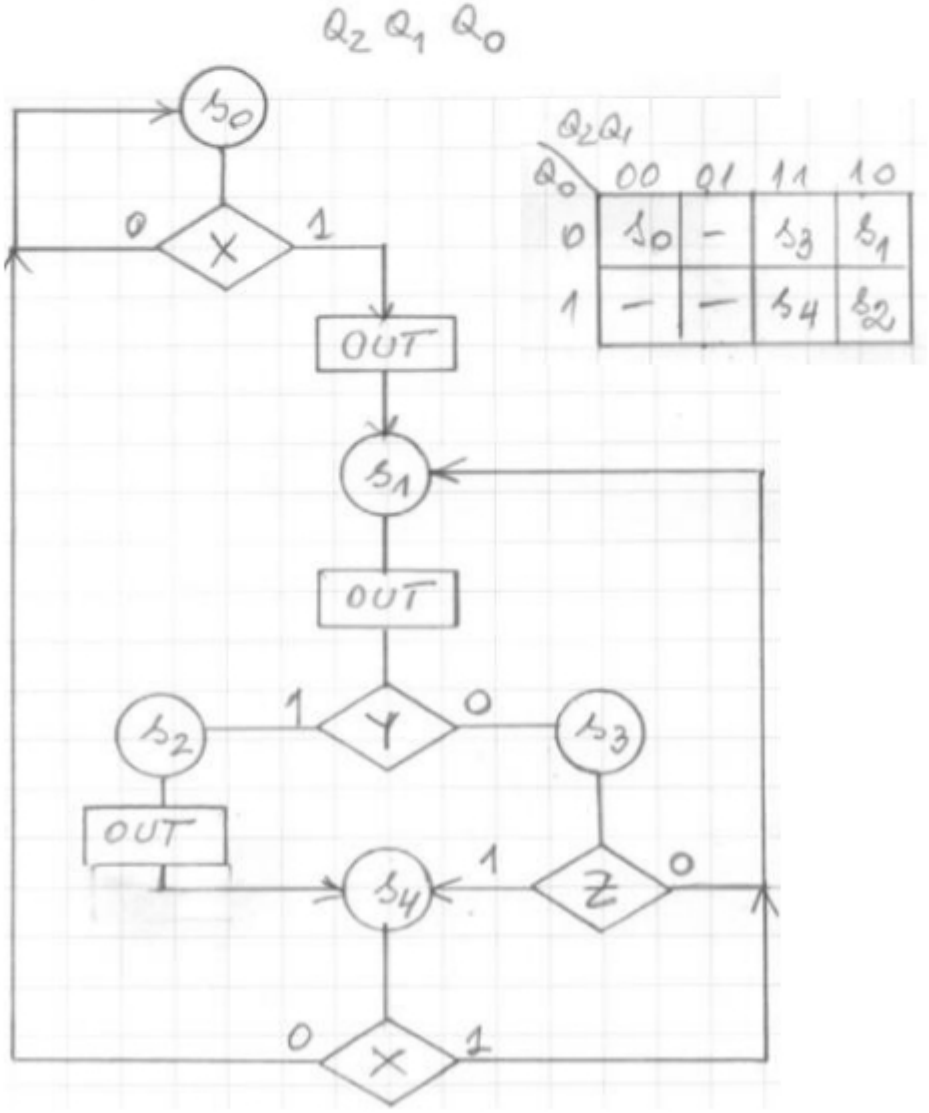

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0000. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q1^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB D și MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q1Q0Q2 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q1 folosind CBB JK , unde J este implementat cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q0, iar K cu MUX 2:1, având ca variabile de selecție Q1 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

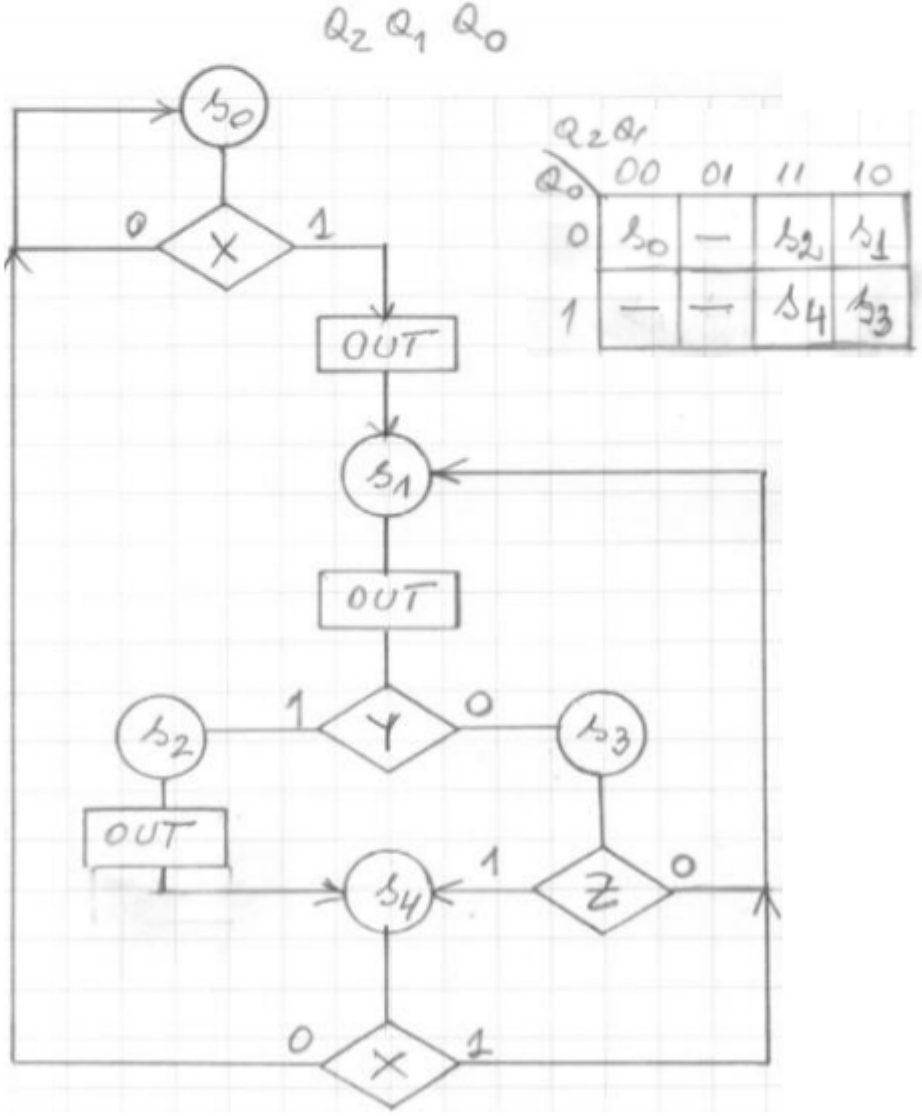

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0000. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q1^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB D și MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q1Q0Q2 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q1 folosind CBB JK , unde J este implementat cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q0, iar K cu MUX 2:1, având ca variabile de selecție Q1 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

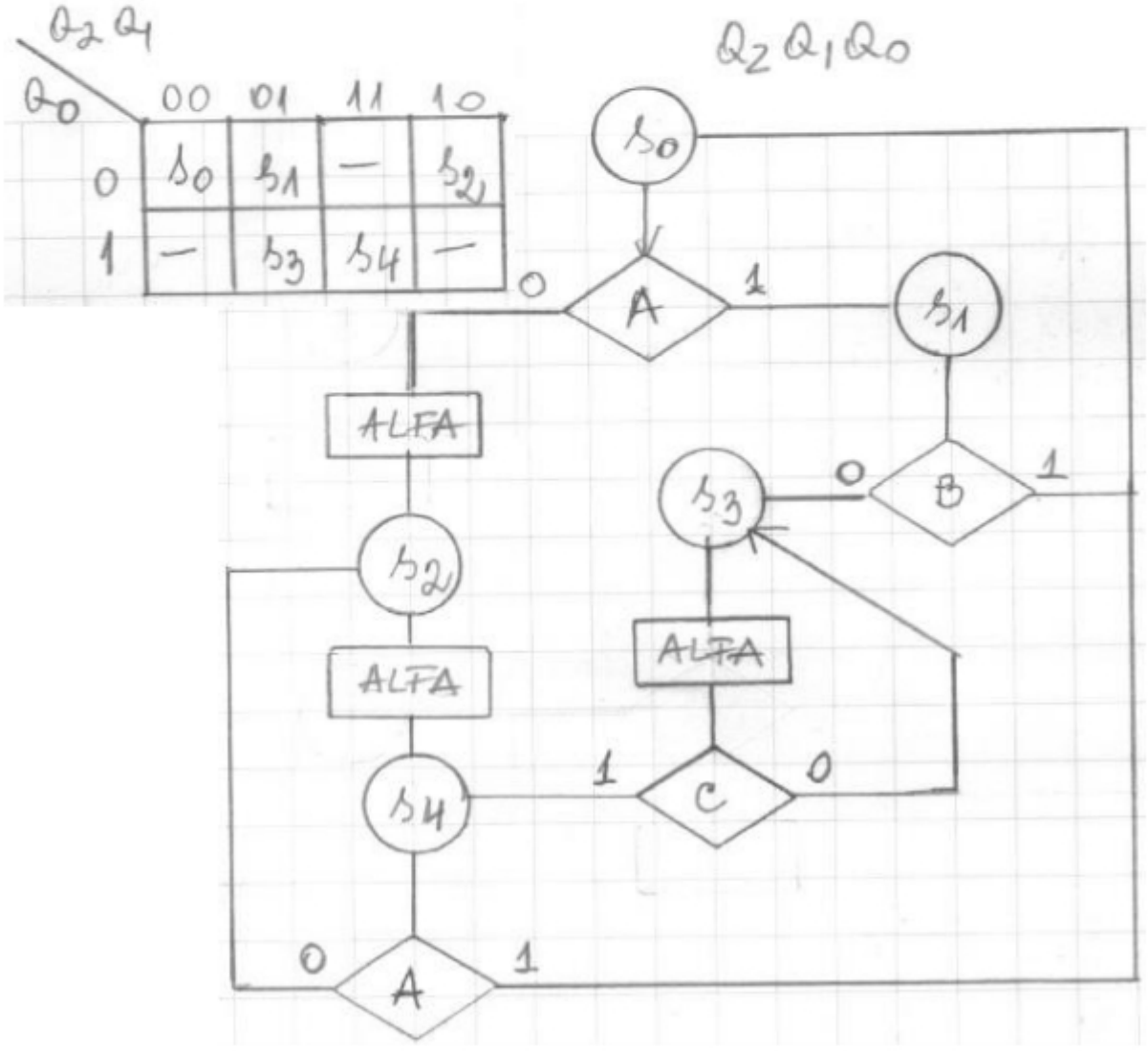

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0000. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q1^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB D și MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q1Q0Q2 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q1 folosind CBB JK , unde J este implementat cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q0, iar K cu MUX 2:1, având ca variabile de selecție Q1 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

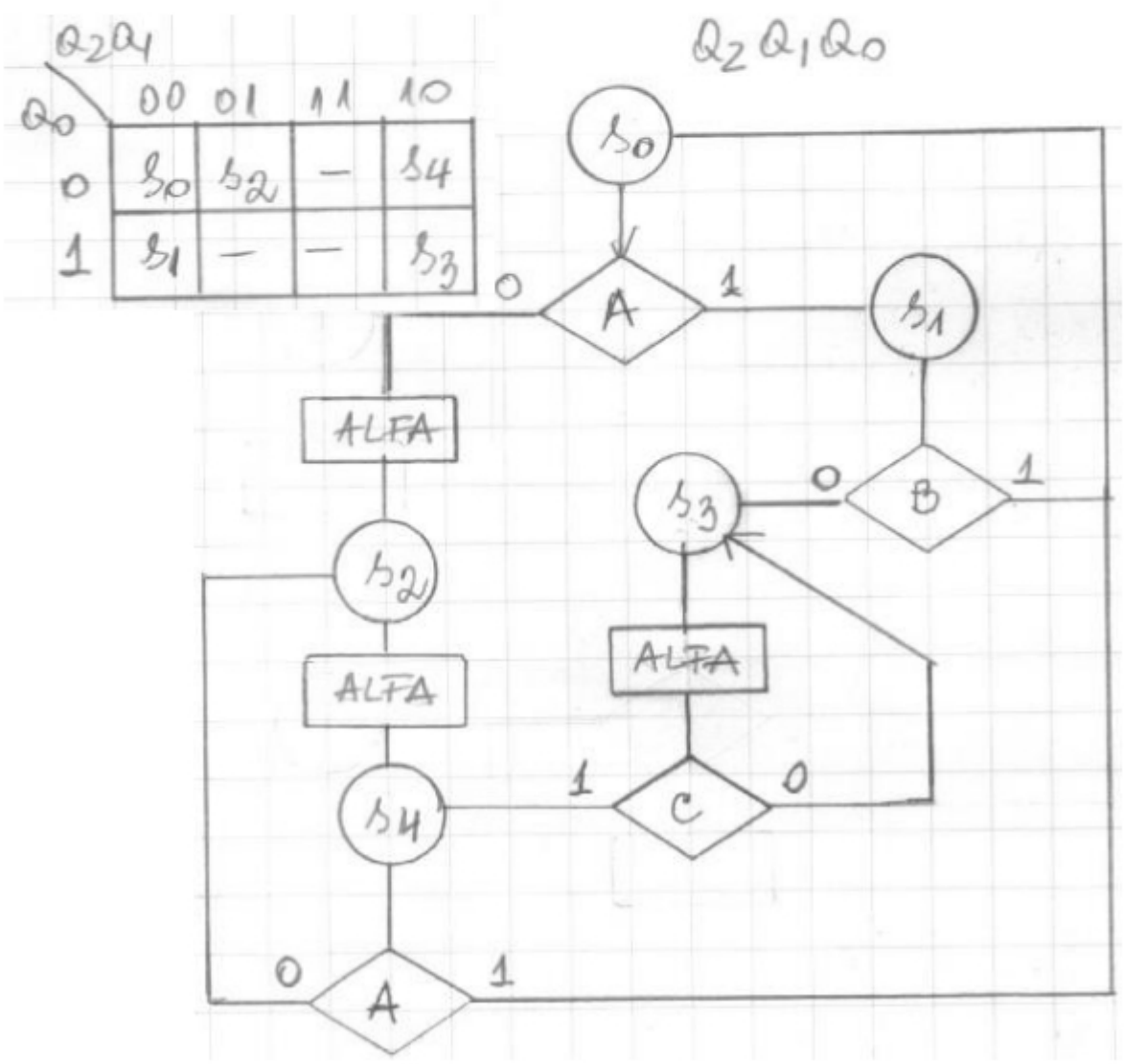

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0000. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q1^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB D și MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q1Q0Q2 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q1 folosind CBB JK , unde J este implementat cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q0, iar K cu MUX 2:1, având ca variabile de selecție Q1 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

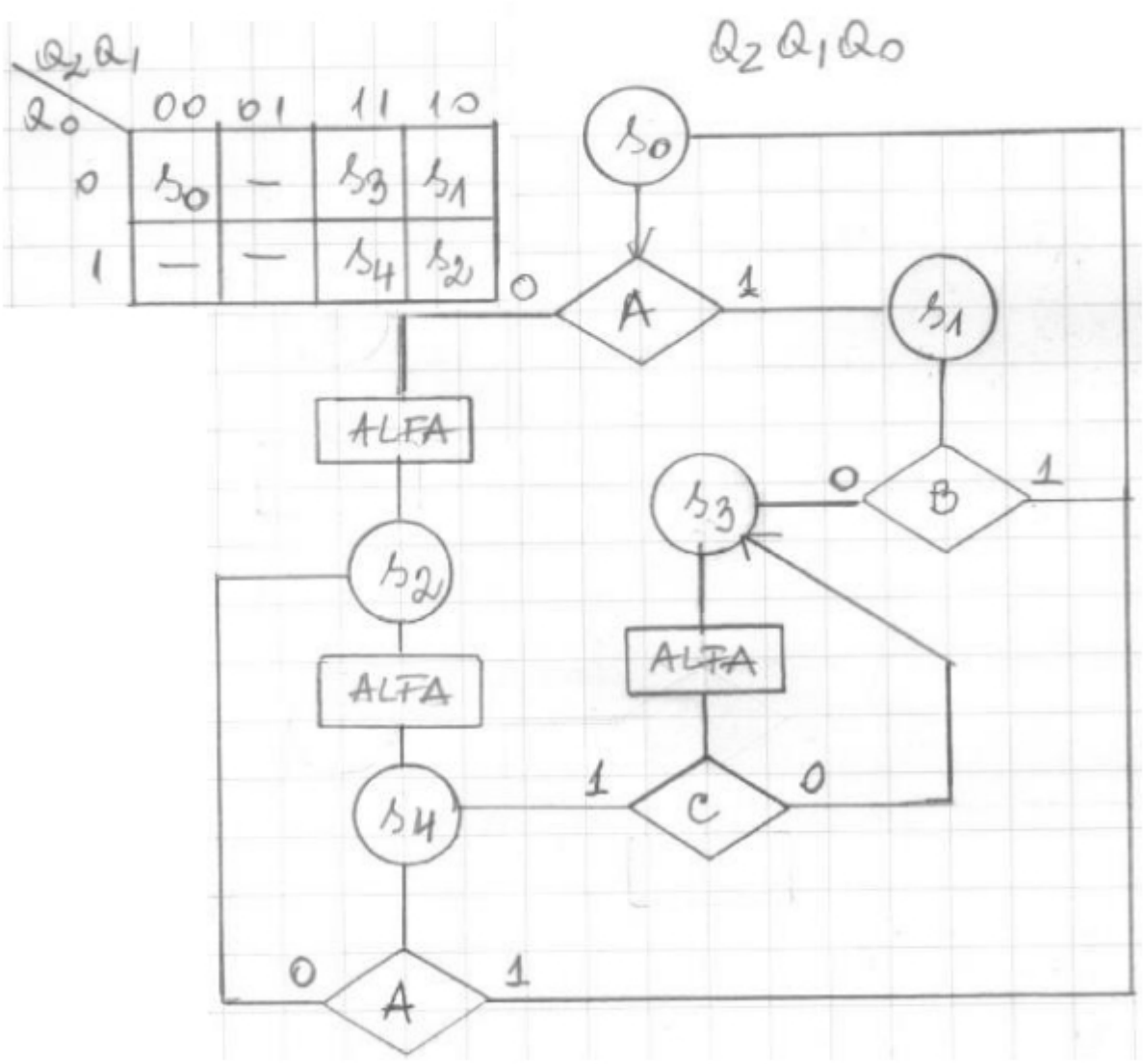

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0000. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q1^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB D și MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q1Q0Q2 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q1 folosind CBB JK , unde J este implementat cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q0, iar K cu MUX 2:1, având ca variabile de selecție Q1 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

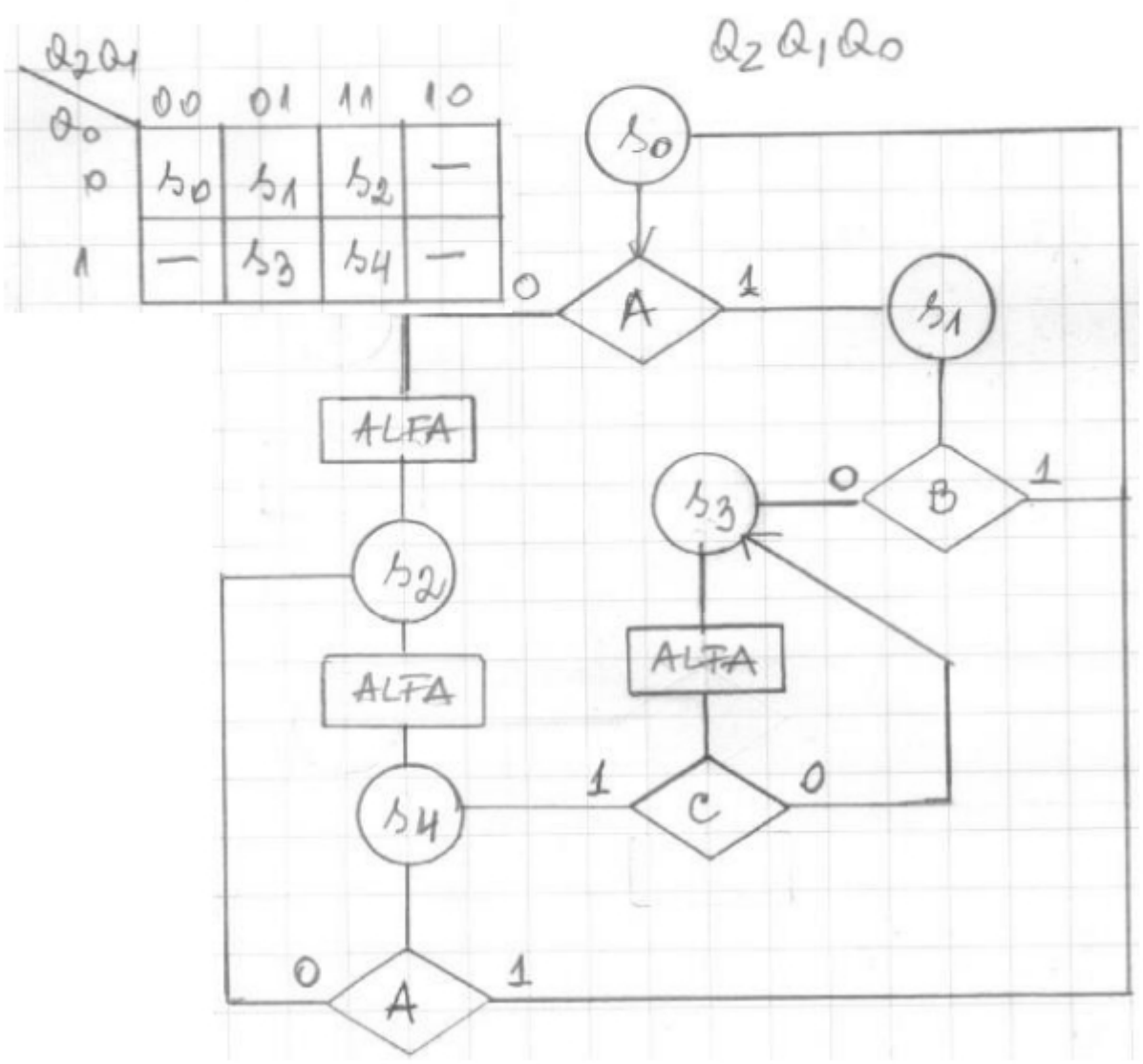

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0000. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q1^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB D și MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q1Q0Q2 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q1 folosind CBB JK , unde J este implementat cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q0, iar K cu MUX 2:1, având ca variabile de selecție Q1 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

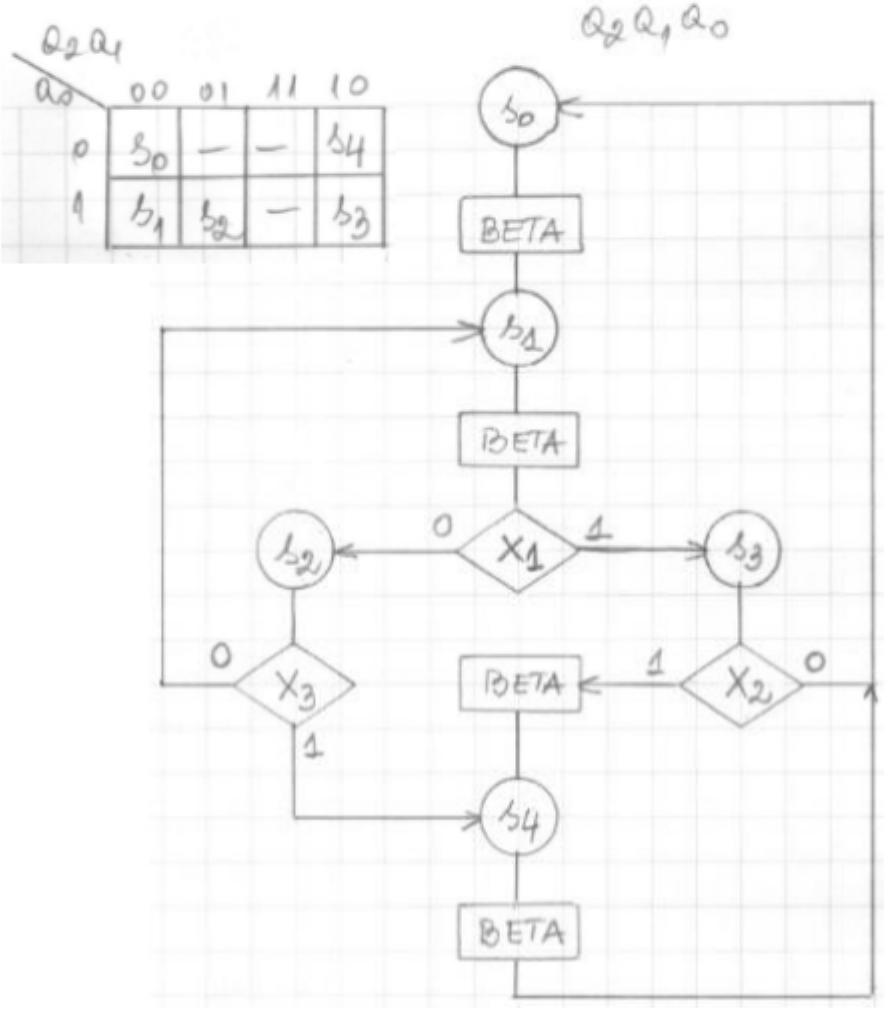

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0000. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q1^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB D și MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q1Q0Q2 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q1 folosind CBB JK , unde J este implementat cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q0, iar K cu MUX 2:1, având ca variabile de selecție Q1 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

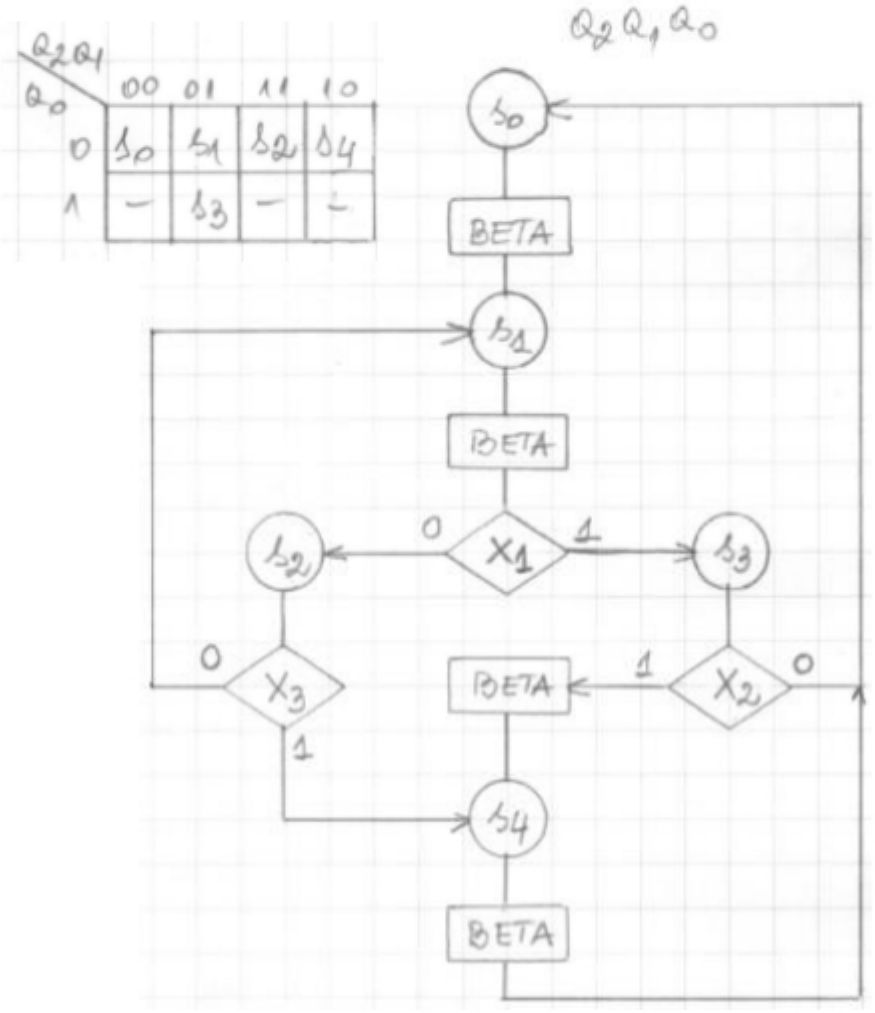

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0000. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q1^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB D și MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q1Q0Q2 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q1 folosind CBB JK , unde J este implementat cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q0, iar K cu MUX 2:1, având ca variabile de selecție Q1 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

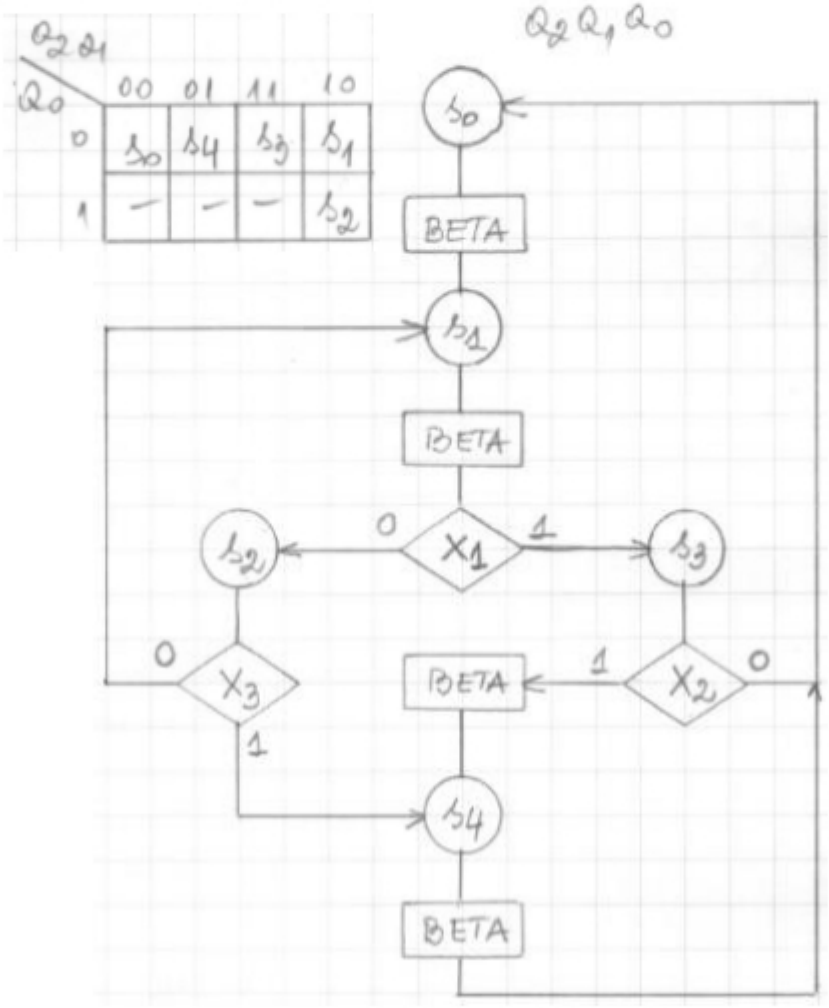

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0000. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q1^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB D și MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q1Q0Q2 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q1 folosind CBB JK , unde J este implementat cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q0, iar K cu MUX 2:1, având ca variabile de selecție Q1 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

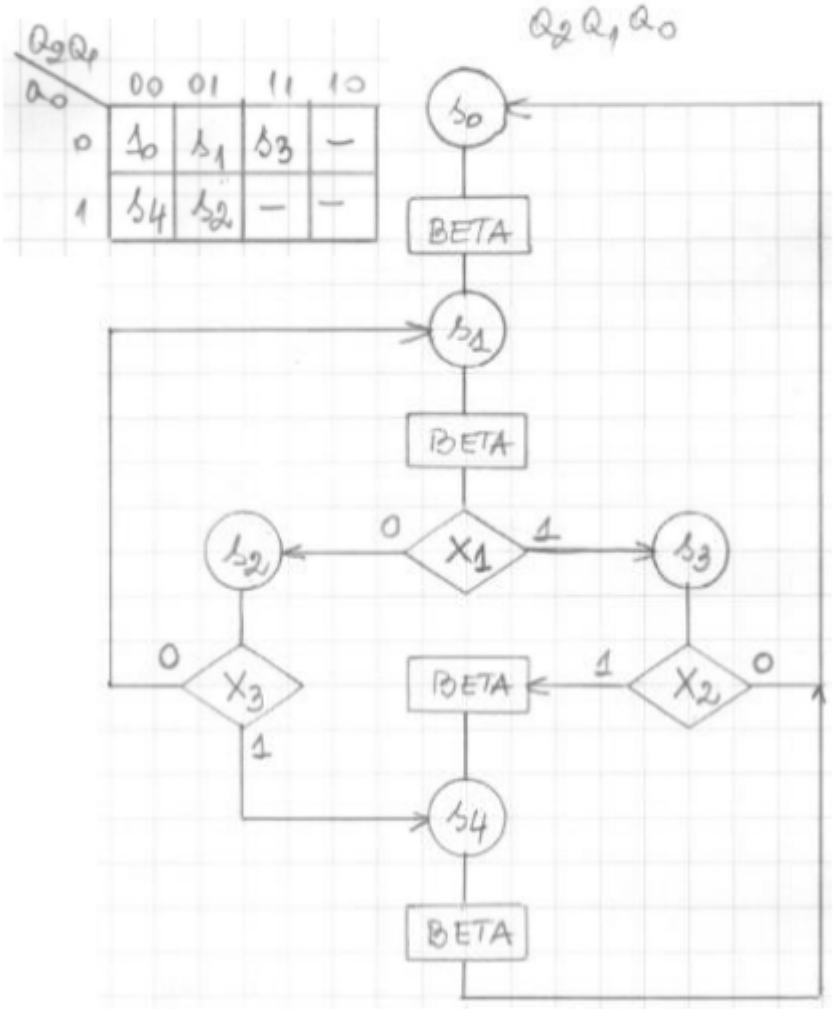

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0000. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q1^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB D și MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q1Q0Q2 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q1 folosind CBB JK , unde J este implementat cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q0, iar K cu MUX 2:1, având ca variabile de selecție Q1 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

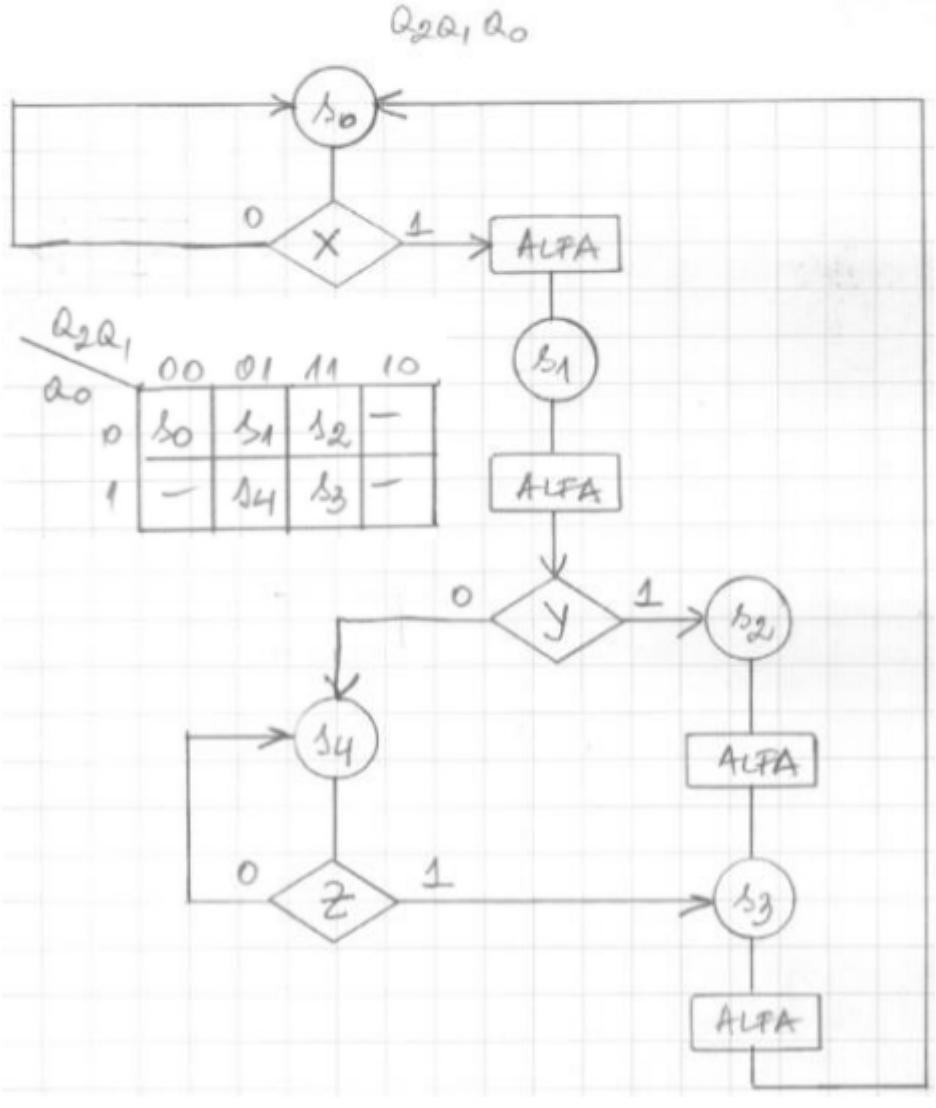

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0000. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q1^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB D și MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q1Q0Q2 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q1 folosind CBB JK , unde J este implementat cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q0, iar K cu MUX 2:1, având ca variabile de selecție Q1 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

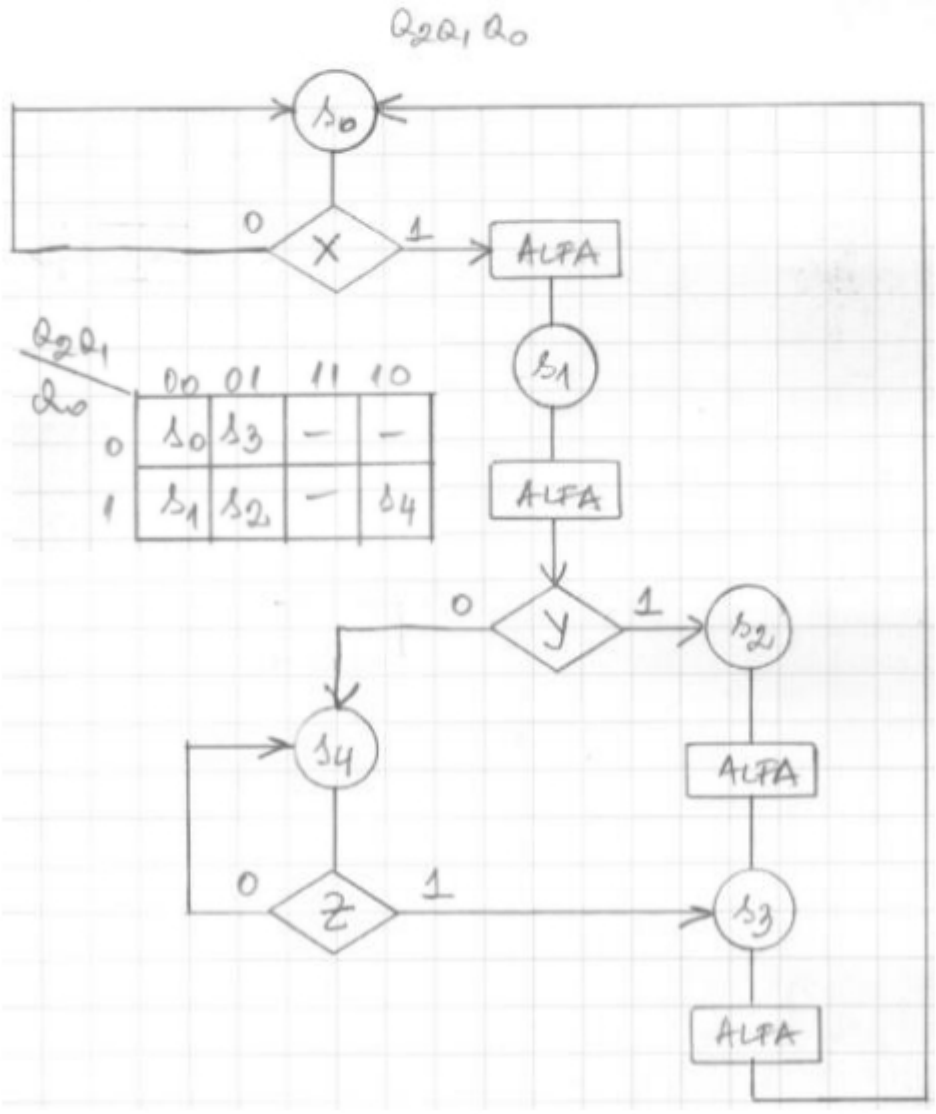

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0000. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q1^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB D și MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q1Q0Q2 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q1 folosind CBB JK , unde J este implementat cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q0, iar K cu MUX 2:1, având ca variabile de selecție Q1 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

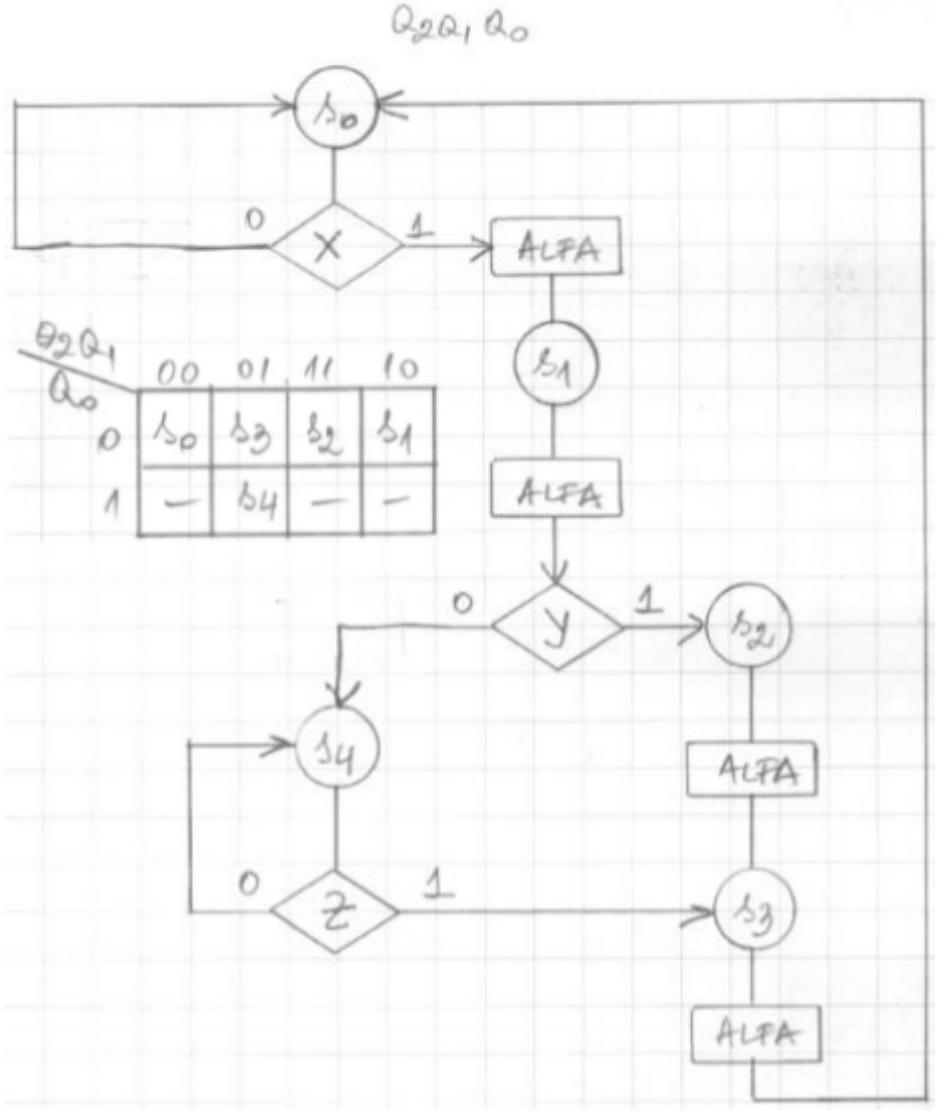

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 0000. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q1^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB D și MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q1Q0Q2 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q1 folosind CBB JK , unde J este implementat cu MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q2Q0, iar K cu MUX 2:1, având ca variabile de selecție Q1 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

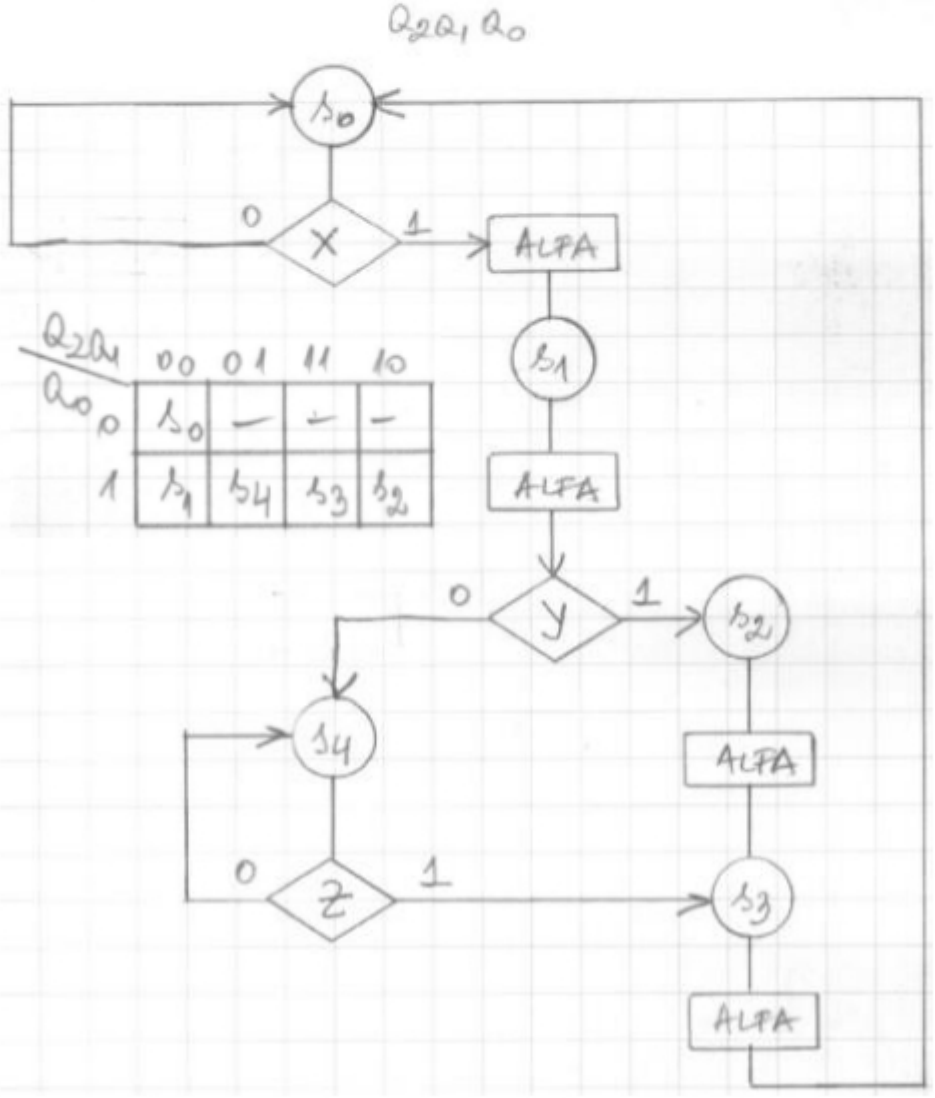

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 1111. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB D și MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0, iar K cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q1 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

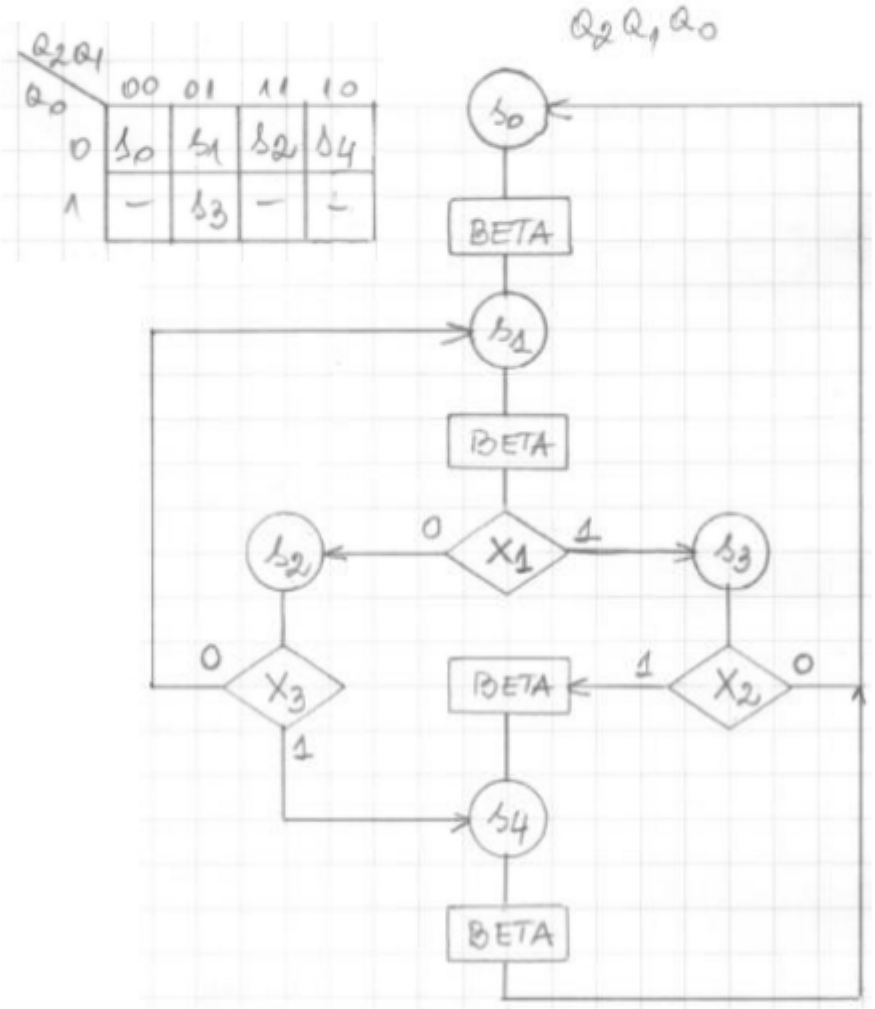

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 1111. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB D și MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0, iar K cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q1 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

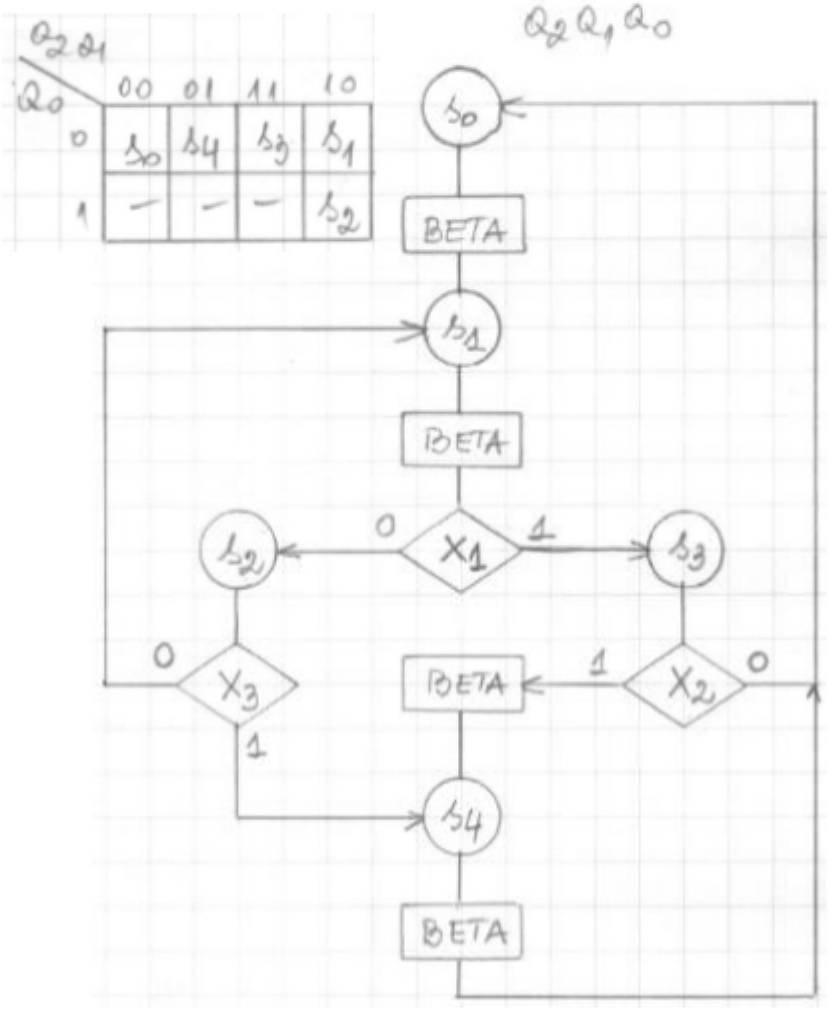

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 1111. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB D și MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0, iar K cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q1 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

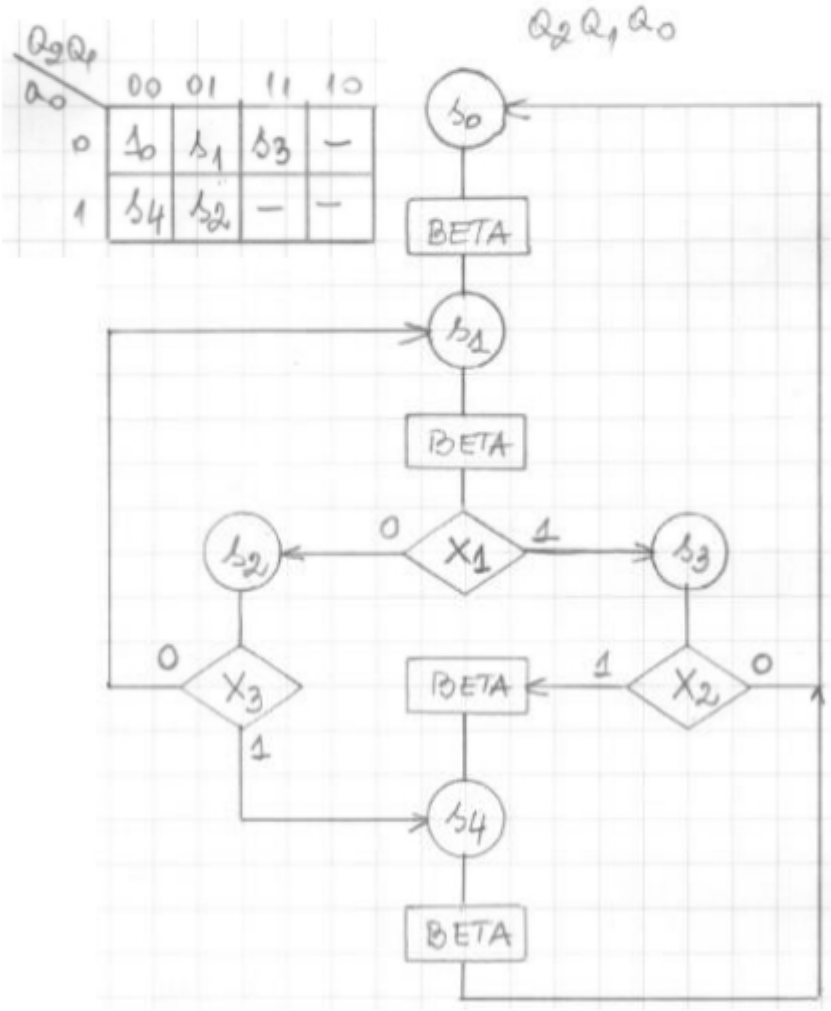

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 1111. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB D și MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0, iar K cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q1 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

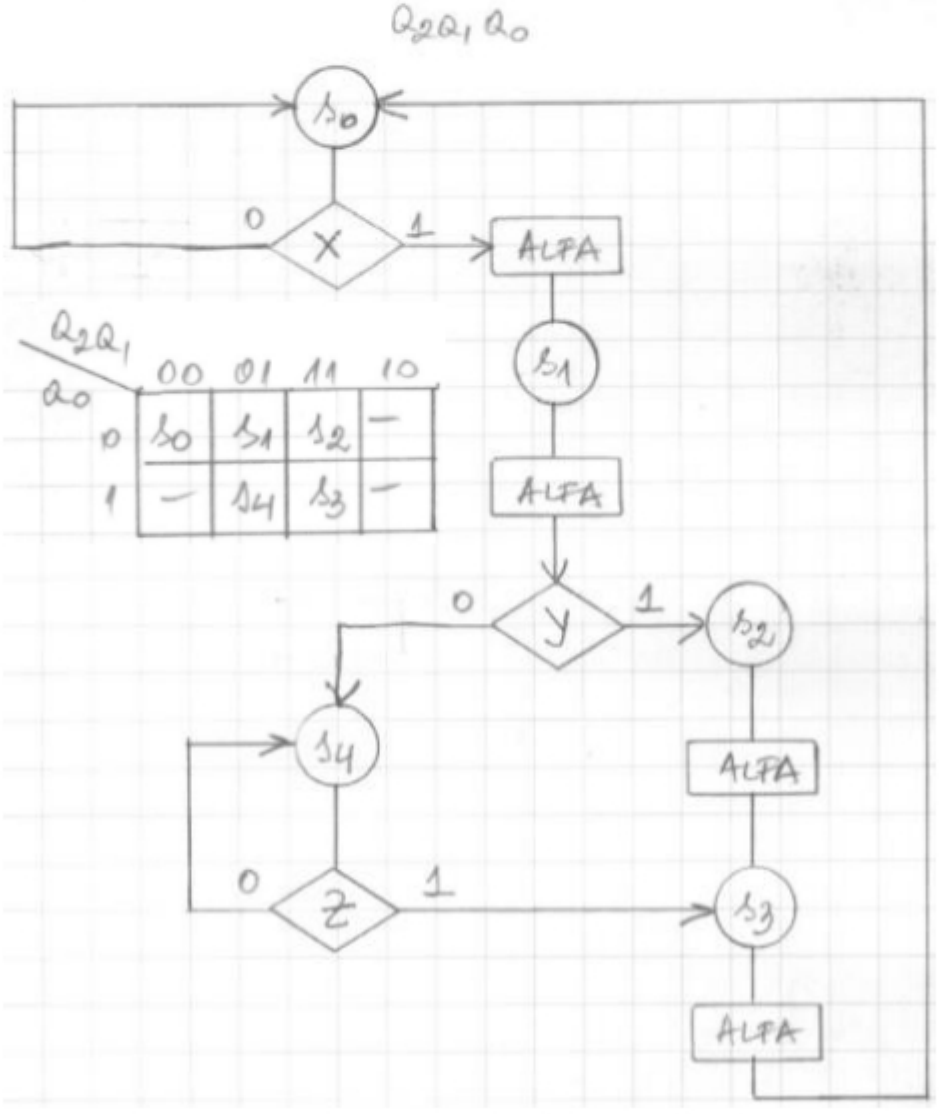

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 1111. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB D și MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0, iar K cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q1 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

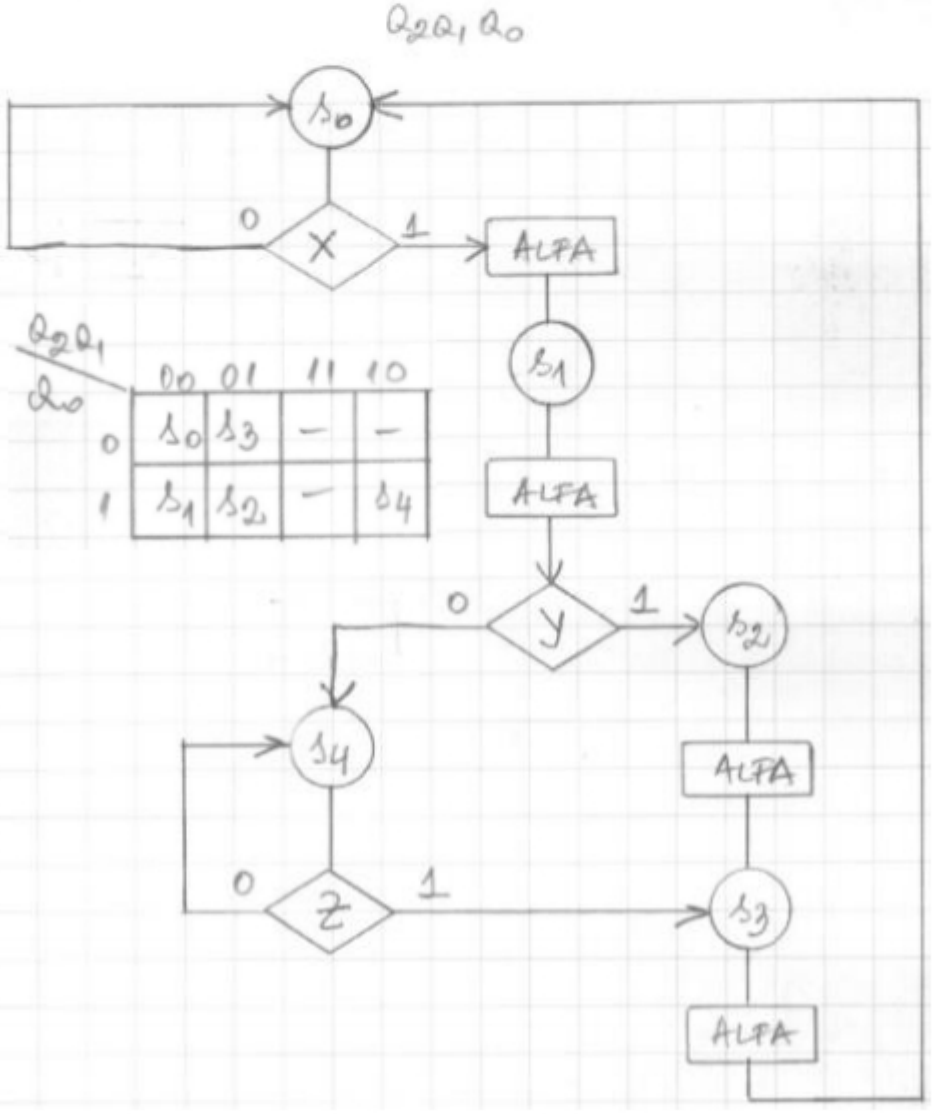

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 1111. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB D și MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0, iar K cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q1 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)

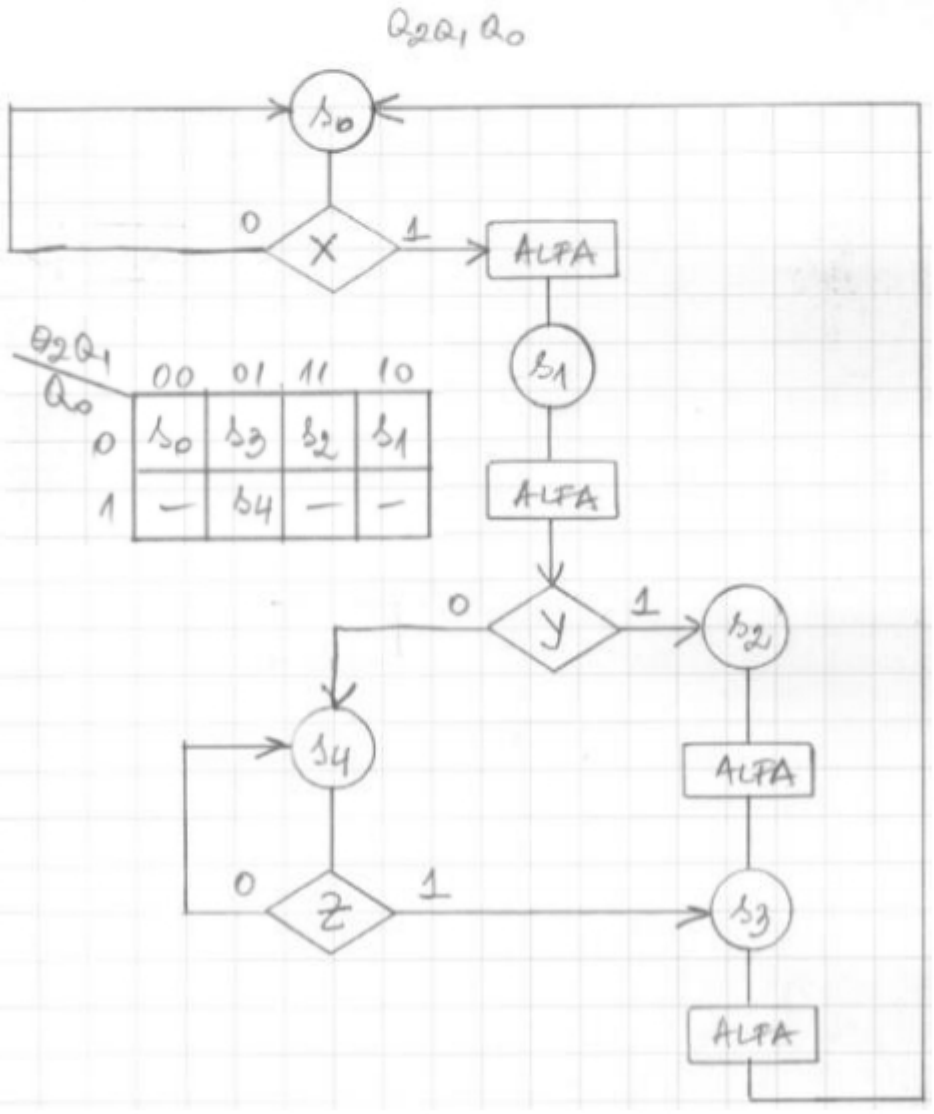

Lucrarea 2

1. Sa se realizeze automatul Mealy pentru recunoașterea secvenței 1111. Ulterior, aplicați automatul construit pe secvența de intrare dată mai jos pentru a genera secvența de stări prin care trece aparatul și secvența de ieșiri a acestuia.

   I: 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1

   S:S0

   O:0

2. Pentru organigrama de mai jos și pentru codificarea alăturată se cer:
   a. Determinați ecuația de stare următoare a aparatului pentru variabilele $Q2^{t+1}$ și $Q0^{t+1}$ (construiți diagramele Karnaugh și apoi minimizați-le)
   b. Implementați Q2 folosind CBB D și MUX 4:1, având ca variabile de selecție Q1Q0 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   c. Implementați Q0 folosind CBB JK, unde J este implementat cu MUX 8:1, având ca variabile de selecție Q2Q1Q0, iar K cu MUX 2:1, având ca variabilă de selecție Q1 (construcție diagrama/e, spargere diagrama/e pe zone conform intrărilor în MUX, calculare valoare intrări în MUX, desen)
   d. Implementați ieșirea circuitului folosind porți NAND (construiți diagrama Karnaugh și apoi minimizați-o)