1. Pentru următoarea funcţie, realizati minimizarea şi faceţi implementarea folosind doar porţi de tipul **NAND**.

x	y	z	t	f
0	0	0	0	A
0	0	0	1	1
0	0	1	0	B
0	0	1	1	*
0	1	0	0	1
0	1	0	1	B
0	1	1	0	0
0	1	1	1	A
1	0	0	0	A
1	0	0	1	*
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	B
1	1	1	1	*

2. Implementaţi funcţia dată folosind MUX 4:1 cuplate în cascadă având variabilele **x, t** pe primul nivel şi **z, y** pe al doilea.

3. Minimizaţi funcţia dată folosind un MUX 4:1 cu variabilele de selecţie **y, t**.